



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# 电路分析基础 第5版

下

李瀚荪

高等教育出版社

本书第4版被教育部评为  
2007年度普通高等教育精品教材



ISBN 978-7-04-047014-7

9 787040 470147 >

定价 33.40 元



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# 电路分析基础 第5版

下

李瀚荪

高等教育出版社·北京

## 内容简介

《电路分析基础》第5版是普通高等教育“十二五”国家级规划教材。下册讲授动态电路的相量分析法和S域分析法。具体内容有：阻抗和导纳、正弦稳态功率和能量/三相电路、频率响应/多频正弦稳态电路、耦合电感和理想变压器、拉普拉斯变换在电路分析中的应用。

本书可供普通高等学校电子信息、通信工程、电子科学等专业作为教材使用，也可供有关工程技术人员参考。

## 图书在版编目(CIP)数据

电路分析基础. 下册 / 李瀚荪著. —5 版. —北京: 高等教育出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 04 - 047014 - 7

I . ①电… II . ①李… III . ①电路分析 - 高等学校 - 教材  
IV . ①TM133

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 301970 号

策划编辑 王勇莉  
插图绘制 杜晓丹

责任编辑 王勇莉  
责任校对 高歌

封面设计 李小璐  
责任印制 毛斯璐

版式设计 徐艳妮

出版发行 高等教育出版社  
社址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120  
印刷 天津新华二印刷有限公司  
开本 787mm × 960mm 1/16  
印张 17.75  
字数 330 千字  
购书热线 010-58581118  
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>  
<http://www.hepmall.com>  
<http://www.hepmall.cn>  
版 次 1978 年 11 月第 1 版  
2017 年 3 月第 5 版  
印 次 2017 年 3 月第 1 次印刷  
定 价 33.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究  
物 料 号 47014-00

# 目 录

## 下 册

### 第三篇 动态电路的相量分析法和 $s$ 域分析法

第八章 交流动态电路 相量法 .....	2
§ 8-1 正弦激励的过渡过程和稳态 .....	2
§ 8-2 变换方法的概念 .....	7
§ 8-3 复数 .....	9
§ 8-4 振幅相量 .....	12
§ 8-5 相量的线性性质和基尔霍夫定律的相量形式 .....	16
§ 8-6 三种基本电路元件 VCR 的相量形式 .....	20
§ 8-7 VCR 相量形式的统一——阻抗和导纳的引入 .....	27
§ 8-8 正弦稳态电路与电阻电路分析方法的类比——相量模型的引入 .....	29
§ 8-9 正弦稳态混联电路的分析 .....	35
§ 8-10 相量模型的网孔分析和节点分析 .....	39
§ 8-11 相量模型的等效 .....	42
§ 8-12 有效值 有效值相量 .....	47
§ 8-13 两类特殊问题 相量图法 .....	50
习题 .....	56
第九章 正弦稳态功率和能量 三相电路 .....	67
§ 9-1 基本概念 .....	67
§ 9-2 电阻的平均功率 .....	69
§ 9-3 电感、电容的平均储能 .....	72
§ 9-4 单口网络的平均功率 .....	77
§ 9-5 单口网络的无功功率 .....	84
§ 9-6 复功率 复功率守恒 .....	88
§ 9-7 正弦稳态最大功率传递定理 .....	92
§ 9-8 对称三相电路 .....	95

* § 9-9 不对称三相电路 .....	106
习题 .....	110
<b>第十章 频率响应 多频正弦稳态电路 .....</b>	<b>116</b>
§ 10-1 基本概念 .....	116
§ 10-2 再论阻抗和导纳 .....	118
§ 10-3 正弦稳态网络函数 .....	123
§ 10-4 正弦稳态的叠加 .....	126
§ 10-5 平均功率的叠加 .....	135
§ 10-6 RLC 电路的谐振 .....	139
* § 10-7 音响系统低音音量控制 .....	148
习题 .....	152
<b>第十一章 耦合电感和理想变压器 .....</b>	<b>158</b>
§ 11-1 基本概念 .....	158
§ 11-2 耦合电感的 VCR 耦合系数 .....	162
§ 11-3 空心变压器电路的分析 反映阻抗 .....	168
§ 11-4 耦合电感的去耦等效电路 .....	174
§ 11-5 理想变压器的 VCR .....	177
§ 11-6 理想变压器的阻抗变换性质 .....	179
§ 11-7 理想变压器的实现 .....	183
* § 11-8 铁心变压器的模型 .....	184
习题 .....	190
<b>第十二章 拉普拉斯变换在电路分析中的应用 .....</b>	<b>196</b>
§ 12-1 拉普拉斯变换及其几个基本性质 .....	196
§ 12-2 反拉普拉斯变换——赫维赛德展开定理 .....	204
§ 12-3 零状态分析 .....	209
§ 12-4 网络函数和冲激响应 .....	212
§ 12-5 线性时不变电路的叠加公式 .....	217
习题 .....	221

### 附篇 分布参数电路分析简介

<b>第十三章 均匀传输线 .....</b>	<b>226</b>
§ 13-1 分布参数电路模型 .....	226
§ 13-2 均匀传输线的正弦稳态响应 .....	228
§ 13-3 无限长线 .....	232
§ 13-4 有限长线 .....	235

§ 13-5 无损耗线 .....	239
习题 .....	243
附录 A 复习、检查用题 .....	244
附录 B 复习大纲 .....	250
部分习题答案(下册) .....	263
索引 .....	271
结束语 .....	277

# 第三篇

## 动态电路的相量分析法和 $s$ 域分析法

“穷则变，变则通，通则久。”

——《周易·系辞下》

在第二篇，你见识了动态电路分析问题，原来需要求解微分方程哦！真是麻烦！况且我们还只是遇到一阶电路、二阶电路而已， $n$  阶电路怎么办？令人心焦。回忆当初学习线性电阻电路时，不管电路的结构、激励有多复杂，求解代数方程而已，中学生也能办到！学习动态电路分析，能否避开求解微分方程？

人们遇到麻烦，便会想法解决，方法好，就会长久存在。

正弦稳态是动态电路分析的重要对象，涉及微分方程的正弦稳态解。1894 年史坦因梅芝 (C. P. Steinmetz) 应用复数来求解正弦稳态问题，随后发展为今天广泛使用的“相量法”。相量模型的运用，免于求解微分方程。过渡过程也是动态电路分析的重要对象，涉及微分方程的完全解。1779 年拉普拉斯 (P. S. Laplace) 提出求解微分方程的拉氏变换法，其后，在电路分析中发展为复频率域 ( $s$  域) 分析法。相量模型和  $s$  域模型的引入，目的虽不相同，却都能使分析动态电路如同分析电阻电路一般。

当然，要得到方便，就需付出代价！欲知详情，请读本篇，便知分晓。

# 第八章

## 交流动态电路 相量法

如果电路中所含的电源都是交流电源，则称该电路为交流电路(ac circuits)。交流电压源的电压以及交流电流源的电流都是随时间做周期性的变化的，如果这一变化方式是按正弦规律变化的，则称为正弦交流电源。通常，交流电路都系指正弦交流电路而言，本书所称的交流电路也具有这样的含义，也常称为正弦电路。

如果交流电路中除电源外所含的元件都是电阻元件则称该电路为交流电阻电路。从分析方法上说，交流电阻电路与直流电阻电路并无不同之处，如§1-5中所述，不必再专门讨论。如果交流电路中除电源外所含的元件至少有一个是动态元件，则称该电路为交流动态电路。本章讨论交流动态电路的分析方法。

在工程技术上，交流动态电路也是很重要的一类电路。电力供电系统可用交流动态电路作为模型。通信电路及自动控制电路中的周期信号一般虽然不是按正弦方式变化的，但通过傅里叶级数可把信号分解为无限多项与频率成整数倍的正弦信号之和，在一定条件下仍可设法按交流动态电路处理。

本章在分析交流动态电路的过渡过程和稳态后，进入本章的主题——分析正弦稳态的相量(phasor)法。开启电路分析的变换(域)方法这扇大门。变换(域)方法题材广泛，内容丰富。本书只涉及其中的相量法和s域(复频率域)法。在“信号与系统”和其他有关课程中将会学到更多变换方法。

### § 8-1 正弦激励的过渡过程和稳态

本节讨论正弦交流电路的过渡过程和稳态。

随时间按正弦规律变化的电压和电流称为正弦(sinusoidal)交流电压和电流，它们都属正弦波。正弦波是周期波形的基本形式，在电路理论中和实际工作中都占有极其重要的地位。正弦电压可由发电机、电子振荡器产生。正弦电压如图8-1所示。所谓正弦规律即简谐规律，既可用时间的sin函数表示，也可用

时间的  $\cos$  函数表示,本书采用  $\cos$  函数,仍可称为正弦波<sup>①</sup>。以图 8-1 所示正弦电压为例,其瞬时值可表示为

$$u(t) = U_m \cos \omega t \quad (8-1)$$

其中  $U_m$  为电压的振幅 (amplitude) 或最大值,它是一个常量,  $\omega t$  是一个随时间变化的角度,  $\omega$  则是一个与频率  $f$  有关的常量,

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (8-2)$$

$T$  为周期,单位为秒(s),频率  $f$  的单位为赫(Hz),  $\omega$  称为角频率,单位为弧度/秒(rad/s)。我国电力系统提供的正弦电压,  $f$  为 50 Hz,  $\omega$  为  $100\pi$  rad/s。应该指出,在进行理论分析时,常把角频率简称为频率,因此,在进行实际计算时,必须注意到两者实际的区别,考虑  $2\pi$  这一乘数。在以后的讨论中,也常把  $\omega$  称为频率。

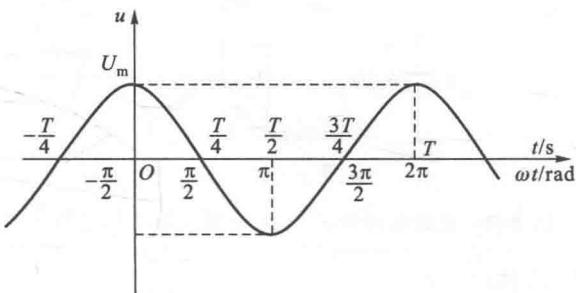


图 8-1 正弦电压波形

在一般情况下,时间的起点不一定恰好选在正弦波为正最大值的瞬间。例如,图 8-2 所示正弦电压,以角度来计量,时间起点选在离正弦波正最大值瞬间之后角  $\psi$  处,也就是说,当  $\omega t = -\psi$  时,才有  $u = U_m$ 。因此,该正弦电压应表示为

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi) \quad (8-3)$$

$\psi$  称为初相角,简称初相(initial phase)。它反映了正弦波初始值的大小,即

$$u(0) = U_m \cos \psi \quad (8-4)$$

显然,根据(8-3)式,仍以电压为例,正弦波还可写为

$$\begin{aligned} u(t) &= U_m \cos(2\pi ft + \psi) \\ &= U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \psi\right) \end{aligned} \quad (8-5)$$

<sup>①</sup> 《中华人民共和国国家标准有关电路和磁路的基本规定》(GB8445—1987)3.1,中国标准出版社,1989。

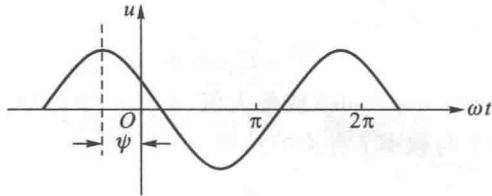
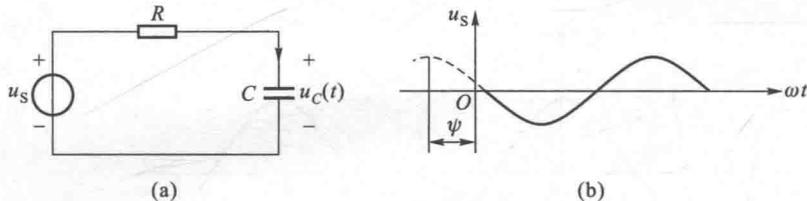


图 8-2 初相角

由此可见,一个正弦波可由三个参数完全确定,这三个参数是:振幅、频率(或角频率或周期)以及初相,这三者称为正弦波的三特征。

下面求解图 8-3(a)所示  $RC$  电路于  $t=0$  时与正弦电压源接通的正弦响应  $u_c(t)$ 。

图 8-3 正弦电压作用于  $RC$  电路,  $t=0$  时开关闭合

设输入到  $RC$  电路的正弦电压为

$$u_s(t) = U_{\text{sm}} \cos(\omega t + \psi) \quad t \geq 0 \quad (8-6)$$

波形如图 8-3(b)所示,  $\psi$  为初相角,取决于开关闭合瞬间  $u_s$  的数值与方向。电路的微分方程和(6-7)式是一样的,只是输入改为正弦时间函数,即

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U_{\text{sm}} \cos(\omega t + \psi) \quad (8-7)$$

设电容的初始电压  $u_c(0)=0$ 。微分方程的解答  $u_c(t)$  由稳态解  $u_{c_p}(t)$  和瞬态解  $u_{c_h}(t)$  组成。由稳态解即得稳态响应,即电路完全由外施电源主宰时的响应,可设为同一频率的正弦时间函数<sup>①</sup>,即

$$u_{c_p} = U_{c_m} \cos(\omega t + \psi_u) \quad (8-8)$$

其中  $U_{c_m}$  和  $\psi_u$  为待定的常数。为确定这两个常数,可把(8-8)式代入(8-7)式,由于正弦函数的导数仍为同频率的正弦函数,可得

$$\begin{aligned} -RCU_{c_m} \omega \sin(\omega t + \psi_u) + U_{c_m} \cos(\omega t + \psi_u) \\ = U_{\text{sm}} \cos(\omega t + \psi) \end{aligned} \quad (8-9)$$

<sup>①</sup> 参看表 6-4。

将上式左端的两项相加后<sup>①</sup>,得

$$\begin{aligned} & \sqrt{R^2 U_{cm}^2 \omega^2 C^2 + U_{cm}^2} \cos[\omega t + \psi_u + \arctan(\omega CR)] \\ & = U_{sm} \cos(\omega t + \psi) \end{aligned} \quad (8-10)$$

上式对所有  $t$  都应成立,由待定系数法得

$$\sqrt{R^2 U_{cm}^2 \omega^2 C^2 + U_{cm}^2} = U_{sm} \quad (8-11a)$$

即

$$U_{cm} = \frac{U_{sm}}{\sqrt{1 + R^2 \omega^2 C^2}} \quad (8-11b)$$

以及

$$\psi_u + \arctan(\omega CR) = \psi \quad (8-12a)$$

即

$$\psi_u = \psi - \arctan(\omega CR) \quad (8-12b)$$

由(8-11b)及(8-12b)两式可分别得出(8-8)式所示稳态响应中的待定常数  $U_{cm}$  和  $\psi_u$ ,其中  $\arctan(\omega CR)$  是一个介于 0 与  $90^\circ$  之间的角度,其正切为  $\omega CR$ 。稳态响应波形图如图 8-4(b) 所示,输入电压的波形也绘于图 8-4(a) 以资比较。在绘稳态响应波形时,所假定的初相  $\psi_u$  为负值。[设  $\psi = 60^\circ$ ,  $\arctan(\omega CR) = 75^\circ$ ,  $\psi_u = -15^\circ$ ]。

如同 § 6-7 所述,在电源接入电路的瞬间,电路中将产生瞬态响应  $K e^{-\frac{t}{\tau}}$ ,以满足初始条件的需要,即保持电容电压的连续性。本电路中,遵循外接电压源要求的、如(8-8)式所示的稳态响应,在  $t=0$  时其值为  $u_{cp}(0)=U_{cm} \cos \psi_u$ ,而初始条件  $u_c(0)=0$ ,两者并不一致。由瞬态响应初始值  $K$  的一般表示式

$$K = u_c(0) - U_{cm} \cos \psi_u \quad (8-13)$$

可知当  $u_c(0)=0$  时,  $K=-U_{cm} \cos \psi_u$ 。 $\tau$  则为  $RC$ 。

至此,图 8-3(a) 所示  $RC$  电路于  $t=0$  时与正弦电压源接通的全响应,即正弦响应  $u_c$  已经解得,如下式所示:

$$u_c(t) = U_{cm} \cos(\omega t + \psi_u) - U_{cm} \cos \psi_u \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \quad t \geq 0 \quad (8-14)$$

式中  $U_{cm}$  与  $\psi_u$  分别如(8-11b)式、(8-12b)式所示。其波形如图 8-5 所示。

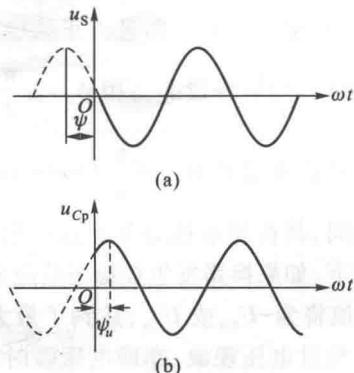


图 8-4 图 8-3 RC 电路的输入电压及稳态电容电压的波形

<sup>①</sup> 这里需用到中学三角学中  $A \sin \theta + B \cos \theta$  问题的解法。

在  $t=(4\sim 5)\tau$  期间, 电路处于过渡过程, 在此期间响应不是按正弦方式变化的, 如图 8-5 中实线所示。当电路进入稳态后, 响应将以与外施激励频率一致的正弦方式变化, 这一响应特称为正弦稳态响应 (sinusoidal steady state, 简称 SSS), 本章将用更简便的方法、即相量法来分析这一响应。

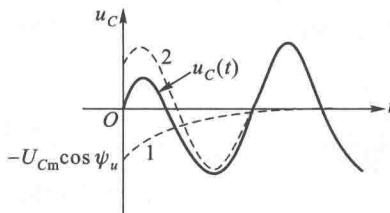


图 8-5 图 8-3RC 电路的响应

$$u_c(t), u_c(0) = 0$$

曲线 1——瞬态响应分量;

曲线 2——稳态响应分量

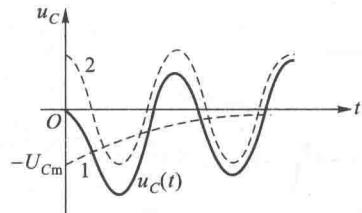


图 8-6 RC 电路的响应

$$u_c(t), u_c(0) = 0$$

$\psi_u = 0$ , 即  $\psi = \arctan(\omega CR)$  时

由(8-13)式可知, 如果  $u_c(0)$  恰与  $U_{Cm} \cos \psi_u$  相等, 电路中将无瞬态响应分量, 换路后电路立即进入正弦稳态。在零状态条件下,  $K$  值为零的情况显然发生在

稳态响应分量的初相  $\psi_u = \pm \frac{\pi}{2}$  时。由(8-12a)式可知, 如  $\psi_u = \pm \frac{\pi}{2}$ , 则正弦输入

的初相  $\psi$  必须等于  $\pm \frac{\pi}{2} + \arctan(\omega CR)$ , 也就是说, 如果在正弦输入与电路接通的瞬间, 其初相  $\psi$  刚好等于这一数值, 电路将立即进入稳态。反过来, 在零状态条件下, 如果换路发生在稳态响应分量的初相  $\psi_u = 0$  或  $\pi$  时, 则根据  $K = -U_{Cm} \cos \psi_u$ ,  $K$  值将为  $-U_{Cm}$  或  $U_{Cm}$ , 达到了最大的可能值。在这种情况下, 过渡过程中将可能出现过电压现象, 亦即电压瞬时值超过稳态电压最大值的现象, 如图 8-6 所示。该图系  $u_c(0) = 0, \psi_u = 0$ , 即  $\psi = \arctan(\omega CR)$  时的情况。由图可以看到, 过电压发生在靠近半周期末一带, 其值还与电路的时间常数  $\tau$  有关。由(8-12a)式可知, 当  $\psi_u = 0$  或  $\pi$  时, 则正弦输入的初相应为  $\arctan(\omega CR)$  或  $\pi + \arctan(\omega CR)$ 。

以上内容虽只是在零状态条件下讨论的, 但对非零初始状态, 也只是影响到(8-13)式中  $K$  值的大小, 一切定性的结论均是适用的。

(8-14)式是在  $u_c(0) = 0$  的条件下得到的, 属图 8-3(a)所示 RC 电路的零状态响应。如果  $u_c(0) \neq 0$ , 则在(8-14)式中, 尚需增加零输入响应  $u_c(0)e^{-\frac{t}{RC}}$  项。亦即, 当  $u_c(0) \neq 0$  时,

$$u_c(t) = \underbrace{u_c(0)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{瞬态响应}} + \underbrace{-U_{Cm} \cos \psi_u e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{U_{Cm} \cos(\omega t + \psi_u)}_{\text{零状态响应}} \quad t \geq 0 \quad (8-15)$$

无论从哪一角度看,当  $t = (4 \sim 5)\tau$  时,电路进入稳态,  $u_c(t)$  将如(8-8)式所示。



### 思考题

**8-1**  $u_c(0)$  值对正弦稳态响应有影响吗? 能从物理意义上加以解释吗?

**8-2** 求解线性时不变动态电路的某一正弦稳态响应,实际上需求解的未知量只有一个,还是两个,还是三个? 你是否感到正文中求解这一响应并非轻松之事,是否渴望有更简便的方法?



### 练习题

**8-1** 问图 8-7 所示各电路电源接通后要过多长时间,电路才能进入正弦稳态?

$$\left[ 5(R_1+R_2)C; \frac{5L}{R_1+R_2} \right]$$

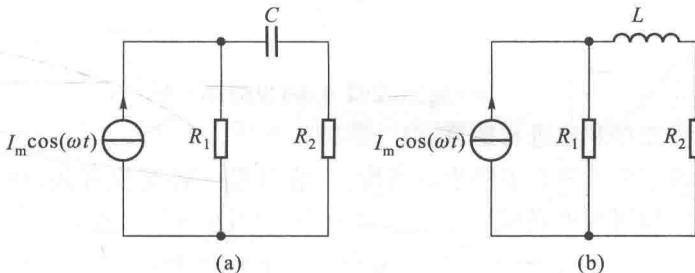


图 8-7 练习题 8-1

**8-2** 试由(8-9)式导出(8-10)式。

### § 8-2 变换方法的概念

科学技术领域常使用变换方法,虽然有些方法在提出之初并未意识到它也属这一范畴。所有变换方法的基本思路都如图 8-8 所示,均可分为三个步骤,即:

- (1) 把原来的问题 **变换**为一个较容易处理的问题。
- (2) 在**变换域中**求解问题。
- (3) 把**变换域中**求得的解答**反变换**为原来问题的解答。

图 8-8 中,三个实线箭头依次表明了这三个步骤。

读者实际上早已遇到过运用变换思路来求解问题的例子。例如,求解满足方程式

$$x^{2.35} = 5 \quad (8-16)$$

的实数  $x$  问题。直接求解是很困难的,如果对(8-16)式的两端取对数后再做,求解就很容易。取对数后,得

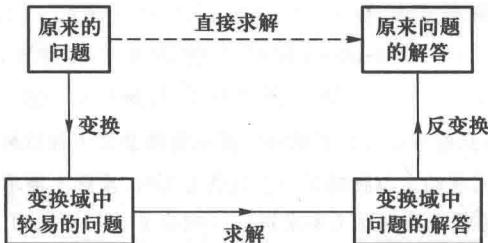


图 8-8 变换方法的思路

$$2.35 \lg x = \lg 5 \quad (8-17)$$

因此

$$\lg x = \frac{\lg 5}{2.35} \approx \frac{0.6989}{2.35} \approx 0.2974 \quad (8-18)$$

解得

$$x = \lg^{-1} 0.2974 \approx 1.983 \quad (8-19)$$

借助对数表就能顺利地进行解算。

上述计算过程大家并不陌生。实际上,它就是一种变换方法,对照图 8-7,这一计算过程如图 8-9 所示。

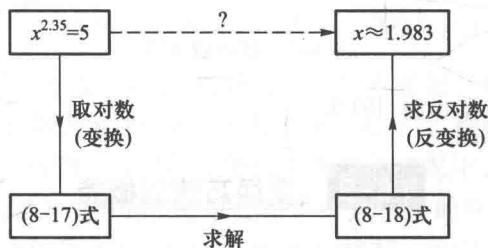


图 8-9 运用对数求解问题

(8-17)式可看作是(8-16)式的变换式,变换不仅改变了数值( $\lg 5$ 当然与 5 不同)还改变了数值间的运算方式。(8-16)式左端的指数运算转换成(8-17)式左端的乘法运算。求解(8-17)式并不困难。借助对数表,其结果如(8-18)式所示。但这一结果还是“变换域中的解答”,并非就是我们所要的结果。为得到这一结果,还需进行反变换,即对(8-18)式两端取反对数,最后得出解答。

由正实数域变换而来的对数域是一个“虚拟世界”,使用“对数语言”。在那里,相乘“叫作”相加,乘方“叫作”相乘等。在正实数域中,“2”可以是指两本书、两只苹果等,在它那里, $\lg 2$ 是什么意思?对数表是现实世界语言和这“虚拟世界”语言间的“字典”!查查“字典”就解决。

下面需要复习一下复数,准备进入另一“虚拟世界”!

### § 8-3 复数

在相量分析法中,需运用复数。为此,需对复数及其四则运算加以复习。

设  $A$  为一复数,  $a_1$  及  $a_2$  分别为其实部及虚部, 则

$$A = a_1 + ja_2 \quad (8-20)$$

其中  $j = \sqrt{-1}$ , 为虚数单位。 $(8-20)$  式的右端称为复数  $A$  的直角坐标形式。在实际应用中, 有时只要保留复数的实部或虚部而不计另一部, 遇到这种情况时, 可采用  $\text{Re}$  和  $\text{Im}$  两种记号<sup>①</sup>。如果把  $\text{Re}$  写于一复数的左边就表示只取这复数的实部, 即

$$\text{Re } A = \text{Re}(a_1 + ja_2) = a_1$$

同理

$$\text{Im } A = \text{Im}(a_1 + ja_2) = a_2$$

$\text{Re}$  和  $\text{Im}$  可以理解为一种“算子”, 复数受到它们的运算后即分别得出该复数的实部和虚部。应该注意, 所谓虚部是指  $a_2$  而不是指  $ja_2$ 。

复数  $A$  在复平面上可以用有方向的线段来表示。在原点  $O$  与点  $A$  之间连一直线。把这直线的长度记作  $a$ , 称为复数  $A$  的模, 模总是取正值。在这直线  $A$  端加上箭头, 把它和实轴正方向的夹角记为  $\theta$ , 称为复数  $A$  的辐角。这样, 复数  $A$  在复平面上就可以用有向线段来表示, 也就是说用模  $a$  和辐角  $\theta$  来表示, 如图 8-10 所示。根据这一表示方式, 可以得到复数的另一形式

$$\begin{aligned} A &= a \cos \theta + j a \sin \theta \\ &= a(\cos \theta + j \sin \theta) \end{aligned} \quad (8-21)$$

又根据欧拉(Euler)恒等式

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$(8-21)$  式可进一步写为

$$A = a e^{j\theta} \quad (8-22)$$

上式的右端是复数的另一种形式, 称为复数  $A$  的极坐标形式。它也是用模  $a$  和辐角  $\theta$  来表示一个复数的。在工程上, 常把  $(8-22)$  式简写为

$$A = a \angle \theta \quad (8-23)$$

可读为“ $a$  在一个角度  $\theta$ ”。

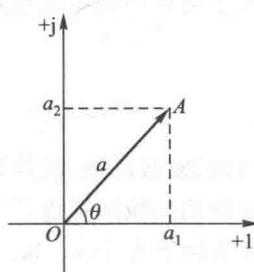


图 8-10 复数  $A$  的模和辐角

<sup>①</sup>  $\text{Re}$  是 real part(实部)的头两个字母;  $\text{Im}$  是 imaginary part(虚部)的头两个字母。

运用复数计算正弦交流电路时,常常需要进行直角坐标形式和极坐标形式之间的相互转换。某些型号的电子计算器即可直接进行两种形式的互换运算。

有关复数的四则运算分别叙述如下:

### 1. 相等

若两复数的实部和虚部分别相等,则这两复数相等。例如:若  $a_1 = \operatorname{Re} A, b_1 = \operatorname{Re} B, a_2 = \operatorname{Im} A, b_2 = \operatorname{Im} B$ , 且

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2$$

则

$$A = B$$

当复数表示为极坐标形式,若它们的模相等,辐角相等,则这两复数相等。

### 2. 加减运算

几个复数的相加或相减就是把它们的实部和虚部分别相加或相减。例如:

若

$$A = a_1 + j a_2 \quad B = b_1 + j b_2$$

则

$$\begin{aligned} A \pm B &= (a_1 + j a_2) \pm (b_1 + j b_2) \\ &= (a_1 \pm b_1) + j(a_2 \pm b_2) \end{aligned}$$

因此,复数的加、减运算必须用直角坐标形式进行。

复数的加减运算也可以在复平面上用图形来表示(几何意义)。

设有两复数  $A = a_1 + j a_2$  和  $B = b_1 + j b_2$ , 在复平面上复数  $A$  可以用点  $A$  或有向线段  $\overrightarrow{OA}$  来表示,复数  $B$  也可作类似的表示,如图 8-11(a) 所示。设  $\overrightarrow{OC}$  为以  $\overrightarrow{OA}$  及  $\overrightarrow{OB}$  为边的平行四边形的对角线,并设点  $C$  所代表的复数为  $C$ ,则由图显然可见:复数  $C$  的实部为  $a_1 + b_1$ ,虚部为  $a_2 + b_2$ 。即

$$C = (a_1 + b_1) + j(a_2 + b_2)$$

而根据复数相加的法则可知

$$A + B = a_1 + j a_2 + b_1 + j b_2 = (a_1 + b_1) + j(a_2 + b_2) = C$$

因此,求两复数之和的运算在复平面上是符合平行四边形求和法则的。这是表明复数之和的一种很方便的方法,以后经常用到。图(b)表明两复数相减在复平面上的图示。

图 8-11 所示的复数相加和相减的运算法则和  $xy$  平面上向量相加、减的运算法则完全相同,但乘除运算却并非如此,向量代数和复数代数之间的相似性只限于相加法则。

### 3. 乘法运算

设复数  $A = a_1 + j a_2, B = b_1 + j b_2$ , 则

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (a_1 + j a_2)(b_1 + j b_2) \\ &= a_1 b_1 + j a_2 b_1 + j a_1 b_2 + j^2 a_2 b_2 \\ &= (a_1 b_1 - a_2 b_2) + j(a_2 b_1 + a_1 b_2) \end{aligned}$$

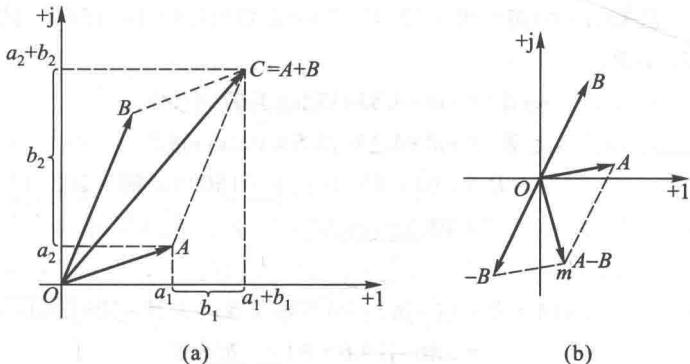


图 8-11 复数加减的图示

这里用到了  $j^2 = -1$  这一关系。在复数的乘法运算中,有时还需用到  $j^3 = -j, j^4 = 1$  等关系。

如果复数用极坐标形式表示,例如  $A = a \angle \theta_a, B = b \angle \theta_b$ , 则

$$\begin{aligned} A \cdot B &= a e^{j\theta_a} \cdot b e^{j\theta_b} = a \cdot b e^{j\theta_a} \cdot e^{j\theta_b} \\ &= ab e^{j(\theta_a + \theta_b)} = ab \angle \theta_a + \theta_b \end{aligned}$$

即复数相乘时,其模相乘,其辐角相加。

#### 4. 除法运算

设复数  $A = a_1 + ja_2, B = b_1 + jb_2$  则

$$\frac{A}{B} = \frac{a_1 + ja_2}{b_1 + jb_2}$$

为使分母有理化,必须把分子和分母同乘以分母的共轭复数。若两个复数实部相等,虚部的数值相等,但符号相反,则这两个复数就称为共轭(conjugate)复数。因此得

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} &= \frac{(a_1 + ja_2)(b_1 - jb_2)}{(b_1 + jb_2)(b_1 - jb_2)} = \frac{(a_1 b_1 + a_2 b_2) + j(a_2 b_1 - a_1 b_2)}{b_1^2 + b_2^2} \\ &= \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{b_1^2 + b_2^2} + j \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{b_1^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

如果复数用极坐标形式表示,例如  $A = a \angle \theta_a, B = b \angle \theta_b$ , 则

$$\frac{A}{B} = \frac{a e^{j\theta_a}}{b e^{j\theta_b}} = \frac{a}{b} e^{j(\theta_a - \theta_b)} = \frac{a}{b} \angle \theta_a - \theta_b$$

即复数相除时,其模相除,其辐角相减。

一般来说,复数的乘、除运算用极坐标形式进行较为简便,在进行理论分析、

公式推导时往往需要用直角坐标形式来进行乘除运算。

**例 8-1** 已知  $A = 6+j8 = 10 \angle 53.1^\circ$ ,  $B = -4.33+j2.5 = 5 \angle 150^\circ$ 。试计算  $A+B$ 、 $A-B$ 、 $A \cdot B$  和  $A/B$ 。

解

$$A+B = 6+j8-4.33+j2.5 = 1.67+j10.5$$

$$A-B = 6+j8+4.33-j2.5 = 10.33+j5.5$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (10 \angle 53.1^\circ)(5 \angle 150^\circ) = 50 \angle 203.1^\circ \\ &= 50 \angle -156.9^\circ \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} A \cdot B &= (6+j8)(-4.33+j2.5) = -26-20-j34.6+j15 \\ &= -46-j19.6 = 50 \angle -156.9^\circ \end{aligned}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{10 \angle 53.1^\circ}{5 \angle 150^\circ} = 2 \angle 53.1^\circ - 150^\circ = 2 \angle -96.9^\circ$$

或

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} &= \frac{6+j8}{-4.33+j2.5} = \frac{(6+j8)(-4.33-j2.5)}{4.33^2+2.5^2} \\ &= \frac{-26+20-j34.6-j15}{18.8+6.25} \\ &= \frac{-6-j49.6}{25.05} = -0.24-j1.97 = 2 \angle -96.9^\circ \end{aligned}$$



### 练习题

**8-3** (1) 把下列复数化为直角坐标形式:

$5 \angle 30^\circ, 5 \angle 150^\circ, 5 \angle -150^\circ, 5 \angle -30^\circ, 10 \angle 240^\circ, 2 \angle 90^\circ, 2 \angle -90^\circ$  及  $2 \angle 180^\circ$ 。

(2) 把下列复数化为极坐标形式:

$1+j1, 1+j10, 1-j1, -1-j1, -1+j1, j4, -j4, 3$  及  $-3$ 。

**8-4** 设  $A = 3+j4, B = 10 \angle 60^\circ$ , 试计算  $A+B$ 、 $A \cdot B$  及  $A/B$ 。

$$[8+j12.66; 50 \angle 113^\circ; 0.5 \angle -6.9^\circ]$$

**8-5** 若  $K$  为复数, 且  $\operatorname{Re} K = 17$  及  $\operatorname{Re} [(-3+j6)K] = 4$ , 试求  $K$ 。

### § 8-4 振幅相量

时间  $t$  的正弦函数已在(8-5)式提到, 以正弦电压为例, 可表示为

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi) = U_m \cos(2\pi f t + \psi) = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \psi\right)$$

其中振幅  $U_m$ , 角频率  $\omega$  (或频率  $f$ , 或周期  $T$ ) 和初相  $\psi$  称为正弦波的三特征。

正弦激励下电路的稳定状态称为正弦稳态, 已如 § 8-1 中所述。

不论在实际应用中还是在理论分析中,正弦稳态分析都是极其重要的。许多电气设备的设计、性能指标就是按正弦稳态来考虑的,例如,在设计高保真度音频放大器时,就要求它对输入的正弦信号能够“忠实地”再现并加以放大。又如,在电力系统中,大多数的问题也都可以用正弦稳态分析来解决。以后还会知道,如果掌握了线性、时不变电路的正弦稳态响应,那么,从理论上说,便掌握了它对任何信号的响应。

由于在正弦稳态电路中,各个电压、电流响应与激励均为同频率的正弦波,在已知频率的情况下,正弦波的三特征降为两个特征,从而利用欧拉恒等式,可把给定  $\omega$  的正弦函数变换为复平面上的相量(phasor)。相量分析法是一种专用以分析正弦稳态电路的变换方法。

### 欧拉恒等式

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

式中  $\theta$  为一实数(单位为弧度),可以把这一公式推广到  $\theta$  为  $t$  的实函数的情况,如

$$\theta = \omega t$$

其中  $\omega$  为常量,单位为 rad/s。这样便得到

$$e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t) \quad (8-24)$$

这一公式把一个实变数的复指数函数和两个实变数  $t$  的正弦函数相联系,这样就可以把时间  $t$  的正弦函数变换为复数。由上式可得

$$\begin{aligned} \cos(\omega t) &= \operatorname{Re}(e^{j\omega t}) \\ \sin(\omega t) &= \operatorname{Im}(e^{j\omega t}) \end{aligned}$$

因此,设正弦电压为

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi)$$

就可以把它写为

$$\begin{aligned} u(t) &= \operatorname{Re}[U_m e^{j(\omega t + \psi)}] = \operatorname{Re}(U_m e^{j\psi} e^{j\omega t}) \\ &= \operatorname{Re}[\dot{U}_m e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}(\dot{U}_m \angle \omega t) \end{aligned} \quad (8-25)$$

其中

$$\dot{U}_m = U_m e^{j\psi} = U_m \angle \psi \quad (8-26)$$

是一个与时间无关的复值常数,其模为该正弦电压的振幅,辐角为该正弦电压的初相。这一复值常数包含振幅和初相两种信息,称为电压振幅相量,同样也有电流振幅相量  $\dot{I}_m$ 。振幅相量只是一个复数,但它具有特殊的意义,它是代表一个正弦波的,为了与一般复数有所区别,在这相量的字母上端需加一点,如以上所示。

变换简单易行。例如,已知

$$u(t) = 100 \cos(314t + 60^\circ) \text{ V}$$

则由(8-26)式可得该电压的振幅相量为

$$\dot{U}_m = 100 \angle 60^\circ \text{ V}$$

相反,如已知

$$\dot{I}_m = 5 \angle 30^\circ \text{ A}$$

且已知  $\omega = 314 \text{ rad/s}$ ,则对应的正弦电流为

$$i(t) = 5 \cos(314t + 30^\circ) \text{ A}$$

初学者常易在  $u(t)$  与  $\dot{U}_m$ 、 $i(t)$  与  $\dot{I}_m$  间画等号,这是错误的。振幅相量是正弦波的变换式,并非正弦波本身,这就好比 § 8-2 中 5 与 lg 5 间不能画等号是一样的。以电压为例,振幅相量及其所对应的正弦波之间的完整关系由(8-25)式表明。这一关系可用双箭头“ $\iff$ ”符号表示。也就是说,若

$$\dot{U}_m \iff u(t)$$

则

$$u(t) = \operatorname{Re}(\dot{U}_m \angle \omega t)$$

时间  $t$  的正弦函数属时域,振幅相量属复数域,给定频率的正弦时间函数和复数(振幅相量)之间有着一一的对应关系。在不致引起混淆时,“振幅相量”可简称为“相量”<sup>①</sup>。

作为一个复数,相量在复平面上可用有向线段表示,如图 8-12 所示。相量在复平面上的图示称为相量图。

相量与  $e^{j\omega t}$  的乘积则是时间  $t$  的复值函数,在复平面上可用以恒定角速度  $\omega$  逆时针方向旋转的相量表示。这是因为这一乘积的辐角( $\psi + \omega t$ )并非常量而是随时间的增长而增长的。其角速度为

$$\frac{d}{dt}(\psi + \omega t) = \omega$$

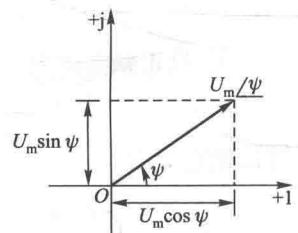


图 8-12 电压相量图

**例 8-2** 若  $i_1(t) = 5 \cos(314t + 60^\circ) \text{ A}$ ,  $i_2(t) = -10 \sin(314t + 60^\circ) \text{ A}$ ,  $i_3(t) = -4 \cos(314t + 60^\circ) \text{ A}$ 。试写出代表这三个正弦电流的各振幅相量,并绘相量图。

解 (1)  $i_1(t) = 5 \cos(314t + 60^\circ) \text{ A}$

代表电流  $i_1$  的相量为

$$\dot{I}_{1m} = 5 \angle 60^\circ = (2.5 + j4.34) \text{ A}$$

① 这里是指以后还会遇到的有效值相量(§ 8-12),国内习惯把它简称为相量。

这一相量是根据正弦波的振幅和初相直接写出的。

$$(2) i_2(t) = -10 \sin(314t + 60^\circ) A \\ = 10 \cos(314t + 60^\circ + 90^\circ) A$$

从上式可直接写出代表  $i_2$  的相量为

$$\dot{I}_{2m} = 10 \angle 150^\circ A$$

应注意：本书是用  $1 \angle 0^\circ$  代表  $\cos(\omega t)$  的，因此，以  $\sin$  函数表示的正弦电流应化为以  $\cos$  函数表示，然后再写相量。如用  $1 \angle 0^\circ$  代表  $\sin(\omega t)$  当然也是可以的，相应地， $i_2$  的相量为  $-10 \angle 60^\circ$ ，但在同一问题中不允许采用两种标准。

$$(3) i_3(t) = -4 \cos(314t + 60^\circ) A \\ = 4 \cos(314t + 60^\circ + 180^\circ) A = 4 \cos(314t - 120^\circ) A$$

故得代表  $i_3$  的相量为

$$\dot{I}_{3m} = 4 \angle -120^\circ A$$

这三个电流的相量图如图 8-13 所示。如考虑它们的相量以逆时针方向旋转，则由于它们是同频率的，各相量间的夹角在任何瞬间都是不变的，因此，从这张静止的相量图就能了解这三个电流彼此的相位关系。结合旋转方向就可判定相量间的超前或滞后的关系。例如，由相量图便可确定  $i_2$  超前  $i_1$  的角度为  $150^\circ - 60^\circ = 90^\circ$ 。

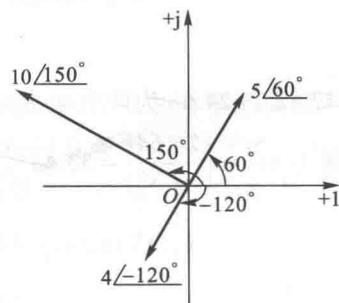


图 8-13 例 8-2

**例 8-3** 已知振幅相量  $\dot{U}_{1m} = 50 \angle -30^\circ V$ ,  $\dot{U}_{2m} = 100 \angle 150^\circ V$ ,  $f = 50$  Hz, 试写出它们所代表的正弦电压。

$$\text{解 } \omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 \text{ rad/s} = 100\pi \text{ rad/s}$$

本书采用  $\cos$  函数表示正弦波， $u_1(t)$  可根据所给振幅相量直接写出。振幅相量提供振幅及初相的数据，故得

$$u_1(t) = 50 \cos(100\pi t - 30^\circ) V$$

同理，得

$$u_2(t) = 100 \cos(100\pi t + 150^\circ) V$$

## 练习题

**8-6 (1)** 求代表下列正弦波的振幅相量 [以  $1 \angle 0^\circ$  代表  $\cos(\omega t)$ ]，并绘出相量图：

$$(a) 5 \sin(\omega t + 30^\circ); (b) -8 \cos(\omega t - 45^\circ); (c) -6 \sin(\omega t - 120^\circ)。$$

**(2)** 重复上题，但用  $1 \angle 0^\circ$  代表  $\sin(\omega t)$ 。这两题所绘相量图有什么不同？

## § 8-5 相量的线性性质和基尔霍夫定律的相量形式

我们从求同频率时间  $t$  正弦函数的和(差)问题谈起,这一问题已在 § 8-1 中谈过[(8-10)式]。现在再举一个涉及这一问题的例子。

**例 8-4** 已知  $u_1(t) = 20\cos(\omega t - 30^\circ)$ ,  $u_2(t) = 40\cos(\omega t + 60^\circ)$ , 试求  $u_1(t) + u_2(t)$ 。

**解一<sup>①</sup>** 运用三角方法解。从三角函数的加法公式可知

$$u_1(t) = 20\cos(\omega t)\cos 30^\circ + 20\sin(\omega t)\sin 30^\circ$$

$$u_2(t) = 40\cos(\omega t)\cos 60^\circ - 40\sin(\omega t)\sin 60^\circ$$

$$\text{所以 } u_1(t) + u_2(t) = (20\cos 30^\circ + 40\cos 60^\circ)\cos(\omega t) + (20\sin 30^\circ -$$

$$40\sin 60^\circ)\sin(\omega t)$$

$$= 37.32\cos(\omega t) - 24.64\sin(\omega t)$$

以 37.32 和 24.64 为两直角边作辅助三角形,其斜边为  $\sqrt{37.32^2 + 24.64^2} = 44.72$ ,

夹角为  $\arctan\left(\frac{24.64}{37.32}\right) = 33.43^\circ$ , 如图 8-8 所示, 则

$$\begin{aligned} u_1(t) + u_2(t) &= 44.72 \left[ \frac{37.32}{44.72} \cos(\omega t) - \frac{24.64}{44.72} \sin(\omega t) \right] \\ &= 44.72 [\cos 33.43^\circ \cos(\omega t) - \sin 33.43^\circ \sin(\omega t)] \\ &= 44.72 \cos(\omega t + 33.43^\circ) \end{aligned}$$

可见两同频率正弦量之和仍为一同频率的正弦量。

**解二** 同频率正弦量之和仍为一同频率正弦量,这就提示我们可以运用相量来解决上述的求和问题。按照图 8-14 所示的思路,可分为三个步骤来求解。

第一步 把正弦量变换为对应的相量,得

$$u_1(t) \Rightarrow \dot{U}_{1m} = 20 \angle -30^\circ$$

$$u_2(t) \Rightarrow \dot{U}_{2m} = 40 \angle 60^\circ$$

第二步 在变换域中把  $\dot{U}_{1m}$  和  $\dot{U}_{2m}$  相加, 得

$$\begin{aligned} \dot{U}_{1m} + \dot{U}_{2m} &= 20 \angle -30^\circ + 40 \angle 60^\circ \\ &= (17.32 - j10) + (20 + j34.64) \\ &= (37.32 + j24.64) = 44.72 \angle 33.43^\circ \end{aligned}$$

第三步 反变换得

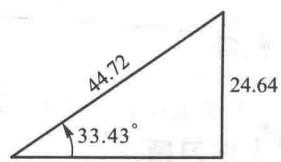


图 8-14 求解例 8-4 所需的辅助三角形

<sup>①</sup> 未能解决练习题 8-2 者,由此处可得到启发

$$u_1(t) + u_2(t) = 44.72 \cos(\omega t + 33.43^\circ)$$

显然,解二比解一方便得多,代数运算代替了繁琐的三角运算。如果相加的正弦量更多些,相量方法的优越性就更突出,辅以带有复数两种形式互换功能的电子计算器将更感便利。

上述的例子反映了相量的一个重要性质,即

**线性性质<sup>①</sup>** 表示若干个同频率正弦量(可带有实系数)线性组合的相量等于表示各个正弦量的相量的同一线性组合。亦即,如设正弦量为

$$f_1(t) = \operatorname{Re}(\dot{A}_1 e^{j\omega t}), f_2(t) = \operatorname{Re}(\dot{A}_2 e^{j\omega t})$$

即

$$\dot{A}_1 \Leftrightarrow f_1(t), \dot{A}_2 \Leftrightarrow f_2(t)$$

设  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  为两个实数,则正弦量  $\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)$  可用相量  $\alpha_1 \dot{A}_1 + \alpha_2 \dot{A}_2$  表示。 ◀

由线性性质可得基尔霍夫定律的相量形式。

由 KCL 可知:在任一时刻,流出电路节点的电流的代数和为零。设线性时不变电路在单一频率  $\omega$  的正弦激励下(正弦电源可以有多个,但频率必须相同)进入稳态时,各处的电压、电流都将为同频率的正弦波。因此,在所有时刻,对任一节点 KCL 可表示为

$$\sum_{k=1}^K i_k = \sum_{k=1}^K \operatorname{Re}(\dot{I}_{km} e^{j\omega t}) = 0 \quad (8-27)$$

其中

$$\dot{I}_{km} = I_{km} / \psi_k$$

为流出该节点的第  $k$  条支路正弦电流  $i_k$  的振幅相量,  $K$  为该节点处的支路数。根据上述线性性质,由(8-27)式可得

$$\sum_{k=1}^K \dot{I}_{km} = 0 \quad (8-28)$$

同理,在正弦稳态电路中,沿任一回路,KVL 可表示为

$$\sum_{k=1}^K \dot{U}_{km} = 0 \quad (8-29)$$

式中  $\dot{U}_{km}$  为回路中第  $k$  条支路的电压振幅相量,  $K$  为该回路的支路数。因此,在正弦稳态电路中,基尔霍夫定律可直接用电流振幅相量和电压振幅相量写出,如同(8-28)、(8-29)两式所示。

<sup>①</sup> 一般证明可参阅《简明电路分析基础》§ 9-4。

例 8-5 图 8-15 所示为电路中的一个节点,已知:

$$i_1(t) = 10 \cos(\omega t + 60^\circ) A$$

$$i_2(t) = 5 \sin(\omega t) A$$

求  $i_3(t)$ 。

解 为了要利用 KCL 的相量形式,首先应写出已知电流  $i_1$  和  $i_2$  的相量,即

$$\dot{I}_{1m} = 10 / 60^\circ A, \dot{I}_{2m} = 5 / -90^\circ A$$

注意不要把  $\dot{I}_{2m}$  写为  $5 / 0^\circ A$ 。设未知电流  $i_3$  的相量为  $\dot{I}_{3m}$ ,则由(8-13)式可得

$$\dot{I}_{1m} + \dot{I}_{2m} - \dot{I}_{3m} = 0$$

注意在运用(8-13)式时,各相量前的正、负号仍然根据相对应的正弦电流的参考方向而定。流出节点为正,流入节点为负。由此可得

$$\begin{aligned} \dot{I}_{3m} &= \dot{I}_{1m} + \dot{I}_{2m} \\ &= 10 / 60^\circ A + 5 / -90^\circ A \\ &= (5 + j8.66 - j5) A = (5 + j3.66) A = 6.2 / 36.2^\circ A \end{aligned}$$

最后,根据所得相量  $\dot{I}_{3m}$  写出相对应的正弦电流  $i_3$ ,即

$$i_3(t) = 6.2 \cos(\omega t + 36.2^\circ) A$$

相量图及波形图分别如图 8-16(a)、(b)所示。相量图中表明了  $\dot{I}_{1m} + \dot{I}_{2m} = \dot{I}_{3m}$  这一关系,如同 § 8-3 所指出的那样,在相量图中相量  $\dot{I}_{1m}$  和  $\dot{I}_{2m}$  构成平行四边形的两边而相量  $\dot{I}_{3m}$  则是其对角线。相量图还显示了各相对应正弦波之间的相位关系,例如,从相量图可知  $i_3$  相位超前  $i_2$  的角度为  $36.2^\circ + 90^\circ = 126.2^\circ$ <sup>①</sup>。今后可从相量图而不必从波形图来研究相位关系。在图 8-16(a)中标示了相量的旋转方向,以后不必如此。

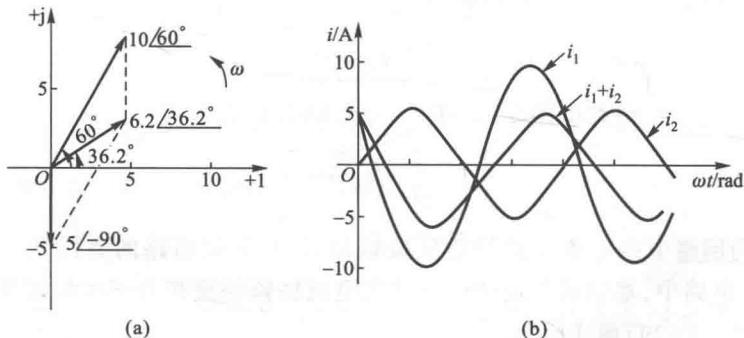


图 8-16 例 8-5

① 参见例 8-2。

**例 8-6** 已知  $u_{ab} = -10 \cos(\omega t + 60^\circ)$  V,  $u_{bc} = 8 \sin(\omega t + 120^\circ)$  V, 求  $u_{ac}$ 。

解

$$u_{ac} = u_{ab} + u_{bc}$$

各电压均为同频率的正弦波, 以相量表示后得

$$\dot{U}_{acm} = \dot{U}_{abm} + \dot{U}_{bcm}$$

其中

$$\dot{U}_{abm} = -10 \angle 60^\circ \text{V} = (-5 - j8.66) \text{V}$$

$$\dot{U}_{bcm} = 8 \angle 120^\circ \text{V} = (6.93 + j4) \text{V}$$

故得

$$\begin{aligned}\dot{U}_{acm} &= (-5 - j8.66 + 6.93 + j4) \text{V} \\ &= (1.93 - j4.66) \text{V} \\ &= 5.04 \angle -67.5^\circ \text{V}\end{aligned}$$

因此

$$u_{ac} = 5.04 \cos(\omega t - 67.5^\circ) \text{V}$$

相量图如图 8-17 所示。

$$\dot{U}_{acm} = \dot{U}_{abm} + \dot{U}_{bcm}$$

这一关系, 也可以从这三个相量形成的图 8-17 所示的闭合三角形来反映。由相量图可知  $u_{ac}$  相位滞后  $u_{bc}$  的角度为  $30^\circ + 67.5^\circ = 97.5^\circ$ , 超前  $u_{ab}$  的角度为  $120^\circ - 67.5^\circ = 52.5^\circ$ 。

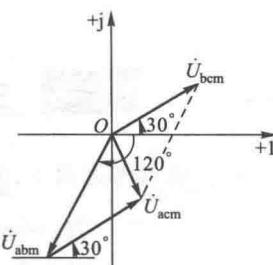


图 8-17 例 8-6

## 思考题

**8-3** 若汇集于某节点的三个同频率正弦电流的振幅为  $I_{1m}$ ,  $I_{2m}$  和  $I_{3m}$ , 则这三个振幅满足 KCL, 对吗?

**8-4** 若同频率正弦电流  $i_1(t)$  及  $i_2(t)$  的振幅为  $I_{1m}$ ,  $I_{2m}$ ,  $i_1(t) + i_2(t)$  的振幅为  $I_m$ , 问在什么条件下, 下列关系成立:

- (1)  $I_{1m} + I_{2m} = I_m$ ;
- (2)  $I_{1m} - I_{2m} = I_m$ ;
- (3)  $I_{1m}^2 + I_{2m}^2 = I_m^2$ .

**8-5** 如果在例 8-5 中,  $i_2$  改为  $5\sin(2\omega t)$ , 则例题中的计算是否有效?

## 练习题

**8-7** 已知  $i_1(t) = 4 \cos t$  A,  $i_2(t) = 3 \sin t$  A, 试求  $i_1(t) + i_2(t)$ 。

$$[5 \cos(t - 36.87^\circ)] \text{A}$$

**8-8** 电路如图 8-18(a) 所示,  $i_s(t) = 10 \cos(\omega t)$  A, 由示波器测得  $u_{ab}$ ,  $u_{bc}$  的波形如图 8-18(b) 所示。

- (1) 求  $u_{ac}$ ;
- (2) 绘相量图(包含上述所有电压和电流相量);
- (3) 求  $u_{ac}$  与  $i_s$ ,  $u_{ab}$  与  $i_s$  以及  $u_{bc}$  与  $i_s$  的相位关系。

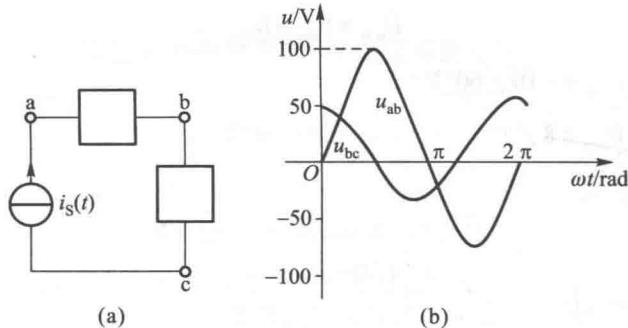


图 8-18 练习题 8-8

### § 8-6 三种基本电路元件 VCR 的相量形式

在关联参考方向下,线性时不变电阻、电容及电感元件的 VCR 分别为

$$u = Ri \quad (8-30)$$

$$i = C \frac{du}{dt} \quad (8-31)$$

$$u = L \frac{di}{dt} \quad (8-32)$$

在正弦稳态电路中,这些元件的电压、电流都是同频率的正弦波。为适应使用相量进行正弦稳态分析的需要,下面将导出这三种基本元件 VCR 的相量形式。

设要研究的元件接在一正弦稳态电路中,元件两端的电压和流过的电流为关联参考方向,可表示为

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi_u) \quad (8-33)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i) \quad (8-34)$$

对应的相量为

$$\dot{U}_m = U_m \angle \psi_u$$

$$\dot{I}_m = I_m \angle \psi_i$$

我们的任务是要求出相量  $\dot{U}_m$  与  $\dot{I}_m$  的关系。

先考虑元件为电阻的情况,电路如图 8-19(a)所示。根据欧姆定律(8-30)式

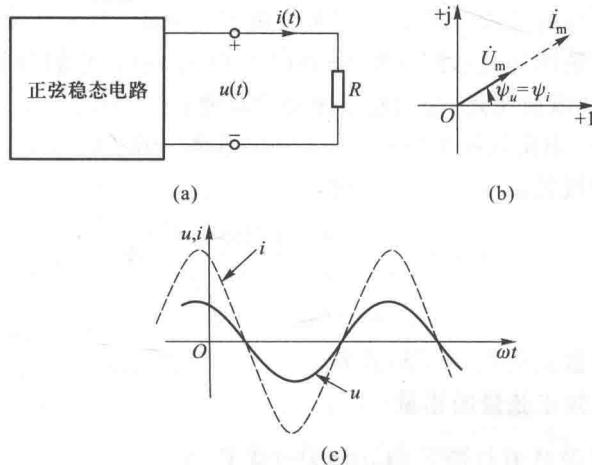


图 8-19 线性时不变电阻的正弦稳态特征

$$u = Ri$$

得

$$U_m \cos(\omega t + \psi_u) = RI_m \cos(\omega t + \psi_i) \quad (8-35)$$

由于 \$R\$ 是常数, 这一式子表明电阻两端的正弦电压和流过的正弦电流同步变化, 亦即是同相的, 波形图如图 8-19(c) 所示。不论是(8-34)式还是波形图, 表明的都是电压的时间函数与电流的时间函数之间的关系, 称为时域关系。

如同在第一章中所指出的那样, 正弦电阻电路在处理方法上和直流电阻电路并没有什么不同, 本书第一篇各公式中的电压、电流也都可以理解为正弦时间函数。纯电阻电路问题并不涉及求解微分方程, 因此不必运用相量法。但为了处理一般正弦交流电路的需要, 仍需得出电阻的相量关系式。利用相量的线性性质, 可得

$$\dot{U}_m = RI_m \quad (8-36)$$

(8-36)式即我们要求的相量关系式, 它是一个用复数“语言”来描述的 VCR 式。一身二任, 它既能表明电压、电流振幅之间的关系, 又能表明电压、电流相位之间的关系。确实, 如把它写为

$$U_m \angle \psi_u = RI_m \angle \psi_i \quad (8-37)$$

就不难看到, 它包含两个内容, 即

$$U_m = RI_m \quad (8-38)$$

和  $\psi_u = \psi_i \quad (8-39)$

前者表明电压振幅和电流振幅符合欧姆定律, 后者表明电压与电流是同相的。电压与电流时域特征完全包含在(8-36)式一个公式中, “一个顶俩”, 其中所反

映的相位关系还可通过相量图表示出来。由于  $\psi_u = \psi_i$ , 电压相量和电流相量必然是重叠的。相量图和波形图如图 8-19(b)、(c) 所示。它们都表明了电压、电流的同相关系, 如以前所述, 采用相量图更为简便。

**例 8-7**  $4\Omega$  电阻两端的电压为  $u = 8\cos(314t - 60^\circ)$  V, 求  $i$ 。

**解一** 用时域关系式(8-30)式解

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{u(t)}{R} = \frac{8\cos(314t - 60^\circ)}{4} \text{ A} \\ &= 2\cos(314t - 60^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

**解二** 用相量关系式(8-35)式解。三个步骤:

(a) 写出已知正弦量的相量

$$\dot{U}_m = 8 \angle -60^\circ \text{ V}$$

(b) 利用相量关系式进行计算

$$\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_m}{R} = \frac{8 \angle -60^\circ}{4} \text{ A} = 2 \angle -60^\circ \text{ A}$$

(c) 根据算得的相量写出对应的正弦量

$$i = 2\cos(314t - 60^\circ) \text{ A}$$

显然, 解一简便直接, 对纯电阻电路大可不必用相量法。电阻 VCR 的相量关系式主要用于一般正弦稳态电路(含  $R, L, C$  等各种元件)的分析。◆

现在考虑电容 VCR 的时域关系, 电路如图 8-20(a) 所示。为此, 把(8-33)式代入(8-31)式

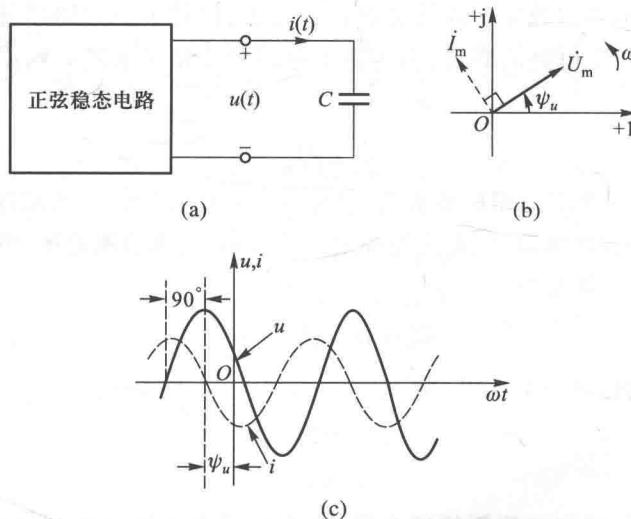


图 8-20 线性时不变电容的正弦稳态特性

$$\begin{aligned}
 i &= C \frac{du}{dt} = C \frac{d}{dt} U_m \cos(\omega t + \psi_u) \\
 &= -\omega C U_m \sin(\omega t + \psi_u) \\
 &= \omega C U_m \cos(\omega t + \psi_u + 90^\circ)
 \end{aligned} \tag{8-40}$$

即

$$\begin{aligned}
 i &= I_m \cos(\omega t + \psi_i) \\
 &= \omega C U_m \cos(\omega t + \psi_u + 90^\circ)
 \end{aligned}$$

其中

$$I_m = \omega C U_m \tag{8-41}$$

$$\psi_i = \psi_u + 90^\circ \tag{8-42}$$

(8-41)式表明电压、电流振幅的关系不仅与  $C$  有关而且还与角频率  $\omega$  有关,而电阻元件的这一关系是与  $\omega$  无关的。当  $C$  值一定时,对一定的  $U_m$  来说,  $\omega$  越高则  $I_m$  越大,也就是说电流越容易通过;  $\omega$  越低则  $I_m$  越小,也就是说电流越难通过。当  $\omega = 0$  (相当于直流激励)时,  $I_m = 0$ ,电容相当于开路,这正是直流稳态时电容应有的表现。(8-42)式表明电流超前电压的角度为  $90^\circ$ ,如图 8-20(c)波形图所示。

电容 VCR 的相量式可推导如下:设电压  $u(t)$  如(8-33)式所示,则其电流  $i(t)$  已求得如(8-40)式所示,  $u(t)$  的相量应为  $\dot{U}_m = U_m \angle \psi_u$ ,  $i(t)$  的相量则可表示为

$$\begin{aligned}
 \dot{i}_m &= \omega C U_m \angle \psi_u + 90^\circ = \omega C U_m \angle \psi_u \cdot \angle 90^\circ \\
 &= \omega C \dot{U}_m \angle 90^\circ = j\omega C \dot{U}_m
 \end{aligned} \tag{8-43}$$

这里用到了  $\angle 90^\circ = \cos 90^\circ + j \sin 90^\circ = j$  (这是以后常见的关系,应该记住!)。这便是电容 VCR 的相量形式。它一身二任,包含两项内容。的确由该式可得

$$\dot{I}_m \angle \psi_i = \omega C U_m \angle \psi_u + 90^\circ$$

亦即(8-43)式包含的两项内容为

$$\dot{I}_m = \omega C U_m \tag{8-44}$$

$$\text{和 } \psi_i = \psi_u + 90^\circ \tag{8-45}$$

前者反映振幅关系,后者反映相位关系。图 8-20(b)所示相量图和图 8-20(c)所示波形图都表明电流超前电压的角度为  $90^\circ$ ,但绘相量图远比绘波形图简便。在图 8-20(b)所示相量图中,电流相量应画在电压相量前方(按逆时针方向考虑) $90^\circ$ 处,这就意味着电流超前电压的角度为  $90^\circ$ 。

如图 8-21(a)所示电路,对电感元件来说,考虑到它的 VCR

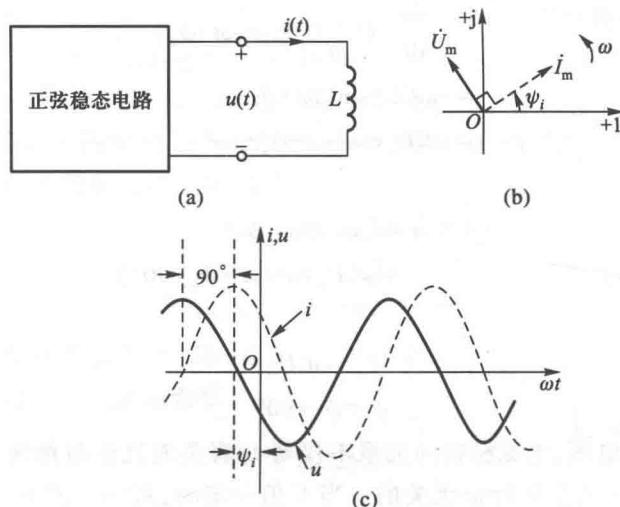


图 8-21 线性时不变电感的正弦稳态特性

$$u = L \frac{di}{dt}$$

与电容的 VCR

$$i = C \frac{du}{dt}$$

存在对偶关系。因此,根据已求得的电容 VCR 相量形式(8-43)式,把其中的  $\dot{U}_m$  换以  $\dot{i}_m$ ,  $i_m$  换以  $\dot{U}_m$ ,  $C$  换以  $L$ ,就可得到电感 VCR 的相量形式,即

$$\dot{U}_m = j\omega L \dot{i}_m \quad (8-46)$$

这也是正弦稳态分析的一个基本公式。这个式子表明

$$U_m = \omega L I_m \quad (8-47)$$

和

$$\psi_u = \psi_i + 90^\circ \quad (8-48)$$

(8-47)式表明电压、电流振幅关系不仅与  $L$  有关而且还与角频率  $\omega$  有关。与电容不同之处在于:当  $L$  值一定时,对一定的  $I_m$  来说,  $\omega$  越高则  $U_m$  越大;  $\omega$  越低则  $U_m$  越小。当  $\omega=0$ (相当于直流激励)时,  $U_m=0$ , 电感相当于短路。(8-48)式表明电流滞后电压的角度为  $90^\circ$ , 相量图如图 8-21(b) 所示, 这和电容的电压、电流相位关系也是不同的。对偶关系在这里也是存在的。相量图中再次标示了旋转方向,以后不再如此。默认相量逆时针方向旋转。

因此对电感就时域关系来说:若

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$$

则

$$u(t) = I_m \omega L \cos(\omega t + \psi_i + 90^\circ)$$

波形图如图 8-21(c) 所示, 电流相位滞后电压相位  $90^\circ$ 。

**例 8-8** 流过  $0.5 \text{ F}$  电容的电流为  $i(t) = \sqrt{2} \cos(100t - 30^\circ) \text{ A}$ 。试求电容的电压  $u(t)$ , 并绘相量图。

解 (1) 用时域关系式解, 涉及积分运算, 比较麻烦, 从略。

(2) 用相量关系解。三个步骤:

(a) 写出已知正弦量  $i(t)$  的相量

$$\dot{I}_m = \sqrt{2} \angle -30^\circ \text{ A}$$

(b) 利用相量关系式进行运算

$$\begin{aligned}\dot{U}_m &= \frac{\dot{I}_m}{j\omega C} = -j \frac{\dot{I}_m}{\omega C} = -j \frac{\sqrt{2} \angle -30^\circ}{100 \times 0.5} \text{ V} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{50} \angle -90^\circ - 30^\circ \text{ V} \\ &= 0.02\sqrt{2} \angle -120^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

(c) 根据算得的相量写出对应的正弦量

$$u(t) = 0.02\sqrt{2} \cos(100t - 120^\circ) \text{ V}$$

相量图如图 8-22 所示, 表明了电流超前电压的角度为  $90^\circ$ 。

**例 8-9**  $4 \text{ H}$  电感两端电压为  $u(t) = 8 \cos(\omega t - 50^\circ) \text{ V}$ ,  $\omega = 100 \text{ rad/s}$ , 求流过电感的电流  $i(t)$ 。

解 利用相量关系解:

$$(a) \dot{U}_m = 8 \angle -50^\circ \text{ V}$$

$$\begin{aligned}(b) \dot{I}_m &= \frac{\dot{U}_m}{j\omega L} = \frac{8 \angle -50^\circ}{j100 \times 4} \text{ A} = -j0.02 \angle -50^\circ \text{ A} \\ &= 0.02 \angle -50^\circ - 90^\circ \text{ A} = 0.02 \angle -140^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

$$(c) i(t) = 0.02 \cos(\omega t - 140^\circ) \text{ A}$$

**例 8-10** 电路如图 8-23(a) 所示, 已知  $u(t) = 120 \cos(1000t + 90^\circ) \text{ V}$ ,  $R = 15 \Omega$ 、 $L = 30 \text{ mH}$ 、 $C = 83.3 \mu\text{F}$ , 求  $i(t)$ 。

解 用相量关系解:

$$(a) \dot{U}_m = 120 \angle 90^\circ \text{ V}$$

(b) 对电阻元件

$$\dot{I}_{R_m} = \frac{\dot{U}_m}{R} = 8 \angle 90^\circ \text{ A} = j8 \text{ A}$$

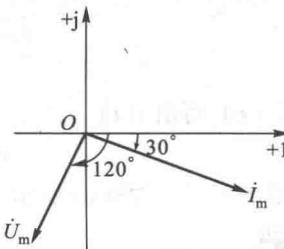


图 8-22 例 8-8

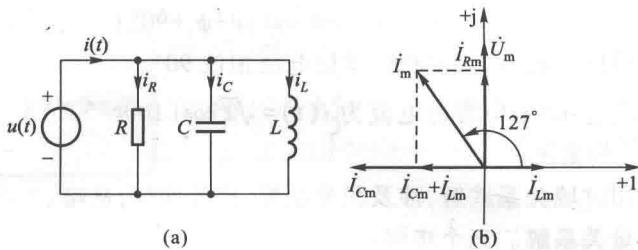


图 8-23 例 8-10

对电容元件

$$\begin{aligned} \dot{I}_{Cm} &= j\omega C \dot{U}_m = 1000 \times 83.3 \times 10^{-6} \times 120 / 90^\circ + 90^\circ A \\ &= 10 / 180^\circ A = -10 A \end{aligned}$$

对电感元件

$$\dot{I}_{Lm} = \frac{\dot{U}_m}{j\omega L} = \frac{120 / 90^\circ}{1000 \times 30 \times 10^{-3} / 90^\circ} A = 4 / 0^\circ A$$

由 KCL

$$\begin{aligned} \dot{I}_m &= \dot{I}_{Rm} + \dot{I}_{Cm} + \dot{I}_{Lm} = (j8 - 10 + 4) A \\ &= (-6 + j8) A = 10 / 127^\circ A \end{aligned}$$

(c) 写出  $i(t)$ 

$$i(t) = 10 \cos(1000t + 127^\circ) A$$

相量图如图 8-23(b) 所示。由图可见电流  $i$  超前电压  $u$  的角度为  $37^\circ$ 。

## 思考题

8-6 图 8-24 所示电路 ab 端间为一单个元件, 其电压、电流波形如图所示。若电压波形系指:(1)  $u_{ab}$  的波形,(2)  $u_{ba}$  的波形, 求该元件的参数值。

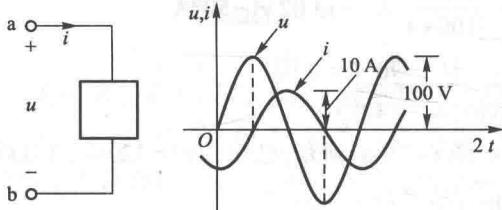


图 8-24 思考题 8-6

8-7 (1) 指出下列各式哪些是错的? 哪些是对的?

$$u = \omega L i, u = L i, u = j\omega L i, \dot{U}_m = j\omega L \dot{i}_m, u = L \frac{di}{dt}, \dot{U}_m = \omega L \dot{i}_m$$

(2) 已知电感电压为  $u(t) = 10 \cos(\omega t + 30^\circ)$ , 则电感电流  $i(t) = \frac{10}{j\omega L} \cos(\omega t + 30^\circ) =$

$\frac{10}{\omega L} \cos(\omega t + 30^\circ - 90^\circ)$ , 对吗?

(3) 如果电容电压、电流为非关联参考方向, 相量图仍如图 8-20(b) 所示, 对吗?

## 练习题

8-9 电流振幅相量  $(30-j10)$  mA 流过  $40 \Omega$  电阻, 求电阻两端的电压振幅相量。又在  $t=1$  ms 时电阻两端电压是多少? 已知  $\omega=1000$  rad/s, 并设电压、电流参考方向一致。

$$[(1.2-j0.4)V; 0.985]$$

8-10 电容两端电压为  $u(t)=141\cos(3140t+15^\circ)$  V, 若  $C=0.01 \mu F$ , 求电容电流  $i(t)$ 。

$$[4.427\cos(3140t+105^\circ) \text{ mA}]$$

8-11 电感电压  $u(t)=80\cos(1000t+105^\circ)$  V, 若  $L=0.02$  H, 求电感电流  $i(t)$ 。

$$[4\cos(1000t+15^\circ) \text{ A}]$$

### § 8-7 VCR 相量形式的统一——阻抗和导纳的引入

上节讨论了三种基本元件 VCR 的相量形式, 在关联参考方向的前提下, 它们是

$$\dot{U}_m = R \dot{I}_m$$

$$\dot{U}_m = \frac{1}{j\omega C} \dot{I}_m$$

$$\dot{U}_m = j\omega L \dot{I}_m$$

如果把元件在正弦稳态时电压相量与电流相量之比定义为该元件的阻抗 (impedance), 记为  $Z$ , 即

$$\frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = Z \quad (8-49)$$

那么, 三种基本元件的相量关系式可归结为

$$\dot{U}_m = Z \dot{I}_m \quad (8-50)$$

这一统一形式。而电阻、电容、电感的阻抗则分别为

$$Z_R = R \quad (8-51)$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C} \quad (8-52)$$

$$Z_L = j\omega L \quad (8-53)$$

(8-50) 式常称为欧姆定律的相量形式, 其中电压相量与电流相量的参考方向设为一致。必须记住(8-51)、(8-52)、(8-53)三式。在相量法中基本元件是以阻抗“面目”参与的。

阻抗的倒数定义为导纳(admittance),记为 $Y$ ,即

$$Y = \frac{1}{Z} \quad (8-54)$$

(8-54)式也是必须记住的。 $Y$ 的定义也可写为

$$Y = \frac{\dot{I}_m}{\dot{U}_m} \quad (8-55)$$

导纳的单位为西门子(S)。电阻、电容和电感的导纳分别为

$$Y_R = \frac{1}{R} = G \quad (8-56)$$

$$Y_C = j\omega C \quad (8-57)$$

$$Y_L = \frac{1}{j\omega L} = -j \frac{1}{\omega L} \quad (8-58)$$

这样,基本元件的相量关系式还可以归结为另一形式,即

$$\dot{I}_m = Y \dot{U}_m \quad (8-59)$$

这个式子也常称为欧姆定律的相量形式。

由(8-52)、(8-53)和(8-57)、(8-58)等式可知,电容或电感的阻抗和导纳均为虚数,它们的阻抗可表示为 $Z = jX$ , $X$ 称为电抗(reactance),亦即

$$X = \text{Im}[Z] \quad (8-60)$$

对电容来说

$$X_C = \text{Im}[Z_C] = -\frac{1}{\omega C} \quad (8-61)$$

$X_C$ 称为电容的电抗,简称容抗<sup>①</sup>。

对电感来说

$$X_L = \text{Im}[Z_L] = \omega L \quad (8-62)$$

$X_L$ 称为电感的电抗,简称感抗。

电容或电感的导纳可表示为 $Y = jB$ , $B$ 称为电纳(susceptance),亦即

$$B = \text{Im}[Y] \quad (8-63)$$

对电容来说

$$B_C = \text{Im}[Y_C] = \omega C \quad (8-64)$$

$B_C$ 称为电容的电纳,简称容纳。

对电感来说

① 有些书采用 $X_C = \frac{1}{\omega C}$ 。根据《中华人民共和国国家标准 电学和磁学的量和单位》(GB 3102.5—81)5—41.3(中国标准出版社,1983),电抗定义为阻抗的虚部而不是动态元件电压振幅与电流振幅之比。

$$B_L = \text{Im}[Y_L] = -\frac{1}{\omega L} \quad (8-65)$$

$B_L$  称为电感的电纳,简称感纳<sup>①</sup>。

运用复数分析正弦稳态电路,只有在引入阻抗和导纳后方能充分体现出优越性。它们的引入是电路理论发展的一个里程碑。它们是采用复数描述正弦稳态电路的元件参数,两类约束中的元件约束关系是用它们来表征的。



## 练习题

8-12 试求 200  $\mu\text{F}$  电容在 50 Hz 及 1 kHz 时的阻抗和容抗;1.4 H 电感在 50 Hz 及 1 kHz 时的阻抗和感抗。

$$[(-j15.9 \Omega, -j0.796 \Omega, -15.9 \Omega, -0.796 \Omega; j440 \Omega, j8.8 \text{ k}\Omega, 440 \Omega, 8.8 \text{ k}\Omega)]$$

### § 8-8 正弦稳态电路与电阻电路分析方法的类比

#### ——相量模型的引入

综合以上各节所述,如用相量表示正弦稳态电路内的各电压、电流,那么,这些相量必须服从基尔霍夫定律的相量形式和欧姆定律的相量形式。这些定律的形式和本书第一篇讨论过的电阻电路中同一定律的形式完全相同,其差别仅在于这里不直接用电压和电流,而用代表相应电压和电流的相量;不用电阻和电导,而用阻抗和导纳。注意到这一对换关系,计算电阻电路时的一些公式和方法,就可以完全用到正弦稳态分析中来。这就是说,运用相量并引用阻抗及导纳,正弦稳态电路的计算可以仿照电阻电路的处理方法来进行。这样,在分析正弦稳态电路时,就可以省略了列微分方程的步骤,同时还能利用电阻电路的分析方法进行分析。阻抗及导纳概念的引入对正弦稳态分析理论的发展起着重要的作用。

为便于正确仿照,有必要引入相量模型(phasor model)。

什么是相量模型呢?以前所用的电路模型,以  $R, L, C$  等原参数来表征元件,称为时域模型,它反映了电压与电流时间函数之间的关系。也就是说,从该模型可列出电路的微分方程,从而解出未知的时间函数。相量模型则是一种运用相量能很方便地对正弦稳态电路进行分析、计算的假想模型。它和原正弦稳态电路具有相同的拓扑结构,但原电路中各个元件要用阻抗(或导纳)表示,也就是说,在作相量模型时,要把每个电容元件看作是具有  $\frac{1}{j\omega C}$  值的阻抗,把每个电感元件看作是具有  $j\omega L$  值的阻抗,把每个电阻元件看作是具有  $R$  值的阻抗。该模型中的电

① 有些书采用  $B_L = \frac{1}{\omega L}$ 。

压、电流都是代表原电路图中各正弦电压、电流的相量,其参考方向仍与原电路相同。由于实际上并不存在用复数来计量的电压和电流,也没有一个元件的参数会是虚数,所以相量模型是一种假想的模型,是对正弦稳态电路进行分析的工具。

可以说引用阻抗和导纳便可将任何线性时不变正弦  $R$ 、 $L$ 、 $C$  电路变换为“等效的电阻电路”。

图 8-25 表示用相量法求解正弦稳态电路的步骤,仍然体现出 § 8-2 中图 8-7 所示变换方法的思路。其求解进程是以实线箭头表示的。步骤 1 中所称的变换,不仅包含正弦量变换为相量,也包含着电路参数“变换”为  $Z$  或  $Y$ 。这样,在得出相量模型后,便可类比电阻电路解法,对模型进行求解,这时只涉及复数运算,这就是步骤 2 的内容。最后把相量解反变换为对应的正弦时间  $t$  的函数,这是步骤 3 的内容,处理十分简便。图 8-19 中虚线箭头表示时域分析的过程。相量模型只是一个“虚拟世界”,这里使用“复数语言”,例如基本元件要用  $Z$  或  $Y$  来称呼、不能再叫  $R$ 、 $L$ 、 $C$ 。完成任务后,一般要回到“现实世界”来,否则,只有懂“复数语言”的人才能知道你表达的是什么意思。

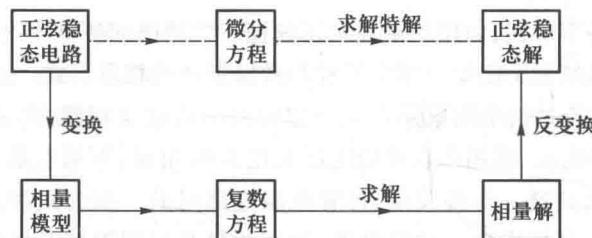


图 8-25 相量法求正弦稳态解的步骤

阻抗及导纳的概念也可运用于不含独立电源的、由线性时不变元件所组成的单口网络。在这种情况下,(8-35)及(8-40)两式中的  $\dot{U}_m$  和  $\dot{I}_m$  系指该单口网络端钮的电压相量和电流相量而言, $Z$  和  $Y$  则分别为单口网络的阻抗和导纳,即输入阻抗和输入导纳。

根据上述的对换关系,并与电阻电路的有关公式进行对比,不难得知,若单口网络的各元件系串联的,则其阻抗为

$$Z = \sum_{k=1}^n Z_k \quad (8-66)$$

若单口网络的各元件系并联的,则其导纳为

$$Y = \sum_{k=1}^n Y_k \quad (8-67)$$

式中的  $Z_k$ 、 $Y_k$  等为组成该网络各元件的阻抗、导纳。

**例 8-11**  $RLC$  串联电路如图 8-26(a) 所示,已知电源电压  $u_s(t) = 10\cos(2t) \text{ V}$ 、 $R = 2 \Omega$ 、 $L = 2 \text{ H}$ 、 $C = 0.25 \text{ F}$ 。试求稳态电流  $i(t)$  以及各元件的电压。

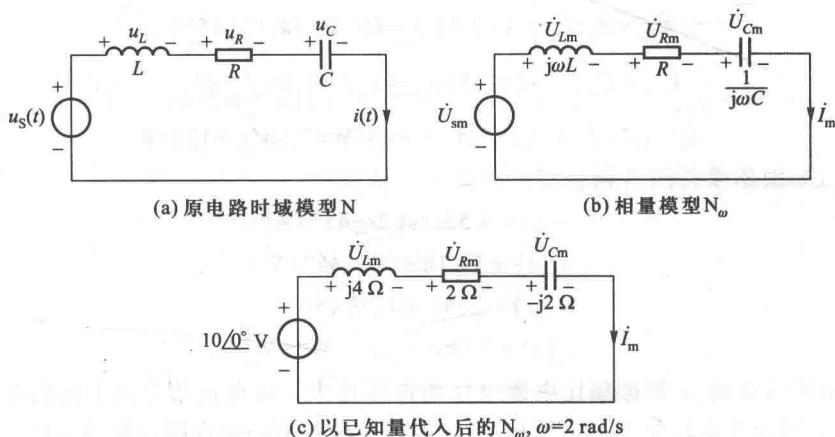


图 8-26 例 8-11

解 运用相量分析该正弦稳态电路的三个步骤为：

(a) 写出已知正弦量的相量。本题中, 对应于  $u_s(t)$  的相量为

$$\dot{U}_{sm} = 10 \angle 0^\circ \text{V}$$

做出原电路的相量模型  $N_\omega$  如图 8-26(b) 所示, 以已知量代入后得  $N_\omega$  如图 8-26(c) 所示。其中

$$Z_R = R = 2 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2 \times 0.25} \Omega = -j \frac{1}{0.5} \Omega = -j2 \Omega$$

$$Z_L = j\omega L = j2 \times 2 \Omega = j4 \Omega$$

(b) 由图 8-26(c) 类比电阻电路分析, 可求得

$$\begin{aligned} Z &= Z_R + Z_L + Z_C \\ &= (2 + j4 - j2) \Omega = (2 + j2) \Omega \\ &= 2.83 \angle 45^\circ \Omega \end{aligned}$$

必须注意, 不要把  $RLC$  串联电路的阻抗写为

$$Z = R + \omega L + \frac{1}{\omega C}$$

在相量法中必须用阻抗(导纳)来进行计算, 而  $\omega L$  和  $\frac{1}{\omega C}$  并非电感和电容的阻抗。

做出相量模型再进行分析, 就可避免发生这类错误。由图 8-26(c) 所示相量模型可得

$$I_m = \frac{\dot{U}_{sm}}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ}{2.83 \angle 45^\circ} \text{A} = 3.53 \angle -45^\circ \text{A}$$

$$\dot{U}_{Lm} = Z_L \dot{I}_m = j4 \times 3.53 / -45^\circ V = 14.1 / 45^\circ V$$

$$\dot{U}_{Rm} = Z_R \dot{I}_m = 2 \times 3.53 / -45^\circ V = 7.06 / -45^\circ V$$

$$\dot{U}_{Cm} = Z_C \dot{I}_m = -j2 \times 3.53 / -45^\circ V = 7.06 / -135^\circ V$$

(c) 根据求得的各相量写出相应的正弦波

$$i(t) = 3.53 \cos(2t - 45^\circ) A$$

$$u_L(t) = 14.1 \cos(2t + 45^\circ) V$$

$$u_R(t) = 7.06 \cos(2t - 45^\circ) V$$

$$u_C(t) = 7.06 \cos(2t - 135^\circ) V$$

从答案可以看到,  $u_L$  的振幅比电源电压的振幅还大。这在正弦交流电路内是完全可能的, 因为各电压并不一定同相, 它们的最大值并不一定在同一瞬间发生。

各电压及电流的相量图如图 8-27(a)、(b) 所示。从相量图可以一目了然地看出各电压、电流间的相位关系。图(a)和图(b)实质上是一样的, 但图(b)更清楚地表明了  $\dot{U}_{Lm} + \dot{U}_{Rm} + \dot{U}_{Cm} = \dot{U}_{sm}$  这一关系。这是由这四个相量形成的闭合多边形来反映的。注意等式前的三个相量是依次首尾衔接地画出的, 而连接  $\dot{U}_{Lm}$  的箭尾(在坐标原点处)与  $\dot{U}_{Cm}$  的箭头的有向线段应恰为相量  $\dot{U}_{sm}$ 。

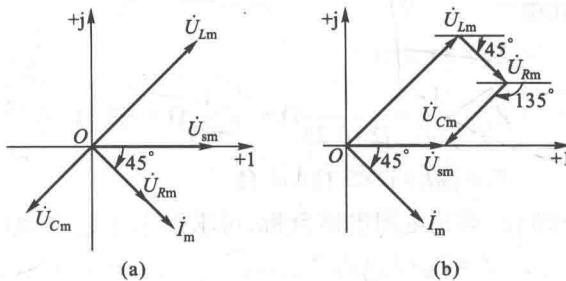


图 8-27 例 8-11 相量图

最后, 还应着重指出, 阻抗  $Z$  的辐角表明了  $u_s$ 、 $i$  之间的相位关系。本题  $Z$  的辐角为  $+45^\circ$ , 而根据阻抗的定义(8-34)式它的辐角  $\varphi_z$  应为  $\psi_u - \psi_i$ , 若  $\varphi_z > 0$ , 则意味着  $\psi_u > \psi_i$ , 反映在相量图上, 必然是依照逆时针方向电压相量在前, 而电流相量在后(参看图 8-14), 即电流滞后电压角  $\varphi_z$ , 本题电流  $i$  滞后电压  $u_s$  的角度为  $45^\circ$ , 参看图 8-21。故根据阻抗角  $\varphi_z$  的正、负, 即可判断电压与电流的相位关系。

$\varphi_z > 0$  电流滞后电压的角度为  $|\varphi_z|$

$\varphi_z < 0$  电流超前电压的角度为  $|\varphi_z|$

$\varphi_z = 0$  电流与电压同相

**例 8-12** GCL 并联电路如图 8-28(a) 所示。已知  $G = 1 S$ 、 $L = 2 H$ 、 $C = 0.5 F$ 、 $i_s(t) = 3 \cos(2t) A$ 。求  $u(t)$ 。

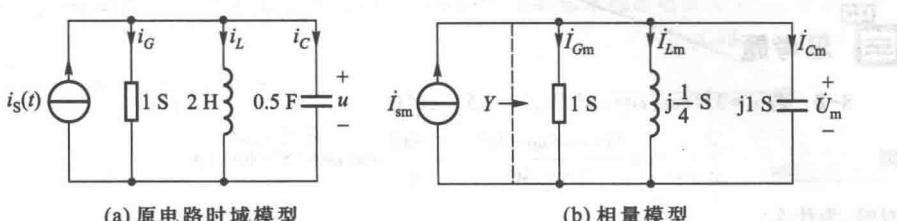


图 8-28 例 8-12

解 (a)  $\dot{I}_{sm} = 3 \angle 0^\circ \text{ A}$

$$Y_G = G = 1 \text{ S}$$

$$Y_L = -j \frac{1}{\omega L} = -j \frac{1}{4} \text{ S}$$

$$Y_C = j\omega C = j1 \text{ S}$$

相量模型如图 8-28(b) 所示。

(b) 由(8-52)式可求得这一并联电路的导纳为

$$\begin{aligned} Y &= Y_G + Y_C + Y_L \\ &= \left( 1 + j1 - j \frac{1}{4} \right) \text{ S} = (1 + j0.75) \text{ S} \\ &= 1.25 \angle 36.9^\circ \text{ S} \end{aligned}$$

由相量模型可知

$$\begin{aligned} \dot{U}_m &= \frac{\dot{I}_{sm}}{Y} = \frac{3 \angle 0^\circ}{1.25 \angle 36.9^\circ} \text{ V} \\ &= 2.4 \angle -36.9^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

(c) 根据算得的相量  $\dot{U}_m$ , 得

$$u(t) = 2.4 \cos(2t - 36.9^\circ) \text{ V}$$

电压  $u$  与电流  $i$  的相量图一目了然地表明了  $i$  相位超前  $u$  角  $36.9^\circ$  的相位关系, 相位差角  $36.9^\circ$  即导纳的辐角(导纳角)(见图 8-29)。

根据导纳角也能判断电压、电流的相位关系, 正如同根据阻抗角可以判断电压、电流的相位关系一样。但由于导纳系  $\dot{I}_m$  与  $\dot{U}_m$  的比值, 故其辐角为  $\psi_i - \psi_u$ , 因而当导纳角为正值时, 说明

$$\psi_i > \psi_u$$

电流超前电压, 如本例所示。

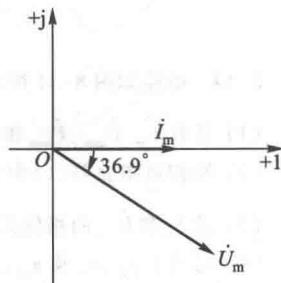


图 8-29 例 8-12 相量图


**思考题**

8-8 若  $u = 311\cos(\omega t + 45^\circ)$  V,  $Z = 2.5 \angle 60^\circ \Omega$

则  $i = \frac{311\cos(\omega t + 45^\circ)}{2.5 \angle 60^\circ} A = \frac{311}{2.5} \cos(\omega t + 45^\circ - 60^\circ) A$

对吗,为什么?

8-9 在某一频率时,测得若干线性时不变无源电路的阻抗如下:

$RC$  电路:  $Z = (5+j2) \Omega$        $RL$  电路:  $Z = (5-j7) \Omega$


$RLC$  电路:  $Z = (2-j3) \Omega$        $LC$  电路:  $Z = (2+j3) \Omega$

这些结果合理吗?



**练习题**

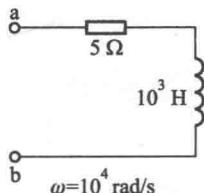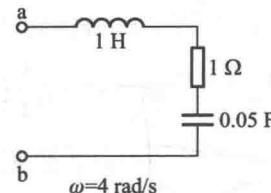8-13 做出图 8-30 所示各电路的相量模型,并求 ab 端的阻抗及导纳。又 ab 端正弦稳态电压与电流的相位关系如何?


[部分答案:(b)  $Z_{ab} = (1-j1) \Omega$ ; (c)  $Y_{ab} = (0.1-j0.1) S$ ; (d)  $Y_{ab} = j0.1 S$ ]




(a)



(b)

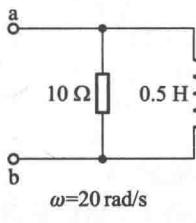

(c)

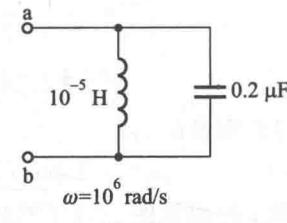

(d)

图 8-30 练习题 8-13

8-14 电路如图 8-31 所示,已知  $u_s = 100\cos(20t)$  V。

(1) 计算  $\dot{i}_m$ ,  $\dot{U}_{abm}$ ,  $\dot{U}_{bem}$  和  $\dot{U}_{cdm}$ ;

(2) 绘相量图表明(1)中各相量;

(3) 求  $\dot{i}_m$  和  $\dot{U}_{adm}$  的相位关系;

(4) 写出  $i$ ,  $u_{ab}$ ,  $u_{bc}$  及  $u_{ed}$ 。

(部分答案:  $\dot{i}_m = 7.07 \angle -45^\circ A$ )

8-15 电路如图 8-32 所示, 已知  $i_s(t) = \cos(t+90^\circ)$  A, 试求稳态电压  $u(t)$ , 并绘相量图。

$$[-4.48\cos(t-63.4^\circ)] \text{ V}$$

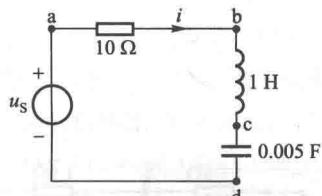


图 8-31 练习题 8-14

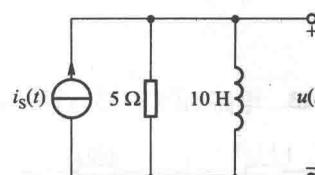


图 8-32 练习题 8-15

### § 8-9 正弦稳态混联电路的分析

上节曾以一些简单的串、并联电路为例阐述了运用相量求解正弦稳态电路的方法。本节说明混联电路的相量解法。

做出正弦稳态混联电路的相量模型后, 就可仿照电阻混联电路的处理方法来求输入阻抗或导纳、各支路电流相量以及电压相量等。

在求输入阻抗或导纳时, 只需注意到下列几点就不难求得正确结果:

(1) 同一元件的阻抗与导纳互为倒数; 同一对端钮间的阻抗与导纳互为倒数, 即

$$Z = \frac{1}{Y}, \quad Y = \frac{1}{Z}$$

至于采用阻抗还是采用导纳来表征元件, 则应根据具体情况, 以便于计算而定。

(2) 记住基本元件的阻抗和导纳, 如表 8-1 所示。

表 8-1 基本元件的阻抗和导纳

	$Z$	$Y$
$R$	$R$	$\frac{1}{R} = G$
$C$	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega C$
$L$	$j\omega L$	$\frac{1}{j\omega L}$

(3) 串联部分: 可根据(8-66)式进行化简, 得

$$Z = \sum_{k=1}^n Z_k$$

因此, 凡是串联的元件, 用阻抗来表征较为方便。

并联部分: 可根据(8-67)式进行化简, 得

$$Y = \sum_{k=1}^n Y_k$$

因此,凡是并联的元件,用导纳来表征较为方便。但在两个元件并联时,也可根据下式进行化简

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (8-68)$$

例 8-13 电路如图 8-33(a)所示,  $u_s(t) = 40\cos(3000t)\text{V}$ , 求  $i(t)$ 、 $i_c(t)$ 、 $i_L(t)$ 。

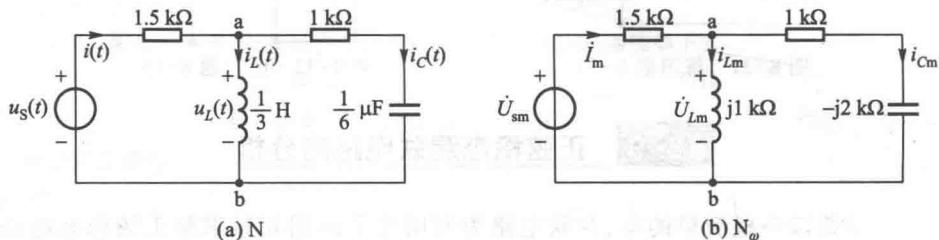


图 8-33 例 8-13 电路图及相量模型

解 写出已知正弦量的相量

$$\dot{U}_{sm} = 40 \angle 0^\circ \text{V}$$

作相量模型,如图 8-27(b)所示。其中

$$Z_L = j\omega L = j3000 \times \frac{1}{3} \Omega = j1 \text{k}\Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{3000 \times \frac{1}{6} \times 10^{-6}} \Omega = -j2 \text{k}\Omega$$

根据相量模型进行计算。输入阻抗

$$\begin{aligned} Z &= 1.5 \text{k}\Omega + Z_{ab} = \left[ 1.5 + \frac{(j1)(1-j2)}{j1+1-j2} \right] \text{k}\Omega \\ &= \left( 1.5 + \frac{2+j1}{1-j1} \right) \text{k}\Omega = (2+j1.5) \text{k}\Omega = 2.5 \angle 36.9^\circ \text{k}\Omega \end{aligned}$$

电流  $\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_{sm}}{Z} = \frac{40 \angle 0^\circ}{2.5 \angle 36.9^\circ} \text{mA} = 16 \angle -36.9^\circ \text{mA}$

利用分流关系可得

$$\begin{aligned} \dot{I}_{cm} &= \dot{I}_m \left( \frac{j1}{1+j1-j2} \right) = \dot{I}_m \left( \frac{j1}{1-j1} \right) \\ &= \dot{I}_m \left[ \frac{(j1)(1+j1)}{2} \right] = \dot{I}_m \left( \frac{-1+j1}{2} \right) \\ &= \dot{I}_m (-0.5+j0.5) = \dot{I}_m \times 0.707 \angle 135^\circ \\ &= 16 \angle -36.9^\circ \times 0.707 \angle 135^\circ \text{mA} = 11.3 \angle 98.1^\circ \text{mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_{Lm} &= \dot{i}_m \left( \frac{1-j2}{1+j1-j2} \right) = 16 / -36.9^\circ \times 1.58 / -18.4^\circ \text{ mA} \\ &= 25.3 / -55.3^\circ \text{ mA} \end{aligned}$$

由算得的各个相量写出对应的正弦量

$$i(t) = 16 \cos(3000t - 36.9^\circ) \text{ mA}$$

$$i_c(t) = 11.3 \cos(3000t + 98.1^\circ) \text{ mA}$$

$$i_L(t) = 25.3 \cos(3000t - 55.3^\circ) \text{ mA}$$

由算得的结果绘出相量图如图 8-34 所示。

**例 8-14** 利用相量法求解习题 8-2(图题 8-2)所示电路, 在  $u_s(t) = 17 \cos(16t) \text{ V}$ , 于  $t=0$  时接入电路后电容电压  $u(t)$  的过渡过程, 已知  $u(0)=0$ 。

解 由 § 8-1 可知正弦激励的过渡过程由瞬态响应和稳态响应组成。

先用相量法求解稳态响应。作相量模型, 其中

$$\dot{U}_{sm} = 17 / 0^\circ \text{ V}$$

$$Z_c = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{16 \times 0.01} \Omega = -j \frac{100}{16} \Omega = -j6.25 \Omega = 6.25 / -90^\circ \Omega$$

试自行绘出该图。再求该模型对  $Z_c$  的戴维南等效电路, 其中开路电压, 即等效电压源电压为

$$\dot{U}_{ocm} = \dot{U}_{sm} \times \frac{5}{10+5} = \frac{17}{3} / 0^\circ \text{ V}$$

等效阻抗为

$$Z_o = \frac{5 \times 10}{5+10} \Omega = \frac{50}{15} \Omega = \frac{10}{3} \Omega = R_o$$

利用分流关系可得电容电压相量为

$$\dot{U} = \dot{U}_{ocm} \times \frac{Z_c}{Z_c + Z_o} = \frac{17}{3} \times \frac{6.25 / -90^\circ}{7.08 / -62^\circ} \text{ V} = 5 / -28^\circ \text{ V}$$

故得电容电压的稳态响应为

$$u_p(t) = 5 \cos(16t - 28^\circ) \text{ V}$$

$t=0$  时

$$u_p(0) = 5 \cos(-28^\circ) = 5 \cos 28^\circ = 4.41 \text{ V}$$

不符合  $u=0$  这一初始条件。电路将产生瞬态响应  $K e^{-\frac{t}{T}}$ , 其中  $K$  为  $u(0)$  与  $u_p(0)$

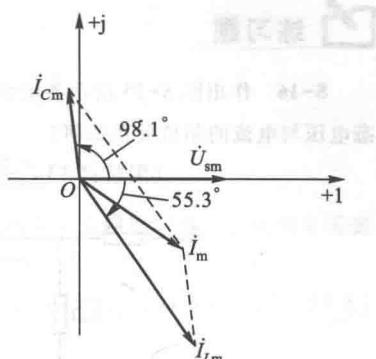


图 8-34 例 8-13 相量图

之差, 即  $K = (0 - 4.41) \text{ V} = -4.41 \text{ V}$ 。 $\tau = R_o C = \frac{1}{30} \text{ s}$ 。故得


$$u(t) = u_p(t) + K e^{-\frac{t}{\tau}} = 5 \cos(16t - 28^\circ) - 4.41 e^{-30t} \text{ V}$$



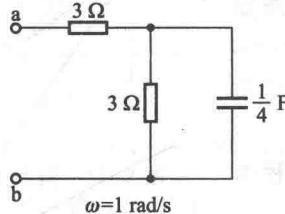
## 练习题

**8-16** 作出图 8-35 所示各电路的相量模型  $N_\omega$ , 并求 ab 端的阻抗及导纳。 $ab$  端正弦稳态电压与电流的相位关系如何?


(阻抗:  $5.13 \angle -16.33^\circ \Omega$ ;  $2.83 \angle -45^\circ \Omega$ ;  $1.58 \angle 18.43^\circ \Omega$ ;  $6.07 \angle -4.86^\circ \Omega$ )




(a)

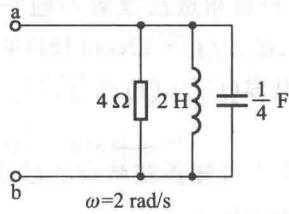

(b)

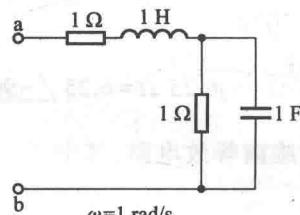

(c)

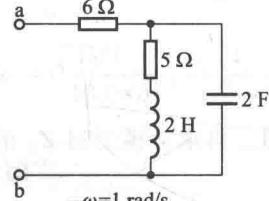


(d)


图 8-35 练习题 8-16

**8-17** 电路相量模型如图 8-36 所示, 试用分压关系求  $\dot{U}_{abm}$  和  $\dot{U}_{bcm}$  并用相量图表明  $\dot{U}_m$ 、 $\dot{U}_{abm}$ 、 $\dot{U}_{bcm}$  之间的关系。

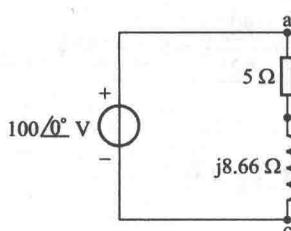
[部分答案: (c)  $\dot{U}_{bcm} = (60 - j20) \text{ V}$ ]



(a)

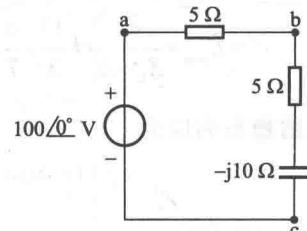

(b)

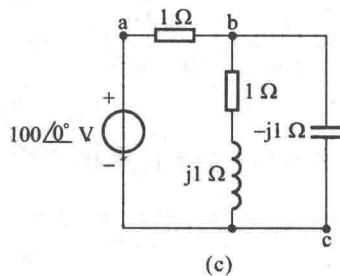

(c)

图 8-36 练习题 8-17

**8-18** 电路相量模型如图 8-37 所示, 试用分流公式求每一支路的电流。并用相量图表明各电流相量之间的关系。

[部分答案: (a)  $1.41 \angle 45^\circ$  A; (b)  $14.1 \angle 45^\circ$  A; (c)  $40 \angle -60^\circ$  A]

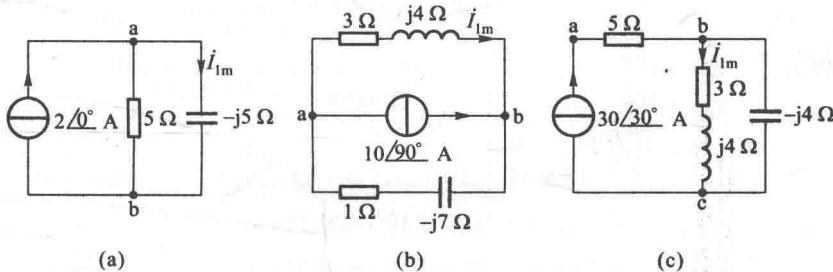


图 8-37 练习题 8-18

### § 8-10 相量模型的网孔分析和节点分析

本节将通过具体举例说明如何对相量模型运用网孔分析和节点分析。

**例 8-15** 电路如图 8-38(a) 所示, 其中  $r=2\Omega$ 。求解  $i_1(t)$  和  $i_2(t)$ 。已知  $u_s(t)=10\cos(10^3t)\text{V}$ 。

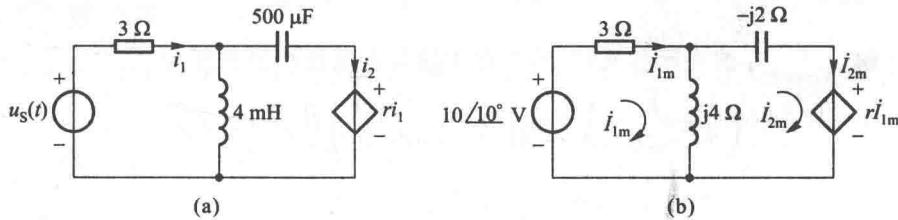


图 8-38 例 8-15

解 作相量模型如图 8-38(b) 所示。其中

$$Z_L=j\omega L=j10^3 \times 4 \times 10^{-3} \Omega=j4 \Omega$$

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{10^6}{10^3 \times 500} \Omega = -j2 \Omega$$

网孔电流相量方程为

$$(3+j4) \dot{I}_{1m} - j4 \dot{I}_{2m} = 10 \angle 0^\circ \quad ①$$

$$-j4 \dot{I}_{1m} + (j4-j2) \dot{I}_{2m} = -2 \dot{I}_{1m} \quad ②$$

由②式可得

$$(2-j4) \dot{I}_{1m} + j2 \dot{I}_{2m} = 0 \quad ③$$

$2 \times ③ + ①$  得

$$(7-j4) \dot{I}_{1m} = 10$$

即

$$\dot{I}_{1m} = \frac{10}{7-j4} A = 1.24 \angle 29.7^\circ A$$

代入③得

$$\dot{I}_{2m} = \frac{10(2-j4)}{7-j4} \times \frac{1}{(-j2)} A = \frac{20+j30}{13} A = 2.77 \angle 56.3^\circ A$$

故得

$$i_1(t) = 1.24 \cos(10^3 t + 29.7^\circ) A$$

$$i_2(t) = 2.77 \cos(10^3 t + 56.3^\circ) A$$

例 8-16 电路相量模型如图 8-39 所示。试列出节点电压相量方程。

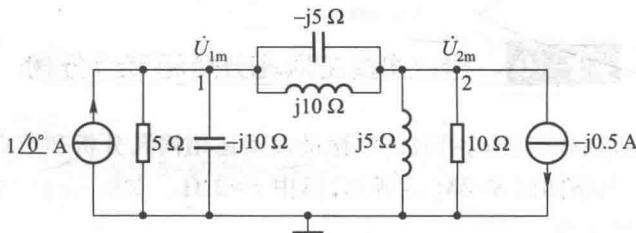


图 8-39 例 8-16

解 采用导纳表示各元件, 得节点 1 的节点电压相量方程为

$$\left( \frac{1}{5} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{j10} + \frac{1}{-j5} \right) \dot{U}_{1m} - \left( \frac{1}{-j5} + \frac{1}{j10} \right) \dot{U}_{2m} = 1 \angle 0^\circ A$$

即

$$(0.2+j0.2) \dot{U}_{1m} - j0.1 \dot{U}_{2m} = 1 \angle 0^\circ \quad ①$$

节点 2:

$$-\left( \frac{1}{-j5} + \frac{1}{j10} \right) \dot{U}_{1m} + \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{j5} + \frac{1}{j10} + \frac{1}{-j5} \right) \dot{U}_{2m} = -(-j0.5)$$

即

$$-\mathrm{j}0.1 \dot{U}_{1m} + (0.1 - \mathrm{j}0.1) \dot{U}_{2m} = \mathrm{j}0.5 \quad (2)$$

①、②式即为所示电路的节点电压相量方程。

**例 8-17** 单口网络如图 8-40(a) 所示, 试求输入阻抗及输入导纳。

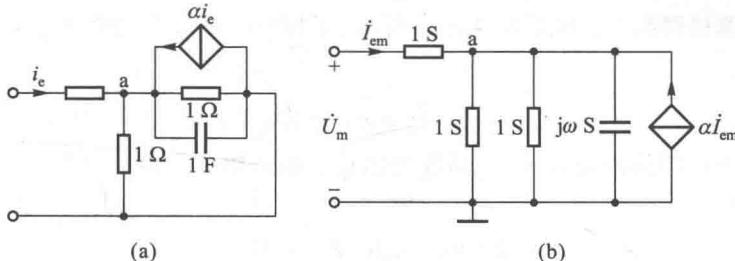


图 8-40 例 8-17

**解** 作相量模型如图 8-40(b) 所示, 各无源元件用导纳表示。设想端钮上外接电压源  $\dot{U}_m$ , 令 5 个元件的连接点为 a, 则节点方程为

$$(3 + \mathrm{j}\omega) \dot{U}_{am} = (\dot{U}_m) 1 + \alpha \dot{I}_{em} \quad (1)$$

$$\text{又 } \dot{U}_m - \dot{U}_{am} = 1 \times \dot{I}_{em} \quad (2)$$

由①、②两式, 得

$$[(3 + \mathrm{j}\omega) - 1] \dot{U}_m = (3 + \mathrm{j}\omega + \alpha) \dot{I}_{em}$$

由此可得

$$Z = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_{em}} = \frac{3 + \alpha + \mathrm{j}\omega}{2 + \mathrm{j}\omega} = \frac{6 + 2\alpha + \omega^2}{4 + \omega^2} - \mathrm{j} \frac{(1 + \alpha)\omega}{4 + \omega^2} \quad (3)$$

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{2 + \mathrm{j}\omega}{3 + \alpha + \mathrm{j}\omega} = \frac{6 + 2\alpha + \omega^2}{(3 + \alpha)^2 + \omega^2} + \mathrm{j} \frac{(1 + \alpha)\omega}{(3 + \alpha)^2 + \omega^2} \quad (4)$$



### 练习题

**8-19** 电路如图 8-41 所示, 图中  $r = 200 \Omega$ , 求稳态电流  $i_1(t)$  和  $i_2(t)$ 。

$[0.6 \cos(3000t + 90^\circ) \text{ mA}]$

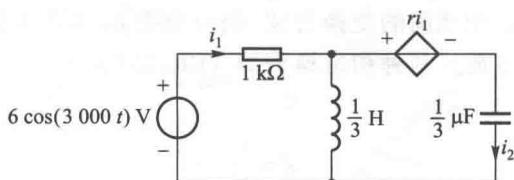


图 8-41 练习题 8-19

### § 8-11 相量模型的等效

等效概念也可用于相量模型。

给定单口网络  $N_{0\omega}$  如图 8-42(a) 所示, 下标“0”表示该网络不含独立源, 其 VCR 当为

$$\dot{U}_m = Z \dot{I}_m \quad (8-69)$$

其中  $Z$  为单口网络的输入阻抗, 即等效阻抗。输入阻抗一般为复数, 具有实部和虚部, 亦即

$$Z = \operatorname{Re} Z + j \operatorname{Im} Z = R + jX \quad (8-70)$$

其中  $R$  称为输入阻抗的电阻分量, 它并不一定只由网络中的电阻元件所确定, 一般来说, 它是网络中各元件参数和频率的函数;  $X$  称为输入阻抗的电抗分量, 它并不一定只由网络中的动态元件所确定, 一般来说, 它是网络中各元件参数和频率的函数 [参看例 8-17 中③式]。因此, 该单口网络可等效为一个由  $R$  和  $jX$  串联的相量模型, 如图 8-42(b) 所示。

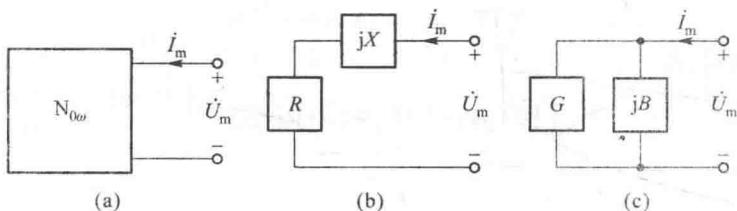


图 8-42 单口网络  $N_{0\omega}$  及其两种等效相量模型

单口网络  $N_{0\omega}$  的 VCR 也可表示为

$$\dot{I}_m = Y \dot{U}_m \quad (8-71)$$

而

$$Y = \operatorname{Re} Y + j \operatorname{Im} Y = G + jB \quad (8-72)$$

其中  $G, B$  分别称为输入导纳的电导分量和电纳分量 [参看例 8-17 中④式]。因此, 该单口网络尚有另一种由  $G$  和  $jB$  并联的等效相量模型如图 8-42(c) 所示。

这两种相量模型相互间的变换公式, 仍可根据本书第四章所述的等效电路的定义求得。如果表征这两种相量模型的 VCR, 即(8-69)式和(8-71)式完全相同, 则显然要求

$$Z = \frac{1}{Y} \quad (8-73)$$

根据这一关系, 即可求得变换公式。具体推导如下。

设已知

$$Z = R + jX$$

则由(8-58)式可得

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{Z} = \frac{1}{R+jX} = \frac{R-jX}{(R+jX)(R-jX)} \\ &= \frac{R}{R^2+X^2} - j \frac{X}{R^2+X^2} = G+jB \end{aligned} \quad (8-74)$$

亦即并联相量模型的电导与电纳分别应为

$$G = \frac{R}{R^2+X^2} \quad (8-75a)$$

$$B = -\frac{X}{R^2+X^2} \quad (8-75b)$$

读者应注意,一般情况  $G$  并非是  $R$  的倒数,  $B$  则不可能是  $X$  的倒数。因为对一个复数  $a_1+ja_2$  来说,除非  $a_2=0$ ,否则

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1}{a_1+ja_2}\right) \neq \frac{1}{a_1}$$

就物理意义来说,串联电路中的  $R$  和并联电路中的  $G$ ,并非指同一电阻元件,而公式  $R=\frac{1}{G}$  原是指同一个电阻元件的电阻参数与电导参数的关系,因而不能用于两个不同的电阻元件。 $B$  并非  $X$  的倒数,即使是指同一动态元件也不能认为  $X=\frac{1}{B}$ 。应根据  $Z=\frac{1}{Y}$  来考虑,在单个动态元件时可得  $jX=\frac{1}{jB}$ ,因此

$$X = -\frac{1}{B}$$

如已知

$$Y = G + jB \quad (8-76)$$

则由(8-58)式可得

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{Y} = \frac{1}{G+jB} = \frac{G-jB}{(G+jB)(G-jB)} = \frac{G}{G^2+B^2} - j \frac{B}{G^2+B^2} \\ &= R + jX \end{aligned}$$

亦即串联相量模型的电阻与电抗分别应为

$$R = \frac{G}{G^2+B^2} \quad (8-77a)$$

$$X = -\frac{B}{G^2+B^2} \quad (8-77b)$$

一般来说, $R$  并非是  $G$  的倒数, $X$  则不可能是  $B$  的倒数。

以上各式中的 $R$ 、 $G$ 、 $X$ 、 $B$ 等均为 $\omega$ 的函数,为简便计,未写作诸如 $R(\omega)$ 之类的形式。因此,只有在某一指定频率时才能确定 $R$ 、 $G$ 的数值和 $X$ 、 $B$ 的数值及其正、负号。等效相量模型只能用来计算在该频率下的正弦稳态响应。由此得出的时域电路,不能据以列写微分方程来求解原电路的全响应。

**例 8-18** 图 8-43 所示为一单口网络及相量模型,试求在 $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 时以及 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 时的等效相量模型。

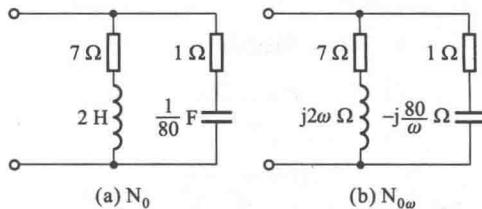


图 8-43 例 8-18

解 当 $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 时,

$$Z(j4) = \frac{(7+j8)(1-j20)}{7+j8+1-j20} \Omega = \frac{2920+j948}{64+144} \Omega = (14.04+j4.56) \Omega$$

得串联形式的等效相量模型如图 8-44(a)所示。与此相对应的时域电路如图(b)所示,它只在 $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 时才有意义。

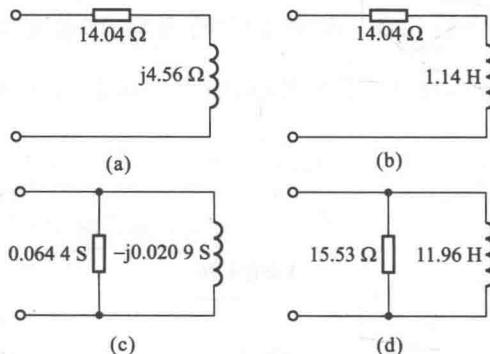


图 8-44 图 8-43(a)的等效电路

另一种等效相量模型可求得如下:

$$\begin{aligned} Y(j4) &= \frac{1}{Z(j4)} = \frac{1}{14.04+j4.56} S = \frac{14.04-j4.56}{14.04^2+4.56^2} S \\ &= \left( \frac{14.04}{217.9} - j \frac{4.56}{217.9} \right) S = (0.0644-j0.0209) S \end{aligned}$$

得并联形式的相量模型如图(c)所示,由于 $B < 0$ ,电纳为电感性。与此相对应 $\omega = 4 \text{ rad/s}$ 时的时域电路,如图(d)所示,其中电阻元件的参数用电阻表示,其值

为  $\frac{1}{0.0644} \Omega = 15.53 \Omega$ , 由于

$$B_L = -\frac{1}{\omega L} = -0.0209 \text{ S}$$

电感元件的参数

$$L = \frac{1}{4 \times 0.0209} \text{ H} = 11.96 \text{ H}$$

当  $\omega = 10 \text{ rad/s}$  时

$$\begin{aligned} Z(j10) &= \frac{(7+j20)(1-j8)}{7+j20+1-j8} \Omega = \frac{(167-j36)(8-j12)}{(8+j12)(8-j12)} \Omega \\ &= \frac{904+j2292}{64+144} \Omega = (4.35-j11.02) \Omega = R+jX \end{aligned}$$


在这一频率时, 电抗分量变为负值, 说明等效相量模型的两串联元件系阻抗为  $4.35 \Omega$  的电阻和阻抗为  $-j11.02 \Omega$  的电容。

$$\begin{aligned} Y(j10) &= \frac{1}{Z(j10)} = \frac{1}{4.35-j11.02} \text{ S} = \frac{4.35+j11.02}{4.35^2+11.02^2} \\ &= \frac{4.35+j11.02}{140.36} \text{ S} = \left( \frac{4.35}{140.36} + j \frac{11.02}{140.36} \right) \text{ S} \\ &= (0.03099+j0.0785) \text{ S} = G+jB \end{aligned}$$


并联相量模型中的两元件, 其一为导纳等于  $0.03099 \text{ S}$  的电阻, 另一为导纳等于  $j0.0785 \text{ S}$  的电容。

给定含独立电源的单口网络  $N_\omega$ , 也可运用戴维南定理及诺顿定理求得它的等效相量模型。下面举例说明。

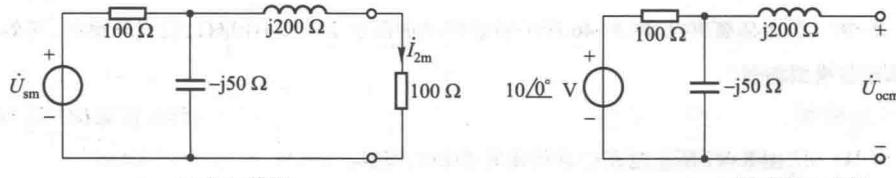
**例 8-19** 用戴维南定理求图 8-45(a) 所示相量模型中的电流  $i_{2m}$ , 已知  $\dot{U}_{sm} = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$ 。



(a) 相量模型

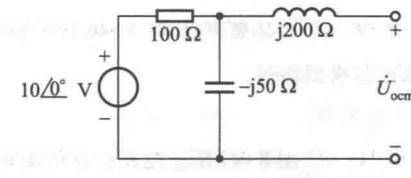

(b) 求 U\_ocm 用图

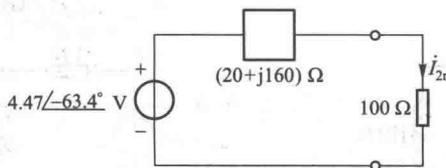

(c) 求 i\_2m 的等效电路

图 8-45 例 8-19

解 求  $\dot{U}_{ocm}$  如图(b)所示, 可得

$$\begin{aligned}\dot{U}_{ocm} &= 10 \angle 0^\circ \times \frac{-j50}{100-j50} V = 10 \angle 0^\circ \times \frac{-j}{2-j} V \\ &= 10 \times \frac{\angle -90^\circ}{2.24 \angle -26.6^\circ} V = 4.47 \angle -63.4^\circ V\end{aligned}$$

求  $Z_o$

$$\begin{aligned}Z_o &= \left[ j200 + \frac{100(-j50)}{100-j50} \right] \Omega = \left( j200 + \frac{-j100}{2-j1} \right) \Omega \\ &= \left[ j200 + \frac{-j100(2+j1)}{5} \right] \Omega = \left( j200 + \frac{-j200+100}{5} \right) \Omega \\ &= (j200-j40+20) \Omega = (20+j160) \Omega\end{aligned}$$

得等效电路如图(c)所示。由此可得

$$\begin{aligned}\dot{I}_{2m} &= \frac{4.47 \angle -63.4^\circ}{20+j160+100} A = \frac{4.47 \angle -63.4^\circ}{120+j160} A \\ &= \frac{4.47 \angle -63.4^\circ}{200 \angle 53.13^\circ} A = 0.0224 \angle -116.53^\circ A\end{aligned}$$

### 思考题

**8-10** (1) 若某电路的阻抗  $Z=(3+j4)\Omega$ , 则导纳为  $Y=\left(\frac{1}{3}+j\frac{1}{4}\right)S$ , 对吗, 为什么?

(2) 若某串联电路为电容性的, 与其等效的并联电路, 也一定是电容性的吗?

### 练习题

**8-20** 若在某频率时, 图 8-46 所示相量模型的阻抗  $Z=(5+j10)\Omega$ , 问该频率时, 等效的并联相量模型如何?

(部分答案:  $R'=25\Omega$ )

**8-21** 求图 8-47 所示电路的戴维南等效相量模型。

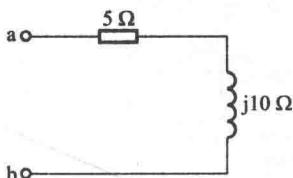


图 8-46 练习题 8-20

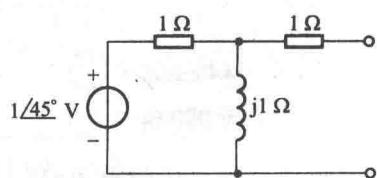


图 8-47 练习题 8-21

## § 8-12 有效值 有效值相量

相量分析法的主体已如以上几节所述。本章的最后部分将谈论相量分析法中的两类特殊问题,为此,本节又回到了正弦量的表示问题。

周期电流、电压的瞬时值是随时间而变化的,在电工技术中,有时并不需要知道它们每一瞬间的大小,在这种情况下,就需要为它们规定一个表征大小的特定值。用它们的平均值作为这一特定值是不合适的。例如,正弦波作为一类重要的周期波,在一个周期内的平均值为零。用它们的最大值也是不合适的,因为最大值只能表明某一瞬间的大小。

考虑到周期电流(电压)和直流电流(电压)施加于电阻时,电阻都要消耗电能,以此为依据,可以为周期波规定一个表征其大小的特定值。设有两个相同的电阻  $R$ ,分别通以周期电流  $i$  和直流电流  $I$ 。当周期电流  $i$  流过电阻  $R$  时,该电阻在一个周期  $T$  内所消耗的电能为

$$\int_0^T p(t) dt = \int_0^T i^2 R dt = R \int_0^T i^2 dt \quad (8-78)$$

当直流电流  $I$  流过电阻  $R$  时,在相同的时间  $T$  内消耗的电能为

$$PT = RI^2 T \quad (8-79)$$

如果在周期电流的一个周期(或其任意整数倍)的时间内,这两个电阻  $R$  消耗的电能相等,也就是说,就平均作功能力来说,这两个电流是等效的,则该直流电流  $I$  的数值可用以表征周期电流  $i$  的大小,这一特定的数值  $I$  称为周期电流  $i$  的有效值 (effective value)。如令以上两式相等,就可得到周期电流  $i$  的有效值的定义式,亦即

$$RI^2 T = R \int_0^T i^2 dt \quad (8-80)$$

或

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} \quad (8-81)$$

由(8-81)式所示的有效值定义可知:周期电流的有效值等于它的瞬时值的平方在一个周期内积分的平均值再取平方根,因此,有效值又称为方均根值 (root-mean-square value)。

类似地,可得周期电压  $u$  的有效值

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt} \quad (8-82)$$

按照习惯,本书用不加下标的大写字母表示有效值。

把有效值的定义式运用于正弦电流

$$i = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$$

可得

$$\begin{aligned}
 I &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2(\omega t + \psi_i) dt} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{I_m^2}{2} [\cos(2\omega t + 2\psi_i) + 1] dt} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} I_m = 0.707 I_m
 \end{aligned} \tag{8-83}$$

类似地, 可得

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} U_m = 0.707 U_m \tag{8-84}$$

由此可见: 正弦波的有效值为其振幅的  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  有效值可代替振幅作为正弦量的一个特征。

必须指出: 大部分使用于 50 Hz 的交流仪表测读的都是有效值。50 Hz 的电压或电流如不加申明通常都是指有效值, 例如, 我们日常生活中用的交流电为 220 V, 指的就是有效值, 其振幅为  $\sqrt{2} \times 200 \text{ V} = 311 \text{ V}$ 。

引用有效值后, 以电压为例, 正弦波也可表示为

$$\begin{aligned}
 u(t) &= U_m \cos(\omega t + \psi_u) \\
 &= \sqrt{2} U \cos(\omega t + \psi_u)
 \end{aligned} \tag{8-85}$$

对应的电压振幅相量则可表示为

$$\dot{U}_m = U_m \angle \psi_u = \sqrt{2} U \angle \psi_u \tag{8-86}$$

在正弦稳态电路的计算问题中, 有时我们关心的是正弦量的有效值, 因此, 把上式中的复数  $U \angle \psi_u$  定义为电压有效值相量, 记为  $\dot{U}$ , 这就是说, 电压有效值相量为

$$\dot{U} = U \angle \psi_u \tag{8-87}$$

它是一个复数, 它的模为正弦电压的有效值, 它的辐角为正弦电压的初相。

§ 8-4 定义的电压振幅相量  $\dot{U}_m$  与此处定义的电压有效值相量  $\dot{U}$  的关系为

$$\dot{U}_m = \sqrt{2} \dot{U} \tag{8-88}$$

今后, 除非特别声明, 本书所给定的相量均系指有效值相量<sup>①</sup>。在不致引起误

<sup>①</sup> 有关振幅相量和有效值相量:《中华人民共和国标准有关电路和磁路的基本规定》(GB8445—87)和IEC(国际电工委员会)同样内容的基本规定(1972), 均明确这两种相量在表征时间  $t$  的正弦函数上, 具有同等地位。我国教材以采用有效值相量为主, 不加下标; 美国教材基本上采用振幅相量, 不加下标, 有效值加下标。本书根据具体情况, 加以选用。例如, 已知正弦激励的瞬时值表示式, 需求响应的瞬时值表示式时, 一般采用振幅相量, 如以上各节所述, 这样往往可避免先除以  $\sqrt{2}$ , 最后又乘以  $\sqrt{2}$  的运算。 $\sqrt{2}$  为一无理数, 如遇不可避免的反复运算易累积误差。

解时虽也可把振幅相量简称相量,但在采用符号表示时,需加下标 m,或加声明,已如以上各节所示。相量图则可用有效值相量绘制。由于两种相量仅有常数  $\sqrt{2}$  的差别,故 KCL、KVL 以及阻抗、导纳的定义式,对有效值相量仍成立。即由(8-29)、(8-30)两式可得

$$\sum_{k=1}^K \dot{I}_k = 0 \quad (8-89)$$

$$\sum_{k=1}^K \dot{U}_k = 0 \quad (8-90)$$

由(8-50)、(8-55)两式得

$$\dot{U} = Z \dot{I} \quad (8-91)$$

$$\dot{I} = Y \dot{U} \quad (8-92)$$

式中基本元件的阻抗 Z 和导纳 Y 仍如 § 8-9 中表 8-1 所示。

**例 8-20** 已知  $\dot{U}_1 = 50 \angle -30^\circ \text{V}$ ,  $\dot{U}_2 = 220 \angle 150^\circ \text{V}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ , 试写出它们所代表的正弦电压。

解 由给定的相量可知

$$U_1 = 50 \text{ V}, U_{1m} = 50\sqrt{2} \text{ V}, \psi_1 = -30^\circ$$

$$U_2 = 220 \text{ V}, U_{2m} = 220\sqrt{2} \text{ V}, \psi_2 = 150^\circ$$

又

$$\omega = 2\pi f = 100\pi$$

故得

$$u_1(t) = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 30^\circ) \text{ V}$$

$$u_2(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t + 150^\circ) \text{ V}$$

**例 8-21** 相量模型如图 8-48 所示,已知  $\dot{U}_s = 10 \angle 0^\circ \text{V}$ ,试求  $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 、 $\dot{I}_3$  和  $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$ ;如已知  $\omega = 1 \text{ rad/s}$ ,试求  $i_1$ 、 $i_2$ 、 $i_3$  和  $u_1$ 、 $u_2$ 。

解 本题相量模型中各电压、电流为有效值相量,已如采用的符号所示。

电路对电源的等效阻抗为

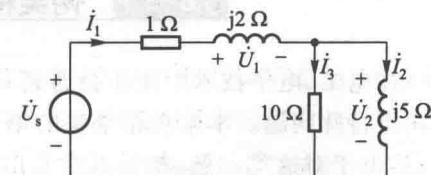


图 8-48 例 8-21

$$\begin{aligned} Z &= \left( 1 + j2 + \frac{10 \times j5}{10 + j5} \right) \Omega \\ &= (1 + j2 + j4 + 2) \Omega \\ &= (3 + j6) \Omega \end{aligned}$$

$$\dot{I}_1 = \frac{10 \angle 0^\circ}{3 + j6} \text{ A} = 1.491 \angle -63.43^\circ \text{ A}$$

由分流规律得

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_1 \times \frac{10}{10+j5} = 1.334 \angle -90^\circ \text{A}$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_1 \times \frac{j5}{10+j5} = 0.6668 \angle 0^\circ \text{A}$$

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_1 (j2 \Omega) = 2.982 \angle 90^\circ \text{V}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_3 (10 \Omega) = 6.668 \angle 0^\circ \text{V}$$

求得各相量均为有效值相量。

当  $\omega = 1 \text{ rad/s}$  时, 有

$$i_1(t) = \sqrt{2} \times 1.491 \cos(t - 63.43^\circ) = 2.108 \cos(t - 63.43^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = \sqrt{2} \times 1.334 \cos(t - 90^\circ) = 1.886 \sin t \text{ A}$$

$$i_3(t) = \sqrt{2} \times 0.6668 \cos t = 0.9428 \cos t \text{ A}$$

$u_1(t)$  和  $u_2(t)$  从略, 试自行写出。

## 练习题

**8-22** 求代表下列各正弦波的相量 [以  $\frac{1}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$  代表  $\cos(\omega t)$ ] , 并绘相量图:

$$(1) 5 \sin(\omega t + 30^\circ); (2) -8 \cos(\omega t - 45^\circ); (3) -6 \sin(\omega t - 120^\circ)。$$

**8-23** 若  $I$  为流过电阻  $R$  的正弦电流的有效值, 试证明:  $R$  的平均功率  $P = RI^2$ 。

**8-24** 求下列各相量所代表的正弦电压或电流, 已知  $f = 50 \text{ Hz}$ :

$$(1) \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \text{V}; (2) -0.25 \angle -30^\circ \text{V}; (3) -0.69 \angle 30^\circ \text{A}.$$

## § 8-13 两类特殊问题 相量图法

在电工、电子技术中往往会遇到只要计算有效值的问题和只要计算相位差的两类特殊问题。本来在相量法的第二步中即可得到所需结果, 似毋需专节讨论, 然由于对这类问题, 初学者常易出错, 更重要的是通过本节将推出适合求解这类问题的相量图法, 因此, 本节并非多余。

相量图在前几节中早已用过, 但只是在问题已经解决后, 根据答案绘制, 起着陪衬作用, 直观地显示出各正弦电压、电流的相位关系。下面即将介绍的相量图法, 顾名思义, 乃是先定性地画出相量图, 然后根据图形的特征解决问题。相应地, 可把以前根据相量方程求解问题的方法称为相量解析法。其实, 两者均属相量法的范畴, 依据是共同的, 都是依据两类约束的相量形式。

相量图法中相量采用有效值相量为宜。

**例 8-22** 图 8-49(a) 所示电路  $u_s(t) = \sqrt{2} U_s \cos(\omega t)$ , 求输出电压  $u_o(t)$  对  $u_s(t)$  的相位关系。

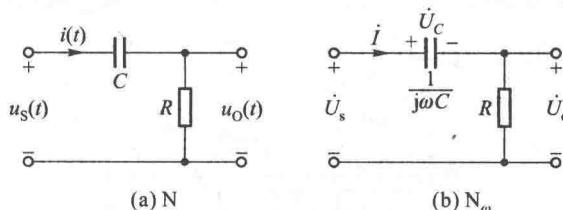


图 8-49 例 8-22

**解一** 本题电路实际上是一个  $RC$  串联电路, 输出电压取自电阻两端。先用相量图法解。此时相量图只能定性而不能定量地绘制。

相量模型如图 8-49(b) 所示, 其中  $\dot{U}_s = U_s \angle 0^\circ$ 。再依照以下步骤, 逐个绘出相量:

(1) 串联电路宜从电流相量下手, 即首先绘电流相量  $I$ , 一般绘在正实轴上。见图 8-50, “①”表示第一笔画。称为参考相量。

(2) 利用元件电压、电流的相位关系绘出各元件的电压相量。电阻元件的电压  $\dot{U}_o$  应与  $I$  同相; 电容元件的电压  $\dot{U}_c$  应滞后  $I$  的角度为  $90^\circ$ , 得图中的②和③。

(3) 根据 KVL, 可知

$$\dot{U}_s = \dot{U}_o + \dot{U}_c$$

因此,  $\dot{U}_s$  应为  $\dot{U}_o$  与  $\dot{U}_c$  的相量和。

绘相量图的依据无非还是两类约束, 就元件来说, 特别要用到电压、电流的相位约束关系。至于从何下手, 则是一个如何便于绘制的技巧问题。

绘出相量图后, 显然可见  $\dot{U}_o$  总是超前  $\dot{U}_s$  的。相位差角  $\varphi$  也可在相量图上利用几何、三角关系求得。相量  $\dot{U}_o$  的长度为  $RI$ , 相量  $\dot{U}_c$  的长度为  $\frac{I}{\omega C}$ 。由相量图中  $\dot{U}_o$ 、 $\dot{U}_c$ 、 $\dot{U}_s$  构成的直角三角形可知

$$\tan \varphi = \frac{U_c}{U_o} = \frac{\frac{I}{\omega C}}{RI} = \frac{1}{\omega CR}$$

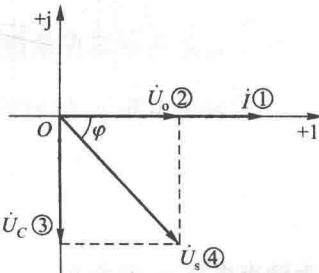


图 8-50 例 8-22 相量图的绘制

故得

$$\varphi = \arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right)$$

解二 用相量解析法。由相量模型图 8-49(b), 根据串联电路分压关系可知

$$\begin{aligned} \dot{U}_o &= \dot{U}_s \frac{R}{R - j \frac{1}{\omega C}} \\ &= \dot{U}_s \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \angle -\arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right)} \\ &= U_o \angle \arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right) = U_o \angle \psi_o \end{aligned}$$

把  $R - j \frac{1}{\omega C}$  化为极坐标形式时, 其幅角为  $\arctan\left(-\frac{1}{\omega C} / R\right)$ 。由于虚部是负, 实部为

正, 可断定幅角是在第 IV 象限, 故幅角可写作  $-\arctan\left(\frac{1}{\omega C} / R\right) = -\arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right)$ 。上式中  $U_o$  为输出电压  $u_o$  的有效值

$$U_o = \frac{U_s R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$\psi_o$  为输出电压  $u_o$  的初相

$$\psi_o = \arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right)$$

故知相位差角

$$\varphi = \psi_o - \psi_s = \arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right) > 0$$

$\varphi > 0$ , 说明  $\psi_o > \psi_s$ , 即相量图如图 8-51 所示, 输出电压超前输入电压。因此,  $u_o$  与  $u_s$  的相位关系为:  $u_o$  总是超前  $u_s$ , 超前的角度  $\varphi = \arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right)$ , 介于  $0^\circ$  与  $90^\circ$  之间。

当  $\omega \rightarrow \infty$ ,  $\varphi \rightarrow 0^\circ$ ;  $\omega \rightarrow 0$ ,  $\varphi \rightarrow 90^\circ$ 。

注意: 由于  $u_o$  与电流  $i$  同相 ( $u_o$  是电阻电压), 因此  $u_o$  超前  $u_s$  角  $\varphi$ , 也就是  $i$  超前  $u_s$  角  $\varphi$ ,  $\varphi$  介于  $0^\circ$  与  $90^\circ$  之间。要特别注意:  $u_s$  不是电容两端电压, 而是电容与电阻串联组合两端的电压, 因而电

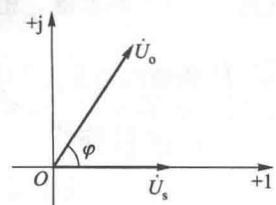


图 8-51 例 8-22 解二相量图

流虽然仍超前电压,但超前角度并非  $90^\circ$ 。

**例 8-23** 图 8-52(a) 所示正弦稳态电路中, 电流表  $A_1$ 、 $A_2$  的指示均为有效值, 求电流表 A 的读数。

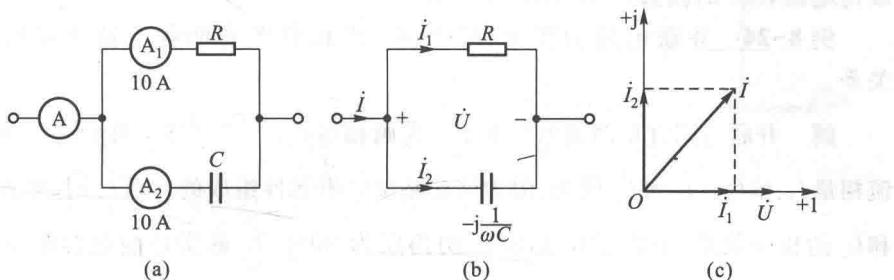


图 8-52 例 8-23

**解一** 在解题时, 初学者往往容易发生这样的错误: 认为电流表 A 的读数是  $10\text{ A} + 10\text{ A} = 20\text{ A}$ 。实际上汇集在节点处电流的有效值一般是不满足 KCL 的, 满足 KCL 的是电流有效值相量!

相量模型如图 8-52(b) 所示。设并联支路电压  $\dot{U} = U \angle 0^\circ$ , 则

$$\dot{i}_1 = \frac{\dot{U}}{R} = \frac{U \angle 0^\circ}{R} = \frac{U}{R} \angle 0^\circ = I_1 \angle 0^\circ$$

电流表  $A_1$  的读数为正弦电流  $i_1$  的有效值, 即  $I_1 = 10$ 。故得

$$\dot{i}_1 = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$$

又

$$\dot{i}_2 = \frac{\dot{U}}{-j \frac{1}{\omega C}} = U \omega C \angle 90^\circ = I_2 \angle 90^\circ \text{ A}$$

根据电流表  $A_2$  的读数可知  $I_2 = 10\text{ A}$ 。故得

$$I_2 = 10 \angle 90^\circ \text{ A} = j10 \text{ A}$$

由 KCL 可知

$$\dot{I} = \dot{i}_1 + \dot{i}_2 = (10 + j10) \text{ A} = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ A}$$

其有效值为  $10\sqrt{2}\text{ A} = 14.1\text{ A}$ , 即电流表 A 的读数应为  $14.1\text{ A}$ 。

**解二** 利用相量图求解。

在水平方向作  $\dot{U}$  相量, 其初相为零, 称为参考相量。因电阻的电压、电流同相, 故相量  $\dot{i}_1$  与  $\dot{U}$  同相; 因电容的电流超前电压  $90^\circ$ , 故相量  $\dot{i}_2$  垂直  $\dot{U}$  且处于超前  $\dot{U}$  的位置。根据已知条件, 相量  $\dot{i}_1$ 、 $\dot{i}_2$  的长度相等, 都等于 10。由这两相量所

构成的平行四边形的对角线确定了相量  $\dot{I}$ , 且由相量图的几何关系可知

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = \sqrt{2 \times 10^2} A = 10\sqrt{2} A$$

故得电流表 A 的读数为  $10\sqrt{2} A$ , 即  $14.1 A$ 。

**例 8-24** 并联电路如图 8-53 所示, 用相量图表明各电流相量的相位关系。

解 并联电路宜从两端电压下手。先画相量  $\dot{U}_s$  (图 8-54)。再画并联支路电流相量  $\dot{i}_1$  和  $\dot{i}_2$ 。 $\dot{i}_1$  和  $\dot{U}_s$  同相, 因为该支路是电阻元件组成的。画  $\dot{i}_2$  时, 要注意它和  $\dot{U}_s$  的相位关系, 不能说  $\dot{i}_2$  超前  $\dot{U}_s$  的角度为  $90^\circ$ 。 $\dot{i}_2$  确实超前电容电压  $90^\circ$ , 但  $\dot{U}_s$  并非电容两端的电压, 而是电容-电阻两端的电压。 $\dot{i}_2$  虽超前  $\dot{U}_s$ , 但并非  $90^\circ$ (参看例 8-22)。故绘  $\dot{i}_2$  如图 8-54 中所示, 具体角度不定(视元件参数及频率而定), 但必然在第 I 象限内。最后, 由 KCL 知  $\dot{i} = \dot{i}_1 + \dot{i}_2$ , 求  $\dot{i}_1$  和  $\dot{i}_2$  的相量和, 即得  $\dot{i}$ 。

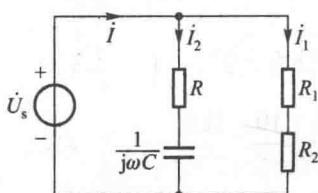


图 8-53 例 8-24

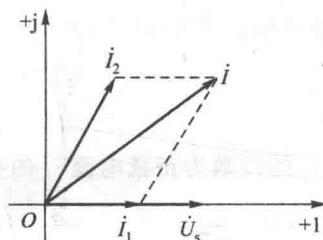


图 8-54 例 8-24 相量图

**例 8-25** 为测定某电感线圈的参数  $L$  和  $R$ , 可把该线圈与一已知电阻  $R_1$  串联后接在正弦交流电源两端。用交流电压表测得电感线圈、电阻  $R_1$  和电源两端的电压分别为  $80 V$ 、 $50 V$  和  $100 V$ , 如图 8-51 所示。已知:  $R_1 = 25 \Omega$ , 电源的角频率为  $314 \text{ rad/s}$ 。交流电压表测读有效值。试求线圈的参数  $L$  和  $R$ 。(图 8-55 只用以表明各部分电压的有效值, 慎勿将该图当作相量模型或时域模型。)

解 以电流  $\dot{i}$  为参考相量, 绘相量图,  $I$  为电流  $i(t)$  的有效值, 其值为  $\frac{50}{25} A = 2 A$ 。

与  $\dot{i}$  同相作线段  $OB$ , 此即为已知电阻  $R_1$  的电压相量, 其值为  $50 V$ , 分别以  $O$ 、 $B$  为圆心, 对应于  $100 V$  和  $80 V$  的长度为半径作弧相交于  $A$  点, 电压三角形  $OAB$  表明了线圈电压, 已知电阻电压和电源电压的相量关系, 即  $OB$  和  $BA$  的相量和为  $OA$ , 如图 8-56 所示。

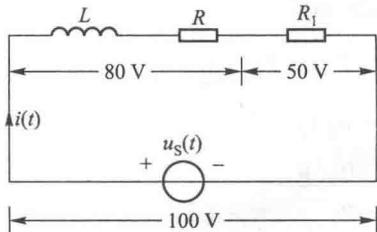


图 8-55 例 8-25

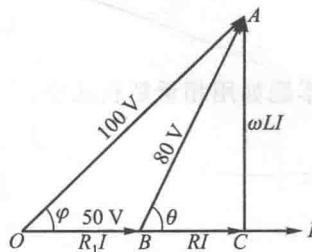


图 8-56 例 8-25 相量图

由余弦定理可以求得电源电压与电流的相位差角  $\varphi$ 。即由

$$80^2 = 100^2 + 50^2 - 2 \times 100 \times 50 \cos \varphi$$

解得

$$\cos \varphi = 0.61$$

$$\varphi = 52.4^\circ$$

故如果绘制电压三角形  $OAB$  时,各边长度比例足够准确,则  $\varphi$  角也可由量角器测得。

待测线圈的电压三角形  $BCA$  反映出线圈电压  $\overline{BA}$  应为其电阻部分电压  $RI$  ( $\overline{BC}$ ) 与电感部分电压  $\omega LI$  ( $\overline{CA}$ ) 的相量和,  $\overline{BC}$  与电流相量同相,  $\overline{CA}$  则与电流相量垂直。

在直角三角形  $OCA$  中

$$\frac{\overline{OC}}{\overline{OA}} = \cos \varphi = 0.61$$

得

$$\overline{OC} = \overline{OA} \times 0.61 = 100 \times 0.61 \text{ V} = 61 \text{ V}$$

因而

$$\overline{BC} = (61 - 50) \text{ V} = 11 \text{ V}$$

故得

$$R = \frac{11}{2} \Omega = 5.5 \Omega$$

又

$$\frac{\overline{CA}}{100} = \sin \varphi = \sin 52.4^\circ = 0.7923$$

得

$$\overline{CA} = 100 \times 0.7923 \text{ V} = 79.23 \text{ V}$$

故得

$$\omega L = \frac{79.23}{2} \Omega = 39.62 \Omega$$

$$L = \frac{39.62}{314} \text{H} = 126 \text{ mH}$$

本题如用相量解析法解, 可进行如下: 令  $\dot{I} = 2 \angle 0^\circ$ , 由

$$\dot{I} (R + R_1 + j\omega L) = 100 \angle \varphi$$

和  
得

$$2\sqrt{(R+R_1)^2 + (\omega L)^2} = 100^2 \quad (1)$$

$$2\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 80^2 \quad (2)$$

联立①、②两式, 可解得  $R$  和  $L$ 。



### 思考题

**8-11** 若同频率正弦电流  $i_1(t)$  及  $i_2(t)$  的有效值为  $I_1$  及  $I_2$ ,  $i_1(t) + i_2(t)$  的有效值为  $I$ , 问下列关系是否可能存在?

- (1)  $I_1 + I_2 = I$ ;
- (2)  $I_1 - I_2 = I$ ;
- (3)  $I_1^2 + I_2^2 = I^2$ 。



### 练习题

**8-25** 图 8-57 所示电路中, 各电压表指示有效值, 试求电压表  $V_2$  的读数。

(80 V)

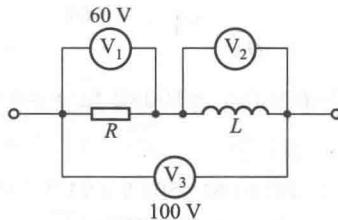


图 8-57 练习题 8-25

// 习 题 //

## § 8-1 正弦激励的过渡过程和稳态

**8-1**  $RL$  串联电路在  $t=0$  时与正弦电压  $U_m \cos(\omega t)$  接通, 试表明电流的全响应为

$$i(t) = K e^{-\frac{Rt}{L}} + Q_1 \cos(\omega t) + Q_2 \sin(\omega t)$$

其中


$$Q_1 = \frac{RU_m}{R^2 + \omega^2 L^2}, Q_2 = \frac{\omega L U_m}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

及

$$K = i(0) - \frac{RU_m}{\omega^2 L^2 + R^2}$$

[提示:求稳态响应时,与正文所设(6-47)式不同,也可设该响应为  $Q_1 \cos(\omega t) + Q_2 \sin(\omega t)$ , 代入原微分方程,解得待定常数  $Q_1$  和  $Q_2$ 。两种设定是等同的,可以任选,文中待定常数为  $U_{cm}$  和  $\psi_e$ ,而本题则为  $Q_1$  和  $Q_2$ 。]

- 8-2 图题 8-1 所示电路中,  $u_s = 17 \cos(16t) V$ , 在  $t=0$  时接入电路,已知  $u(0)=0$ 。(1)列出以电压  $u(t)$  为求解量的微分方程,  $t \geq 0$ ;(2)求解  $u(t)$  的稳态响应;(3)求解  $u(t)$  的瞬态响应;(4)求解  $u(t)$ ,  $t \geq 0$ ;(5)求稳态电压的振幅、角频率、频率和初相角;(6)列出稳态电压与外施电压的相位关系。

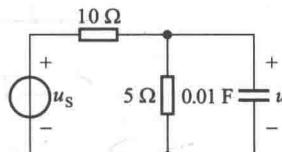

图题 8-1

### § 8-3 复数

8-3 (1) 计算以下各式:

$$(a) 6 \angle 15^\circ - 4 \angle 40^\circ + 7 \angle -60^\circ;$$

$$(b) \frac{(10+j33)(4+j5)(6-j4)}{7+j3};$$

$$(c) (2+3 \angle 60^\circ)(3 \angle 150^\circ + 3 \angle 30^\circ);$$

$$(d) \frac{-j17 + \frac{4}{j} + 5 \angle 90^\circ}{2.5 \angle 45^\circ + 2.1 \angle -30^\circ}.$$

$$(2) \text{若 } 100 \angle 0^\circ + A \angle 60^\circ = 173 \angle \theta, \text{试求 } A \text{ 和 } \theta.$$

### § 8-4 振幅相量

8-4 (1) 求对应于下列正弦量的振幅相量:

$$(a) 4\cos(2t) + 3\sin(2t); (b) -6\sin(5t - 75^\circ).$$

(2) 求下列振幅相量对应的正弦量:

$$(a) 6-j8; (b) -8+6j; (c) -j10.$$


### § 8-5 相量的线性性质和基尔霍夫定律的相量形式

8-5 若  $i_1(t) = \sqrt{2} \cos(\omega t) A$ ;  $i_2(t) = -\sqrt{6} \sin(\omega t) A$ , 求  $i_1(t) + i_2(t)$ 。

8-6 (1) 若  $100\cos(\omega t) = f(t) + 30\sin(\omega t) + 150\sin(\omega t - 210^\circ)$ , 试利用相量求解  $f(t)$ 。

(2) 若  $f_1(t) = 6\cos(\omega t - 72^\circ)$ ,  $f_2(t) = 12\sin(\omega t + 150^\circ)$ , 求  $f_1(t) + f_2(t)$  及  $f_1(t) - f_2(t)$  的最大值。

**8-7** (1) 已知图题 8-2(a) 中,  $i_1(t) = 10\cos(\omega t + 36.86^\circ)$  A,  $i_2(t) = 6\cos(\omega t + 120^\circ)$  A, 求  $i(t)$  并绘相量图。

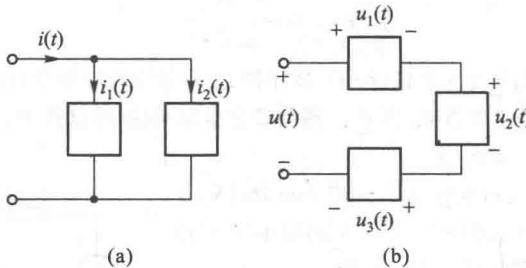

图题 8-2

(2) 已知图题 8-2(b) 中,  $u_1(t) = 80\cos(\omega t + 36.86^\circ)$  V,  $u_2(t) = 60\cos(\omega t + 126.9^\circ)$  V,  $u_3(t) = 120\cos(\omega t - 53.13^\circ)$  V, 求  $u(t)$  并绘相量图。

**8-8** 已知电路有 4 个节点 1、2、3、4,  $\dot{U}_{12} = (20+j50)$  V,  $\dot{U}_{32} = (-40+j30)$  V,  $\dot{U}_{34} = 30 \angle 45^\circ$  V, 各相量均为振幅相量, 省略下标 m。求在  $\omega t = 30^\circ$  时,  $u_{14}$  为多少?  $u_{14}$  的振幅是多少?

### § 8-6 三种基本电路元件 VCR 的相量形式

**8-9** 已知元件 A 的正弦电压  $u(t) = 12\cos(1000t + 30^\circ)$  V, 求流过元件 A 的正弦电流  $i(t)$ , 若 A 为: (1) 电阻, 且  $R = 4$  k $\Omega$ ; (2) 电感, 且  $L = 20$  mH; (3) 电容, 且  $C = 1$   $\mu\text{F}$ 。绘三种情况的相量图。

**8-10** 已知元件 A 为电阻或电感或电容, 若其两端电压、电流各如下列情况所示, 试确定元件的参数  $R$ 、 $L$ 、 $C$ 。

$$(1) u(t) = 1600\cos(628t + 20^\circ) \text{ V}, i(t) = 4\cos(628t - 70^\circ) \text{ A};$$

$$(2) u(t) = 70\cos(314t + 30^\circ) \text{ V}, i(t) = 7\sin(314t + 120^\circ) \text{ A};$$

$$(3) u(t) = 300\cos\left(1000t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}, i(t) = 60\cos(1000t + 45^\circ) \text{ A};$$

$$(4) u(t) = 250\cos(200t + 50^\circ) \text{ V}, i(t) = 0.5\cos(200t + 140^\circ) \text{ A};$$

$$(5) u(t) = 3800\sin(400t + 60^\circ) \text{ V}, i(t) = 4\cos(400t + 60^\circ) \text{ A}.$$

### § 8-7 VCR 相量形式的统一——阻抗和导纳的引入


**8-11** 已知图题 8-3 所示无源网络两端的电压  $u(t)$  和电流  $i(t)$  各如下式所示。试求每种情况时的阻抗及导纳。

$$(1) u(t) = 200\cos(314t) \text{ V}, i(t) = 10\cos(314t) \text{ A};$$

$$(2) u(t) = 10\cos(10t + 45^\circ) \text{ V}, i(t) = 2\cos(10t + 35^\circ) \text{ A};$$

$$(3) u(t) = 100\cos(2t + 30^\circ) \text{ V}, i(t) = 5\cos(2t - 60^\circ) \text{ A};$$

$$(4) u(t) = 40\cos(100t + 17^\circ) \text{ V}, i(t) = 8\cos(100t) \text{ A};$$

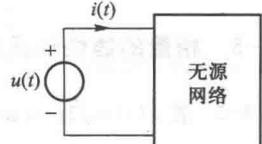

图题 8-3

$$(5) u(t) = 100 \cos(\pi t - 15^\circ) V, i(t) = \sin(\pi t + 45^\circ) A;$$

$$(6) u(t) = [-5 \cos(2t) + 12 \sin(2t)] V, i(t) = 1.3 \cos(2t + 40^\circ) A;$$

$$(7) u(t) = \operatorname{Re}[je^{j2t}] V, i(t) = \operatorname{Re}[(1+j)e^{j(2t+30^\circ)}] mA.$$


### § 8-8 正弦稳态电路与电阻电路分析方法的类比——相量模型的引入

8-12 正弦稳态电路如图题 8-4 所示, 已知  $u(t) = 200 \cos\left(1000t + \frac{\pi}{4}\right) V$ 。


(1) 求振幅相量  $\dot{U}_{abm}$ 、 $\dot{U}_{bcm}$ 、 $\dot{I}_m$ , 绘相量图;

(2) 求  $u_{ab}$ 、 $u_{bc}$  和  $i$ ;

(3) 计算  $u_{ab}$  和  $u_{bc}$  间的相位差。

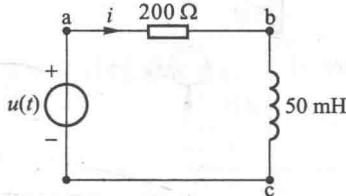

图题 8-4

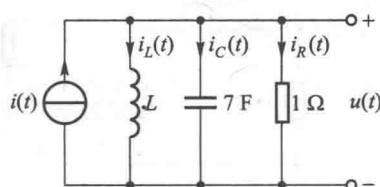


图题 8-5


8-13 图题 8-5 所示电路中, 施加于电路的电流源电流为  $i(t) = (8 \cos t - 11 \sin t) A$ , 已知电压  $u(t) = (\sin t + 2 \cos t) V$ 。求  $i_R(t)$ 、 $i_C(t)$ 、 $i_L(t)$  以及  $L$ , 并绘出相量图。

### § 8-9 正弦稳态混联电路的分析

8-14 电路的相量模型如图题 8-6 所示。已知 ab 端电压的振幅相量为  $(100+j0) V$ 。求振幅相量  $\dot{i}_{1m}$ 、 $\dot{i}_{2m}$ 、 $\dot{i}_{3m}$  和  $\dot{i}_{0m}$  并绘相量图, 应显示  $\dot{U}_{abm}$  和  $\dot{i}_{0m}$  的相位关系以及  $\dot{i}_{0m} = \dot{i}_{1m} + \dot{i}_{2m} + \dot{i}_{3m}$  的关系。

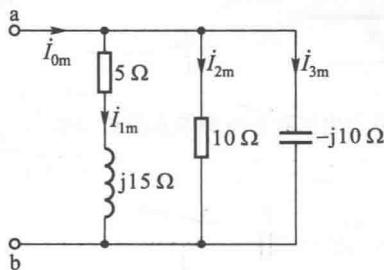


图题 8-6

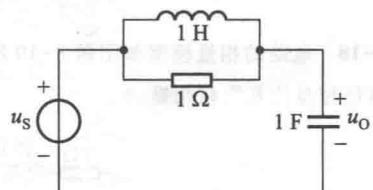

图题 8-7


8-15 图题 8-7 所示电路中  $u_s(t) = U_{sm} \cos t$ , 求  $u_o(t)$ 。

8-16 电路如图题 8-8 所示, 已知  $u_c(t) = \sqrt{2} \cos(2t) V$ , 试求电源电压  $u_s(t)$ 。绘所有电压、电流的相量图。

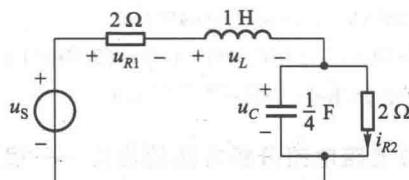

图题 8-8


8-17 电路相量模型如图题 8-9 所示, 试求振幅相量  $\dot{U}_{abm}$ 、 $\dot{U}_{bem}$  以及各支路的电流振幅相量。分别绘出电压振幅相量图和电流振幅相量图。

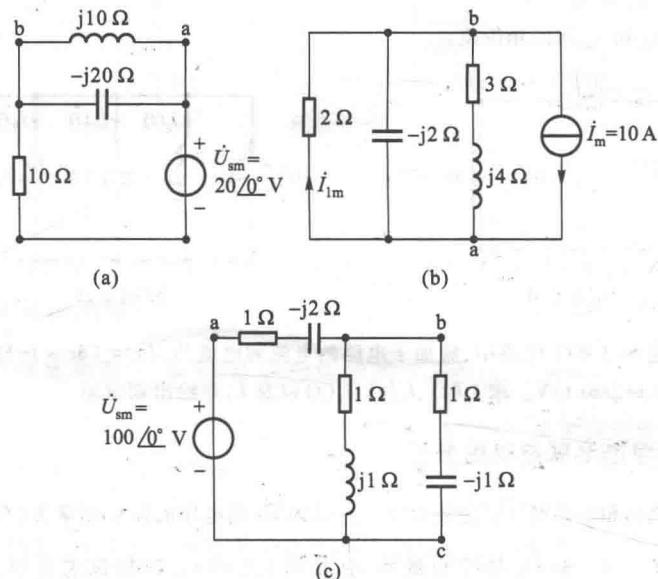

图题 8-9


### § 8-10 相量模型的网孔分析和节点分析

8-18 电路的相量模型如图题 8-10 所示, 试分别用网孔分析和节点分析求解  $i_{0m}$ 。(各电源电压相量均系振幅相量。)

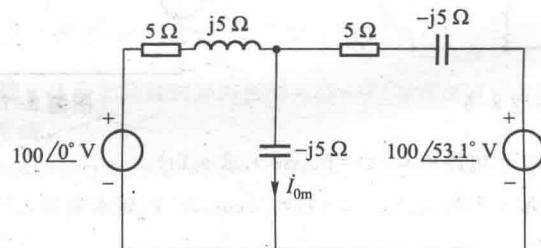


图题 8-10

**8-19** 试用网孔分析求解图题 8-11 所示电路中的正弦稳态电流  $i_1(t)$  和  $i_2(t)$ 。已知  $u_s(t) = 9 \cos(5t) \text{ V}$ 。

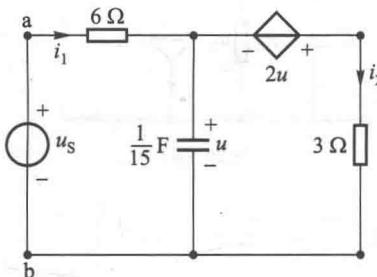

图题 8-11


**8-20** 电路相量模型如图题 8-12 所示。用节点法求节点电压以及流过电容的电流。  
(各电源电压均用振幅相量表示。)

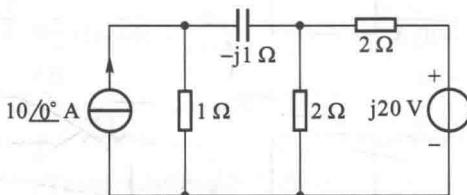

图题 8-12

**8-21** (1) 图题 8-13 所示为常用于测量电路参数的交流电桥, 试证明: 当电桥平衡时, 亦即  $\dot{U}_{\text{om}} = 0$  时,  $Z_1 Z_2 = Z_3 Z_4$ ; (2) 若  $L_4$ 、 $R_4$  为未知电感线圈的参数, 试利用上述结果, 导出电桥平衡时  $L_4$ 、 $R_4$  分别与电路其他参数的关系为


$$L_4 = R_1 R_2 C, R_4 = \frac{R_1 R_2}{R_3}$$

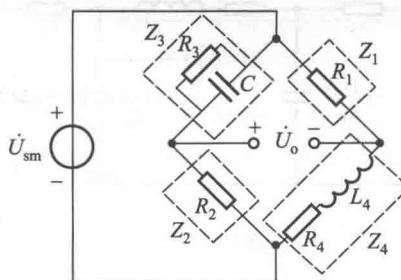

图题 8-13

因此, 已知  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$  及  $C$  的数值, 便可算出未知量  $L_4$  和  $R_4$  (Maxwell 电桥)。


**8-22** 求图题 8-14 所示正弦稳态电路的输入阻抗。

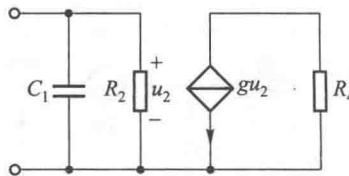

图题 8-14


**§ 8-11 相量模型的等效**

**8-23** 电路如图题 8-15 所示, 试确定方框内最简单串联组合的元件值。

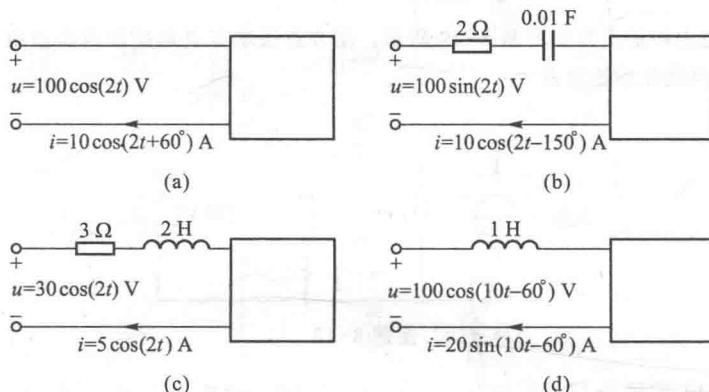

图题 8-15

**8-24** 根据图题 8-16 所示电路的输入阻抗  $Z_{ab}$ , 把原电路表示为:(1) 两元件串联的相量模型;(2) 两元件并联的相量模型。给定  $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 。

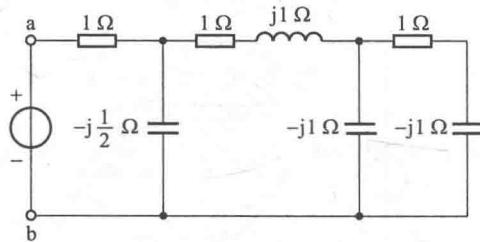


图题 8-16


**8-25**  $10 \mu\text{F}$  电容与  $25 \Omega$  电阻并联, 问当  $\omega = 8000 \text{ rad/s}$  时, 需用多大的电感与这一并联组合串联, 使整个电路的电抗分量为零?

**8-26** 求图题 8-17 电路  $Y(j\omega)$  的表示式。若  $\omega = 2 \text{ rad/s}$ , 求它的等效相量模型(两种形式)。

**8-27** 图题 8-18 所示为正弦稳态电路, 已知  $i_s(t) = 10 \cos(120\pi t) \text{ mA}$ 。

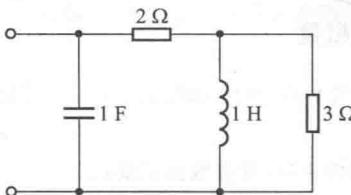


图题 8-17

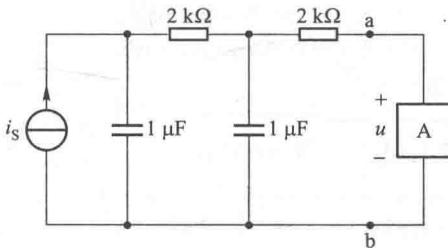

图题 8-18


- (1) 试求自 ab 端向左看的戴维南等效相量模型；
- (2) 如果电流源的频率加倍，上述相量模型是否有效？
- (3) 如果负载 A 是一个  $1 \mu\text{F}$  的电容，试求它两端的电压  $u(t)$ 。

**8-28** 求图题 8-19 所示正弦稳态电路的戴维南和诺顿相量模型，已知  $u_s(t) = 2 \cos(0.5t + 120^\circ) \text{ V}$ ,  $r = 1 \Omega$ 。

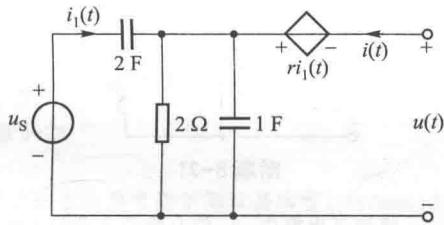

图题 8-19

**8-29** 含受控源的正弦稳态电路如图题 8-20 所示，已知： $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $L = 10 \text{ mH}$ 、 $C = 0.1 \mu\text{F}$ 、 $\mu = 99$ 、 $u_s(t) = \cos(\omega t) \text{ V}$ 、 $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$ 。试求 ab 端戴维南相量模型的  $U_{ocm}$  和  $Z_o$ 。

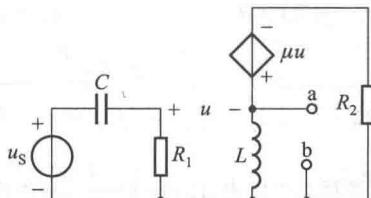

图题 8-20

### § 8-12 有效值 有效值相量

**8-30** 求下列电流的有效值:(1)  $i = 10 \sin(\omega t)$  A;(2)  $i = [10\sin(\omega t) + 20\cos(\omega t + 30^\circ)]$  A;(3)  $i = [\cos(2t) + \sin(2t)]$  A。

**8-31** 求上题各正弦电流的相量(即有效值相量)。

**8-32** 若周期信号  $f(t)$  可表示为

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t)$$

其中

$$f_1(t) = A_1 \cos(n\omega_0 t)$$

$$f_2(t) = A_2 \cos(m\omega_0 t + \theta)$$


$m, n$  为整数。设  $f(t)$  的有效值为  $F$ 。

$$(1) \text{ 试表明 } F = \sqrt{\frac{1}{2}(A_1^2 + A_2^2)} \quad (\text{若 } m \neq n);$$

$$(2) \text{ 试表明 } F = \sqrt{\frac{1}{2}(A_1^2 + 2A_1 A_2 \cos \theta + A_2^2)} \quad (\text{若 } m = n)。$$


### § 8-13 两类特殊问题 相量图法

**8-33** 图题 8-21 所示正弦稳态电路中,若电容支路电流有效值  $I_C$  为 8 A,电感电阻支路电流有效值  $I_L$  为 10 A,电路端电压  $u$  和总电流  $i$  同相,试求总电流  $i$  的有效值  $I$ 。

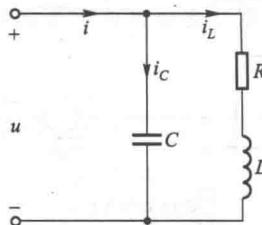


图题 8-21

**8-34** 图题 8-22 所示正弦稳态电路中,  $u_s$  的有效值为 2 V,  $\omega = 2$  rad/s, 试求电感电压  $u_L$  与电阻电压  $u_R$  的相位关系。

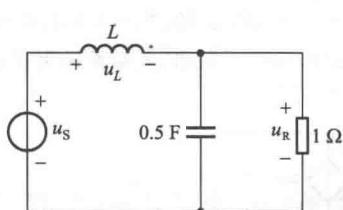

图题 8-22

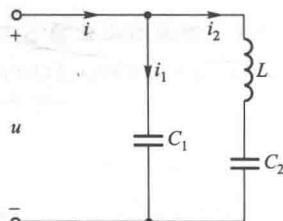


图题 8-23


**8-35** 图题 8-23 所示正弦稳态电路中,已知  $\omega L > \frac{1}{\omega C_2}$ , 有效值  $I_1 = 4$  A,  $I_2 = 3$  A, 求总电流  $i$  的有效值  $I$ 。

8-36 图题 8-24 所示正弦电路中, 已知  $\omega = 1 \text{ rad/s}$ , 有效值  $U_{ab} = 10 \text{ V}$ ,  $I_2 = 10 \text{ A}$ , 试求有效值  $I_1$  和  $U$ 。

8-37 电路如图题 8-25 所示, 已知  $X_C = -10 \Omega$ ,  $R = 5 \Omega$ ,  $X_L = 5 \Omega$ , 各仪表指示有效值, 试求  $A_0$  及  $V_0$  的读数。

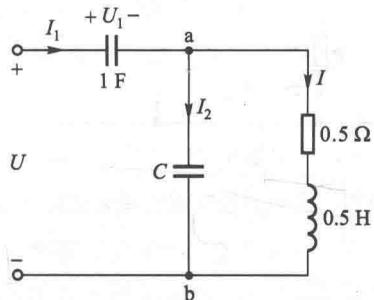


图题 8-24

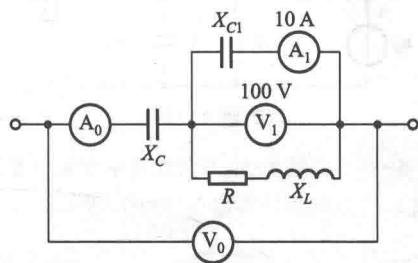


图题 8-25

8-38 电路如图题 8-26 所示,  $u_s$  为正弦电压。

- 求  $u_1$  与  $u_2$  的相位差;
- 如要求相位差为  $90^\circ$ , 应满足什么条件?

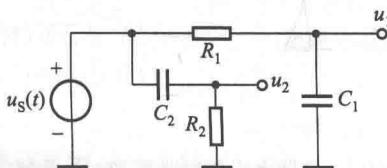

图题 8-26

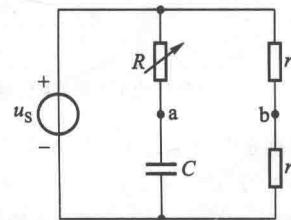

图题 8-27

8-39 图题 8-27 所示移相电路常用于闸流晶体管(thyristor)触发电路中。(1) 试证明:

若  $R = \frac{1}{\omega C}$ , 则电压  $u_{ab}$  的有效值为外施电压  $u_s$  有效值的一半, 且  $u_{ab}$  超前  $u_s$  的角度为  $90^\circ$ 。(2) 试证

明: 改变  $R$  值, 可改变  $u_{ab}$  对  $u_s$  的相位差角, 且其有效值不变。

## 综合


8-40 再次求解图 8-3 所示  $RC$  电路的正弦响应, 求稳态解须用相量法。

8-41 求图题 8-28 所示电路输出电压  $\dot{U}_{om}$  的表示式。


8-42 已知某相量模型的节点电压法相量方程为  $(2-j1)\dot{U}_1 - j3\dot{U}_2 = 10, -j3\dot{U}_1 + 4\dot{U}_2 = -6$  以及  $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ 。求节点电压  $u_1(t)$ 、 $u_2(t)$ 。(各相量均为振幅相量, 省略下标 m。)

8-43 试做出上题可能的相量模型, 并作出该角频率的时域模型。

**8-44** 相量模型如图题 8-29 所示, 已知  $R=1 \text{ k}\Omega$ ,  $\omega RC=2 \text{ k}\Omega$ , 试以  $\dot{U}_1$  为参考相量, 用相量图法求满足  $\varphi=\psi_2-\psi_1=45^\circ$  所需的  $\omega L$  值,  $\psi_1, \psi_2$  分别为  $\dot{U}_1, \dot{U}_2$  的初相角。

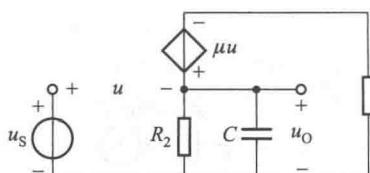


图题 8-28

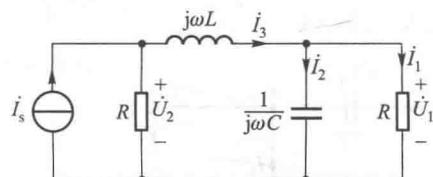

图题 8-29

**8-45** 图题 8-30 电路在所示开关位置已工作于稳态。当  $u(t)$  达到正的最大值时, 开关投向 b, 并以此为计算起点 ( $t=0$ ), 求  $u_0(t), t \geq 0$ 。

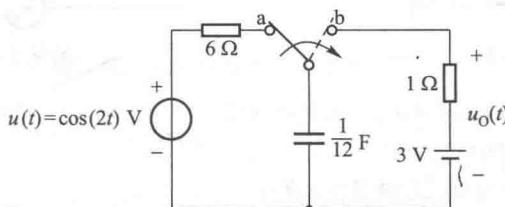

图题 8-30

**8-46**  $RLC$  串联电路,  $R=4 \Omega$ ,  $L=1 \text{ H}$ ,  $C=1/12 \text{ F}$ , 外施电压  $u_s=20\cos 3t \text{ V}$  于  $t=0$  时作用于电路, 试确定为使电路立即进入正弦稳态所需的初始条件  $u_c(0)$  和  $i(0)$ 。

**8-47**  $L, C$  串联电路,  $L=0.5 \text{ H}$ ,  $C=0.5 \text{ F}$ , 正弦电源  $u_s(t)=\sin 2t \text{ V}$ , 已知  $u_c(0)=1 \text{ V}$ ,  $i(0)=2 \text{ A}$ ,  $u_s(t)$  在  $t=0$  时接入电路。求  $u_c(t), t \geq 0$ 。(本题电路的特征根为  $\pm j2$ , 补解形式参看例 7-4, 并非暂态解; 正弦激励的角频率与特征根角频率一致, 不能使用相量法求特解, 特解可设为  $t(\cos 2t + \sin 2t)$ , 用比较系数求解, 并非稳态解。)

# 第九章

## 正弦稳态功率和能量 三相电路

第八章讨论了正弦稳态的相量分析法。在引入阻抗和导纳这两个相量分析的重要参数后,便能把电阻电路的分析方法运用到正弦稳态分析。然而,正弦稳态电路有其本身的个性,并不能全借助电阻电路,依靠类比的方法体现出来。主要表现在功率、能量,频率响应和互感等三个方面,本书在第八章后用三章篇幅分别论述这三方面的问题。

对一个纯电阻单口网络,在端钮上电压和电流的乘积等于此单口网络消耗的功率,对一个不含电源的单口相量模型,其端钮上电压相量和电流相量的乘积又代表什么?据此能得出该单口网络消耗的功率吗?能否根据端口电压有效值和电流有效值的乘积得出消耗的功率?

由于包含电感、电容等储能元件,正弦稳态电路的功率、能量问题要比电阻电路复杂,不是简单的类比就能得到解决的,需要引入一些新的概念。正弦稳态电路的功率和能量都是随时间变化的,但通常我们感兴趣的并不是它们的瞬时值而是它们的平均值——电路中消耗功率的平均值以及储存能量的平均值。这样,就要引入平均功率以及无功功率的概念,并进而引入视在功率及功率因数的概念。通过本章的学习应了解它们的定义并能进行计算,计算的基础仍在于电路中电压、电流的计算,因此本章是和上章紧密相连的。

目前,在动力方面应用的交流电,几乎都采用三相制。三相电路实际上是正弦交流电路中的一种特殊类型,本可在上章解决,但因涉及功率问题,以在本章处理为宜。有关它的基本概念也将列入本章内容。

### § 9-1 基本概念

有关功率和能量的基本概念已在第一章和第五章中学过。我们将在此基础上讨论正弦稳态时的特点,因此本节对一些有关的基本概念先作一简要的回顾,以便进入本章的学习。

瞬时功率  $p$  定义为能量对时间的导数,是由同一时刻的电压与电流的乘积

来确定的。亦即

$$p(t) = \frac{dw}{dt} = u(t) \cdot i(t) \quad (9-1)$$

在时间区间  $t_0, t_1$  内, 给予二端元件或单口网络的能量为

$$w(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} u(t) i(t) dt = w(t_1) - w(t_0) \quad (9-2)$$

如果  $u(t)$  和  $i(t)$  的参考方向一致, 则  $p(t)$  就是流入元件或网络的能量的变化率,  $p(t)$  称为该元件或网络所吸收的功率。因此,  $p(t) > 0$ , 就表示能量确实流入元件或网络;  $p(t) < 0$ , 就表示能量实际上流出元件或网络, 如图 9-1 所示。

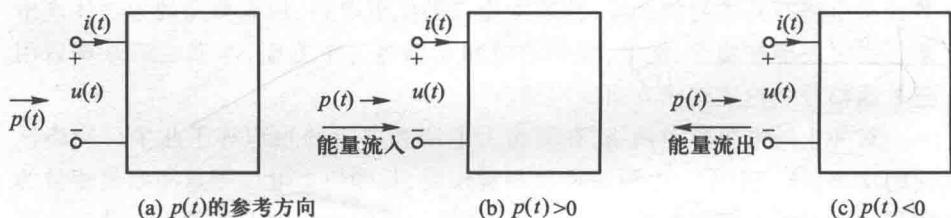


图 9-1 功率正、负的含义

(9-2) 式中的  $w(t_0), w(t_1)$  可理解为从  $t=-\infty$  开始到  $t_0$  或  $t_1$  时给予元件或网络的能量。以  $w(t_1)$  为例

$$\begin{aligned} w(t_1) &= \int_{-\infty}^{t_1} u(t) \cdot i(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{t_0} u(t) \cdot i(t) dt + \int_{t_0}^{t_1} u(t) \cdot i(t) dt \\ &= w(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} u(t) \cdot i(t) dt \end{aligned}$$

经移项后, 上式与(9-2)式完全相同。

如果元件是电阻元件, 流入的能量将变换成熟能而被消耗, 不可能再行流出。因此, 对电阻元件来说,  $p(t)$  不可能为负。

如果元件是动态元件, 流入的能量可以被存储起来, 而在其他时刻再行流出, 送回外电路。因此, 对这类元件来说,  $p(t)$  有时为正, 有时为负。

流入动态元件的能量可以为正或负, 以电容为例, 视  $u^2(t)$  大于或小于  $u^2(t_0)$  而定。亦即  $p(t)$  可能为正或为负, 但动态元件的储能却总为正, 因为  $u^2(t)$  或  $i^2(t)$  总是大于零的。储能可以增加或减小, 但储能不可能为负值。

线性时不变  $R$ 、 $L$ 、 $C$  的功率、能量的一般关系式可由表 9-1 表明。

表 9-1

二端元件 的 VCR	功率(9-1)式		能量(9-2)式	
	吸收功率	消耗功率	流入能量	存储能量
$u = Ri$ 或 $i = Gu$	$Ri^2 = Gu^2$ (1-26)式 (1-27)式		$R \int_{t_0}^{t_1} i^2 dt$ 或 $G \int_{t_0}^{t_1} u^2 dt$	0
$u = L \frac{di}{dt}$	$Li \frac{di}{dt}$ $= \frac{1}{2} L \frac{d}{dt} i^2$	0	$\frac{1}{2} L [i^2(t_1) - i^2(t_0)]$	$\frac{1}{2} Li^2$ (5-23)式
$i = C \frac{du}{dt}$	$Cu \frac{du}{dt}$ $= \frac{1}{2} C \frac{d}{dt} u^2$	0	$\frac{1}{2} C [u^2(t_1) - u^2(t_0)]$	$\frac{1}{2} Cu^2$ (5-14)式

我们将从上述的一般关系式出发, 研究正弦稳态情况下单个元件与单口网络的功率和能量。

## § 9-2 电阻的平均功率

由表 9-1 可知电阻元件吸收的功率为

$$p_R(t) = Ri^2(t) \quad (9-3)$$

上式适用于任何波形, 表明任一瞬间的  $p_R(t)$  值, 称为电阻元件的瞬时功率 (instantaneous power)。设电路已进入正弦稳态, 并设流过电阻  $R$  的电流为

$$i(t) = I_m \sin(\omega t)$$


电流  $i$  及其平方  $i^2$  的波形如图 9-2(a) 所示,  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。瞬时功率

$$p_R(t) = Ri^2 = RI_m^2 \sin^2(\omega t) \quad (9-4)$$


其波形应与波形  $i^2$  相似, 如图 9-2(b) 所示。

由于在任何时刻  $i^2 \geq 0$ ,  $p_R \geq 0$ , 它们随时间  $t$  波动, 却从未进入横坐标轴之下。瞬时功率  $p_R$  是非负的, 即线性时不变电阻元件总是在吸收(消耗)功率的。

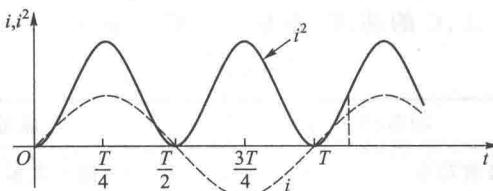
对任何角  $x$ ,  $2\sin^2 x = 1 - \cos(2x)$ , 电阻元件瞬时功率  $p_R(t)$  可进一步表示为



(a)

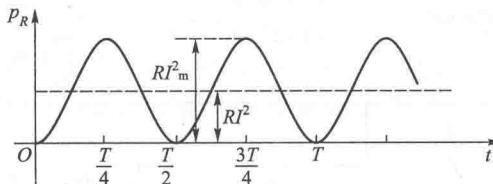

(b)

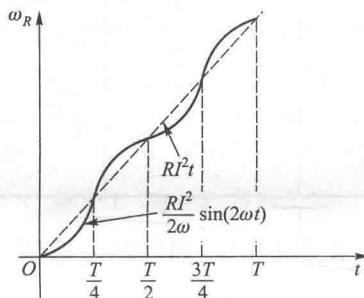

(c)

图 9-2 (a)  $i$  和  $i^2$  波形图 (b)  $p_R$  波形图 (c)  $\omega_R$  波形图

$$\begin{aligned}
 p_R(t) &= \frac{1}{2} I_m^2 R [1 - \cos(2\omega t)] \\
 &= \left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right)^2 R [1 - \cos(2\omega t)] \\
 &= I^2 R [1 - \cos(2\omega t)] = RI^2 - RI^2 \cos(2\omega t)
 \end{aligned} \tag{9-5}$$

上式表明  $p_R(t)$  含有两项：其一为交变项  $RI^2 \cos(2\omega t)$ ；另一为常数项  $RI^2$ 。交变项角频率  $2\omega$  是电流角频率的两倍，因而电流  $i$  变化一周， $p_R$  变化两周。 $p_R(t)$  在其一周期内的平均值即常数项  $RI^2$ 。

瞬时功率  $p_R(t)$  在其一周期内的平均值，称为 平均功率 (average power)，记为  $P_R$ 。可表为<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 式中  $T$  为电流  $i$  的周期，为  $p_R$  周期的两倍，但对周期函数， $T$  期间的平均值与  $nT$  期间 ( $n$  为整数) 的平均值是相等的。

$$\begin{aligned} P_R &= \frac{1}{T} \int_0^T p_R(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T RI^2 [1 - \cos(2\omega t)] dt \\ &= RI^2 = U^2/R = UI \end{aligned} \quad (9-6)$$

上述结果与直流电阻电路计算电阻元件消耗功率的公式完全相同,但需使用有效值。

通常所说的功率,都是指平均功率而言。平均功率又叫有功功率 (active power)。

电阻元件消耗的能量计算如下:

由(9-2)式,若起始时刻  $t_0=0$ ,则

$$\begin{aligned} \omega_R(t) &= \int_0^t p_R dt = \int_0^t RI^2 dt = RI^2 \int_0^t [1 - \cos(2\omega t)] dt \\ &= RI^2 \left[ t - \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right] \end{aligned} \quad (9-7)$$

波形如图 9-2(c) 所示。随时间  $t$  的增长,耗能增长。能量的单位为焦耳(J),生活中用  $\text{kW} \cdot \text{h}$ ,即千瓦小时为单位,1  $\text{kW} \cdot \text{h}$  俗称“1 度电”, $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 。

**例 9-1** 振幅为 10 V 的正弦电压施加于 8  $\Omega$  电阻两端。电阻消耗的平均功率是多少?

解

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ V}$$

因此

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{\left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2}{8} \text{ W} = 6.25 \text{ W}$$

**例 9-2** 流过 20  $\Omega$  电阻的电流为  $8\cos(314t+60^\circ)$  A, 问电阻消耗的平均功率是多少?

解 可以用(9-4)式计算。电流有效值

$$I = \frac{8}{\sqrt{2}} \text{ A}$$

因此

$$P = \left(\frac{8}{\sqrt{2}}\right)^2 \times 20 \text{ W} = 640 \text{ W}$$

注意,平均功率的大小与电流的频率及初相角无关。

## 练习题

9-1 电压  $u(t) = 100\cos(314t)$  V 施加于 10  $\Omega$  的电阻。

(1) 求电阻吸收的瞬时功率  $p(t)$ ; (2) 求平均功率  $P$ ; (3) 绘  $p(t)$  草图。

**9-2** 正弦电压施加于  $10 \Omega$  电阻时, 电阻消耗功率为  $360 \text{ W}$ , 求电压及电流的有效值。

(60 V, 6 A)

### § 9-3 电感、电容的平均储能

电感和电容都是储能元件, 有关它们功率和能量的一般关系式, 在第五章中已讨论过, 并在 § 9-1 中又进行了复习。本节讨论这两种元件在正弦稳态情况下的功率、能量关系。

先讨论电感的情况。

从表 9-1 可知, 电感储能

$$\omega_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) \quad (9-8)$$


上式适用于任何波形, 表明任一瞬间的  $\omega_L(t)$  值取决于同一瞬间电流  $i$  的平方。设电路已进入稳态, 并设流过电感  $L$  的电流为

$$i(t) = I_m \sin(\omega t)$$


电流波形  $i$  和  $i^2$  分别如图 9-3(a) 中虚线和实线所示,  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

$$\omega_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L I_m^2 \sin^2(\omega t) \quad (9-9)$$

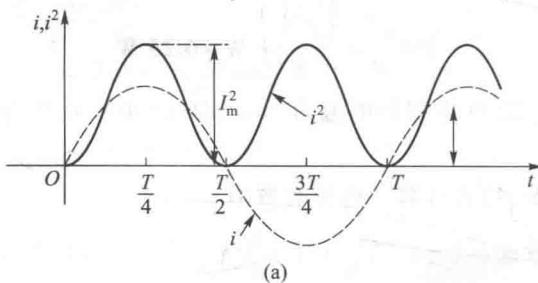
与  $i^2$  成比例的  $\omega_L$  波形如图 9-3(b) 所示。



(a)

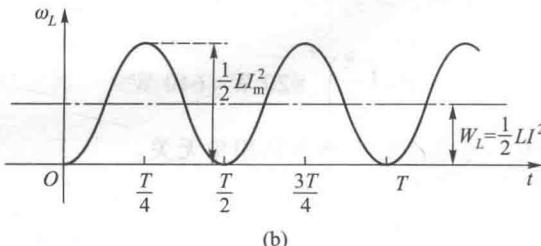

(b)

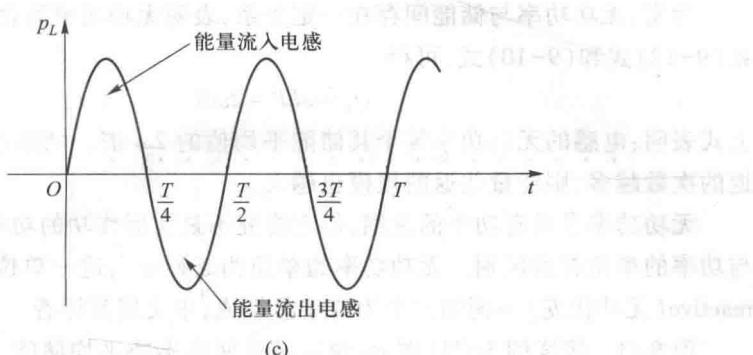图 9-3 (a)  $i$ 、 $i^2$  波形图 (b)  $\omega_L$  波形图 (c)  $p_L$  波形图

由图可知:  $i$  变化一周,  $\omega_L$  变化两周。随着  $i$  的增、减, 储能  $\omega_L$  同步增减。当电流  $i$  达峰值  $I_m$  或达到谷值  $-I_m$  时,  $i^2$  都达到最大值  $I_m^2$ , 此时储能达到最大, 其值为  $W_{Lm} = \frac{1}{2}LI_m^2$ 。当  $i$ 、 $i^2$  为零时, 储能  $\omega_L$  减小至零。能量往返于电感与外电路(电源)之间, 循环不已。但  $\omega_L$  始终为非负的, 电感储能有得有失, 得失相同, 循环一次, 净储能为零。储能的平均值应为

$$W_L = \frac{1}{2}(W_{Lm} + 0) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}LI_m^2\right) = \frac{1}{2}LI^2 \quad (9-10)$$

类似(5-23)式。

功率是能量的变化率。对电感元件, 功率  $p_L$  波形如图 9-3(c) 所示。在储能增长期间(例如图中,  $0 \rightarrow T/4, T/2 \rightarrow 3T/4 \dots$  期间),  $p_L$  为正; 当储能达到最大值时(例如  $t = T/4, 3T/4 \dots$  时),  $p_L$  等于零; 在储能减少期间(例如  $T/4 \rightarrow T/2, 3T/4 \rightarrow T \dots$  期间),  $p_L$  为负。显然, 由  $p_L$  波形图可以看出:  $p_L$  在一周期内的平均值  $P_L$  为零。这也可由(9-1)式算出

$$\begin{aligned} p_L &= ui = Li \frac{di}{dt} = LI_m \sin(\omega t) \cdot \omega I_m \cos(\omega t) \\ &= \frac{1}{2}\omega LI_m^2 \sin(2\omega t) = \omega LI^2 \sin(2\omega t) \\ P_L &= \frac{1}{T} \int_0^T p_L dt = 0 \end{aligned} \quad (9-11)$$

单凭  $P_L = 0$ , 不足以表明电感在正弦稳态时能量的往返情况。大起大落? 小起小落? 在电工技术中, 把瞬时功率  $p_L$  的振幅定义为电感的无功功率(reactive power), 记为  $Q_L$ , 即

$$Q_L = \omega LI^2 = UI \quad (9-12)$$

$U$ 、 $I$  分别为电感两端电压有效值、流过电流有效值。

确实,无功功率与储能间存在一定关系,表明无功功率所含的物理意义。联系(9-12)式和(9-10)式,可得

$$Q_L = \omega L I^2 = 2\omega W_L \quad (9-13)$$

上式表明:电感的无功功率等于其储能平均值的 $2\omega$ 倍。储能越多、能量每秒往返的次数越多,则能量往返的规模也越大。

无功功率虽具有功率的量纲,但它终究不是实际作功的功率,它的单位也应与功率的单位有所区别。无功功率的单位为乏(var),这一单位是由 volt ampere reactive(无功伏安)一词的三个为首字母组成,中文用其译音。

**例 9-3** 接续例 8-21(图 8-44),试求两电感的平均储能、电路的磁场储能和两电感的无功功率。

解 由例 8-21 可知

$$Z_{L_1} = j2 \Omega = j\omega L_1 = jL_1 \quad L_1 = 2 \text{ H}$$

$$Z_{L_2} = j5 \Omega = j\omega L_2 = jL_2 \quad L_2 = 5 \text{ H}$$

$$\frac{1}{2}L_1 I_1^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 1.491^2 \text{ J} = 2.223 \text{ J}$$

$$\frac{1}{2}L_2 I_2^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 1.334^2 \text{ J} = 4.449 \text{ J}$$

电路中的磁场储能,以平均值计应为两电感平均值之和,即

$$W_L = (2.223 + 4.449) \text{ J} = 6.672 \text{ J}$$

能量平均值是一个与时间无关的常量,无需考虑相位问题,可以直接相加,得答案如上。也可由(9-12)式求解,即

$$Q_{L_1} = U_1 I_1 = I_1^2 \omega L_1 = 1.491^2 \times 2 \text{ var} = 4.446 \text{ var}$$

$$Q_{L_2} = U_2 I_2 = I_2^2 \omega L_2 = 1.334^2 \times 5 \text{ var} = 8.898 \text{ var}$$

电路中的磁场储能可由无功功率之和求得为

$$W_L = \frac{Q_{L_1} + Q_{L_2}}{2\omega} = 6.672 \text{ J}$$

电容元件也是储能元件,吸收的能量储存于电场中,可以再行放出。因此,对电容元件来说,瞬时功率 $p(t)$ 可以为正或为负。电场储能与电压平方有关,因而尽管储能可以增长或减少,但储能 $w(t)$ 在任何时刻都不能为负。情况与电感元件类似。由表(9-1),

$$\omega_c(t) = \frac{1}{2} C u^2(t)$$

设

$$u(t) = U_m \sin(\omega t)$$

电压 $u$ 和 $u^2$ 如图 9-4(a)所示, $\omega_c$ 、 $p_c$ 波形如图 9-4(b)、(c)所示。读者可注意到,图 9-3 中 $i$ 以 $u$ 、 $L$ 以 $C$ 替换,即可得图 9-4 中各波形。同为储量元件, $C$ 和 $L$

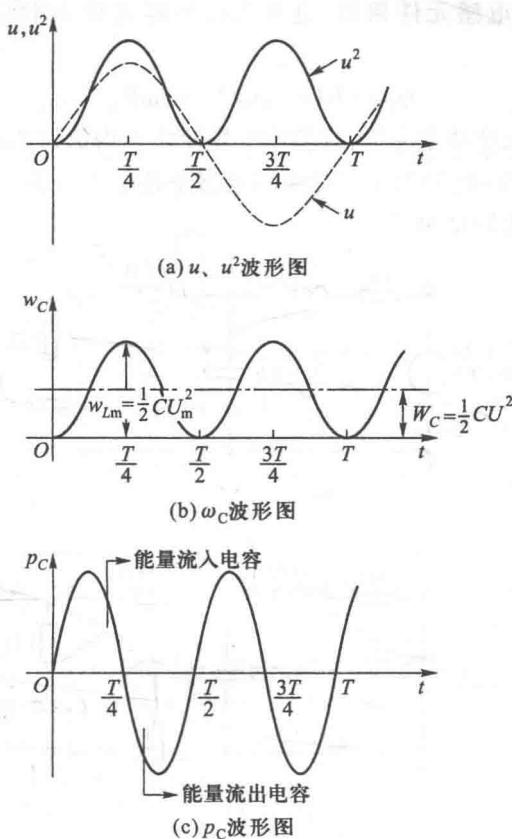


图 9-4

确有相同的特点。由图 9-4(b), 可得储能平均值

$$W_c = \frac{1}{2} C U^2 \quad (9-14)$$

由图 9-4(c), 可知平均功率为零, 即

$$P_c = \frac{1}{T} \int_0^T p_c dt = 0 \quad (9-15)$$

在电工技术中把瞬时功率  $p_c$  的振幅定义为电容元件的无功功率, 记为  $Q_c$ , 用以表明电容与外电路能量往返的规模, 即

$$Q_c = -U I \quad (9-16)$$

根据约定<sup>①</sup>, 电容的无功功率为负, 电感的无功功率为正, 以表明两者所涉及的


<sup>①</sup> 参见 § 9-6 复功率守恒的证明部分, 所得  $Q_c$  应为负。结合练习题 9-3, 9-4。设想  $L$ 、 $C$  并联, 外施电压均为题所示  $u(t)$ ,  $Q_L = 50 \text{ var}$ ,  $Q_c = -50 \text{ var}$ 。

储能性质不同。与电感元件相似,也可求得电容无功功率与电场储能间的关系为


$$Q_C = -UI = -\omega CU^2 = -2\omega W_C \quad (9-17)$$

上式表明:电容的无功功率为负,其值为电场储能平均值的 $2\omega$ 倍。

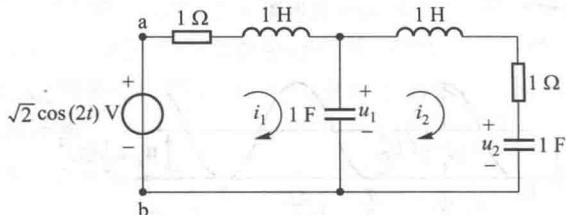**例 9-4** 求图 9-5(a)所示正弦稳态电路中各电阻的平均功率的总和,各电感、电容的平均储能的总和。



(a)

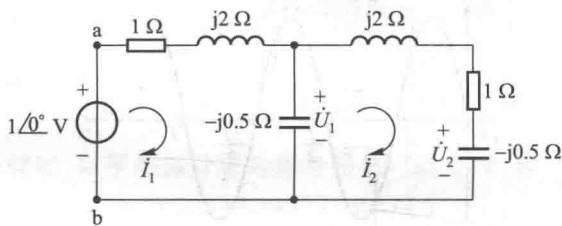

(b)

图 9-5 例 9-4

解 做出相量模型如图 9-5(b)所示,列出网孔电流方程

$$(1+j2-j0.5)\dot{I}_1 - (-j0.5)\dot{I}_2 = 1\angle 0^\circ$$

$$-(-j0.5)\dot{I}_1 + (1+j2-j)\dot{I}_2 = 0$$

其中  $1\angle 0^\circ$  系电源电压的有效值相量,  $j2\Omega$  为  $1\text{H}$  电感的阻抗,  $-j0.5\Omega$  为  $1\text{F}$  电容的阻抗。

解得

$$\dot{I}_1 = 0.563\angle -50.7^\circ \text{A}, \dot{I}_2 = 0.2\angle 174.3^\circ \text{A}$$

各电阻的平均功率的总和为

$$P = RI_1^2 + RI_2^2 = (0.563^2 + 0.2^2) \text{W} = 0.356 \text{W}$$

各电感的平均储能的总和为

$$W_L = \frac{1}{2}LI_1^2 + \frac{1}{2}LI_2^2 = \frac{1}{2}(0.563^2 + 0.2^2) \text{J} = 0.178 \text{J}$$

各电容的平均储能的总和为

$$W_c = \frac{1}{2}CU_1^2 + \frac{1}{2}CU_2^2$$

式中

$$U_2 = I_2 \frac{1}{\omega C} = 0.2 \times 0.5 \text{ V} = 0.1 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} U_1 &= I_2 |1+j2-j0.5| = I_2 \sqrt{1^2+1.5^2} \\ &= 0.2 \times 1.803 \text{ V} = 0.36 \text{ V} \end{aligned}$$

$U_1$  系循右侧由  $1 \text{ H}$ 、 $1 \Omega$  及  $1 \text{ F}$  等电感、电阻及电容组成的支路计算的。故得

$$W_c = \frac{1}{2}(0.36^2 + 0.1^2) \text{ J} = 0.0698 \text{ J}$$

## 练习题

9-3 电压  $u(t) = 100\cos(10t)$  V 施加于  $10 \text{ H}$  的电感。

- (1) 求电感吸收的瞬时功率  $p_L(t)$ ;
- (2) 求储藏的瞬时能量  $w(t)$ ;
- (3) 求平均储能  $W_L$ ;
- (4) 绘  $p(t)$ 。

$$[p_L = 50\sin(20t) \text{ W}; w = 2.5[1-\cos(20t)] \text{ J}; W_L = 2.5 \text{ J}]$$

9-4 电压  $u(t) = 100\cos(10t)$  V 施加于  $0.001 \text{ F}$  的电容。

- (1) 求电容吸收的瞬时功率  $p_C(t)$ ;
- (2) 求储藏的瞬时能量  $w(t)$ ;
- (3) 求平均储能  $W_C$ ;
- (4) 绘  $p(t)$ 。

$$[p_C = -50\sin(20t) \text{ W}; w = 2.5[1+\cos(20t)] \text{ J}; W_C = 2.5 \text{ J}]$$

9-5 图 9-6 所示电路中  $i_s(t) = 10\cos(10^3 t)$  mA, 求每个电阻、电容及电源吸收的平均功率。

$$(20 \text{ mW}, 10 \text{ mW}, 0, -30 \text{ mW})$$

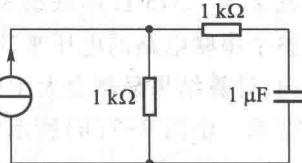


图 9-6 练习题 9-5

## § 9-4 单口网络的平均功率

以上讨论了三种基本元件正弦稳态的平均功率。电阻元件的平均功率可由它两端电压有效值  $U$  和流过电流有效值  $I$  的乘积来计算, 电感和电容元件的平均功率则均为零。如果由这些元件组成一个单口网络, 在正弦激励下, 整个单口网络的平均功率又该如何计算? 根据功率守恒, 可以先分别计算网络内部各个电阻的平均功率, 求其总和, 可得整个网络的平均功率。然而, 如果单口网络结构复杂或内部情况不明, 就有必要知道如何从其端口电压、电流去计算平均功率。平均功率是否等于端口电压有效值和电流有效值的乘积呢?

以上节例 9-4 为例, 把图 9-5 所示电路 ab 右侧部分看成一个单口网络, 其中除电阻元件, 还含有电感、电容等动态元件。在例 9-4 中已算得该单口网络端

口电流相量为

$$\dot{I}_1 = 0.563 \angle -70.7^\circ \text{A}$$

即有效值  $I_1$  为 0.563 A, 已知端口电压有效值为 1 V, 两者的数值乘积为  $1 \times 0.563 = 0.563$ , 能否认为该单口网络消耗的平均功率即为 0.563 W? 例中我们也已从网络内部算得电阻消耗的平均功率为 0.356 W, 小于这一数值。而根据功率守恒, 0.356 W似应为正确结果!

如果做出该单口网络的等效相量模型, 便可说明何以端口电压、电流有效值的乘积并非单口网络的平均功率, 然则从端口相量又该如何正确得出平均功率?

对图 9-5 所示电路, ab 端的等效阻抗

$$\begin{aligned} Z &= \left[ 1+j2 + \frac{-j0.5(1+j2-j0.5)}{-j0.5+1+j2-j0.5} \right] \Omega = \left( 1+j2 + \frac{0.75-j0.5}{1+j1} \right) \Omega \\ &= \left( 1+j2 + \frac{0.901 \angle 33.69^\circ}{1.414 \angle 45^\circ} \right) \Omega = (1+j2+0.637 \angle -78.69^\circ) \Omega \\ &= (1+j2+0.125-j0.625) \Omega = (1.125+j1.375) \Omega \\ &= 1.777 \angle 50.71^\circ \Omega \end{aligned}$$

由此可知, 图 9-5 中 ab 端的单口网络的等效相量模型是由阻抗  $Z_R = 1.125 \Omega$  和阻抗  $Z_L = j1.375 \Omega$  串联组成, 如图 9-7(a) 所示。看来, 在计算平均功率时, 如果用整个串联电路的电压来计算, 就会把对平均功率并无贡献的电感电压也包含在内, 计算结果显然会大于正确数值的。如果只用电阻电压来计算, 应能得到正确结果。由图 9-7(b) 所示的相量图, 不难得到电阻部分的电压

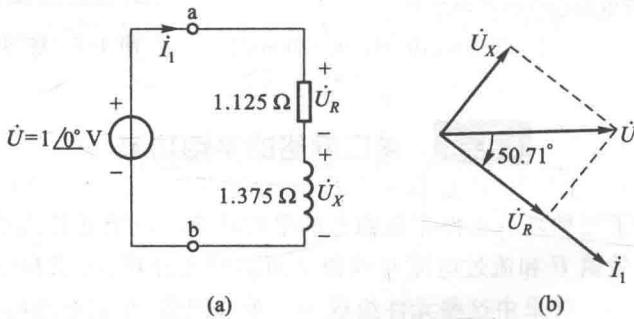


图 9-7 图 9-5 的等效相量模型及其相量图

$$U_R = U \cos 50.71^\circ = 1 \times 0.633 \text{ V} = 0.633 \text{ V}$$

由此可得

$$U_R I_1 = 0.633 \times 0.563 \text{ W} = 0.356 \text{ W}$$

这正是该单口网络的平均功率。

因此,在一般情况下,若单口网络端口电压与端口电流的相位差角为  $\varphi$ ,则电阻部分的电压应为  $U \cos \varphi$ ,计算平均功率的公式应为<sup>①</sup>

$$P = UI \cos \varphi \quad (9-18)$$

这是正弦稳态电路的一个重要公式。电压分量  $U \cos \varphi$  称为电压的有功分量。

若单口网络只含电阻,则电压与电流的相位差角为零,  $\cos \varphi = 1$ , (9-18)式即成为电压元件的平均功率计算公式(9-5)。若单口网络只含电感和电容,则电压与电流的相位差角为  $\pm 90^\circ$ ,  $\cos \varphi = 0$ , (9-18)即等于零,这是电感元件或电容元件应有的结果。因此,平均功率计算公式(9-18)也概括了上节所述的情况。

如果单口网络除上述元件外尚有受控源,则  $\varphi$  可能大于  $90^\circ$ 。在这种情况下,平均功率  $P$  为负值,说明该网络对外提供能量。

在所有上述情况中,  $\varphi$  角即单口网络的阻抗角。

在电工技术中,把  $UI$  (即  $\frac{1}{2}U_m I_m$ ) 称为视在功率 (apparent power), 记作  $S$ , 即

$$S = UI \quad (9-19)$$

为与平均功率有所区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(V·A)为单位。图 9-5 中所示单口网络的视在功率为  $UI_1 = 0.563$  V·A。

由此可见,在正弦稳态电路中,平均功率  $P$  一般并不等于  $UI$ , (9-5)式只适用于纯电阻的情况。

平均功率一般是小于视在功率的,也就是说要在视在功率上打一个折扣才能等于平均功率。这折扣就是  $\cos \varphi$ ,称为功率因数 (power factor),记为  $\lambda$ 。即

$$\lambda = \frac{P}{S} = \cos \varphi \quad (9-20)$$

因此,阻抗角  $\varphi$  也称为功率因数角。由上章可知阻抗角介于  $\pm 90^\circ$  之间,若阻抗为电感性时,  $\varphi > 0$ ; 阻抗为电容性时,  $\varphi < 0$ 。但是不论  $\varphi$  是正还是负,  $\cos \varphi$  总为正值,单给出  $\lambda$  值不能体现电路的性质,因此习惯上常同时加上“感性”、“容性”或“滞后”、“超前”字样。所谓滞后,是指电流滞后电压,即  $\varphi$  为正值的情况; 所谓超前,是指电流超前电压,即  $\varphi$  为负值的情况。

既然视在功率一般不等于平均功率,为什么还要用它呢? 因为视在功率反映设备的容量。以发电机为例,发电机是按照一定的额定电压和额定电流值来设计和使用的,在使用时,如电压、电流超过额定值,发电机就可能遭到损坏。因此,电气设备都是以额定视在功率来表示它的容量的,至于一个发电机对负载能提供多

<sup>①</sup> 一般证明见习题 9-7。

大的平均功率，则还要看负载的  $\lambda$  是多大而定。例如，容量为  $117\ 500\ \text{kV}\cdot\text{A}$  的发电机，在  $\lambda$  为 0.85 时能发出  $100\ 000\ \text{kW}$  的功率，在  $\lambda$  为 0.6 时只能发出  $70\ 500\ \text{kW}$  的功率。负载的  $\lambda$  太低使发电机的容量不能充分利用。

平均功率  $P$  除了可用(9-18)式计算，还可用电流或电压来计算。对内部不含电源的单口网络可根据其等效阻抗的实部与电流有效值来计算平均功率，即

$$P = I^2 \operatorname{Re}[Z] \quad (9-21)$$

类似于(9-6)式。同理，也可根据等效导纳  $Y$  的实部与电压有效值来计算平均功率，即

$$P = U^2 \operatorname{Re}[Y] \quad (9-22)$$

类似于(9-7)式。

注意， $\operatorname{Re}[Z]$  和  $\operatorname{Re}[Y]$  一般与单口网络中所含的所有元件有关，不只与电阻元件有关，且  $\operatorname{Re}[Z] \neq \frac{1}{\operatorname{Re}[Y]}$ ，参看(8-61)式。

内部不含电源的单口网络  $N_0$  的平均功率也可以根据功率守恒法则来计算，如同本节图 9-5 电路的计算所示。一般来说，网络吸收的总瞬时功率  $p$  应为各元件吸收的瞬时功率的总和，参看(1-11)式，即

$$p = \sum p_k$$

其中  $p_k$  为第  $k$  个元件的瞬时功率。对上式两端取一周期的平均值，可得

$$P = \overline{\sum P_k}$$

其中  $P_k$  为第  $k$  个元件的平均功率，由 § 9-3 可知，若元件为电感或电容，则该元件的平均功率为零。因此，对不含电源的单口网络来说，消耗的平均功率

$P$  = 网络内部各电阻消耗的平均功率的总和

= 端口处所接电源提供的平均功率

**例 9-5** 单口网络的电压为  $u = 300\sqrt{2} \cos(314t + 10^\circ)\ \text{V}$ ，电流为  $i = 50\sqrt{2} \cos(314t - 45^\circ)\ \text{A}$ ，电压、电流为关联参考方向，求该网络吸收的功率。

解

$$U = 300\ \text{V} \quad I = 50\ \text{A}$$

$$\varphi = 10^\circ - (-45^\circ) = 55^\circ$$

$$\lambda = \cos \varphi = \cos 55^\circ = 0.573\ 6 \text{ (电感性)}$$

$$P = UI \cos \varphi = 300 \times 50 \times 0.573\ 6\ \text{W} = 8\ 604\ \text{W}$$

**例 9-6** 图 9-8(a) 所示电路的相量模型如图 9-8(b) 所示，其中  $R = 3\ \Omega$ ，

$j\omega L = j4\ \Omega$ ， $-j\frac{1}{\omega C} = -j5\ \Omega$ 。已知

$$\dot{I} = 12.65 \angle 18.5^\circ\ \text{A}$$

$$\dot{I}_1 = 20 \angle -53.1^\circ\ \text{A}$$

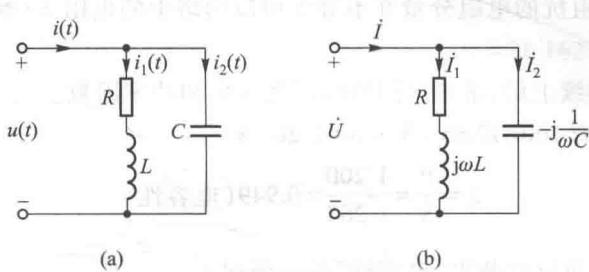


图 9-8 例 9-6

$$\dot{I}_2 = 20 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

求单口网络的功率  $P$ 。

**解一** 就网络端口电压和电流来计算

$$\begin{aligned} P &= UI \cos(\psi_u - \psi_i) \\ &= 100 \times 12.65 \cos 18.5^\circ \text{ W} = 1200 \text{ W} \end{aligned}$$

**解二** 就内部电阻进行计算。网络内部只有一个电阻, 其功率

$$P = RI_1^2 = 3 \times 20^2 \text{ W} = 1200 \text{ W}$$

也可用  $P = U_1^2/R$  计算,  $U_1$  是  $R$  两端电压的有效值。

这也就是整个网络的功率, 因为没有其他消耗功率的元件。

**解三** 根据网络内部的  $RL$  支路计算, 该支路的功率

$$P = U_1 I_1 \cos(0^\circ + 53.1^\circ)$$

式中  $U_1$  为该支路两端电压的有效值,  $I_1$  为该支路电流的有效值, 又该电压的初相为  $0^\circ$ , 电流的初相为  $-53.1^\circ$ 。由上式可得

$$P = 100 \times 20 \cos 53.1^\circ \text{ W} = 1200 \text{ W}$$

这也就是整个网络的功率。

**解四** 根据单口网络等效阻抗的实部, 即电阻分量来计算。

$$\begin{aligned} Z &= \frac{(3+j4)(-j5)}{3+j4-j5} \Omega = \frac{20-j15}{3-j1} \Omega = \frac{25 \angle -36.87^\circ}{3.162 \angle -18.43^\circ} \Omega \\ &= 7.911 \angle -18.44^\circ \Omega = (7.5-j2.5) \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= I^2 \operatorname{Re}[Z] = (12.65^2 \times 7.5) \text{ W} \\ &= 1200 \text{ W} \end{aligned}$$

或由电阻分量的电压

$$U_R = 7.5 \times 12.65 \text{ V} = 94.87 \text{ V}$$

算得

$$P = U_R I = 94.87 \times 12.65 \text{ W} = 1200 \text{ W}$$

注意：等效阻抗的电阻分量并不等于单口网络中的电阻  $R$ ；本解法中所用电流为总电流  $I$ 。

**例 9-7** 接续上例，求单口网络的视在功率和功率因数。

$$\text{解 } S = UI = (100 \times 12.65) \text{ V} \cdot \text{A} = 1265 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{1200}{1265} = 0.949 \text{ (电容性)}$$

由  $\dot{U}$ 、 $\dot{i}$  的初相角可判断出“电容性”这一情况。

**例 9-8** 图 9-9 所示电路中用以连接发电机与负载的输电线，电阻为  $0.09 \Omega$ ，电抗  $X_L$  为  $0.3 \Omega$ ，负载为  $20 \text{ kW}$  的感应电动机，功率因数为  $0.8$ ，负载端的电压为  $220 \text{ V}$ 。试求发电机端的电压和功率因数，并求发电机提供的功率。

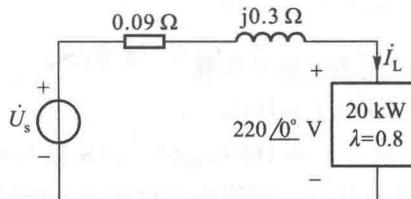


图 9-9 例 9-8

解 负载电流  $I_L$  可以由 (9-18) 式  
算得为

$$I_L = \frac{P_L}{\lambda U} = \frac{20 \times 10^3}{(0.8)(220)} \text{ A} = 113.64 \text{ A}$$

感应电动机为电感性负载，电流滞后电压，相位差角  $\varphi_L = \arccos 0.8 = 36.87^\circ$ 。如设负载电压相量为  $220 \angle 0^\circ \text{ V}$ ，则负载电流相量为

$$I_L = 113.64 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

由 KVL 可得

$$\begin{aligned} \dot{U}_s &= [220 \angle 0^\circ + (0.09 + j0.3)(113.64 \angle -36.87^\circ)] \text{ V} \\ &= (220 \angle 0^\circ + 35.59 \angle 36.43^\circ) \text{ V} = 249.53 \angle 4.86^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

故知发电机端的电压

$$U_s = 249.53 \text{ V}$$

又  $\dot{U}_s$  与  $\dot{i}_L$  的相位差角为

$$4.86^\circ - (-36.87^\circ) = 41.73^\circ$$

故得发电机端的功率因数为

$$\cos 41.73^\circ \approx 0.75 \text{ (电感性)}$$

发电机除了提供电动机所需功率，还必须提供传输线的功率损失，因此，发

电机提供的功率为

$$P_s = 20 \times 10^3 + 0.09 \times I_L^2 = (20 \times 10^3 + 1162) \text{ W} = 21162 \text{ W}$$

或

$$\begin{aligned} P_s &= U_s I_L \cos 41.73^\circ = 249.53 \times 113.64 \cos 41.73^\circ \text{ W} \\ &= 21162 \text{ W} \end{aligned}$$



### 思考题

**9-1** 在 § 8-11 曾指出单口网络的等效相量模型也可采用并联形式, 试问在这种情况下, 如何理解计算平均功率的(9-18)式?

**9-2** 正文中提到了“电压的有功分量”, 你认为有没有“电流的有功分量”这一提法?



### 练习题

**9-6** 电路如图 9-10 所示, 求电路的  $P, S$  和  $\lambda$ 。

(3 000 W)

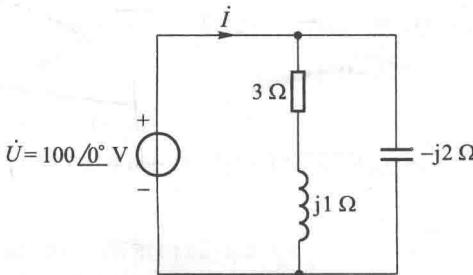


图 9-10 练习题 9-6

**9-7** 试求图 9-11 所示电路中两电源的功率, 并核对功率守恒关系。已知  $\dot{U}_{s1} = 24 \angle 0^\circ \text{ V}$ ,  $\dot{U}_{s2} = 12 \angle 0^\circ \text{ V}$ 。

(-110.8 W, 11 W, 44.2 W, 55.6 W)

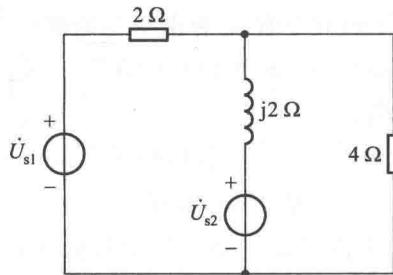


图 9-11 练习题 9-7

9-8 某网络的输入阻抗为  $Z = 20 \angle 60^\circ \Omega$ , 外施电压为  $\dot{U} = 100 \angle -30^\circ V$ 。求网络消耗的功率及功率因数。

(250 W, 0.5)

### § 9-5 单口网络的无功功率

含有电感、电容元件的单口网络与外电路也存在能量往返的现象, 如何反映这种能量往返的规模? 从另一方面, 我们也会要问, 在图 9-7 中电压的有功分量  $U \cos \varphi$  与电流的乘积是电路的平均功率  $P$ , 那么, 电压的另一分量  $U \sin \varphi$  又具有什么意义? 也许, 它与电流的乘积恰好就是单口网络的无功功率。

我们仍以 § 9-3 例 9-4 所示电路为例来探讨这一问题。从例 9-4, 我们不难根据(9-13)式得到电感的无功功率

$$Q_L = 2\omega W_L = 2 \times 2 \times 0.178 \text{ var} = 0.712 \text{ var}$$

电容的无功功率则根据(9-17)式可得

$$\begin{aligned} Q_C &= -2\omega W_C = -2 \times 2 \times 0.0698 \text{ var} \\ &= -0.279 \text{ var} \end{aligned}$$

总的无功功率

$$Q = Q_L + Q_C = (0.712 - 0.279) \text{ var} = 0.433 \text{ var} \quad (9-23)$$

这是从单口网络内部来计算的。

从另一角度来看, 利用图 9-7(b) 所示的相量图, 不难得到

$$U_x = U \sin 50.71^\circ = 1 \times 0.774 \text{ V} = 0.774 \text{ V}$$

由此可得

$$U_x I_1 = 0.774 \times 0.563 \text{ V} \cdot \text{A} = 0.433 \text{ V} \cdot \text{A}$$

其值与(9-23)式所示的无功功率相同。

因此, 在一般情况下, 从单口网络端口上计算无功功率的公式应为<sup>①</sup>

$$Q = UI \sin \varphi \quad (9-24)$$

$U$ 、 $I$  分别为端口电压、电流的有效值,  $\varphi$  为电压与电流的相位差角。其单位已如 § 9-3 中所述, 应为乏 (var)。 $U_x$  称为电压的无功分量。对不含电源的单口网络,  $\varphi$  即单口网络的阻抗角。

由以上所述, 不难得到无功功率所含的物理意义

$$Q = 2\omega (W_L - W_C) \quad (9-25)$$

亦即, 无功功率  $Q$  与网络中两种储能平均值的差额有关。这就是说, 两种储能

① 一般证明见习题 9-34。

就其平均值来说,在网络内部可自行交换,即磁场储能放出时可为电场所吸收而电场储能放出时可为磁场所吸收,与外电路往返的能量仅为两种储能平均值的差额。如果两种储能平均值恰好相等,则外电路(电源)并不参与能量的交换。因此,(9-24)式所示无功功率的大小反映了外电路(电源)参与能量往返的程度。

若单口网络包含多个电感和电容,不论如何连接,(9-25)式仍然成立,式中 $W_L$ 为所有电感平均储能的总和, $W_C$ 为所有电容平均储能的总和<sup>①</sup>。由此,不难得出

$$Q = \sum Q_k \quad (9-26)$$

$Q_k$ 为第 $k$ 个电感或电容的无功功率,电感取正,电容取负。(9-26)式称为无功功率守恒,与有功(平均)功率守恒,同为正弦交流电路功率分析的重要关系。

显然,单口网络的视在功率 $S$ 、平均功率 $P$ 和无功功率 $Q$ ,三者在数值上的关系为

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (9-27)$$

这一关系可由图9-12所示的直角三角形表明, $\varphi$ 即功率因数角。这三角形称为功率三角形,便于掌握 $P$ 、 $Q$ 、 $S$ 和 $\varphi$ 之间的关系。需注意单口网络的视在功率

$$S \neq \sum S_k$$

$S_k$ 为第 $k$ 个元件的视在功率。

无功功率 $Q$ 除了可用(9-24)式计算外,还可以用电压或电流来计算,即

$$Q = I^2 \operatorname{Im}[Z] \quad (9-28)$$

及  $Q = -U^2 \operatorname{Im}[\dot{Y}] \quad (9-29)$

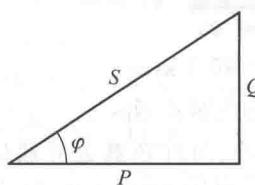


图9-12 功率三角形

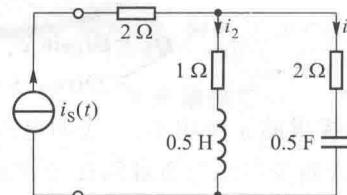


图9-13 例9-9

**例9-9** 图9-13所示电路中 $i_s(t) = 5\sqrt{2} \cos(2t)$  A, 电路处于稳态。试求电源提供的 $P$ 、 $Q$ , 并计算 $S$ 、 $\lambda$ 。

**解** 自行做出相量模型后, 可得出对电源而言的单口网络的输入阻抗为

$$Z = \left[ 2 + \frac{(1+j1)(2-j1)}{1+j1+2-j1} \right] \Omega = \left( 2 + \frac{3+j}{3} \right) \Omega = \left( 3 + j \frac{1}{3} \right) \Omega$$

① 参看§9-6复功率守恒。

故得

$$P = I^2 \operatorname{Re}[Z] = 25 \times 3 \text{ W} = 75 \text{ W}$$

$$Q = I^2 \operatorname{Im}[Z] = 25 \times \frac{1}{3} \text{ var} = 8.3 \text{ var} (\text{电感性})$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 75.5 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\lambda = \cos \varphi_z = \cos \left[ \arctan \left( \frac{\frac{1}{3}}{3} \right) \right] = 0.994 (\text{电感性})$$

或由图 9-12 所示功率三角形, 得

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{75}{75.5} = 0.993 (\text{电感性})$$

**例 9-10** 工厂中及自动控制中用的感应电动机是电感性负载, 功率因数较低, 为提高负载的功率因数, 可并联大小适当的电容器。设有一 220 V, 50 Hz, 50 kW 的感应电动机, 功率因数为 0.5。(1) 问在使用时, 电源供应的电流是多少, 无功功率  $Q$  是多少? (2) 如果并联电容器, 使功率因数达到 1, 问所需的电容值是多少, 此时电源供应的电流是多少?

解 (1)  $P_L = UI_L \cos \varphi_L$

故得  $I_L = \frac{P_L}{U \cos \varphi_L} = \left( \frac{50 \times 10^3}{220 \times 0.5} \right) \text{ A} = 455 \text{ A}$

$P_L$  为电动机的功率, 亦即为电源提供的功率。此处下标 L 表示负载 (Load), 而非电感之意。

$$\begin{aligned} Q_L &= UI_L \sin \varphi_L = UI_L \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_L} \\ &= 220 \times 455 \times 0.866 \text{ kvar} = 86.7 \text{ kvar} \end{aligned}$$

$Q_L$  为电源提供的无功功率, 这表明电源与负载间有能量往返。

(2) 为减少电源与负载间徒劳往返的能量交换, 可在负载处并联储能性质相反的元件, 成为负载的一个组成部分。在本例中, 应并联电容器如图 9-14 虚线所示, 使能量可以在虚线框所示的总负载中自行交换。如使总负载的功率因数为 1, 则电源就可不再提供无功功率。由于电容本身不消耗功率, 因而电源提供的平均功率并不改变, 电动机的工作状态也不受影响。

并联电容后, 电源提供的无功功率

$$Q = Q_L + Q_c$$

当  $\lambda = 1$  时,  $Q = 0$ , 因此

$$Q_c = -Q_L = -86.7 \text{ kvar}$$

由(9-29)式可知

$$Q_c = -\omega C U^2$$

故得

$$C = \frac{-Q_c}{\omega U^2} = \frac{86.7 \times 10^3}{100\pi \times 220^2} \text{ F} = 5.702 \mu\text{F}$$

又因  $\lambda = 1$

$$P = UI$$

且  $P = P_L = 50 \text{ kW}$ , 故得

$$I = \frac{50 \times 10^3}{220} \text{ A} = 221 \text{ A}$$

可见电源提供的电流大为降低, 由 455 A 下降为 221 A。可用较细的电线供电、节省铜材。

利用相量图也可以说明并联电容对电感性负载所起的作用。本例的相量图如图 9-15 所示, 电动机电流滞后电压的角度为

$$\varphi_L = \arccos 0.5 = 60^\circ$$

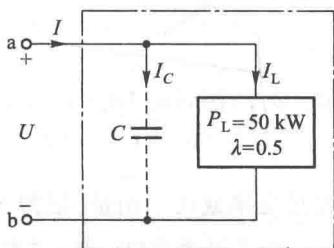


图 9-14 例 9-10

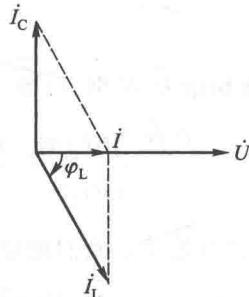


图 9-15 例 9-10 相量图

并联电容后, 电容所取电流超前电压角  $90^\circ$ 。显然, 如选用电容使  $I_C$  的大小合适, 便可使总电流  $i$  与电压  $\dot{U}$  同相, 且使电源提供的电流大为降低。

在实际应用中, 功率因数通常提高到 0.9 左右。



### 思考题

9-3 为提高电感性负载的功率因数, 采用串联电容的办法是否可以?

9-4 用电压、电流的振幅来表示的  $P$ 、 $Q$ 、 $S$  公式应该是怎样的?



### 练习题

9-9 已知某单口网络端口电压  $u(t) = 75\cos(\omega t) \text{ V}$ , 端口电流  $i(t) = 10\cos(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$ ,  $u$  和  $i$  为关联参考方向, 求单口网络的  $P$ 、 $Q$  和  $\lambda$ 。

(352 W, -187.5 var, 0.866 电容性)

9-10 试确定50 kW负载的无功功率及视在功率,若功率因数为:(1) 0.80(电感性);(2) 0.90(电容性)。

(37.5 kvar, 62.5 kV · A; -24.2 kvar, 55.6 kV · A)

### § 9-6 复功率 复功率守恒

设已知某单口网络的电压、电流相量  $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ ,两者相乘,所得当为另一复量,如它的实部、虚部即为有功功率、无功功率,岂不太妙!

设  $\dot{U} = U \angle \psi_u$ 、 $\dot{I} = I \angle \psi_i$ ,两者的乘积为

$$\dot{U} \dot{I} = UI \angle (\psi_u + \psi_i) = UI \cos(\psi_u + \psi_i) + jUI \sin(\psi_u + \psi_i)$$

结果并未符合我们的想象。但由此却并不难获知,如果不用电流相量  $\dot{I}$ ,而用电流相量的共轭复量  $\dot{I}^*$  (简称电流共轭相量),即

$$\dot{I}^* = I \angle -\psi_i$$

以之与电压相量  $\dot{U}$  相乘,可得

$$\begin{aligned}\dot{U} \dot{I}^* &= UI \angle (\psi_u - \psi_i) = UI [\cos(\psi_u - \psi_i) + j \sin(\psi_u - \psi_i)] \\ &= P + jQ\end{aligned}$$

显然,结果符合愿望。我们把复量  $\dot{U} \dot{I}^*$  称为复功率或功率相量,记为  $\tilde{S}$ ,即

$$\tilde{S} = \dot{U} \dot{I}^* = P + jQ = P + j2\omega(W_L - W_C) \quad (9-30)$$

显然复功率  $\tilde{S}$  的模即为视在功率  $S$ 。

(9-30)式中,复功率的实部  $P$  应为网络中各电阻元件消耗功率的总和,虚部  $Q$  应为网络中各动态元件无功功率的代数和,且  $W_L$  应为网络中所有电感储能平均值的总和,  $W_C$  应为网络中所有电容储能平均值的总和。这一关系称为复功率守恒。

复功率守恒可证明如下:

设电路如图 9-16 所示,电源施加于第 1 个回路中,其电压为  $\dot{U}_1$ ,该回路的电流为  $\dot{I}_1$ 。电路中的其他回路均由  $R$ 、 $L$ 、 $C$  等无源元件组成,设电路共有  $b$  条支路,  $n$  个节点。

由 KCL 可得如下形式的  $(n-1)$  个方程

$$\dot{I}_{12} + \dot{I}_{13} + \dots + \dot{I}_{1n} = 0 \quad (\text{第 } 1 \text{ 节点})$$

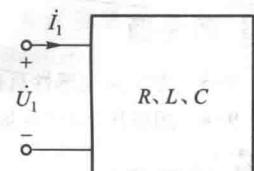


图 9-16 复功率守恒

证明用图

$$\dot{I}_{n-1,1} + \dot{I}_{n-1,2} + \cdots + \dot{I}_{n-1,n} = 0 \quad (\text{第 } n-1 \text{ 节点})$$

由此可得

$$\dot{I}_{12}^* + \dot{I}_{13}^* + \cdots + \dot{I}_{1n}^* = 0 \quad (\text{第 } 1 \text{ 节点})$$

.....

$$\dot{I}_{n-1,1}^* + \dot{I}_{n-1,2}^* + \cdots + \dot{I}_{n-1,n}^* = 0 \quad (\text{第 } n-1 \text{ 节点})$$

设第  $n$  个节点为参考节点。把上列各个节点的方程乘以相对应节点的节点电压，然后把这些方程相加，可得

$$\dot{U}_{1n}(\dot{I}_{12}^* + \dot{I}_{13}^* + \cdots + \dot{I}_{1n}^*) +$$

$$\dot{U}_{2n}(\dot{I}_{21}^* + \dot{I}_{23}^* + \cdots + \dot{I}_{2n}^*) +$$

..... +

$$\dot{U}_{n-1,n}(\dot{I}_{n-1,1}^* + \dot{I}_{n-1,2}^* + \cdots + \dot{I}_{n-1,n}^*) = 0$$

由 KVL 可知支路电压与节点电压的关系为

$$\dot{U}_{12} = \dot{U}_{1n} - \dot{U}_{2n}$$

.....

$$\dot{I}_{12}^* = -\dot{I}_{21}^*$$

.....

因此，可得到用支路电压、支路电流表示的方程

$$\dot{U}_{12}\dot{I}_{12}^* + \dot{U}_{13}\dot{I}_{13}^* + \cdots + \dot{U}_{n-1,n}\dot{I}_{n-1,n}^* = 0$$

这一方程中共有  $b$  项。如果改用  $\dot{U}_1, \dot{U}_2, \dots, \dot{U}_b$  表示支路电压， $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dots, \dot{I}_b$  表示支路电流，则

$$\sum_{k=1}^b \dot{U}_k \dot{I}_k^* = 0 \quad (9-31)$$

其中  $\dot{U}_k, \dot{I}_k$  为第  $k$  条支路的电压、电流，各支路电压、电流均为关联参考方向。

把(9-31)式用于图 9-16 所示电路，由于  $\dot{U}_1$  与  $\dot{I}_1$  为非关联参考方向，故得

$$\dot{U}_1 \dot{I}_1^* = \sum_{k=2}^b \dot{U}_k \dot{I}_k^* \quad (9-32)$$

右端的每一项表示网络内部某一条支路的复功率。如果其中有  $l$  条支路是由电阻构成，则

$$\dot{U}_l \dot{I}_l^* = R_l \dot{I}_l \dot{I}_l^* = R_l I_l^2 = P_l$$

如果有  $h$  条支路是由电感  $L_h$  构成，则

$$\dot{U}_h \dot{I}_h^* = j\omega L_h \dot{I}_h \dot{I}_h^* = j\omega L_h I_h^2 = j2\omega \left( \frac{1}{2} L_h I_h^2 \right)$$

$$= j2\omega (W_L)_h = jQ_{Lh}$$

如果有  $n$  条支路是由电容  $C_n$  构成，则

$$\begin{aligned}\dot{U}_n \dot{I}_n^* &= -j\omega C_n \dot{U}_n \dot{U}_n^* = -j\omega C_n U_n^2 = -j2\omega \left( \frac{1}{2} C_n U_n^2 \right) \\ &= -j2\omega (W_c)_n = -jQ_{cn}\end{aligned}$$

因此

$$\sum_{k=2}^b \dot{U}_k \dot{I}_k^* = \sum_l P_l + \sum_k jQ_{lk} - \sum_n jQ_{cn} = P + jQ$$

其中

$$P = \sum_l P_l$$

$$Q = \sum Q_{lk} - \sum Q_{cn}$$

且

$$Q = 2\omega (W_L - W_c)$$

其中  $W_L$  为所有电感储能平均值的总和,  $W_c$  为所有电容储能平均值的总和。故得

$$\tilde{S} = \dot{U}_1 \dot{I}_1^* = P + jQ = P + j2\omega (W_L - W_c)$$

正弦稳态单口网络功率关系如表 9-2 所示, 备查。

表 9-2 正弦稳态单口网络功率关系

符号	名称	公式	备注
$p$	瞬时功率	$ui$	单位: W
$P$	功率	$\begin{aligned}P &= UI \cos \varphi_Z = I^2 \operatorname{Re}[Z] \\ &= U^2 \operatorname{Re}[Y] \\ &= \operatorname{Re}[\dot{U} \dot{I}^*]\end{aligned}$	即平均功率或有功功率 单位: W $\varphi_Z = \psi_u - \psi_i$
$Q$	无功功率	$\begin{aligned}Q &= UI \sin \varphi_Z = I^2 \operatorname{Im}[Z] \\ &= -U^2 \operatorname{Im}[Y] \\ &= \operatorname{Im}[\dot{U} \dot{I}^*] = 2\omega (W_L - W_c)\end{aligned}$	单位: var $W_L = \frac{1}{2} L I^2$ $W_c = \frac{1}{2} C U^2$ $W_L, W_c$ 单位为 J
$S$	视在功率	$S = UI = I^2  Z  = U^2  Y  =  \dot{U} \dot{I}^* $	单位: V · A
$S$	复功率	$S = \dot{U} \dot{I}^* = P + jQ$	单位: V · A, 其实部、虚部单位分别为 W, var
$\lambda$	功率因数	$\lambda = \cos \varphi_Z = \frac{P}{S} = \frac{R}{ Z } = \frac{G}{ Y }$	$\varphi_Z$ 为正时, 电流滞后, 电感性; $\varphi_Z$ 为负号, 电流超前, 电容性

**例 9-11** 施加于电路的电压  $u(t) = 100\sqrt{2} \cos(314t+30^\circ)$  V, 输入电流  $i(t) = 50\sqrt{2} \cos(314t+60^\circ)$  A, 电压、电流为关联参考方向, 问电路吸收的复功率是多少?

解  $\dot{U} = 100 \angle 30^\circ$  V,  $\dot{I} = 50 \angle 60^\circ$  A

$$\begin{aligned}\tilde{S} &= \dot{U} \dot{I}^* = (100 \angle 30^\circ \times 50 \angle -60^\circ) \text{ V} \cdot \text{A} = 5000 \angle -30^\circ \text{ V} \cdot \text{A} \\ &= (4330 - j2500) \text{ V} \cdot \text{A}\end{aligned}$$

由此可知

$$P = 4330 \text{ W} \quad Q = -2500 \text{ var}$$

**例 9-12** 电路如图 9-17 所示, 求两负载吸收的总复功率, 并求输入电流(有效值)和总功率因数。

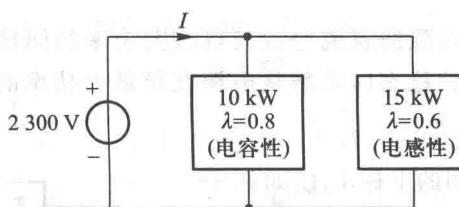


图 9-17 例 9-12

解 先求每一负载的复功率

$$S_1 = \frac{10 \times 10^3}{0.8} \text{ V} \cdot \text{A} = 12500 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\begin{aligned}Q_1 &= S_1 \sin \varphi_1 = S_1 \sin(-\arccos 0.8) \\ &= 12500 \sin(-36.9^\circ) \text{ var} = -7500 \text{ var}\end{aligned}$$

得

$$\tilde{S}_1 = (10000 - j7500) \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$S_2 = \frac{15 \times 10^3}{0.6} \text{ V} \cdot \text{A} = 25000 \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\begin{aligned}Q_2 &= S_2 \sin \varphi_2 = S_2 \sin(\arccos 0.6) \\ &= 25000 \sin 53.1^\circ \text{ var} = 20000 \text{ var}\end{aligned}$$

得

$$\tilde{S}_2 = (15000 - j20000) \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$\tilde{S} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 = (25000 + j12500) \text{ V} \cdot \text{A} = 27951 \angle 26.56^\circ \text{ V} \cdot \text{A}$$

$$S = 27951 \text{ V} \cdot \text{A} = UI$$

得  $I = \frac{27951}{2300} \text{ A} = 12.2 \text{ A}$

$$\lambda = \cos 26.56^\circ = 0.8945 \text{ (电感性)}$$

在处理多负载的功率分析问题时,复功率守恒是很有用的,如上例所示。

## 练习题

**9-11** 求单口网络的阻抗。若该网络在(1)电压为230 V时,吸收的复功率为4 600  $\angle 30^\circ$  V·A;(2)电流为12.5 A时,吸收的复功率为5 000  $\angle 45^\circ$  V·A;(3)在电压为230 V、电流为10 A时,吸收无功功率-1 500 var。

$$[(9.96+j5.75)\Omega; (22.66+j22.6)\Omega; (17.4-j15.0)\Omega]$$

### § 9-7 正弦稳态最大功率传递定理

负载电阻从具有内阻的直流电源获得最大功率的问题已在第四章中讨论过。本节将讨论在正弦稳态时负载从电源获得最大功率的条件。设电路如图

9-18所示,交流电源的电压为 $\dot{U}_s$ ,其内阻抗为 $Z_s = R_s + jX_s$ ,负载阻抗则为 $Z_L = R_L + jX_L$ 。这里所用的下标L,已如例9-10所述,是指负载,而非电感。负载电阻获得最大功率的条件取决于电路内何者为定值、何者为变量。设给定电源及其阻抗,下面将分析两种情况:负载的电阻及电抗均可独立地变化;负载阻抗角固定而模可改变。

先分析第一种情况。

由图9-18可知,电路电流为

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{(R_s + R_L) + j(X_s + X_L)}$$

电流有效值应为

$$I = \frac{U_s}{\sqrt{(R_s + R_L)^2 + (X_s + X_L)^2}}$$

由此可得负载电阻的功率为

$$P = R_L I^2 = R_L \frac{U_s^2}{(R_s + R_L)^2 + (X_s + X_L)^2}$$

我们的任务是要求出使上式所示的 $P$ 为最大时的 $X_L$ 及 $R_L$ 值。由于 $X_L$ 只出现在分母中,显然,对任何 $R_L$ 值来说,当 $X_L = -X_s$ 时分母之值为最小,此即为所求的 $X_L$ 值。举例来说,若电源内阻抗由电阻及1H的电感串联组成,而 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ ,则 $X_s = \omega L = 2 \Omega$ ,因而所需的 $X_L$ 值应为 $-2 \Omega$ ,这一电抗可由 $\frac{1}{4}\text{F}$ 的电容

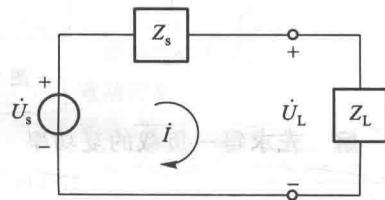


图9-18 求最大功率传输用图

来实现。满足这一条件时,功率为

$$P = \frac{U_s^2 R_L}{(R_s + R_L)^2}$$

再继续求出使上式所示  $P$  为最大时的  $R_L$  值。为此,可求出上式对  $R_L$  的导数并使之为零,即

$$\frac{dP}{dR_L} = U_s^2 \frac{(R_s + R_L)^2 - 2(R_s + R_L)R_L}{(R_s + R_L)^4} = 0$$

由此可得

$$R_L = R_s$$

因此,在第一种情况下,负载获得最大功率的条件是:  $X_L = -X_s$  以及  $R_L = R_s$ , 也就是说负载阻抗为电源内阻抗的共轭复数。即

$$Z_L = Z_s^* \quad (9-33)$$

满足这一条件时,负载阻抗与电源内阻抗为最大功率匹配或共轭匹配。此时,最大功率为

$$P_{\max} = \frac{U_s^2}{4R_s} \quad (9-34)$$

请注意:此处所称最大功率是指负载能获得功率的极值,具有不可逾越的意思。在实际运用中往往会有其他条件的限制,不能达到这一极值。共轭匹配时,负载的变化很“自由”,负载的电抗部分、电阻部分都能独立地随意变化,以满足(9-33)式,故能得到功率的极值!第二种情况负载的变化就受到些限制,只能达到尽可能好的情况了。

在第二种情况时<sup>①</sup>,设负载阻抗为

$$Z_L = |Z| \angle \varphi = |Z| \cos \varphi + j |Z| \sin \varphi$$

则

$$i = \frac{\dot{U}_s}{(R_s + |Z| \cos \varphi) + j(X_s + |Z| \sin \varphi)}$$

负载电阻的功率为

$$P = \frac{U_s^2 |Z| \cos \varphi}{(R_s + |Z| \cos \varphi)^2 + (X_s + |Z| \sin \varphi)^2}$$

上式中的变量为  $|Z|$ ,求该式对  $|Z|$  的导数得

$$\frac{dP}{d|Z|} = U_s^2 [(R_s + |Z| \cos \varphi)^2 + (X_s + |Z| \sin \varphi)^2] \cos \varphi -$$

<sup>①</sup> 用理想变压器来使负载获得最大功率,即属这一情况,见第十一章。

$$\frac{2 |Z| \cos \varphi [(R_s + |Z| \cos \varphi) \cos \varphi + (X_s + |Z| \sin \varphi) \sin \varphi]}{[(R_s + |Z| \cos \varphi)^2 + (X_s + |Z| \sin \varphi)^2]^2}$$

使

$$\frac{dP}{d|Z|} = 0$$

可得

$$(R_s + |Z| \cos \varphi)^2 + (X_s + |Z| \sin \varphi)^2 - 2 |Z| \cos \varphi (R_s + |Z| \cos \varphi) - 2 |Z| \sin \varphi (X_s + |Z| \sin \varphi) = 0$$

可得

$$|Z|^2 = R_s^2 + X_s^2$$

即

$$|Z| = \sqrt{R_s^2 + X_s^2} \quad (9-35)$$

因此,在第二种情况下,负载获得最大功率的条件是:负载阻抗的模应与电源内阻抗的模相等,称为模匹配。当负载是纯电阻时,即  $|Z| = R_L$  时,最大功率的条件是  $R_L = \sqrt{R_s^2 + X_s^2}$  而不是  $R_L = R_s$ ,这是应当注意的。显然,在这一情况下所得的最大功率并非为可能获得的最大值。如果阻抗角也可调节,还能使负载得到更大一些的功率。

**例 9-13** 电路如图 9-19 所示,试求负载功率,若:(1) 负载为  $5 \Omega$  电阻;(2) 负载为电阻且与电源内阻抗匹配;(3) 负载与电源内阻抗为共轭匹配。

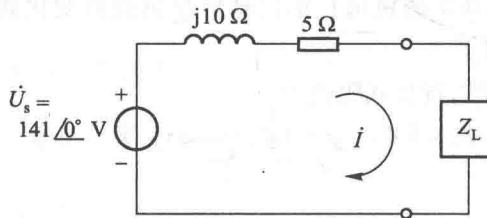


图 9-19 例 9-13

解

$$Z_s = (5 + j10) \Omega = 11.2 \angle 63.5^\circ \Omega$$

(1)  $Z_L = R_L = 5 \Omega$  时

$$I = \frac{141 \angle 0^\circ}{Z_s + 5} A = \frac{141 \angle 0^\circ}{10 + j10} A = \frac{141 \angle 0^\circ}{14.1 \angle 45^\circ} A = 10 \angle -45^\circ A$$

$$P = 10^2 \times 5 W = 500 W$$

(2)  $Z_L = R_L = |Z_s| = 11.2 \Omega$  时(模匹配)

$$I = \frac{141 \angle 0^\circ}{Z_s + 11.2} \text{ A} = \frac{141 \angle 0^\circ}{16.2 + j10} \text{ A} = \frac{141 \angle 0^\circ}{19 \angle 31.7^\circ} \text{ A} = 7.42 \angle -31.7^\circ \text{ A}$$

$$P = 7.42^2 \times 11.2 \text{ W} = 617 \text{ W}$$

(3)  $Z_L = Z_s^* = (5 - j10) \Omega$  时(共轭匹配)

$$I = \frac{141 \angle 0^\circ}{Z_s + Z_L} \text{ A} = \frac{141 \angle 0^\circ}{10 + j0} \text{ A} = \frac{141 \angle 0^\circ}{10 \angle 0^\circ} \text{ A} = 14.1 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$P = 14.1^2 \times 5 \text{ W} = 1000 \text{ W}$$

可见共轭匹配时,负载所得功率最大。

## 练习题

9-12 电路如图 9-20 所示,试求负载  $R_L$  获得最大功率时的  $R_L$  值,并求最大功率值。

已知  $\dot{U}_s = 254 \angle 30^\circ \text{ V}$

(1 800 W)

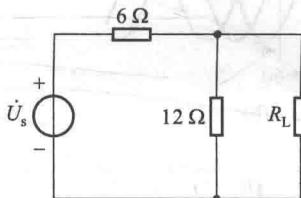


图 9-20 练习题 9-12

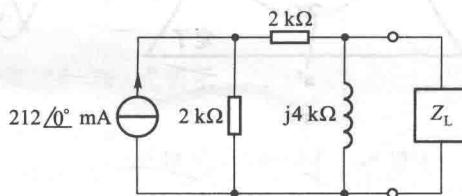


图 9-21 练习题 9-13

9-13 电路如图 9-21 所示。求:(1) 获得最大功率时  $Z_L$  为何值? (2) 最大功率值; (3) 若  $Z_L$  为纯电阻,  $Z_L$  获得的最大功率。

(2.83 ∠ -45° kΩ; 11.25 W; 9.32 W)

## § 9-8 对称三相电路

目前,交流电在动力方面的应用,几乎都是属于所谓三相制。这是由于三相制在发电、输电和用电方面都有许多优点。单相电路的瞬时功率是随时间交变的,但对称三相电路的总瞬时功率却是恒定的,因而三相电动机能产生恒定的转矩。提供大功率直流电的电子整流器也是从三相或相数更多的电源取得能量的。日常生活用电也是取自三相制中的一相。

三相电路实际上是复杂正弦交流电路的一种特殊类型,第八章以及本章的前半部分所述内容仍是分析三相电路的依据。

三相电路中最基本的组成部分便是三相交流发电机,图 9-22(a)为其示意图。定子内侧周围旋置三组相同的绕组,构成 U、V、W 三相,其端钮分别为 aa'、

$bb'$  和  $cc'$ <sup>①</sup>。各占定子内侧的  $\frac{1}{3}$  空间, 当转子(磁铁)以角速度  $\omega$  逆时针旋转时, 磁通依次穿过这三个绕组感应出随时间按正弦方式变化的电压。这三个电压的振幅、频率都是相同的, 但由于三个绕组分布的位置不同, 它们不可能是同相的。从图 9-22(a) 不难看出  $u_{c'c}$  滞后  $u_{aa'}$  角  $60^\circ$ , 而  $u_{bb'}$  滞后  $u_{aa'}$  角  $120^\circ$ ,  $u_{aa'}\text{, }u_{c'c}$  和  $u_{bb'}$  的波形如图 9-22(b) 所示。如果设 a、b、c 三端各为相对应绕组电压参考方向的正端, 并考虑到  $u_{c'c} = -u_{cc'}$ , 亦即  $u_{c'c}$  与  $u_{cc'}$  反相  $180^\circ$ , 便可得知如图 9-22(c) 所示  $u_{aa'}\text{, }u_{bb'}$  和  $u_{cc'}$  的波形图, 其中  $u_{cc'}$  滞后  $u_{aa'}$  的相角成为  $60^\circ + 180^\circ = 240^\circ$ 。因此, 从图 9-22 所示三相发电机可以获得如下所示的三组电压:

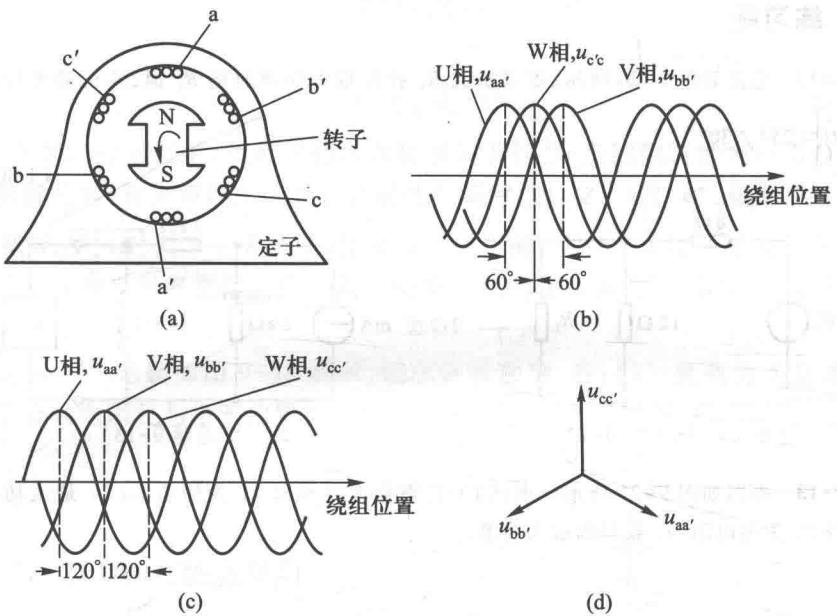


图 9-22 三相发电机及其电压波形图、相量图

$$\left. \begin{aligned} u_{aa'}(t) &= U_{pm} \cos(\omega t) \\ u_{bb'}(t) &= U_{pm} \cos(\omega t - 120^\circ) \\ u_{cc'}(t) &= U_{pm} \cos(\omega t - 240^\circ) = U_{pm} \cos(\omega t + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (9-36)$$

式中  $U_{pm}$  为电压的振幅, 下标 P 为相(phase)的意思。这三组具有相同振幅、相同频率而相位依次相差  $120^\circ$  的电压便是一般所称的对称三相电压。 $u_{aa'}$ 、 $u_{bb'}$  和  $u_{cc'}$  常简写为  $u_a$ 、 $u_b$  和  $u_c$ , 相应地称为 U 相电压、V 相电压和 W 相电压。端钮 a、

<sup>①</sup> 国家标准中规定电机的三相用字母 U、V、W 表示, 本书在作电路分析时, 用字母 a、b、c 表示电路的联结点。参见《中国电力百科全书·电工技术基础卷》1995 年。

b、c 称为绕组的始端, 端钮 a'、b'、c' 则称为绕组的末端。

对应于对称三相电压的相量为

$$\begin{aligned}\dot{U}_a &= U_p \angle 0^\circ \\ \dot{U}_b &= U_p \angle -120^\circ \\ \dot{U}_c &= U_p \angle 120^\circ\end{aligned}\quad (9-37)$$

式中  $U_p$  为有效值, 即  $U_p = U_{pm}/\sqrt{2}$ 。相量图如图 9-22(d) 所示。

对称三相电压有一个重要特点: 在任一瞬间, 对称三相电压之和恒等于零。即

$$u_{aa'}(t) + u_{bb'}(t) + u_{cc'}(t) = 0 \quad (9-38)$$

利用图 9-22(c) 所示的三相电压波形图, 把任一时刻波形的数值代数相加, 即可得到证实。其实, 这就是恒等式

$$\cos \theta + \cos(\theta - 120^\circ) + \cos(\theta + 120^\circ) = 0$$

的反映。

由相量的线性性质(§ 8-4)可知, (9-38) 式表示

$$\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c = 0 \quad (9-39)$$

表现在相量图上, 任何两个电压的相量和必与第三个电压相量大小相等、方向相反。


上述三个电压到达最大值的先后次序称为相序 (phase sequence)。图 9-22(a) 所示发电机以角速度  $\omega$  逆时针方向旋转时, 其相序为 a—b—c; 顺时针方向旋转时, 其相序为 a—c—b。图 9-22(b) 所示波形图以及相应的(9-36)式、图 9-22(d) 的相量图均代表 a—b—c 相序。

如果把上述三相发电机三个定子绕组的末端连在一公共点 n 上, 就构成了一个对称 Y 形联结的三相发电机, 如图 9-23 所示。公共点 n 称为中性点 (neutral point), a、b、c 三端与输电线相接, 输送能量到负载, 这三根输电线称为相(火)线。图中每个电源(即每一定子绕组)的电压称为相电压 (phase voltage), 相线之间电压称为线电压 (line voltage), 如  $u_{ab}$ 、 $u_{bc}$  和  $u_{ca}$ , 显然

$$u_{ab} = u_a - u_b$$

$$u_{bc} = u_b - u_c$$

$$u_{ca} = u_c - u_a$$

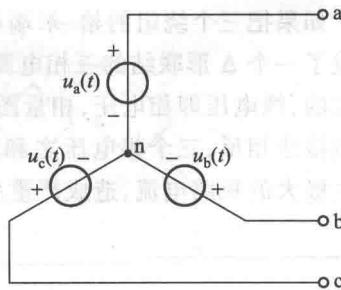

由此可得各相电压、线电压的相量图如图

图 9-23 Y 形联结的三相电源

9-24(a) 所示。如以  $U_L$  表示线电压的有效值,  $U_p$  表示相电压的有效值, 则由相量图可得

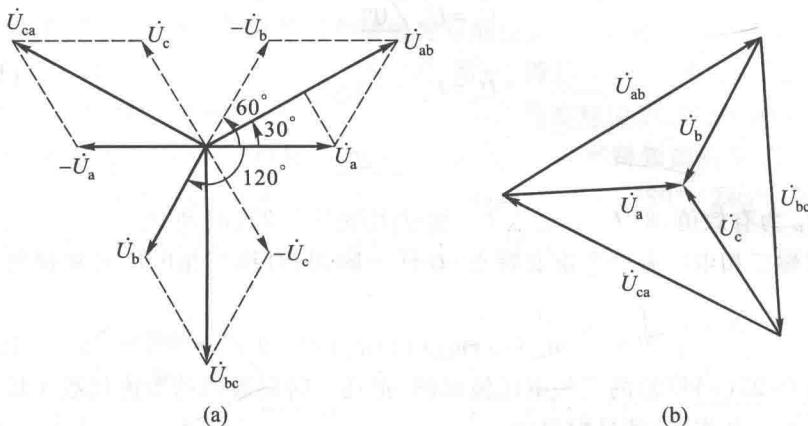


图 9-24 Y 形联结三相电源相电压和线电压相量图

$$\frac{1}{2}U_L = U_p \cos 30^\circ$$

即

$$U_L = \sqrt{3} U_p \quad (9-40)$$

如相电压的有效值为 220 V, 则线电压的有效值为  $\sqrt{3} \times 220$  V = 380 V。另外, 由相量图可知, 若以  $\dot{U}_a$  为参考相量, 则<sup>①</sup>

$$\dot{U}_{ab} = \sqrt{3} U_p \angle 30^\circ, \quad u_{ab}(t) = \sqrt{3} U_{p_m} \cos(\omega t + 30^\circ)$$

$$\dot{U}_{bc} = \sqrt{3} U_p \angle -90^\circ, \quad u_{bc}(t) = \sqrt{3} U_{p_m} \cos(\omega t - 90^\circ)$$

$$\dot{U}_{ca} = \sqrt{3} U_p \angle 150^\circ, \quad u_{ca}(t) = \sqrt{3} U_{p_m} \cos(\omega t + 150^\circ)$$

如把线电压相量平移, 相量图也可绘成如图 9-24(b) 所示。

如果把三个绕组的始、末端顺次相接, 再从各连接点 a、b、c 引出相线来, 就构成了一个  $\Delta$  形联结的三相电源, 如图 9-25(a) 所示。在这种接法中是没有中性点的, 线电压即相电压, 相量图如图 9-25(b) 所示。必须注意, 如果任何一相绕组接法相反, 三个相电压之和将不复为零, 因而在  $\Delta$  形联结的闭合回路中将产生极大的短路电流, 造成严重恶果。

<sup>①</sup> 线电压对相电压的相位关系存在下述规律: 线电压超前于其下标第一字母所对应的相电压角  $30^\circ$ 。 $\dot{U}_{ab}$  超前  $\dot{U}_a$  角  $30^\circ$ ,  $\dot{U}_{bc}$  超前  $\dot{U}_b$  角  $30^\circ$ ,  $\dot{U}_{ca}$  超前  $\dot{U}_c$  角  $30^\circ$ 。图 9-24(b) 显示了这一关系。

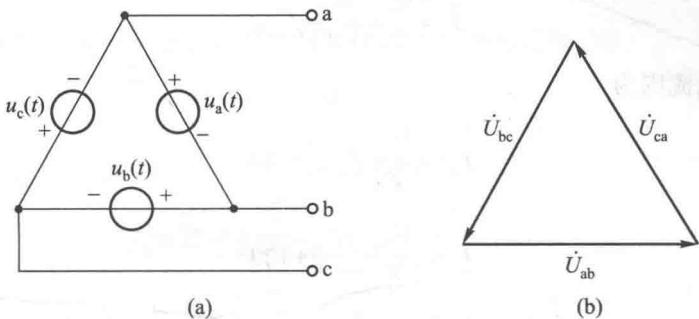


图 9-25 Δ 形联结的三相电源及其电压相量图

下面分析典型的三相电路。首先分析对称 Y 联结负载与对称 Y 联结三相发电机组成的三相电路, 这种电路称为 Y-Y 对称三相电路, 如图9-26所示。所谓对称三相负载是由三个相同的负载组成的, 每一个负载构成三相负载的一相。设每相负载的阻抗为  $Z = |Z| \angle \varphi$ , 电源中性点 n 与负载中性点  $n'$  的连接线称为中性线, 设中性线的阻抗为  $Z_n$ 。由节点分析可知

$$\dot{U}_{n'n} = \frac{\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c}{\frac{3}{Z} + \frac{1}{Z_n}} \quad (9-41)$$

由于  $\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c = 0$ , 故得

$$\dot{U}_{n'n} = 0 \quad (9-42)$$

亦即 n 点和  $n'$  点是同电位点。由此可得 a 相的电流为

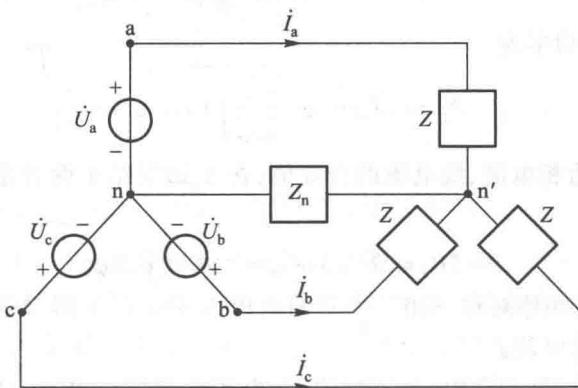


图 9-26 Y-Y 对称三相电路

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{Z} = \frac{U_p}{|Z|} \angle -\varphi \quad (9-43)$$

其他两相电流则为

$$\dot{I}_b = \frac{U_p}{|Z|} \angle -\varphi - 120^\circ \quad (9-44)$$

$$\dot{I}_c = \frac{U_p}{|Z|} \angle -\varphi + 120^\circ \quad (9-45)$$

相量图如图 9-27 所示。每相中的电流称为相电流，而相线电流则称为线电流，在 Y 形联结中，线电流即相电流。由相量图可知，三个相电流  $\dot{I}_a$ 、 $\dot{I}_b$ 、 $\dot{I}_c$  之和为零。因此，如在中性点 n 或 n' 处运用基尔霍夫电流定律，就可得出中性线电流为零的结论。所以，在对称三相电路中，取消中性线对电路是不会发生影响的。有中性线的三相制称为三相四线制，取消中性线时即成为三相三线制。由于在对称三相电路中， $\dot{U}_{n'n}$  总是等于零的，已如 (9-42) 式所示，因此，在分析这类电路时，不论原来有没有中性线，也不论中性线的阻抗是多少，都可以设想在 n' 间用一根理想导线连接起来，运用 (9-43) 式求出一相的电流，再按 (9-44)、(9-45) 两式推知其他两相的电流，不必按原电路进行计算。

每相负载的功率为

$$P_p = U_p I_p \cos \varphi = \left( \frac{U_L}{\sqrt{3}} \right) I_L \cos \varphi \quad (9-46)$$

其中  $I_p$ 、 $I_L$  分别为相电流、线电流的有效值，在 Y 形联结中两者是相等的。三相总功率为

$$P = 3P_p = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi \quad (9-47)$$

**例 9-14** 正相序对称三相三线制的电压为 380 V，Y 形对称负载每相阻抗  $Z = 10 / 10^\circ \Omega$ ，求电流。

**解** 在三相电路问题中，如不加说明，电压都是指线电压，且为有效值。线电压为 380 V，则相电压应为  $\frac{380}{\sqrt{3}} V = 220 V$ 。设 a 相电压初相为零，则

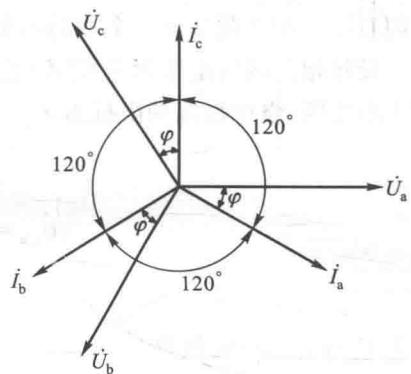


图 9-27 Y-Y 对称三相电路相量图

$$\dot{U}_a = 220 \angle 0^\circ V$$

设想电源中性点 n 与负载中性点 n' 用理想导线相连接，则

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{10 \angle 10^\circ} A = 22 \angle -10^\circ A$$

其他两相电流为

$$\dot{I}_b = 22 \angle -10^\circ - 120^\circ A = 22 \angle -130^\circ A$$

$$\dot{I}_c = 22 \angle -10^\circ + 120^\circ A = 22 \angle 110^\circ A$$

各相电流的有效值为 22 A。

如果在 Y-Y 形联结电路中，负载不对称，但电源对称，有中性线，且其阻抗可忽略不计，则仍可分离一相进行计算，但不能由一相的结果推知其他两相。

**例 9-15** 电路如图 9-26 所示，但三相负载不对称， $Z_{an'} = 48.4 \Omega$ 、 $Z_{bn'} = 48.4 \Omega$ 、 $Z_{cn'} = 242 \Omega$ ，正相序对称三相电源相电压有效值为 220 V，中性线阻抗可忽略不计，试求  $\dot{I}_a$ 、 $\dot{I}_b$  和  $\dot{I}_c$ 。

解 由于中性线阻抗可忽略不计，即使中性线有电流， $\dot{U}_{n'n}$  仍为零，仍可用对称电路分离一相的计算方法。对第一相，可得

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{48.4} = \frac{220 \angle 0^\circ}{48.4} A = 4.55 \angle 0^\circ A$$

第二相负载也是 48.4 Ω，故可知

$$\dot{I}_b = 4.55 \angle -120^\circ A$$

第三相负载为 242 Ω，分离该相算得

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}_c}{242} = \frac{220 \angle 120^\circ}{242} A = 0.91 \angle 120^\circ A$$

中性线电流

$$\dot{I}_n = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 3.64 \angle -60^\circ A \neq 0$$

$\dot{I}_n$  是不能推知的，是在分离该相后再行算得的。



从本例可知：在日常用电时，即使三相负载不对称，但由于有中性线，且中性线阻抗甚小，各相负载两端电压仍然对称，并保持正常的电压。 ◀

作为另一类典型的三相电路，下面分析对称 Δ 形联结负载与对称三相电源组成的三相电路。三相电源可能是 Y 形联结也可能是 Δ 形联结。当只要求分析负载的电流和电压时，只需知道电源的线电压，不必追究电源的具体接法。设

$\Delta$ 形联结对称负载如图9-28所示,由于电源的线电压是对称的,设为正相序,则三个相电流 $\dot{I}_{ab}$ 、 $\dot{I}_{bc}$ 、 $\dot{I}_{ca}$ 在相位上顺序相差角 $120^\circ$ ,它们与三个线电流 $\dot{I}_a$ 、 $\dot{I}_b$ 、 $\dot{I}_c$ 之间的关系为

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_a &= \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca} \\ \dot{I}_b &= \dot{I}_{bc} - \dot{I}_{ab} \\ \dot{I}_c &= \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc} \end{aligned} \right\} \quad (9-48)$$

如以 $I_L$ 表示线电流的有效值, $I_p$ 表示相电流的有效值,则由图9-29所示的相量图可得

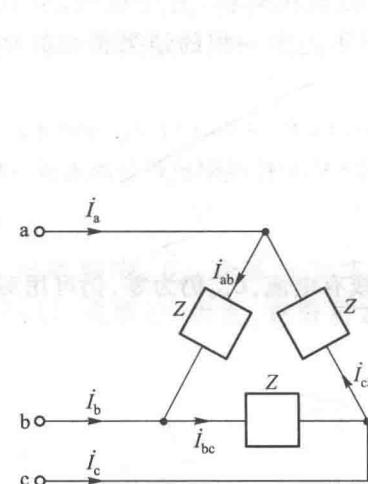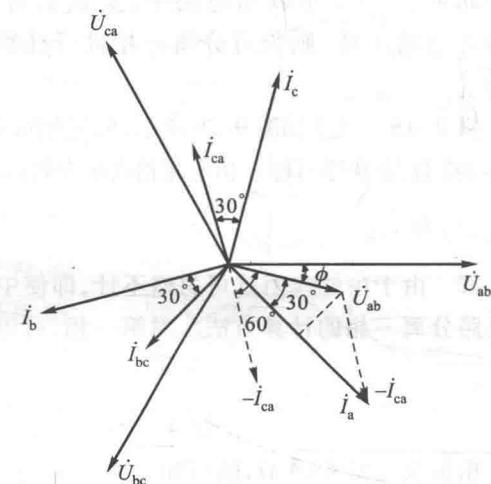图9-28  $\Delta$ 形联结对称负载图9-29  $\Delta$ 形联结对称负载相量图

$$\frac{1}{2}I_L = I_p \cos 30^\circ$$

即

$$I_L = \sqrt{3} I_p \quad (9-49)$$

若以线电压 $U_{ab}$ 为参考相量,负载的阻抗角为 $\varphi$ ,则相电流相量为

$$\dot{I}_{ab} = I_p \angle -\varphi, \dot{I}_{bc} = I_p \angle -\varphi - 120^\circ, \dot{I}_{ca} = I_p \angle -\varphi + 120^\circ$$

线电流相量则由图9-29相量图可知应为<sup>①</sup>

$$\dot{I}_a = \sqrt{3} I_p \angle -\varphi - 30^\circ$$

① 相电流对线电流的相位关系存在下述规律:相电流超前于第一字母所对应的线电流角 $\pm 30^\circ$ 。  
 $\dot{I}_{ab}$ 超前  $\dot{I}_a$  角 $\pm 30^\circ$ ;  $\dot{I}_{bc}$  超前  $\dot{I}_b$  角 $\pm 30^\circ$ ;  $\dot{I}_{ca}$  超前  $\dot{I}_c$  角 $\pm 30^\circ$ 。正相序取“+”号,负相序取“-”号。

$$\dot{I}_b = \sqrt{3} I_p / -\varphi - 30^\circ - 120^\circ = \sqrt{3} I_p / -\varphi - 150^\circ$$

$$\dot{I}_c = \sqrt{3} I_p / -\varphi - 30^\circ + 120^\circ = \sqrt{3} I_p / -\varphi + 90^\circ$$

显然，在 $\Delta$ 形联结中相电压与线电压是相等的。每相负载的功率为

$$P_p = U_p I_p \cos \varphi = U_L \left( \frac{I_L}{\sqrt{3}} \right) \cos \varphi$$

式中 $U_p$ 为相电压的有效值， $U_L$ 为线电压的有效值，两者是相等的。三相总功率为

$$P = 3P_p = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi \quad (9-50)$$

(9-50)式与(9-47)式完全相同，这就是说，不论是Y形或 $\Delta$ 形联结的对称负载，三相总功率都等于线电压有效值、线电流有效值乘积的 $\sqrt{3}$ 倍、再乘以负载的功率因数。

**例 9-16** 图9-28所示三相电路中， $Z = 10 \angle 60^\circ \Omega$ ，线电压为正相序， $\dot{U}_{ab} = 450 \angle 0^\circ V$ ，试求负载相电流和线电流。

$$\text{解 } \dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab}}{Z} = \frac{450 \angle 0^\circ}{10 \angle 60^\circ} A = 45 \angle -60^\circ A$$

根据相序，其他两相电流推知为

$$\dot{I}_{bc} = 45 \angle -60^\circ - 120^\circ A = 45 \angle -180^\circ A$$

$$\dot{I}_{ca} = 45 \angle -60^\circ + 120^\circ A = 45 \angle 60^\circ A$$

线电流

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca} = (45 \angle -60^\circ - 45 \angle 60^\circ) A = -j77.9 A = 77.9 \angle -90^\circ A$$

其他两线电流可推知为

$$\dot{I}_b = 77.9 \angle -90^\circ - 120^\circ A = 77.9 \angle -210^\circ A$$

$$\dot{I}_c = 77.9 \angle -90^\circ + 120^\circ A = 77.9 \angle 30^\circ A$$

线电流 $\dot{I}_a$ 也可利用(9-49)式(确定其大小)和相量图9-29(确定其相角)求得为

$$\dot{I}_a = \sqrt{3} \times 45 \angle -60^\circ - 30^\circ A = 77.9 \angle -90^\circ A$$

然后推知其他两线电流。

**例 9-17** 对称 $\Delta$ 形联结负载，每相阻抗为 $(10+j7.54) \Omega$ ，与正序Y形联结电源相接，相电压 $\dot{U}_a = 220 \angle 30^\circ V$ ，试求负载的相电流和线电流。

**解** 求解 $\Delta$ 形联结负载三相电路，一般需要知道每相负载的线电压，然后

逐相求得负载相电流,再求出线电流,如例9-16所示。

根据  $\dot{U}_a = 220 \angle 30^\circ$  V, 可知  $\dot{U}_b = 220 \angle -90^\circ$  V,  $\dot{U}_c = 220 \angle 150^\circ$  V, 因而

$$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_a - \dot{U}_b = (220 \angle 30^\circ - 220 \angle -90^\circ) V = 381 \angle 60^\circ V$$

或由(9-49)式,结合相量图9-29,得

$$\dot{U}_{ab} = \sqrt{3} \times 220 \angle 30^\circ + 30^\circ V = 381 \angle 60^\circ V$$

故得

$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab}}{Z} = \frac{381 \angle 60^\circ}{10+j7.54} A = 30.43 \angle 22.98^\circ A$$

其他两相电流为

$$\dot{I}_{bc} = 30.43 \angle 22.98^\circ - 120^\circ A = 30.43 \angle -97.02^\circ A$$

$$\dot{I}_{ca} = 30.43 \angle 22.98^\circ + 120^\circ A = 30.43 \angle 142.98^\circ A$$

线电流  $\dot{I}_a$  可求得如下:

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca} = (30.43 \angle 22.98^\circ - 30.43 \angle 142.98^\circ) A = 52.70 \angle -7.02^\circ A$$

或由(9-49)式和电流相量图求得为

$$\dot{I}_a = \sqrt{3} \times 30.43 \angle 22.98^\circ - 30^\circ A = 52.70 \angle -7.02^\circ A$$

其他两线电流为

$$\dot{I}_b = 52.70 \angle -7.02^\circ - 120^\circ A = 52.70 \angle -127.02^\circ A$$

$$\dot{I}_c = 52.70 \angle -7.02^\circ + 120^\circ A = 52.70 \angle 112.98^\circ A$$

本题也可以先把  $\Delta$  形联结负载化为等效 Y 形联结负载后直接利用已知的相电压  $\dot{U}_a$  求解。这样做,先求出的是线电流  $\dot{I}_a$ ,然后再设法求得负载相电流。当输电线的阻抗不能忽略时,在求线电流时,就需如此处理。

最后,再谈谈三相功率。

对称三相电路的平均功率已由(9-47)式或(9-50)式表明,即

$$P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi \quad (9-51)$$

类似地,对称三相电路的无功功率

$$Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi \quad (9-52)$$

必须再次指出:公式中的  $\varphi$  角是指负载的阻抗角,即相电压  $U_p$  与相电流  $I_p$  间的相位差角,并非线电压  $U_L$  与线电流  $I_L$  间的相位差角!

在讨论单相电路时,我们着重于讨论瞬时功率的平均值,即平均功率  $P$ 。瞬

时功率是随时间波动的。但在三相电路中,对称三相电路总的瞬时功率是恒定的,且等于其平均功率  $P$ 。 $a$  相的瞬时功率为

$$\begin{aligned} p_a &= u_a i_a = U_{pm} \cos(\omega t) \cdot I_{pm} \cos(\omega t - \varphi) \\ &= U_p I_p [\cos \varphi + \cos(2\omega t - \varphi)] \end{aligned}$$

$b$  相的瞬时功率为

$$\begin{aligned} p_b &= u_b i_b = U_{pm} \cos(\omega t - 120^\circ) I_{pm} \cos(\omega t - 120^\circ - \varphi) \\ &= U_p I_p [\cos \varphi + \cos(2\omega t - 240^\circ - \varphi)] \end{aligned}$$

$c$  相的瞬时功率为

$$\begin{aligned} p_c &= u_c i_c = U_{pm} \cos(\omega t + 120^\circ) I_{pm} \cos(\omega t + 120^\circ - \varphi) \\ &= U_p I_p [\cos \varphi + \cos(2\omega t + 240^\circ - \varphi)] \end{aligned}$$

$p_a$ 、 $p_b$ 、 $p_c$  中都含有一个交变分量,它们的振幅相等,相位上互差  $120^\circ$ ,由(9-39)式可知这三个交变分量相加得零。故得

$$p_a + p_b + p_c = 3U_p I_p \cos \varphi = 3P_p = P = \text{定值}$$

如果三相负载是电动机,由于三相总瞬时功率是定值,因而电动机的转矩是恒定的。因为,电动机转矩的瞬时值是和总瞬时功率成正比的。这样,虽然每相的电流是随时间变化的,但转矩却并不是时大时小,这是三相电胜于单相电的一个优点。

## 思考题

9-5 在把电源三相绕组作 Y 形联结时,如把  $a'b'$  和  $c$  连在一起作为中性点,后果如何?

9-6 试绘三相 Y 形联结电源的相量图,包含三个相电压和三个线电压,已知  $U_a = 100 \angle 0^\circ$  V, 正相序。

## 练习题

9-14 一台三相电动机接在 380 V 的线路上使用,若功率为 10 kW, 功率因数为 0.8, 求电流。

(19 A)

9-15 Y 形联结对称负载每相阻抗  $Z = (8+j6)$  Ω, 线电压为 220 V, 试求各相电流, 并计算三相总功率。设相序为  $a-b-c$ 。

(部分答案:  $i_a = 12.7 \angle -36.8^\circ$  A, 相电流有效值 12.7 A,  $P = 3871$  W)

9-16 正相序三相对称电源向对称  $\Delta$  形联结负载供电, 已知线电流  $i_a = 12 \angle 40^\circ$  A, 试求负载的相电流  $i_{ab}$ 、 $i_{bc}$  和  $i_{ca}$  (图 9-28)。

( $i_{ab} = 6.93 \angle 70^\circ$  A)

### § 9-9 不对称三相电路

通常，在不对称三相电路中，只是负载不对称，而电源仍是对称的。不对称三相电路是一种具有三个电源的复杂交流电路，可用 KCL、KVL 及 § 8-10 所述的网孔法、节点法来分析。本节通过一例说明分析方法以及不对称三相电路的中点位移。

**例 9-18** 不对称 Y 形联结负载  $Z_1 = 10 \angle 30^\circ \Omega$ ,  $Z_2 = 20 \angle 60^\circ \Omega$ ,  $Z_3 = 15 \angle -45^\circ \Omega$ , 由负相序三相四线制供电，线电压有效值为 440 V, 见图 9-30。  
(1) 求线电流和中线电流；(2) 求取消中线后的线电流以及负载中点  $n'$  与电源中点  $n$  之间的电压  $U_{n'n}$ 。假定中线阻可忽略不计。

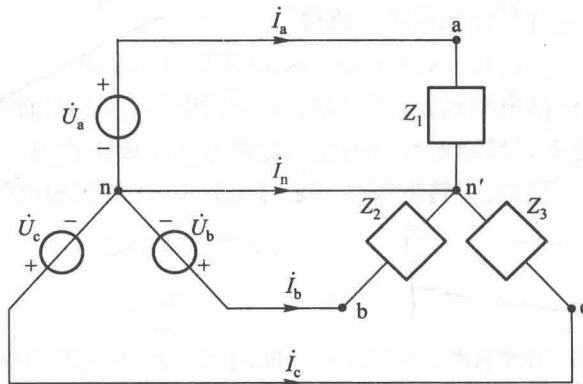


图 9-30 例 9-18

解 (1) 相电压为  $440/\sqrt{3} \text{ V} = 254 \text{ V}$  以阻抗  $Z_1$  的相电压  $\dot{U}_a$  为参考相量，按负相序得：

$$\dot{U}_a = 254 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_c = 254 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_b = 254 \angle 120^\circ \text{ V}$$

中线阻抗忽略不计，各线电流为：

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{Z_1} = 25.4 \angle -30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}_c}{Z_3} = 16.93 \angle -75^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_b}{Z_2} = 12.7 \angle 60^\circ \text{ A}$$

中线电流

$$\dot{I}_n = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 37.38 \angle -28.88^\circ \text{ A}$$

解题过程基本与例 9-15 相同。

本例负载虽不对称,但中线使每相电源仍负担相应的一相负载,各相电流(即线电流)仍可逐相分别计算。如果取消中线,这一情况将不复存在,只能用网孔法和节点法求解,如下所示。

(2) 取消中线后,电路如图 9-31 所示。设网孔电流  $\dot{I}_A$  和  $\dot{I}_B$  如图中所示,则网孔方程为:

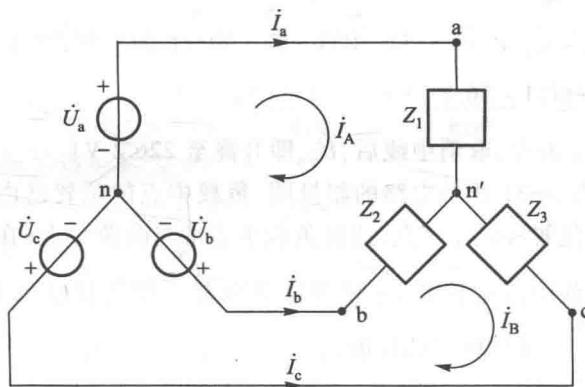


图 9-31 用网孔法求解三相电路

$$(Z_1 + Z_2) \dot{I}_A - Z_2 \dot{I}_B = \dot{U}_a - \dot{U}_b$$

$$-Z_2 \dot{I}_A + (Z_2 + Z_3) \dot{I}_B = \dot{U}_b - \dot{U}_c$$

其中:

$$\dot{U}_a - \dot{U}_b = (254 - 254 \angle 120^\circ) \text{ V} = (381 - j220) \text{ V}$$

$$\dot{U}_b - \dot{U}_c = (254 \angle 120^\circ - 254 \angle -120^\circ) \text{ V} = j440 \text{ V}$$

$$Z_1 = 10 \angle 30^\circ \Omega = (8.66 + j5) \Omega$$

$$Z_2 = 20 \angle 60^\circ \Omega = (10 + j17.32) \Omega$$

$$Z_3 = 15 \angle -45^\circ \Omega = (10.61 - j10.61) \Omega$$

代入方程得:

$$(18.66+j22.32) \dot{I}_A - (10+j17.32) \dot{I}_B = 381-j220$$

$$-(10+j17.32) \dot{I}_A + (20.61+j6.71) \dot{I}_B = j440$$

解得：

$$\dot{I}_A = 6.01 \angle 26.25^\circ A, \dot{I}_B = 25.8 \angle 71.06^\circ A$$

线电流：

$$\dot{I}_a = \dot{I}_A = 6.01 \angle 26.25^\circ A$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_B - \dot{I}_A = 21.95 \angle 82.2^\circ A$$

$$\dot{I}_c = -\dot{I}_B = 25.8 \angle -108.94^\circ A$$

负载中点  $n'$  至电源中点  $n$  的电压

$$\begin{aligned} \dot{U}_{n'n} &= \dot{U}_a - \dot{U}_{an'} = \dot{U}_a - Z_1 \dot{I}_a = 254 \angle 0^\circ V - 10 \angle 30^\circ \times 6.01 \angle 26.25^\circ V \\ &= 254 V - 60.1 \angle 56.25^\circ V = 226.2 \angle -12.75^\circ V \end{aligned}$$

有中线时  $\dot{U}_{n'n}$  为零, 取消中线后,  $\dot{U}_{n'n}$  即升高至 226.2 V!

图 9-32 为图 9-31 所示电路的相量图, 负载中点的位置已由有中线时与电源中点  $n$  重合的位置移到了  $n'$  点, 这种负载中点  $n'$  与电源中点  $n$  在相量图上不重合的现象称为负载中点的位移, 这种现象意味着三相负载电压  $\dot{U}_{an'}$ 、 $\dot{U}_{bn'}$ 、 $\dot{U}_{cn'}$  的不对称, 不对称的程度与位移的程度, 亦即  $\dot{U}_{nn'}$  的大小有关。本例中 a 相负载电压  $\dot{U}_{an'}$  过低, 从上面的计算可知仅为 60 V, 而 b 相、c 相电压均过高, 可分别算得约为 440 V 和 390 V(请自行计算)! 负载电压过低, 则负载不能正常工作, 电压过高, 则负载将因过热而被烧毁。

从本例可知, 采用三相四线制可防止由于三相负载不对称而引起的三相负载电压不对称。为防止运行时中线中断, 中线上不允许安装开关或保险丝, 有时还需用机械强度较高的导线作为中线。另外, 中线的阻抗值应尽量减小, 否则  $\dot{U}_{nn'}$ , 将不可忽略, 仍能造成负载中点位移。

采用三相三线制, 接有 Y 形联结负载时, 应使三相负载接近对称, 使能正常工作。

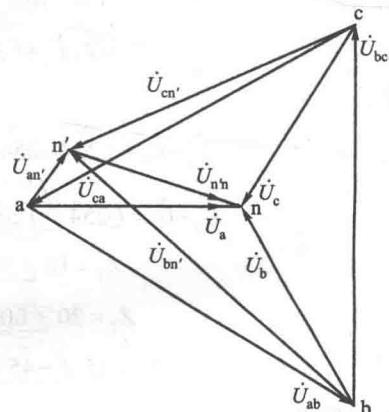


图 9-32 相量图——负载中点的位移

**例 9-19** 某发电机向三相负载供电,其线电压为 13.8 kV。负载情况如下:

一号负载:  $500 \text{ kV} \cdot \text{A}, \lambda = 0.8$  (滞后)

二号负载:  $400 \text{ kV} \cdot \text{A}, \lambda = 0.85$  (滞后)

三号负载:  $300 \text{ kV} \cdot \text{A}, \lambda = 0.9$  (滞后)

试求发电机的线电流。

**解** 一号负载

$$P_1 = 500 \times 0.8 \text{ kW} = 400 \text{ kW}$$

$$Q_1 = 500 \times \sqrt{1 - 0.8^2} \text{ kvar} = 300 \text{ kvar}$$

二号负载

$$P_2 = 400 \times 0.85 \text{ kW} = 340 \text{ kW}$$

$$Q_2 = 400 \times \sqrt{1 - 0.85^2} \text{ kvar} = 210.71 \text{ kvar}$$

三号负载

$$P_3 = 300 \times 0.9 \text{ kW} = 270 \text{ kW}$$

$$Q_3 = 300 \times \sqrt{1 - 0.9^2} \text{ kvar} = 130.77 \text{ kvar}$$

发电机提供的三相功率

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 1010 \text{ kW}$$

发电机提供的三相无功功率

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 641.48 \text{ kvar}$$

故

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 1196.49 \text{ kV} \cdot \text{A}$$

线电流

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} U_L} = \frac{1196.49}{\sqrt{3} \times 13.8} \text{ A} = 50.06 \text{ A}$$

不对称三相电路的平均功率  $P$ 、无功功率  $Q$  只能逐相计算后相加获得。三相复功率则为

$$\tilde{S} = P + jQ = S \angle \varphi$$

$S$  为三相视在功率,但  $\varphi$  角在此处并无物理意义,在对称三相电路中, $\varphi$  角则为每相负载的功率因数角。

## 练习题

**9-17** 已知 Y-Y 对称三相电路,各相电流  $I_a = I_b = I_c = 1 \text{ A}$ ,试求下列情况下各相电流及中线电流。

(1) 有中线,且其阻抗可忽略时,(a) a 相断线;(b) a、b 相断线。

(2) 无中线,(a) a 相断线;(b) a 相负载短路。

## // 习 题 //


**§ 9-2 电阻的平均功率**

**9-1** 流过  $100 \Omega$  的电流为  $10 |\cos(10t)| \text{ mA}$ 。求平均功率  $P$ 。


**9-2** 电压  $u(t) = 10\cos(100t) - 20\cos(100t + 30^\circ) \text{ V}$  施加于  $10 \Omega$  电阻, 求电阻的平均功率。

**§ 9-3 电感、电容的平均储能**

**9-3** 正弦波  $f(t)$  及其供给元件的能量  $w(t)$  如图题 9-1 所示。试确定元件的性质及参数, 若:(1)  $f(t) = u(t)$ , 单位为 V; (2)  $f(t) = i(t)$ , 单位为 A。

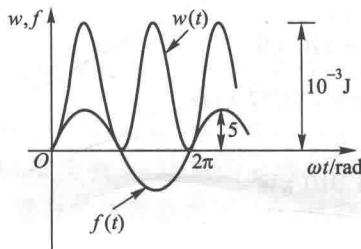


图题 9-1

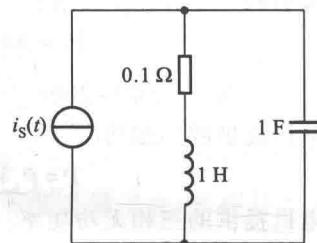

图题 9-2

**9-4** 电路如图题 9-2 所示, 已知  $i_s(t) = \cos t \text{ A}$ , 试计算稳态时:(1) 电感储能的平均值; (2) 电容储能的平均值; (3) 在一循环内电阻消耗的能量( $t=0$  到  $t=2\pi$ )。

**9-5** 电路如图题 9-3 所示, 试求两电感的无功功率  $Q_{L1}$  和  $Q_{L2}$ , 电容的无功功率, 并求电路总的磁场储能平均值, 电场储能平均值。已知  $\omega = 1 \text{ rad/s}$ , 电源电压有效值相量  $\dot{U}_s$  为  $100 \angle 10^\circ \text{ V}$ 。

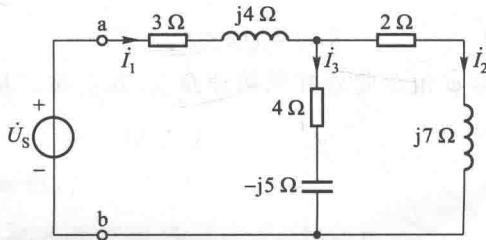


图题 9-3


**§ 9-4 单口网络的平均功率**

**9-6** 正弦稳态电路如图题 9-4 所示, (1) 分别求出  $4 \Omega$  和  $3 \Omega$  电阻的平均功率; (2) 试

由端口 ab 的电压相量、电流相量,求出 ab 右侧单口网络的平均功率。已知  $u_s = 10\sqrt{2} \cos(2t) \text{ V}$ 。

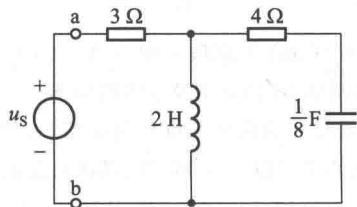

图题 9-4

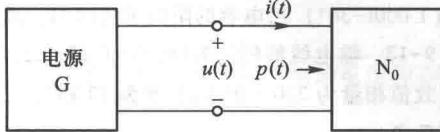


图题 9-5

**9-7** 已知图题 9-5 所示电路中单口网络  $N_0$  由电源  $G$  供电, 已知  $u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi)$ ,  $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ , 试求瞬时功率  $p(t)$ ;  $p(t)$  的周期与  $u(t)$ 、 $i(t)$  周期的关系; 绘  $p(t)$  波形图; 平均功率  $P$ 。(本书采用  $N_0$  表示内部不含电源的单口网络, 见图 4-42。)


在什么情况下, 功率波形图, 在一个循环内  $p < 0$  部分可能大于  $p > 0$  部分?

**9-8** 求图题 9-6 电路的功率:(1) 由两电阻的功率求得;(2) 由电源提供的功率求得。

已知  $\dot{U}_s = 12 \angle 60^\circ \text{ V}$ 。

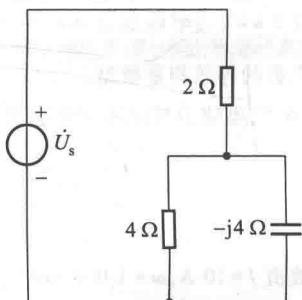


图题 9-6

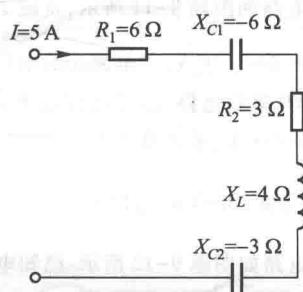


图题 9-7

**9-9** 电路如图题 9-7 所示, 电流  $I=5 \text{ A}$ , 求电路的  $P, S$  和  $\lambda$ 。

**9-10** 电路如图题 9-8 所示。(1) 求  $\dot{I}$ ; (2) 求整个电路吸收的平均功率和功率因数。已知  $Z_1 = (0.5 - j3.5) \Omega$ ,  $Z_2 = 5 \angle 53^\circ \Omega$ ,  $Z_3 = 5 \angle -90^\circ \Omega$ , 电源电压有效值相量为  $100 \angle -90^\circ \text{ V}$ 。

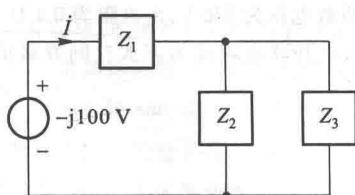

图题 9-8

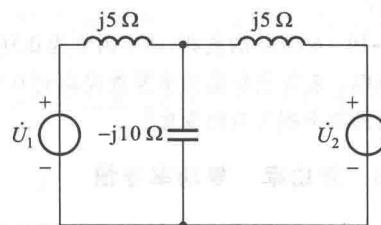


图题 9-9


**9-11** 电路如图题 9-9 所示, 试求每个电源的功率, 并指出每一电源对电路是提供功率还是吸收功率? 已知  $\dot{U}_1 = 100 \angle 60^\circ$  V、 $\dot{U}_2 = 100 \angle 0^\circ$  V。

**9-12** 电路如图题 9-10 所示。已知  $u_a(t) = 10\sin(1000t + 60^\circ)$  V,  $u_b(t) = 5\sin(1000t - 30^\circ)$  V, 电容的阻抗为  $-j10 \Omega$ 。试计算单口网络  $N_0$  的阻抗及吸收的功率。

**9-13** 输电线的阻抗为  $(0.08+j0.25) \Omega$ , 用它来传送功率给负载。负载为电感性, 其电压有效值相量为  $220 \angle 0^\circ$  V, 功率为  $12$  kW。已知输电线的功率损失为  $560$  W, 试求负载的功率因数角。

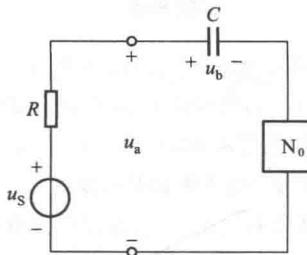

图题 9-10

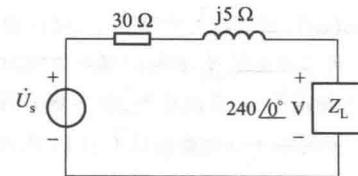

图题 9-11

**9-14** 电路如图题 9-11 所示, 负载  $Z_L$  的功率为  $2$  kW, 功率因数为  $0.8$  (电容性), 电压有效值相量为  $240 \angle 0^\circ$  V, 求电源端的电压  $\dot{U}_s$ , 并求负载的等效相量模型。

**9-15**  $RC$  串联电路, 已知电容电压有效值  $U_c = 6$  V, 电阻消耗功率  $P = 18$  W, 外施电压  $u_s(t) = 12\cos(4t)$  V, 求  $R$  和  $C$ 。


### § 9-5 单口网络的无功功率

**9-16** 电路如图题 9-12 所示, 已知电流  $i$  的有效值  $I = 10$  A,  $\omega = 1000$  rad/s。试求电路的  $P$ 、 $Q$  和  $S$ 。

**9-17** 某负载需功率  $40$  kW 功率因数为  $0.84$  (感性), 负载电压有效值相量为  $220 \angle 0^\circ$  V。已知输电线的阻抗为  $(0.1+j0.25) \Omega$ 。

(1) 试求输电线的功率和无功功率; (2) 试求电源提供的功率和无功功率。

**9-18** 某负载的平均功率及无功功率为  $6$  W 及  $8$  var, 已知负载电压  $u(t) = 100\cos(100t)$  V, 如要求负载功率因数为  $1$ , 应并联多大的电容?

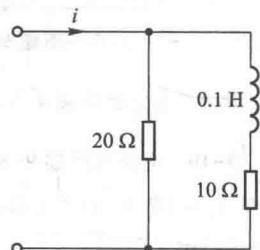

图题 9-12

**9-19**  $60$  kW 的负载, 功率因数为  $0.5$  (电感性), 负载电压为  $220$  V, 由电阻为  $0.1 \Omega$  的输电线供电。若要使负载功率因数提高到  $0.9$  (电感性), 求并联电容应为多大? 问并联前后, 输电线的功率损失有何变化?

### § 9-6 复功率 复功率守恒

**9-20** 试求具有下列特点负载的功率因数:

(1)  $\bar{S} = (5000+j4000)$  V · A

(2)  $I = 5.2 \text{ A}, U = 220 \text{ V}, Q = 400 \text{ var}$

(3)  $|Z| = 500 \Omega, I = 4.8 \text{ A}, P = 5000 \text{ W}, Q < 0$

(4)  $\dot{I} = 10 \angle 40^\circ \text{ A}, U = 400 \text{ V}, \operatorname{Re}[Z] = 25 \Omega, \varphi > 0$

**9-21** 接续习题 9-13, 试求输入输电线的复功率  $\bar{S}$ , 并由此确定输入端的电压和功率因数。

**9-22** 图题 9-13 所示电路中  $\dot{I}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$ ,  $r = 7 \Omega$ , 试分别求三条支路吸收的复功率。

**9-23** 试求具有下列特点负载的  $P$ 、 $Q$  和  $\lambda$ 。


(1)  $\dot{I} = 2 \angle 40^\circ \text{ A}, \dot{U} = 450 \angle 70^\circ \text{ V}$

(2)  $\dot{I} = 1.5 \angle -20^\circ \text{ A}, Z = 5000 \angle 15^\circ \Omega$

(3)  $\dot{U} = 200 \angle 35^\circ \text{ V}, Z = 1500 \angle -15^\circ \Omega$

(4)  $I = 5.2 \text{ A}, U = 220 \text{ V}, Q = 400 \text{ var}$


(5)  $\dot{I} = 10 \angle 40^\circ \text{ A}, U = 400 \text{ V}, \operatorname{Re}[Z] = 25 \Omega, \varphi > 0$

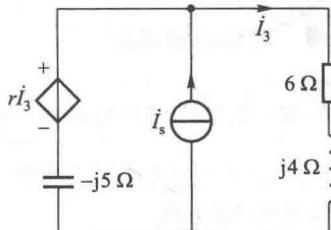


图题 9-13

### § 9-7 正弦稳态最大功率传递定理

**9-24** 电路如图题 9-14 所示, 若  $Z_L$  的实部、虚部均能变动, 若使  $Z_L$  获得最大功率,  $Z_L$  应为何值, 最大功率是多少? 已知  $\dot{U}_s = 14.1 \angle 0^\circ \text{ V}$ 。

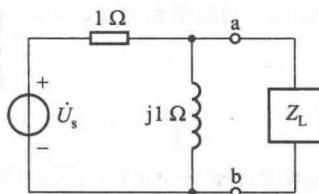

图题 9-14

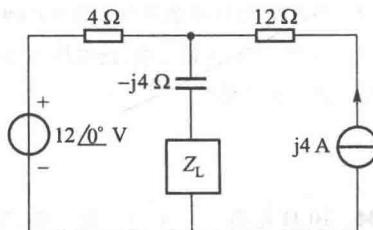

图题 9-15


**9-25** 电路如图题 9-15 所示, 试求获得最大功率时负载的阻抗  $Z_L$ , 并求所获得的功率  $P$ , (两电源电压、电流系有效值相量。)

**9-26** 电路如图题 9-16 所示, 试求获得最大功率时的负载电阻  $R_L$ , 并求所获得的功率  $P$ 。已知  $u_s(t) = 36 \sin(3t - 60^\circ) \text{ V}$ 。


**9-27** 电路如图题 9-17 所示,  $u_s(t) = 100\sqrt{2} \cos(200t) \text{ V}$ ,

(1) 求  $200 \Omega$  负载的功率;

(2) 如在负载两端并联电容, 要使负载获得最大功率, 求电容  $C$  及此时负载功率。

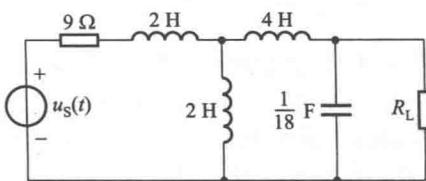

图题 9-16

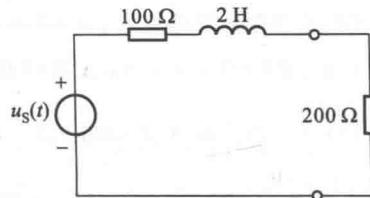


图题 9-17

### § 9-8 对称三相电路

**9-28** 设三个理想电源如图题 9-18 所示, 它们的电压相量为  $\dot{U}_{ab} = U \angle 0^\circ$ ,  $\dot{U}_{cd} = U \angle 60^\circ$ ,  $\dot{U}_{ef} = U \angle -60^\circ$ , 问这些电源应如何连接以组成:(1) Y 形联结对称三相电源;(2) Δ 形联结对称三相电源。

**9-29** 对称 Y-Y 三相电路, 已知  $\dot{U}_c = 240 \angle 0^\circ$  V, 各相负载阻抗为  $100 \angle 20^\circ \Omega$ , 相序为 a-b-c, 求各线电流。

**9-30** Y-Y 三相四线电路, 电源对称、正序, 线电压有效值为 240 V, a 相负载阻抗  $Z_a = 3 \angle 0^\circ \Omega$ , 其他两相阻抗为  $Z_b = 4 \angle 60^\circ \Omega$ ,  $Z_c = 5 \angle 90^\circ \Omega$ , 试求每相电流以及中性线电流。

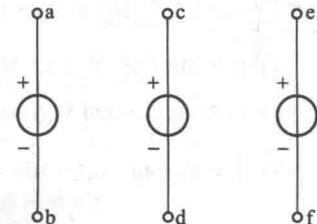

图题 9-18

**9-31** 图 9-28 所示 Δ 形联结对称负载, 相序为负, 若已知  $\dot{I}_a = 35 \angle -20^\circ$  A, 求  $\dot{I}_{ab}$ 、 $\dot{I}_{bc}$ 、 $\dot{I}_{ca}$ 。

**9-32** 三相电动机的输出功率为 3.7 kW, 效率 80%,  $\lambda = 0.8$ , 线电压为 220 V, 求电流。

**9-33** 对称 Y-Y 三相电路, 线电压为 208 V, 负载吸收的平均功率为 12 kW,  $\lambda = 0.8$ (电感性), 试求负载每相的阻抗。

### 综合


**9-34** 10 Ω 电阻与一未知电路串联, 串联后电路的视在功率为 500 V · A, 功率因数为 0.6(电容性)。若电路电流为 4 A, 试求未知电路的阻抗。

**9-35** 接续习题 9-7, 试表明瞬时功率  $p(t)$  可分为两个分量  $p_a(t)$  和  $p_r(t)$ ,  $p_a(t)$  为非负的, 以  $2\omega$  波动, 其平均值即平均功率  $P$ ;  $p_r(t)$  以  $2\omega$  波动, 其平均值为零, 其振幅即为无功功率  $Q$ 。


**9-36** 某负载由一感应电动机和一同步电动机(属电容性负载)并联组成, 功率因数为 0.9(电感性)。已知感应电动机输出机械功率为 1 500 W, 效率为 80%; 同步电动机视在功率为 1 kV · A, 功率因数为 0.95(电容性), 试求感应电动机的功率因数。(感应电动机的电功率等于输出机械功率除以效率。)

**9-37** 2.5 kV · A 的负载, 功率因数为 0.6(电感性), 为使功率因数提高到 0.9(电感性), 求并联电容的无功功率。

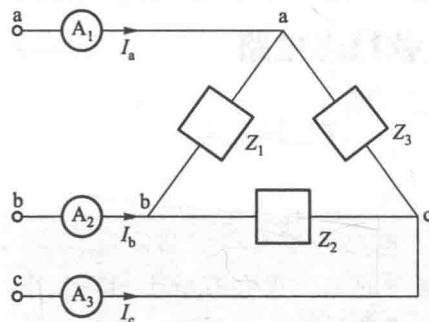9-38  $\Delta$  形联结不对称负载的阻抗为  $Z_1 = 10 \angle 25^\circ \Omega$ ,  $Z_2 = 20 \angle 60^\circ \Omega$ ,  $Z_3 = 15 \angle 0^\circ \Omega$ 。三相电源的有效值为 300 V, abc 相序。(1) 试求图题 9-19(a) 中三电流表的读数;(2) 交换 a、b 两线,使在负载端的三相电压成为 acb 相序,试求三电流表的读数。



(a)

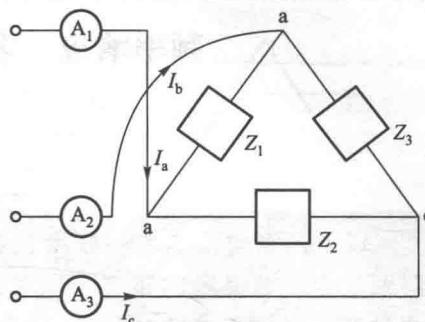

(b)

图题 9-19

# 第十章

## 频率响应 多频正弦稳态电路

以上两章讨论了单一频率正弦激励下电路的稳态响应和能量、功率问题。当正弦激励的频率不同时，同一电路的响应也会有所不同。频率的量变可以引起电路的质变，这是动态电路本身特性的反映。电阻电路无此特点，电阻电路响应与激励的关系不会因激励频率的不同而有所不同。正因如此，动态电路可以完成许多电阻电路所不能完成的任务，如滤波、选频、移相等等。

多频正弦稳态电路，顾名思义，就是多个不同频率正弦激励下的稳态电路，如何求得这类电路的响应？如何求得平均功率？解决这一问题首先要研究不同频率正弦稳态下，电路响应与频率的关系即频率响应(frequency response)。这一关系可由正弦稳态网络函数来表明。本章除了运用网络函数结合叠加方法来解决多频正弦稳态电路的响应和平均功率外，还将运用网络函数来研究若干典型电路的低通、高通、带通和谐振等性能。

### § 10-1 基本概念

相量分析法的使用条件有三：线性、时不变、渐近稳定电路<sup>①</sup>；单一频率的正弦激励；求解稳定状态。多频正弦稳态分析仍可采用相量法，但只能逐个频率处理，最后需用叠加方法求得结果。因此，本章可视为第三章叠加方法在频率域的延伸。

在电工、电子技术中出现多个频率正弦激励大致可分为两种情况。

其一：电路的激励原本为非正弦周期波，如方波、锯齿波等等，这类波形在分解为傅里叶级数后，可视为含有直流分量和一系列频率成整数倍的正弦分量、即谐波(harmonics)分量。这类电路问题就相当于多个不同频率的正弦波作用于

<sup>①</sup> 简单说就是正弦电源接通后最终能进入正弦稳态的电路。参看习题 8-47。

电路的问题。

图 10-1 列举了几种非正弦周期波, 它们的傅里叶级数为

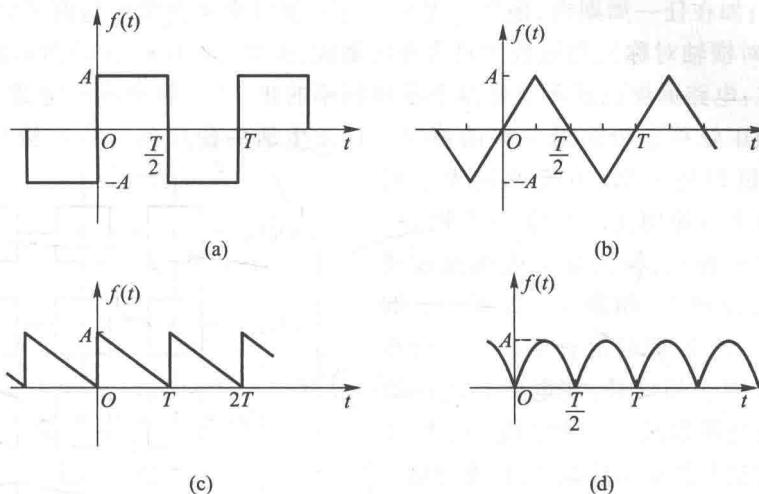


图 10-1 非正弦周期波举例

图(a)所示方波

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \left[ \sin(\omega t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega t) + \dots \right]$$

图(b)所示等腰三角波

$$f(t) = \frac{8A}{\pi^2} \left[ \sin(\omega t) - \frac{1}{9}\sin(3\omega t) + \frac{1}{25}\sin(5\omega t) - \dots \right]$$

图(c)所示锯齿波

$$f(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{\pi} \left[ \sin(\omega t) + \frac{1}{2}\sin(2\omega t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega t) + \dots \right]$$

图(d)所示正弦整流全波

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \left[ \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\cos(2\omega t) - \frac{1}{15}\cos(4\omega t) - \frac{1}{35}\cos(6\omega t) - \dots \right]$$

级数中频率与原非正弦周期波的频率相一致的分量称为基波或一次谐波, 其余分量相应地称为二次、三次……谐波分量。

把周期函数分解为傅里叶级数并非本课程的任务。常用波形的傅里叶级数可从手册等查得。

如果波形在一周期内净面积为零, 则不含直流分量, 如图 10-1(a)、(b) 所示波形; 如波形对原点对称, 则级数中只含  $\sin$  项, 如图 10-1(a)、(b) 所示波形,

但如一周期内平均值(直流分量)不为零,则应将横坐标平移至平均值处,再检查原点对称性,如图 10-1(c) 波形仍属原点对称;如波形对纵轴对称则级数中只含  $\cos$  项;如在任一周期内,把后半周期的波形前移半个周期而与前半周期波形成镜像(对横轴对称),则级数中只含奇次谐波,如图 10-1(a)、(b) 所示波形。

其二:电路的激励原本就是多个不同频率的正弦波,频率不一定成整数倍,这是多频正弦稳态分析最一般的情况。日常生活中使用的双音频拨号(按钮式)电话机即是一例。0 至 9 的十个数字连同两个特殊用途的符号“\*”和“#”共用十二个按钮,控制着机内两组音频信号的混合发送,如图 10-2 所示。例如,按“5”字,即同时混合发出 770 Hz 和 1 336 Hz 的音频信号,在电话局经过滤波等手段处理后送至交换系统。这里涉及的音频信号并非谐波信号,声音奇特。

不论属哪一情况,都可用本节开始所述方法处理。但务请注意:用以表征某一频率正弦激励的相量本身并未含有频率因素;阻抗、导纳等则很明显地与  $j\omega$  有关。

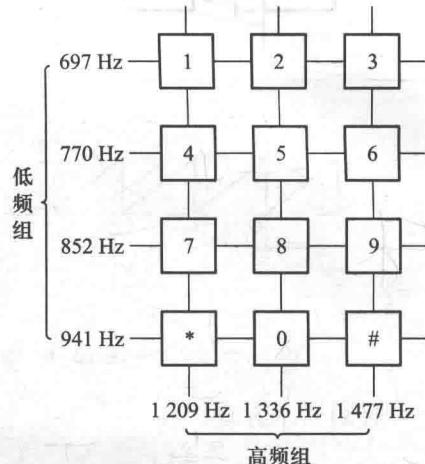


图 10-2 电话机双音频拨号示意图

## § 10-2 再论阻抗和导纳

阻抗和导纳的引入,使正弦稳态的分析方法同电阻电路的分析方法统一起来,意义重大,已如第八章中所述。本节从电路频率响应的角度再次讨论阻抗和导纳的作用。

设单口网络  $N_0$  由线性时不变元件组成,可含受控源但不含独立电源,则该网络在正弦稳态时的表现,可以由它的输入阻抗或输入导纳获悉。

确实,在关联参考方向下,若端口电压为  $\dot{U}$ ,端口电流为  $\dot{i}$ ,则其 VCR 可表示为

$$\frac{\dot{U}}{\dot{i}} = Z \quad (10-1)$$

或

$$\frac{\dot{i}}{\dot{U}} = Y \quad (10-2)$$

式中  $Z$  和  $Y$  分别为单口网络的输入阻抗和输入导纳。

由(10-1)式可知

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U / \psi_u}{I / \psi_i} = \frac{U}{I} / \underline{\psi_u - \psi_i} \quad (10-3)$$

而输入阻抗  $Z$  又可表示为

$$Z = |Z| / \underline{\varphi_z} \quad (10-4)$$

因此,可知

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{I_m} \quad (10-5)$$

和

$$\varphi_z = \psi_u - \psi_i \quad (10-6)$$

也就是说:由输入阻抗的模  $|Z|$  可以掌握正弦稳态时端口上电压有效值(或振幅)与电流有效值(或振幅)的比值关系;由输入阻抗的幅角  $\varphi_z$  可以掌握正弦稳态时端口上电压与电流的相位关系。在正弦稳态时需要研究的也就是这两方面的问题,因此,掌握了单口网络的输入阻抗  $Z$ ,也就掌握了该单口网络在正弦稳态时的表现。对输入导纳  $Y$  也可做出同样的结论。

以  $RL$  串联组成的单口网络为例来说明上述结论。若  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 1 \text{ H}$ , 在  $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$  的正弦激励下,其输入阻抗为

$$\begin{aligned} Z &= Z_R + Z_L = R + j\omega L \\ &= (1000 + j1000) \Omega = 1414 / 45^\circ \Omega \end{aligned}$$

模  $|Z| = 1414$ ,表明  $U/I = U_m/I_m = 1414$ ;  $\varphi_z$  角  $45^\circ$ ,表明电压超前角  $45^\circ$ 。若外施电流  $i(t) = \cos(10^3 t) \text{ A}$ ,则电压  $u(t) = 1414 \cos(10^3 t + 45^\circ) \text{ V}$ 。由此可见,根据该网络在  $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$  时的阻抗  $Z$ ,便可知悉它在该频率时的正弦稳态表现。

必须着重指出:输入阻抗  $Z$  是  $j\omega$  的函数,一般来说,它的模  $|Z|$  和幅角  $\varphi_z$  也都是频率的函数。上例单口网络的阻抗  $Z$  可表示为

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= R + j\omega L \\ &= \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} / \underline{\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)} \\ &= |Z(j\omega)| / \underline{\varphi(\omega)} \quad (10-7) \end{aligned}$$

显然可见,  $|Z|$  和  $\varphi_z$  都是频率的函数。由此可见,根据网络的阻抗  $Z(j\omega)$ ,即可知悉它在各个不同频率下的正弦稳态表现。因此,单口网络的输入阻抗函数  $Z(j\omega)$  可用于研究该网络的频率响应。 $|Z|$  与频率的关系称为输入阻抗的幅频(magnitude-frequency)特性; $\varphi_z$  与频率的关系称为输入阻抗的相频(phase-frequency)特性。这两种特性通常用曲线来表示,使我们对任何频率下电路在正弦稳态时的表现能一目了然。类似地,单口网络的输入导纳函数  $Y(j\omega)$  也可用来

表明该网络的频率响应。而且

$$|Y(j\omega)| = \frac{1}{|Z(j\omega)|} \quad (10-8)$$

$$\varphi_Y(\omega) = -\varphi_Z(\omega) \quad (10-9)$$

由(10-1)式不难看出:输入阻抗  $Z$  可看作激励电流  $1/0^\circ A$  所产生的电压响应。类似地,输入导纳  $Y$  可看作激励电压  $1/0^\circ V$  所产生的电流响应。因此,其幅频特性和相频特性(不论是解析形式还是曲线形式)统称为单口网络的频率响应<sup>①</sup>。

输入阻抗也可用它的实部和虚部表示。以  $R$  和  $L$  并联组成的单口网络为例,它的输入阻抗函数可表示为

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= \frac{Z_R Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{j\omega LR}{R + j\omega L} \\ &= \frac{\omega^2 L^2 R + j\omega LR^2}{R^2 + \omega^2 L^2} \\ &= \frac{\omega^2 L^2 R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \frac{\omega LR^2}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned} \quad (10-10)$$

一般来说

$$Z(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega) \quad (10-11)$$

其中  $R(\omega)$  是  $Z(j\omega)$  的实部,称为电阻分量。它并不一定只由网络中的电阻所确定,一般来说,它是网络中各元件参数和频率的函数,如(10-10)式中所示。 $X(\omega)$  是  $Z(j\omega)$  的虚部,称为电抗分量。它并不一定只由网络中的动态元件所确定,一般来说,它是网络中各元件参数和频率的函数,如(10-10)式中所示。单个二端动态元件的阻抗也符合(10-11)式的形式,此时,  $R(\omega) = 0$ 。对电容元件来说  $X(\omega) = X_c(\omega)$ , 容抗  $X_c(\omega)$  为负值;对电感元件来说  $X(\omega) = X_L(\omega)$ , 感抗  $X_L(\omega)$  为正值。因此,对单口网络来说,若  $X(\omega) < 0$ , 则表明该网络呈现电容性;若  $X(\omega) > 0$ , 则表明该网络呈电感性。例如,(10-10)式所示阻抗的虚部  $X(\omega)$  对任何  $\omega$  恒为正,表明  $RL$  并联组成的单口网络总是表现出电感性的。

输入导纳函数也可表示为

$$Y(j\omega) = G(\omega) + jB(\omega) \quad (10-12)$$

其中  $G(\omega)$  称为电导分量,  $B(\omega)$  称为电纳分量。 $B(\omega) > 0$ , 网络呈电容性; $B(\omega) < 0$ , 网络呈电感性。

**例 10-1** 试求图 10-3(a) 所示电路 ab 端的输入阻抗函数。若  $i(t) = \cos(3t+45^\circ) A$ , 试求稳态电压  $u(t)$ 。若正弦电流的角频率改为 6 rad/s, 试求  $u(t)$ 。

① 有些教材把幅频特性曲线和相频特性曲线合称为频率特性曲线。

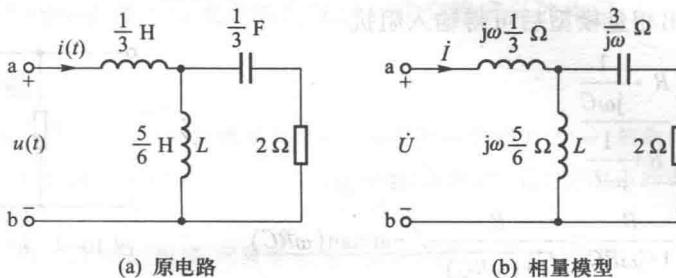


图 10-3 例 10-1

解 做出原电路的相量模型如图 10-3(b)所示。由此可得

$$\begin{aligned} Z_{ab}(j\omega) &= \left[ \frac{j\omega}{3} + \frac{(j5\omega/6)(2+3/j\omega)}{(j5\omega/6)+2+(3/j\omega)} \right] \Omega \\ &= \left[ \frac{j\omega}{3} + \frac{j5\omega(3+j2\omega)}{18+j12\omega-5\omega^2} \right] \Omega \end{aligned}$$

如  $\omega = 3 \text{ rad/s}$ , 则

$$\begin{aligned} Z_{ab}(j3) &= \left( j + \frac{-90+j45}{-27+j36} \right) \Omega = \left( j + \frac{-10+j5}{-3+j4} \right) \Omega \\ &= \left( j + \frac{50+j25}{25} \right) \Omega = (2+j2) \Omega = 2\sqrt{2} \angle 45^\circ \Omega \end{aligned}$$

由阻抗可知

$$\frac{U_m}{I_m} = 2\sqrt{2}, \quad \varphi_z = 45^\circ$$

故知

$$\begin{aligned} u(t) &= U_m \cos(3t+45^\circ+\varphi_z) \\ &= 2\sqrt{2} \cos(3t+90^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

如  $\omega = 6 \text{ rad/s}$ , 则

$$Z_{ab}(j6) = \left( j2 + \frac{-360+j90}{-162+j72} \right) \Omega = 3.13 \angle 48.9^\circ \Omega$$

由阻抗可知

$$\frac{U_m}{I_m} = 3.13, \quad \varphi_z = 48.9^\circ$$

故知

$$u(t) = 3.13 \cos(6t+45^\circ+48.9^\circ) \text{ V} = 3.13 \cos(6t+93.9^\circ) \text{ V}$$

因此, 输入阻抗函数包含了与指定正弦稳态响应有关的全部信息。

**例 10-2** 求图 10-4 所示 RC 并联电路的输入阻抗, 并绘出它的幅频特性和相频特性曲线。

解 做出相量模型后可得输入阻抗

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= \frac{R + \frac{1}{j\omega C}}{R} \\ &= \frac{R}{1 + j\omega RC} = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} / -\arctan(\omega RC) \\ &= |Z| \angle \varphi_z \end{aligned}$$

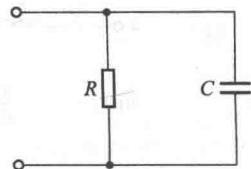


图 10-4 RC 并联电路

故得幅频关系为

$$|Z| = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

由此可知:当  $\omega = 0$  时,  $|Z| = R$ ;  $\omega \rightarrow \infty$  时,  $|Z| \rightarrow 0$ ; 当  $\omega = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$  时,  $|Z| = \frac{1}{\sqrt{2}}R = 0.707R$

0.707R。绘得幅频特性曲线如图 10-5(a) 所示。相频关系为

$$\varphi_z = -\arctan(\omega RC)$$

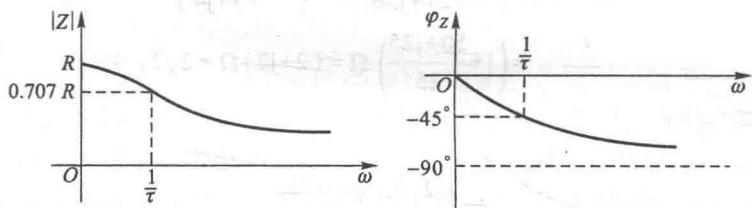


图 10-5 RC 并联电路的频率响应

由此可知:当  $\omega = 0$  时,  $\varphi_z = 0$ ;  $\omega \rightarrow \infty$  时,  $\varphi_z \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ ; 当  $\omega = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$  时,  $\varphi_z = -\frac{\pi}{4}$ 。绘得相频特性曲线如图 10-5(b) 所示。

由幅频特性可以看到:频率越高,阻抗模值越小,因而电流通过它所产生的电压也越小。从物理意义上讲:当  $\omega = 0$  时,亦即当输入电流为直流时,电容相当于开路,电流将全部流过电阻;当频率增高时,如仍保持输入电流大小不变,则由于电容能分走一部分电流(旁路作用),且频率越高电容的阻抗越小,由电容分走的电流也越大,故电阻的电流就越小,电阻  $R$  的电压(亦即输出电压)也越小,形成如图 10-5(a) 所示的幅频特性。因此,当不同频率的信号电流作用于这电路时,输出电压中将只含低频成分,而高频成分被滤掉;当含有直流成分和交流成分的信号电流作用于这电路时,输出电压基本上只含直流成分,而交流成分被滤掉。这里的电容被称为旁路电容。电阻器与电容器的并联电路常用于晶体管电

路中,起着上述滤去输入电流中的高频成分或交流成分的作用。

## 思考题

10-1  $X_L(\omega)$  和  $X_C(\omega)$  的曲线是怎样的? RLC 串联电路的  $X(\omega)$  的曲线又是怎样的?  
 $X(\omega)=0$  时,频率(这一频率称为该电路的谐振频率)是多少? 设外施电压的有效值为  $U_s$ ,此时电流是多少?

10-2 电路如图 10-6 所示,问频率  $\omega$  为多大时,稳态电流  $i(t)$  为零?

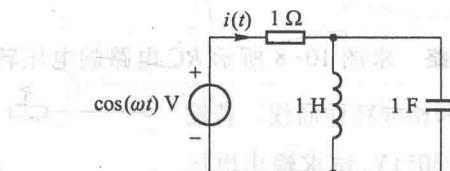


图 10-6 思考题 10-2

## § 10-3 正弦稳态网络函数

在 § 3-1 中,已就电阻电路提出网络函数的概念。电阻电路的网络函数  $H$  是一个实数。根据响应与激励所在的位置不同,可分为策动点函数和转移函数两大类,见表 3-1。

对相量模型(见图 10-7),在单一激励的情况下,网络函数定义为

$$\frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}} = H(j\omega) \quad (10-13)$$

定义中的两相量,可以均为振幅相量,也可以均为有效值相量。与电阻电路不同,它是  $j\omega$  的函数。上节讨论过的无独立源单口网络  $N_0$  的输入阻抗、输入导纳实际就是(10-13)式定义的网络函数中的一类——策动点函数<sup>①</sup>,它们都是  $j\omega$  的函数。

给定网络函数并假定激励相量为  $\dot{U}_{1m}$ ,响应相量为  $\dot{U}_{2m}$ ,则由

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega) \quad (10-14)$$

就可求得在频率为  $\omega$  的正弦激励

$$u_1(t) = U_{1m} \cos(\omega t + \psi_1) = \sqrt{2} U_1 \cos(\omega t + \psi_1) \quad (10-15)$$

作用下的稳态响应

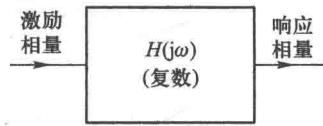


图 10-7 表征相量模型响应  
与激励的方框图

<sup>①</sup> 策动点阻抗(导纳)与输入阻抗(导纳)的区别,可参看 § 4-5、例 4-25 等。

$$u_2(t) = U_{2m} \cos(\omega t + \psi_2) = \sqrt{2} U_2 \cos(\omega t + \psi_2) \quad (10-16)$$

其中：

$$U_{2m} = |H(j\omega)| U_{1m}, \text{ 或 } U_2 = |H(j\omega)| U_1 \quad (10-17)$$

$$\psi_2 = \varphi(\omega) + \psi_1 \quad (10-18)$$

因此，分析电路的频率响应应先掌握该电路在正弦稳态时的网络函数。电路的任何一个网络函数（策动点函数和转移函数）的幅频特性曲线和相频特性曲线都可称为在指定输入和输出下的频率响应。也可用实验方法测定的。

**例 10-3 RC 低通电路** 求图 10-8 所示 RC 电路的电压转移函数  $H_u = \dot{U}_2 / \dot{U}_1$ ，并绘出幅频特性曲线和相频特性曲线。若输入电压  $u_1 = 2.5\sqrt{2} (500\pi t + 30^\circ) V$ ，试求输出电压  $u_2$ ，已知  $\tau = RC = 10^{-3} s$ 。

解 作出相量模型后，利用串联电路分压关系可得

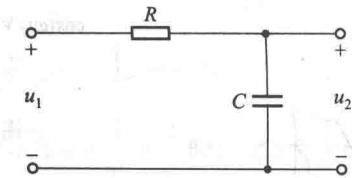



图 10-8 例 10-3

$$\begin{aligned}
 H_u &= \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \\
 &= \frac{1}{1 + j\omega RC} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} / -\arctan(\omega RC) \\
 |H_u| &= \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \quad (1)
 \end{aligned}$$


$$\varphi = \psi_2 - \psi_1 = -\arctan(\omega RC) \quad (2)$$

据此可绘出电路的幅频特性曲线和相频特性曲线。由(1)式可知，当  $\omega = 0$  (直流) 时， $|H_u| = 1$ ；当  $\omega \rightarrow \infty$  时， $|H_u| \rightarrow 0$ ；而当  $\omega = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$  时， $|H_u| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。再计

算其他若干  $\omega$  时的  $|H_u|$  值，便可得幅频特性曲线如图 10-9(a) 所示。这一特性表明：对同样大小的输入电压来说，频率越高，输出电压就越小，在直流时，输出电压最大，恰等于输入电压。因此，低频的正弦信号要比高频的正弦信号更易通过这一电路。这一电路被称为 *RC 低通* (low pass, 简写作 LP) 电路。至于相频特性则由(2)式可知：随着  $\omega$  由零向  $\infty$  趋近，相移角  $\varphi$  单调地趋向  $-90^\circ$ 。 $\varphi$  总为负，说明输出电压总是滞后于输入电压的，滞后的角度介于  $0^\circ$  与  $-90^\circ$  之间，具体的数值取决于  $\omega$ 。从这一角度来看，这一 *RC* 电路又称为 *滞后网络*。

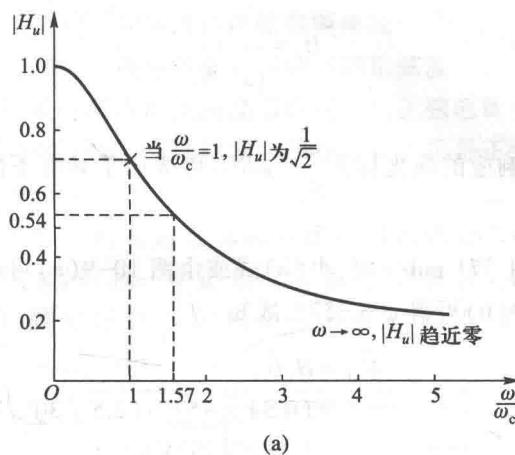

(a)

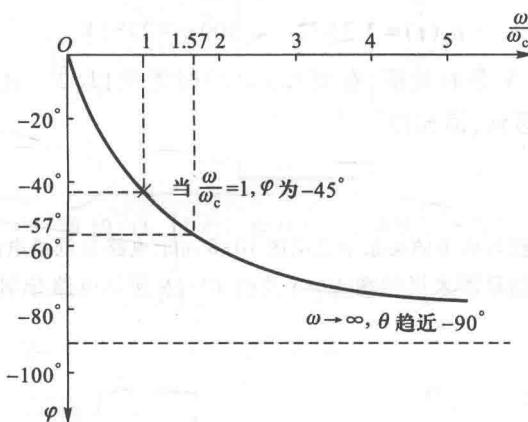

(b)

图 10-9 RC 低通电路的频率响应

当  $\omega = 1/\tau$  时,  $|H_u| = 0.707$ 。 $\tau$  是一阶  $RC$  电路的时间常数, 在频率响应中也有它特殊的意義。当输出电压降低到输入电压或最大输出电压的  $0.707$  即  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  时, 由于功率与电压平方成正比, 功率将降低  $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 。因此,  $\frac{1}{\tau}$  称为半功率点频率, 记为  $\omega_c$ , 即

$$\omega_c = \frac{1}{\tau}$$

工程技術上, 把频率从  $0$  到  $\omega_c$  的范围定为这一低通滤波器的通频带 (band-with, 简写作  $BW$ ), 而  $\omega_c$  则又称为截止频率 (cut-off frequency)。在  $\omega = \omega_c$  时, 相移为  $-45^\circ$ 。引用  $\omega_c = \frac{1}{\tau}$  后,  $H_u$  可写为

$$H_u = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

图 10-9 所示频率响应的横坐标为  $\frac{\omega}{\omega_c} = \omega RC$ , 可适用于具有不同  $R, C$  值的  $RC$  低通电路。

当  $\omega = 500\pi = 1571 \text{ rad/s}$  时, 由(a)式或由图 10-9(a)可得  $|H_u| \approx 0.54$ ; 由(b)式或由图 10-9(b)可得  $\varphi \approx -57^\circ$ , 故知

$$\begin{aligned}\dot{U}_2 &= H_u \dot{U}_1 \\ &= (0.54 \angle -57^\circ) (2.5 \angle 30^\circ) \text{ V} \\ &= 1.35 \angle -27^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

$$u_2(t) = 1.35\sqrt{2} \cos(500\pi t - 27^\circ) \text{ V}$$

注意  $U_2 = 1.35 \text{ V}$  是有效值, 在列写  $u_2(t)$  时需乘以  $\sqrt{2}$ 。在本章中有效值相量、振幅相量均可遇到, 请加以注意。



### 思考题

**10-3** 试根据电抗与频率的关系来说明图 10-8 所示电路是低通电路; 图 10-10 所示电路是高通电路。试用相量图来说明图 10-8 及图 10-10 所示电路分别为滞后网络及超前网络。



### 练习题

**10-1** 试求图 10-10 所示  $RC$  电路的  $H_u$ 。绘出电路的频率响应曲线。说明该电路具有高通及相位超前的性质。计算截止频率  $\omega_c$  与电路参数的关系。

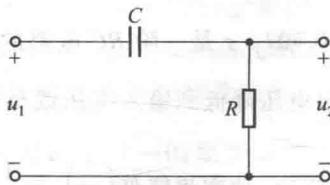


图 10-10 练习题 10-1

### § 10-4 正弦稳态的叠加

运用叠加原理计算多个正弦电源作用下线性时不变电路的稳态响应时, 需注意到有两种不同的情况: 其一, 正弦电源的频率相同; 其二, 正弦电源的频率不相同。

运用时,我们总是先分别算出各正弦电源单独作用下的正弦稳态响应分量。当正弦电源频率相同时,这些分量都是同频率的正弦波,同频率正弦波之和仍为同一频率的正弦波,此即所求的正弦稳态响应。当正弦电源频率不相同时,这些分量是些不同频率的正弦波,不同频率正弦波之和不再是正弦波,此即为所求的响应,波形视具体情况而定。

今以图 10-11 所示的电路 N 来进一步说明正弦稳态的叠加过程。设 N 由一个正弦电压源  $u_s(t)$  和一个正弦电流源  $i_s(t)$  激励, 响应为其中某一支路 k 的电压  $u_k(t)$ , 除电源外 N 的其余部分表示为  $N_0$ , 并设电路处于稳定状态。

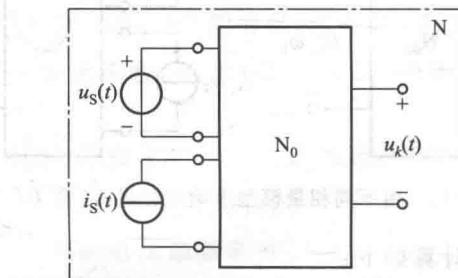


图 10-11 由电压源和电流源激励的电路 N

若两电源的频率均为  $\omega$ , 则在根据相量模型  $N_{0\omega}$  分别求得两个响应分量  $\dot{U}'_k$  和  $\dot{U}''_k$  (图 10-12) 后, 对相量运用叠加原理得

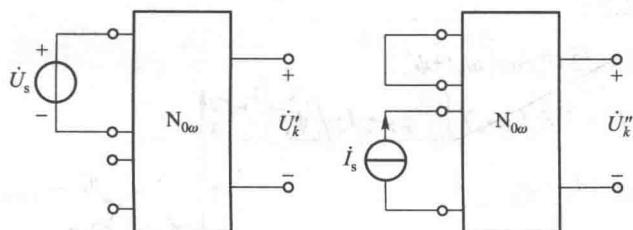


图 10-12 由同一相量模型求响应分量  $\dot{U}'_k$  和  $\dot{U}''_k$

$$\dot{U}'_k + \dot{U}''_k = \dot{U}_k \quad (10-19)$$

式中:

$$\dot{U}'_k = H_u(j\omega) \dot{U}_s$$

$$\dot{U}''_k = Z_T(j\omega) \dot{I}_s$$

$H_u(j\omega)$  为  $N_0$  中  $\dot{U}_s$  对  $\dot{U}'_k$  的电压转移函数,  $Z_T(j\omega)$  为  $N_0$  中  $\dot{I}_s$  对  $\dot{U}''_k$  的转移阻抗函数。由  $\dot{U}_k$  可得频率为  $\omega$  的正弦电压  $u_k(t)$

$$u_k(t) = \sqrt{2} U_k \cos(\omega t + \psi_k)$$

设  $\dot{U}_k = U_k / \psi_k$

若两电源的频率分别为  $\omega_1$  和  $\omega_2$ , 则仍可用相量法求得两个响应分量  $\dot{U}'_k$  和  $\dot{U}''_k$ , 但需各自根据相应的相量模型  $N_{0\omega_1}$  和  $N_{0\omega_2}$  求解(图 10-13), 在进而写出频率分别为  $\omega_1$  和  $\omega_2$  的正弦电压分量  $u'_k(t)$  和  $u''_k(t)$  后方可运用叠加原理得

$$u'_k(t) + u''_k(t) = u_k(t) \quad (10-20)$$

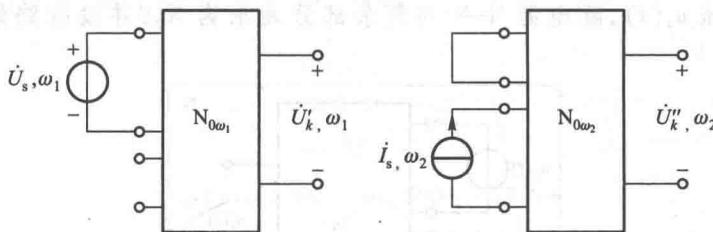


图 10-13 由不同相量模型求响应分量  $\dot{U}'_k$  和  $\dot{U}''_k$

$u'_k(t)$  和  $u''_k(t)$  分别计算如下:

$$u'_k(t) = \sqrt{2} U'_k \cos(\omega_1 t + \psi'_u)$$

其中  $U'_k$ 、 $\psi'_u$  是由下式求得的:

$$\begin{aligned} \dot{U}'_k &= H_u(j\omega_1) \dot{U}_s = |H_u(j\omega_1)| \left/ \varphi_H \right. \cdot U_s \left/ \psi_u \right. = |H_u(j\omega_1)| U_s \left/ \varphi_H + \psi_u \right. \\ &= U'_k \left/ \psi'_u \right. \end{aligned}$$

类似地

$$u''_k(t) = \sqrt{2} U''_k \cos(\omega_2 t + \psi''_u)$$

$$\begin{aligned} \dot{U}''_k &= Z_T(j\omega_2) \dot{I}_s = |Z_T(j\omega_2)| \left/ \varphi_Z \right. \cdot I_s \left/ \psi_i \right. = |Z_T(j\omega_2)| I_s \left/ \varphi_Z + \psi_i \right. \\ &= U''_k \left/ \psi''_u \right. \end{aligned}$$

下面讨论  $u_k$  的波形问题。

若  $u'_k(t)$  的角频率  $\omega_1 = \omega$ ,  $u''_k(t)$  的角频率为  $\omega_2 = 2\omega$ , 且  $u'_k(t)$  和  $u''_k(t)$  可表示为

$$u'_k(t) = 2 \sin(\omega t)$$

$$u''_k(t) = \sin(2\omega t + 90^\circ)$$

则  $u_k(t) = u'_k(t) + u''_k(t)$  的波形当如图 10-14

所示,  $u_k(t)$  为一周期  $T = T_1 = \frac{2\pi}{\omega}$  的周期性非

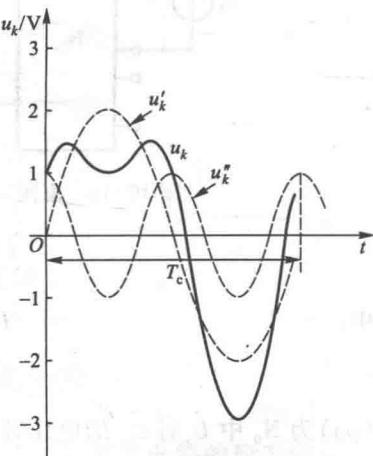


图 10-14 两不同频率正弦波的叠加

正弦波。 $u'_k(t)$  称为基波， $u''_k(t)$  称为二次谐波。

一般来说，如果  $\omega_1 \neq \omega_2$ ，则两频率间的关系可表示为  $\omega_2 = r\omega_1$  ( $r \neq 1$ )。设  $u'_k(t)$  的周期为  $T_1$ ，则  $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$ ， $u''_k(t)$  的周期为  $T_2$ ，则  $T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2}$ 。只要  $r$  是有理数，总可以找到一个公周期 (common period)  $T_c$ ，使得每一公周期内包含着整数个  $T_1$  和  $T_2$ ，即

$$T_c = mT_1 = nT_2 \quad (10-21)$$

$m, n$  为适当的正整数，且  $n = rm$ 。因此，由 (10-20) 式确定的  $u_k(t)$  是一个以  $T_c$  为周期的非正弦波。例如， $r = 1.2$ ，可得  $T_c = 5T_1 = 6T_2$ ， $u_k(t)$  的周期为  $u'_k(t)$  周期的 5 倍或为  $u''_k(t)$  周期的 6 倍。在最简单的情况， $r$  本身即为正整数，若  $T_1 > T_2$ ，则公周期  $T_c$  即为  $T_1$ 。图 10-14 表明  $r=2$  的情况，其中  $T_c = T_1$ 。

若  $\omega_2 = r\omega_1$ ，而  $r$  为无理数 (例如  $\sqrt{2}, \pi, \ln 2, \dots$ ) 则响应  $u_k(t)$  将是非周期性的<sup>①</sup>。

**例 10-4** 试用叠加原理求图 10-15(a) 所示电路的电流  $i(t)$ ，已知  $u_{s1}(t) = 5\sqrt{2} \cos(2t) \text{ V}$ ,  $u_{s2}(t) = 10\sqrt{2} \cos(2t+90^\circ) \text{ V}$ 。

解 作用于电路的两电压源频率相同，作出  $\omega = 2 \text{ rad/s}$  的相量模型如图 10-15(b) 所示，适用于计算任一电源单独作用时的电流。根据叠加原理

$$\dot{I} = \dot{I}' + \dot{I}''$$

其中  $\dot{I}'$  和  $\dot{I}''$  分别为图 10-15(b) 中  $\dot{U}_{s1} = 0$  时和  $\dot{U}_{s2} = 0$  时支路  $Z_3$  的电流。即

$$\begin{aligned}\dot{I}' &= \frac{\dot{U}_{s2}}{Z_2 + Z_1 Z_3 / (Z_1 + Z_3)} \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} \\ &= \frac{\dot{U}_{s2} Z_1}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} = \frac{j10}{2+j6} \text{ A} = \frac{10 \angle 90^\circ}{6.32 \angle 71.6^\circ} \text{ A} \\ &= 1.58 \angle 18.4^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

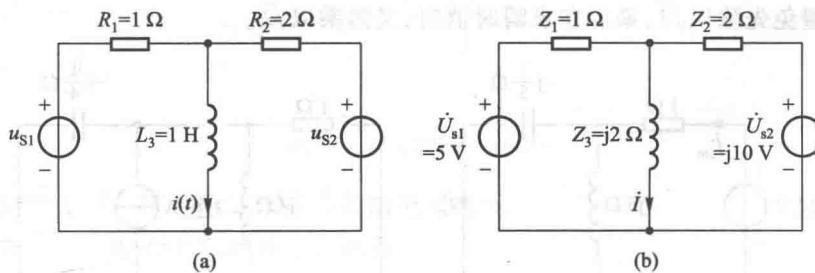


图 10-15 例 10-4

① 如果把  $\sqrt{2}$  当作如 1.4 处理，即认为是一个有理数，而不是无理数，则公周期仍是可找的。

$$\begin{aligned} \dot{I}'' &= \frac{\dot{U}_{s1}}{Z_1 + Z_2 Z_3 / (Z_2 + Z_3)} \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} = \frac{\dot{U}_{s1} Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} \\ &= \frac{10}{6.32 / 71.6^\circ} A = 1.58 / -71.6^\circ A \end{aligned}$$

故得

$$\begin{aligned} \dot{I} &= (1.58 / 18.4^\circ + 1.58 / -71.6^\circ) A \\ &= (1.5 + j0.5 + 0.5 - j1.5) A \\ &= (2 - j) A = 2.24 / -26.6^\circ A \end{aligned}$$

$$i(t) = 2.24\sqrt{2} \cos(2t - 26.6^\circ) A$$

请注意本题相量模型中电源电压采用有效值相量,计算结果为有效值相量,在列写瞬时值表示式时,不要忘记乘以 $\sqrt{2}$ !

**例 10-5** 电路如图 10-16 所示,求电流  $i(t)$ 。


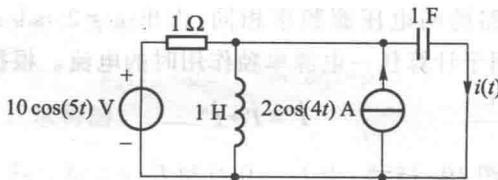


图 10-16 例 10-5

**解** 本题系不同频率的正弦电源作用于电路的问题。就整体说,本题不符合单一频率的条件,不能运用相量法。但是,如果只求每一电源单独作用时的响应,则仍可运用相量法。再根据叠加原理即可解决问题。

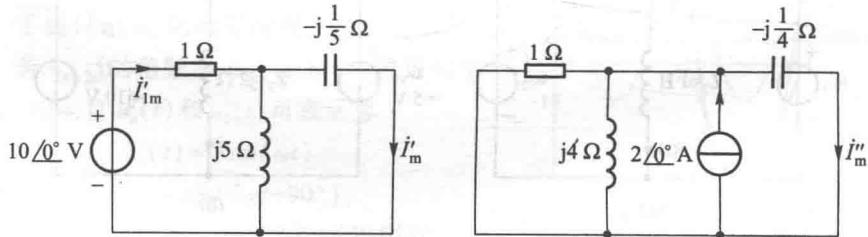先考虑  $10\cos(5t)$  V 电源单独作用于电路,得相量模型如图 10-17(a)所示,注意各元件的阻抗系根据  $\omega = 5$  rad/s 算得。在计算中均用振幅相量,这样在解题时,可避免先除以 $\sqrt{2}$ ,最后在求瞬时值时,又需乘以 $\sqrt{2}$ 。



(a)  $\omega = 5$  rad/s 时

(b)  $\omega = 4$  rad/s 时

图 10-17 例 10-5 相量图

$$\begin{aligned}\dot{I}_{\text{m}}' &= \dot{I}'_{\text{im}} \frac{j5}{j5 - j\frac{1}{5}} = \dot{I}'_{\text{im}} \frac{j25}{j24} = \frac{10 \angle 0^\circ}{(j5)(-j\frac{1}{5})} \times \frac{25}{24} \text{A} \\ &= \frac{250}{24-j5} \text{A} = \frac{250}{24.5} \angle 11.8^\circ \text{A} = 10.2 \angle 11.8^\circ \text{A}\end{aligned}$$

$$i'(t) = 10.2 \cos(5t + 11.8^\circ) \text{ A}$$

考虑  $2\cos(4t)$  A 电源单独作用, 得相量模型如图 10-17(b) 所示, 各元件的阻抗系根据  $\omega = 4$  rad/s 算得。采用振幅相量进行计算。

$$\begin{aligned}\dot{I}_{\text{m}}'' &= 2 \angle 0^\circ \times \frac{j4}{1 + \frac{1}{j4} + j4} \text{A} = 2 \angle 0^\circ \times \frac{16}{15-j4} \text{A} \\ &= \frac{32 \angle 0^\circ}{15.5 \angle -14.9^\circ} \text{A} = 2.06 \angle 14.9^\circ \text{A}\end{aligned}$$

$$i''(t) = 2.06 \cos(4t + 14.9^\circ) \text{ A}$$

故得  $i(t) = i'(t) + i''(t)$

$$= [10.2 \cos(5t + 11.8^\circ) + 2.06 \cos(4t + 14.9^\circ)] \text{ A}$$

$i(t)$  为非正弦周期波, 试问其周期是多少?

上例可以不用叠加原理求解, 本例只能用叠加原理做。

**例 10-6** 图 10-18(a) 所示幅度为 200 V、周期为 1 ms 的方波, 作用于图 10-18(b) 所示的  $RL$  电路。已知方波的傅里叶级数为

$$u_s(t) = \left\{ 100 + \frac{400}{\pi} \left[ \cos(\omega_1 t) - \frac{1}{3} \cos(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega_1 t) - \dots \right] \right\} \text{V}$$

式中

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$$

又,  $R = 50 \Omega$ ,  $L = 25 \text{ mH}$ , 试求稳态时的电感电压。

解 由 (10-13) 式, 转移电压函数

$$H_u(j\omega) = \frac{\dot{U}_{\text{m}}}{\dot{U}_{\text{sm}}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

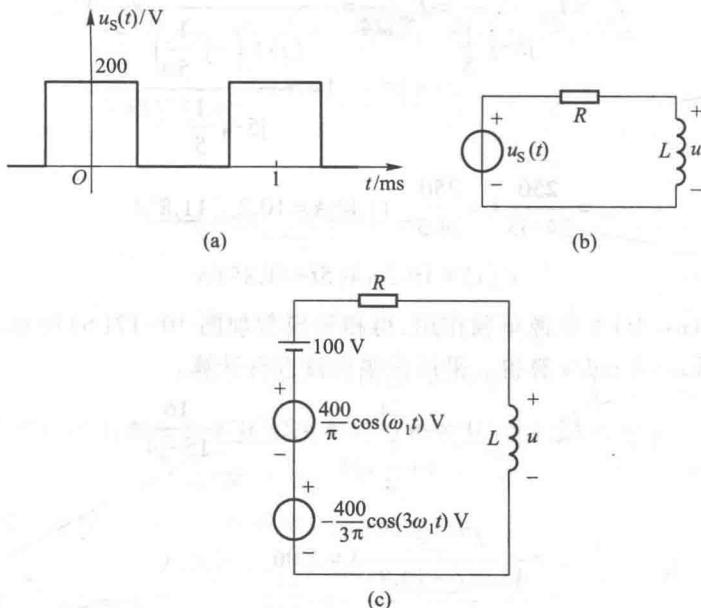


图 10-18 例 10-6

本题输入电压  $u_s$  的频率  $\omega$  为  $0, \omega_1, 3\omega_1, 5\omega_1, \dots$ 。电路可改画为图 10-18(c)。

先考虑输入电压的直流分量 100 V 单独作用。此时  $\omega = 0, H_u(j0) = 0$ , 输出电压为零。

再考虑输入电压的基波  $\frac{400}{\pi} \cos(\omega_1 t)$  V 单独作用。此时电压的振幅相量

$$\dot{U}_{s1m} = \frac{400}{\pi} \angle 0^\circ \text{V} = 127 \angle 0^\circ \text{V}$$

由于  $\omega = \omega_1 = 2\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$ , 得

$$\begin{aligned} H_u(j\omega_1) &= \frac{j\omega_1 L}{R + j\omega_1 L} = \frac{j2\pi \times 10^3 \times 25 \times 10^{-3}}{50 + j2\pi \times 10^3 \times 25 \times 10^{-3}} \\ &= 0.955 \angle 17.66^\circ \end{aligned}$$

故得此时输出电压的振幅相量

$$\begin{aligned} \dot{U}_{1m} &= \dot{U}_{s1m} H_u(j\omega_1) = 127 \angle 0^\circ \times 0.955 \angle 17.66^\circ \text{V} \\ &= 121.28 \angle 17.66^\circ \text{V} \end{aligned}$$

因而输出电压的基波

$$u_1(t) = 121.28 \cos(\omega_1 t + 17.66^\circ) \text{V}$$

输入电压的三次谐波  $\frac{400}{3\pi} \cos(3\omega_1 t) \text{ V}$  单独作用时,  $\omega = 3\omega_1 = 3 \times 2\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$ , 类似地可得

$$\dot{U}_{s3m} = -\frac{400}{3\pi} \angle 0^\circ \text{ V} = 42.4 \angle -180^\circ \text{ V}$$

$$H_u(j3\omega_1) = \frac{j3\omega_1 L}{R + j3\omega_1 L} = 0.993 \angle 6.05^\circ$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{3m} &= \dot{U}_{s3m} H_u(j3\omega_1) = (42.4 \angle -180^\circ \times 0.993 \angle 6.05^\circ) \text{ V} \\ &= 42.10 \angle -173.95^\circ \text{ V} = -42.10 \angle 6.05^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

故得输出电压的三次谐波

$$\begin{aligned}u_3(t) &= 42.10 \cos(3\omega_1 t - 173.95^\circ) \text{ V} \\ &= -42.10 \cos(3\omega_1 t + 6.05^\circ) \text{ V}\end{aligned}$$

其他各次谐波单独作用时,计算方法相似。各次谐波计算结果如表 10-1 所示,表中所列数据已算至 9 次谐波。

表 10-1 各次谐波计算结果(表中所示为振幅相量)

谐波次数	输入谐波相量(单位:V)	$H_u(j\omega)$	输出谐波相量(单位:V)
0	100	0	0
1	$127.0 \angle 0^\circ$	$0.955 \angle 17.66^\circ$	$121.28 \angle 17.66^\circ$
3	$42.4 \angle -180^\circ$	$0.993 \angle 6.05^\circ$	$-42.10 \angle 6.05^\circ$
5	$25.4 \angle 0^\circ$	$0.993 \angle 3.66^\circ$	$25.35 \angle 3.66^\circ$
7	$18.1 \angle -180^\circ$	$0.998 \angle 2.60^\circ$	$-18.06 \angle 2.60^\circ$
9	$14.1 \angle 0^\circ$	$0.999 \angle 2.00^\circ$	$14.10 \angle 2.00^\circ$

由输出谐波相量栏可得输出电压,即电感电压

$$\begin{aligned}u(t) &= [121.28 \cos(\omega_1 t + 17.66^\circ) - 42.10 \cos(3\omega_1 t + 6.05^\circ) + \\ &\quad 25.35 \cos(5\omega_1 t + 3.66^\circ) - 18.06 \cos(7\omega_1 t + 2.60^\circ) + \\ &\quad 14.10 \cos(9\omega_1 t + 2.00^\circ) + \dots] \text{ V}\end{aligned}$$

波形如图 10-19 所示。

傅里叶级数是一个无穷级数,在实际应用时总只能取有限项来计算,必然会有误差。<sup>①</sup>

① 图 10-19 中标有准确结果字样的波形是由时域方法算得的,参看 § 6-8,并《简明》第七章图 7-70 及其说明,该方法虽方便准确,但使用场合毕竟有限。

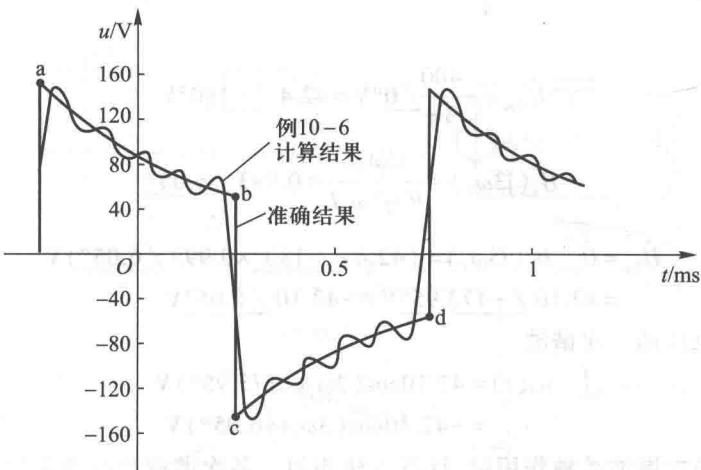


图 10-19 例 10-6 输出电压波形



### 思考题

**10-4** 设  $i_1(t) = [10 \cos(\omega t) + 5 \cos(3\omega t - 30^\circ) - 3 \cos(5\omega t + 60^\circ)] A$ ,  $i_2(t) = [20 \cos(\omega t - 30^\circ) + 10 \cos(5\omega t + 45^\circ)] A$ , 如果要求出  $i(t) = i_1(t) + i_2(t)$ 。下列的做法对不对? 为什么?

先求出  $i_1(t)$ 、 $i_2(t)$  的相量分别为

$$\dot{I}_{1m} = (10 \angle 0^\circ + 5 \angle -30^\circ - 3 \angle 60^\circ) A$$

$$\dot{I}_{2m} = (20 \angle -30^\circ + 10 \angle 45^\circ) A$$

再求出这两相量之和

$$\dot{I}_{1m} + \dot{I}_{2m} \approx I_m$$

由此可得相量  $\dot{I}_m$  所对应的电流  $i(t)$ 。



### 练习题

#### 10-2 某网络的网络函数

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

- (1) 若激励为  $3\cos(2t) + 4\sin(2t)$ , 求响应;
- (2) 若激励为  $3\cos t + 4\sin(2t)$ , 求响应。

$$[2.23\cos(2t - 116.6^\circ); 2.12\cos(t - 45^\circ) + 1.78\cos(2t - 153.4^\circ)]$$

**例 10-7 二极管小信号模型** 图 10-20(a) 所示含二极管电路, 二极管特性曲线如图 10-20(b) 中曲线 D 所示。已知  $u_s(t) = 1.5 + 0.02 \cos(10^4 t) V$ , 试求输出电压  $u_o(t)$ 。

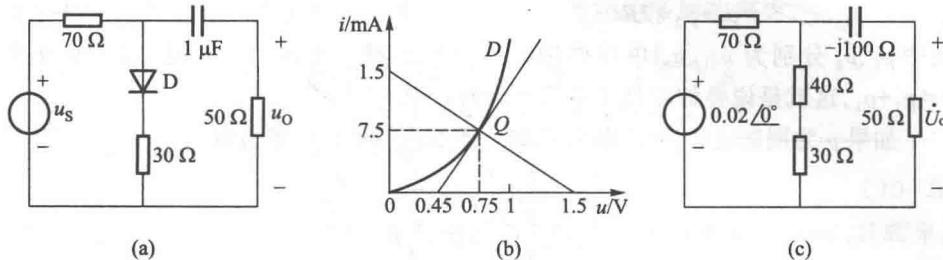


图 10-20 例 10-7

解 求解本题主要是如何处理二极管的问题。第一章 § 1-11 所述为二极管大信号模型。本题外施电压由直流和正弦交流组成,后者振幅远小于前者,属小信号。可先作直流分析确定工作点  $Q$ 。此时,电容看作开路,作负载线如图(b)中所示,  $u$  轴截距为 1.5 V、 $i$  轴截距为  $1.5 \text{ V} / (30+70) \Omega = 15 \text{ mA}$ 。该线与二极管特性曲线的交点,即工作点  $Q$ 。其静态工作电压、电流分别为 0.75 V、7.5 mA。

对叠置在直流工作电压 0.75 V 的小信号电压,在其工作范围内,特性曲线可视为直线。作  $Q$  点的切线,由此可得  $Q$  点的小信号模型,表为电阻,称为动态电阻  $r_d$ ,其值为

$$r_d = \frac{(0.75 - 0.45) \text{ V}}{7.5 \text{ mA}} = 40 \Omega$$

得交流信号作用下,电路的相量模型如图(c)所示。利用戴维南定理和分压关系,可得

$$\begin{aligned} \dot{U}_o &= \dot{U}_{oc} \left( \frac{50}{Z_o + 50 - j100} \right) = (0.01 \text{ V}) \left( \frac{50}{35 + 50 - j100} \right) \\ &= 0.0038 \angle 49.6^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

输出无直流分量,故得

$$u_o(t) = 0.0038 \cos(10^4 t + 49.6^\circ) \text{ V}$$

如  $u_s(t)$  还含有其他小信号谐波,可仿此计算。但它们和直流 1.5 V 间并非叠加关系。如果直流电压改为其他数值,所有小信号谐波均需重新计算。

### § 10-5 平均功率的叠加

本节讨论多个电源作用于电路时功率的计算。设电路如图 10-21 所示。由叠加原理可知

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

其中  $i_1(t)$ 、 $i_2(t)$  分别是电源  $u_{S1}(t)$ 、 $u_{S2}(t)$  单独作用时在电阻  $R$  中产生的电流。瞬时功率为

$$p = R(i_1 + i_2)^2$$

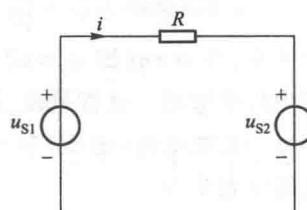


图 10-21 两个电源作用的电路

$$\begin{aligned}
 &= R i_1^2 + R i_2^2 + 2R i_1 i_2 \\
 &= p_1 + p_2 + 2R i_1 i_2
 \end{aligned} \tag{10-22}$$

其中  $p_1, p_2$  分别为  $u_{s1}, u_{s2}$  单独作用时所产生的瞬时功率。一般说,  $i_1 i_2 \neq 0$ , 因此  $p \neq p_1 + p_2$ , 这就是说叠加原理不适用于瞬时功率。

如果  $p$  为周期函数, 其周期为  $T$ , 则一周期内的平均功率当为

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{T} \int_0^T p dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T (p_1 + p_2 + 2R i_1 i_2) dt \\
 &= P_1 + P_2 + \frac{2R}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt
 \end{aligned} \tag{10-23}$$

这里假定了  $p$  的每一分量均是周期为  $T$  的周期函数。式中  $P_1, P_2$  分别为  $u_{s1}, u_{s2}$  单独作用时产生的平均功率。显然, 若

$$\int_0^T i_1 i_2 dt = 0 \tag{10-24}$$

成立, 则

$$P = P_1 + P_2 \tag{10-25}$$

即叠加原理可适用于平均功率的计算。

我们来探讨在正弦稳态下, 使(10-24)式成立, 应满足什么条件。设

$$\begin{aligned}
 i_1(t) &= I_{1m} \cos(\omega_1 t + \psi_1) \\
 i_2(t) &= I_{2m} \cos(\omega_2 t + \psi_2)
 \end{aligned}$$

若  $\omega_1 \neq \omega_2$ , 且  $\omega_2 = r\omega_1$ ,  $r$  为有理数, 必然存在一个公周期  $T_c$ , 而  $T_c = mT_1 = nT_2$ ,  $T_1, T_2$  分别为  $i_1, i_2$  的周期,  $m, n$  为正整数。因此, (10-23)式的积分可在  $[0, T_c]$

区间进行。又若令  $\omega = \frac{2\pi}{T_c}$ , 则  $\omega_1 = m\omega, \omega_2 = n\omega$ , 在这种情况下

$$\begin{aligned}
 \int_0^{T_c} i_1 i_2 dt &= I_{1m} I_{2m} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(m\omega t + \psi_1) \cos(n\omega t + \psi_2) dt \\
 &= \begin{cases} \frac{I_{1m} I_{2m} \pi \cos(\psi_1 - \psi_2)}{\omega} & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}
 \end{aligned} \tag{10-26}$$

由此可见, 若  $m = n$  (即  $\omega_1 = \omega_2$ ), 叠加原理对平均功率不适用; 若  $m \neq n$ , 叠加原理对平均功率适用。这就是说, 多个不同频率的正弦电流(电压)产生的平均功率等于每一正弦电流(电压)单独作用时所产生的平均功率的总和。设流过电阻  $R$  的电流可表示为

$$\begin{aligned}
 i(t) &= I_0 + I_{1m} \cos(\omega_1 t + \psi_1) + I_{2m} \cos(\omega_2 t + \psi_2) + \dots + \\
 &\quad I_{Nm} \cos(\omega_N t + \psi_N)
 \end{aligned} \tag{10-27}$$

其中  $I_0$  为直流电流(其频率可视为零),  $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N$  各不相同, 且比值为有理数(不一定为整数), 则由叠加原理可得一个公周期的平均功率为

$$\begin{aligned} P &= I_0^2 R + \left(\frac{I_{1m}}{\sqrt{2}}\right)^2 R + \left(\frac{I_{2m}}{\sqrt{2}}\right)^2 R + \dots + \left(\frac{I_{Nm}}{\sqrt{2}}\right)^2 R \\ &= I_0^2 R + I_1^2 R + I_2^2 R + \dots + I_N^2 R \\ &= P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_N \end{aligned} \quad (10-28)$$

其中  $I_1, I_2, \dots, I_N$  为各不同频率正弦电流的有效值。在  $\omega_1 < \omega_2 < \dots < \omega_N$ , 且频率成整数倍的情况下, 则  $i(t)$  的周期为  $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$ , (10-28) 式所示为一个周期  $T_1$  的平均功率。

在 § 8-11 曾引入有效值的概念。周期电流(电压)的有效值为一与直流电流(电压)数值相等的常数, 该直流电流与周期电流在电阻  $R$  上的平均功率相等, 如以  $I$  表示该直流电流, 则应有

$$I^2 R = I_0^2 R + I_1^2 R + I_2^2 R + \dots + I_N^2 R$$

因此

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_N^2} \quad (10-29)$$

根据定义, 上式即电流  $i(t)$  的有效值  $I$  的计算式。同理, 如以  $U$  代表周期电压  $u(t)$  的有效值, 则

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_N^2} \quad (10-30)$$

其中  $U_0$  为直流电压分量的数值,  $U_1, U_2, \dots, U_N$  为各不同频率正弦电压的有效值。

周期性非正弦波在用傅里叶级数分解出它的直流分量和各次谐波分量后, 也可用(10-29)、(10-30)式计算该非正弦波的有效值。

**例 10-8** 图 10-21 电路中, 若(1)  $u_{s1}(t) = 100\cos(314t+60^\circ)$  V,  $u_{s2}(t) = 50\cos(314t)$  V; (2)  $u_{s1}(t) = 100\cos(314t+60^\circ)$  V,  $u_{s2} = 50$  V; (3)  $u_{s1}(t) = 100\cos(314t+60^\circ)$  V,  $u_{s2}(t) = 50\cos(471t)$  V。试分别求这三种情况  $R$  的平均功率, 已知  $R = 100 \Omega$ 。

**解** (1) 由于  $u_{s1}$  和  $u_{s2}$  系同频率的正弦电压, 求平均功率时不得使用叠加原理, 但可以用叠加原理求得电流, 然后再算平均功率  $P$ 。

由  $u_{s1}$  和  $u_{s2}$  分别作用时产生的电流, 以相量表示为

$$\dot{I}' = \frac{1}{\sqrt{2}} / 60^\circ A$$

$$\dot{I}'' = \frac{-1}{2\sqrt{2}} / 0^\circ A$$

因而

$$\dot{I} = \dot{I}' + \dot{I}'' = j \frac{0.866}{\sqrt{2}} A$$

故得

$$P = \left( \frac{0.866}{\sqrt{2}} \right)^2 (100) W = 37.5 W$$

(2)  $u_{s1}$  和  $u_{s2}$  频率不同, 可用叠加原理计算平均功率。 $u_{s1}$  单独作用时

$$P_1 = \frac{U_{s1}^2}{R} = \frac{(100/\sqrt{2})^2}{100} W = 50 W$$

$u_{s2}$  单独作用时

$$P_2 = \frac{U_{s2}^2}{R} = \frac{50^2}{100} W = 25 W$$

故得

$$P = P_1 + P_2 = 75 W$$

平均功率  $P$  是瞬时功率  $p$  在  $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{314} s = \frac{1}{50} s$  期间的平均值。

(3)  $u_{s2}$  和  $u_{s1}$  的频率不同, 其比值  $\frac{471}{314} = 1.5$  为有理数,  $u_{s1}$  单独作用时

$$P_1 = \frac{(100/\sqrt{2})^2}{100} W = 50 W$$

$u_{s2}$  单独作用时

$$P_2 = \frac{(50/\sqrt{2})^2}{100} W = 12.5 W$$

故得

$$P = P_1 + P_2 = 62.5 W$$

平均功率  $P$  是瞬时功率  $p$  在  $2T_1$  (或  $3T_2$ ) 期间, 即  $\frac{1}{25} s$  期间的平均值。

**例 10-9** 单口网络端口电压, 电流分别为

$$u(t) = [100 + 100\cos t + 50\cos(2t) + 30\cos(3t)] V$$

$$i(t) = [10\cos(t - 60^\circ) + 2\cos(3t - 135^\circ)] A$$

$u(t)$  与  $i(t)$  为关联参考方向, 试求单口网络吸收的功率。

解 在运用叠加原理计算平均功率时, 每次只考虑一种频率成分的平均功率, 如给定该频率的电压和电流 (同频率的电压分量需合并, 电流亦然), 则由第九章 (9-18) 式可知, 该项功率为  $UI\cos\varphi$ , 因此, 在电压、电流都含多种频率成分时

$$\begin{aligned}
 P &= U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos(\psi_{u1} - \psi_{i1}) + U_2 I_2 \cos(\psi_{u2} - \psi_{i2}) + \dots + \\
 &\quad U_N I_N \cos(\psi_{uN} - \psi_{iN}) \\
 &= P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_N
 \end{aligned} \tag{10-31}$$

本题  $U_0 = 100$ ,  $I_0 = 0$ , 因此  $P_0 = 0$ 。

$$\begin{aligned}
 P_1 &= U_1 I_1 \cos(\psi_{u1} - \psi_{i1}) \\
 &= \left( \frac{100}{\sqrt{2}} \right) \left( \frac{10}{\sqrt{2}} \right) \cos 60^\circ \text{W} \\
 &= 250 \text{ W}
 \end{aligned}$$

本题  $U_2 = 50/\sqrt{2}$ ,  $I_2 = 0$  因此  $P_2 = 0$ 。

$$\begin{aligned}
 P_3 &= U_3 I_3 \cos(\psi_{u3} - \psi_{i3}) = \left( \frac{30}{\sqrt{2}} \right) \left( \frac{2}{\sqrt{2}} \right) \cos 135^\circ \\
 &= -21.2 \text{ W}
 \end{aligned}$$

故得

$$P = P_1 + P_3 = (250 - 21.2) \text{ W} = 228.8 \text{ W}$$

## 练习题

**10-3** 图 10-21 所示电路中,  $R = 10 \Omega$ , 求  $P$ , 若:

- (1)  $u_{S1}(t) = 10\cos(100t) \text{ V}$ ,  $u_{S2}(t) = 20\cos(100t+30^\circ) \text{ V}$ ;
- (2)  $u_{S1}(t) = 20\cos(t+25^\circ) \text{ V}$ ,  $u_{S2}(t) = 30\sin(5t-50^\circ) \text{ V}$ 。

(7.68 W; 65 W)

**10-4** 求下列电流的有效值:

- (1)  $i(t) = [10\sin(\omega t) + 20\cos(\omega t + 30^\circ)] \text{ A}$
- (2)  $i(t) = [10\sin(\omega t) + 20\cos(2\omega t + 10^\circ)] \text{ A}$
- (3)  $i(t) = 15[1 + \cos(314t)] \text{ A}$

(12.25 A; 15.81 A; 18.37 A)

**10-5** 施加于单口网络的电压  $u_{ab}(t) = [100 + 100\cos(\omega t) + 30\cos(3\omega t)] \text{ V}$ ; 流入 a 端的电流  $i(t) = [50\cos(\omega t - 45^\circ) + 10\sin(3\omega t - 60^\circ) + 20\cos(5\omega t)] \text{ A}$ 。求:(1)  $u_{ab}$  的有效值;(2)  $i_{ab}$  的有效值;(3) 平均功率  $P$ 。

(124.3 V; 38.7 A; 1 637.8 W)

## § 10-6 RLC 电路的谐振

含有两种不同储能性质元件的电路, 在某一频率的正弦激励下, 可以表现出一种重要的现象——谐振 (resonance)。这是外施激励的频率恰与电路固有的谐振频率相一致的结果。

就电路本身来看。设 RLC 串联电路相量模型如图 10-22(a) 所示,

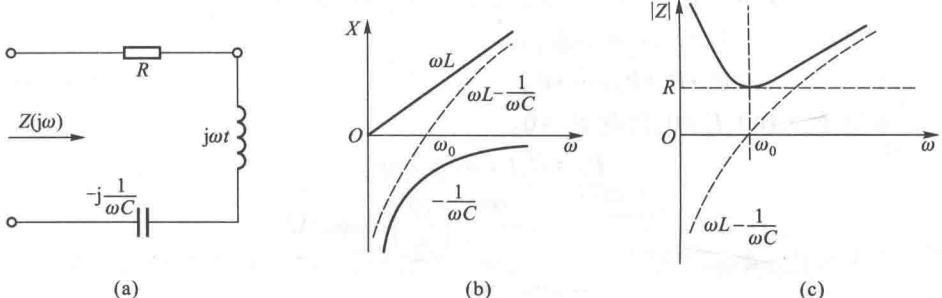


图 10-22 RLC 串联电路及其输入阻抗的幅频特性

其输入阻抗(策动点阻抗)为

$$Z(j\omega) = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \quad (10-32)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (10-33)$$

其中与频率有关的部分当推电抗

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

其频率特性如图(b)所示。由此可得如图(c)所示的输入阻抗  $Z(j\omega)$  的幅频特性。

由幅频特性可知,若

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad (10-34)$$

特性曲线将出现一个最低点

$$|Z| = R \quad (10-35)$$

电路虽含  $L$ 、 $C$ ,但整个电路表现如同一个电阻  $R$ 。出现这一情况时,我们称该电路进入串联谐振。由(10-34)式可知,此时

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (10-36)$$

这频率由参数  $L$ 、 $C$  所确定,属电路本身的特性,称为谐振频率,记为  $\omega_0$ ,始见于例 7-4。

在外施正弦电压源作用下,若激励频率恰好与此 RLC 串联电路的谐振频率一致,电路将作出强烈反应——谐振现象。内因与外因的碰撞!请先看下例。

**例 10-10** RLC 串联电路  $R=2 \Omega$ 、 $L=25 \text{ mH}$ 、 $C=10 \mu\text{F}$ ,求在外施电压  $u_s = 10\sqrt{2} \cos(2000t) \text{ V}$  作用下,电流  $i$ 、电压  $u_L$  和  $u_C$ 。

解 该电路的谐振频率

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{25 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-6}}} \text{ rad/s} = \frac{10^4}{\sqrt{25}} \text{ rad/s} \\ &= \frac{1}{5} \times 10^4 \text{ rad/s} = 2000 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

外施电压的频率与电路的谐振频率一致, 电路处于谐振状态。该电路相量模型如图 10-23 所示, 由此可得:

$$Z = (2 - j50 + j50) \Omega = 2 \angle 0^\circ \Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z} = \frac{10 \angle 0^\circ}{2 \angle 0^\circ} \text{ A} = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_c = \dot{I} (-j50) = -j250 \text{ V} = 250 \angle -90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_L = \dot{I} (j50) = j250 \text{ V} = 250 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_c + \dot{U}_L = 0 \text{ V}$$

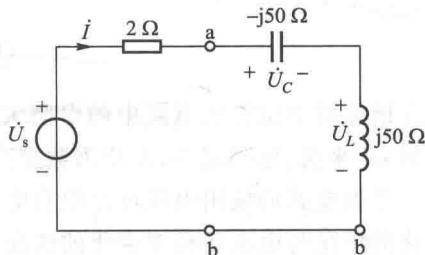


图 10-23 例 10-10

对应的时间函数为

$$i = 5\sqrt{2} \cos(2000t) \text{ A}$$

$$u_c = 250\sqrt{2} \cos(2000t - 90^\circ) \text{ V} = 250\sqrt{2} \sin(2000t) \text{ V}$$

$$u_L = 250\sqrt{2} \cos(2000t + 90^\circ) \text{ V} = -250\sqrt{2} \sin(2000t) \text{ V}$$

$$u_{ab} = 0 \text{ V}$$

从以上结果不难发现, 谐振时的两大强烈反应<sup>①</sup>:

(1) 该电路虽有电容与电感, 但当正弦激励的频率为 2000 rad/s 时, 整个电路却表现如一个纯电阻电路。此时, 阻抗值  $|Z|$  为最小, 在给定电压下, 电流为最大。即若外施电压为其他频率时, 在同等振幅下, 电流均小于该值。

(2) 电容和电感电压的有效值均为 250 V, 为外施电压有效值 10 V 的 25 倍! 局部电压远高于外施电压。但  $u_c$  与  $u_L$  反相, 互相抵消。

由图 10-22 所示幅频特性还可知悉, 当外施激励频率  $\omega$  大于或小于  $\omega_0$  时,  $|Z|$  均呈增大趋势, 但  $\omega < \omega_0$  时, 容抗占优势, 电路将呈现电容性,  $\omega > \omega_0$  时, 感抗占优势, 电路将呈现电感性。这一现象也可用图 10-24 所示相量图表示, 图中外施电压的有效值为  $U$ 。

<sup>①</sup> 物理系统有其本身的谐振频率。历史记载: 曾有一队步兵, 步伐整齐地通过一座大桥, 引发谐振, 大桥剧烈摆动, 终于坍塌。

如果把谐振时动态元件的电压与激励电压之比用  $Q$  表示, 以  $I_0$  表示谐振电流, 则有

$$\frac{U_L}{U} = \frac{I_0 \omega_0 L}{I_0 R} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q$$

$$\frac{U_C}{U} = \frac{I_0 / \omega_0 C}{I_0 R} = \frac{1}{\omega_0 R C} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q$$

在谐振时, 电容和电感两端电压相等, 且为电源电压的  $Q$  倍。 $Q$  称为  $RLC$  串联电路的 品质因数, 常定义为

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \quad (10-37)$$

由于谐振时电抗常比电路中的电阻大得多,  $Q$  值一般在几十到几百之间。对一定的  $\omega_0$  来说, 电阻越小, 品质因数越高。

谐振电路的输出电压可以取自电阻、电容或电感。取自电阻时, 电压随频率变化的情况与电流随频率变化的情况相似。以图 10-22(a) 所示电路为例并结合图(c) 所示的输入阻抗幅频特性, 不难得出图 10-25 的电流幅频特性, 即 谐振曲线, 图中显示了  $R=2 \Omega$ , 即  $Q=25$  时和  $R=0.5 \Omega$ 、即  $Q=100$  时的两条曲线。两相比较,  $Q$  较大时, 曲线较为尖锐。这是因为: 当  $L, C$  为定值而  $R$  较小时,  $R$  在阻抗中居弱势, 电流随频率而变就较为明显。这样就能较好地选择某一频率而排除其他频率成分, 这种性质称为电路的 选择性 (selectivity)。 $Q$  值越高, 选择性越强。收音机就是利用  $RLC$  电路的这一性质, 选择需要收听的电台。但选择性并非越高越好, 还需考虑通频带  $BW$  这一技术指标。单一频率的正弦波并不能携带信息。谐振电路必须具有足够宽的通频带, 对收音机, 通频带宽其音质就好, 因为它能将低音到高音都逼真地放送出来。通频带的概念已在 § 10-3 的例 10-3 中作过介绍, 当时规定低通电路从 0 至半功率点频率为其通频带。 $RLC$  电路具有 带通 (band pass) 的性质, 其通频带也是由半功率点频率规定的, 半功率点频率为电流下降至谐振电流  $I_0$  的  $1/\sqrt{2}$  时的频率, 如图 10-26 所示。显然, 存在两个半功率点频率  $\omega_2$  和  $\omega_1$ , 可分别称为上、下半功率点频率, 而通频带

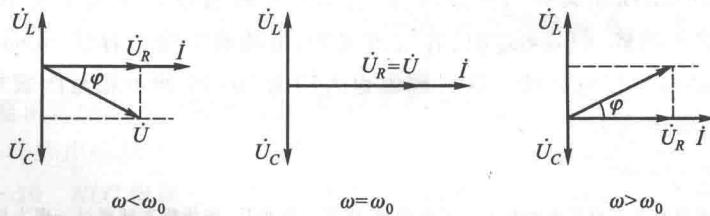


图 10-24  $RLC$  串联电路的相量图

$$BW = \omega_2 - \omega_1 \quad (10-38)$$

我们也许已感到了品质因数越高(选择性越强)通频带越窄这一情况,但随后将证明这一事实。

就电容电压、电感电压来说,谐振时虽然可以出现越高电压,但都并非它们的最高电压,前者的最高电压出现在谐振频率之前,而后者则在谐振频率之后。图 10-22 所示电路的各响应随  $\omega$  变化的示意曲线如图 10-27 所示。以  $U_L$  为例来说,谐振频率时电流达到最大,频率增加电流虽然下降,但感抗  $\omega L$  却是增长的,因而  $U_L$  的最大值是可以发生在谐振频率之后的。类似地,也可理解何以  $U_c$  的最大值发生在谐振频率之前。

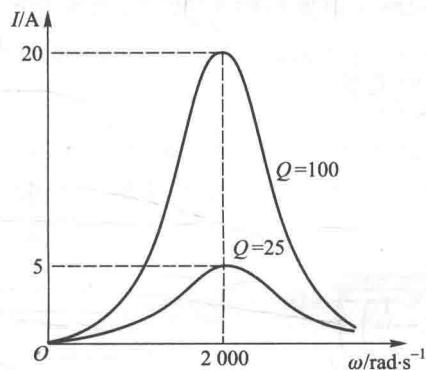


图 10-25 谐振曲线

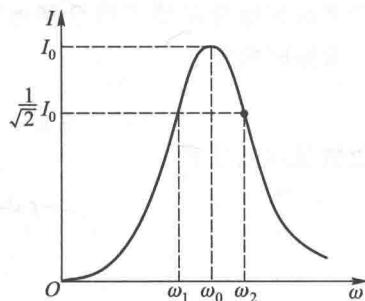


图 10-26 RLC 电路的通频带

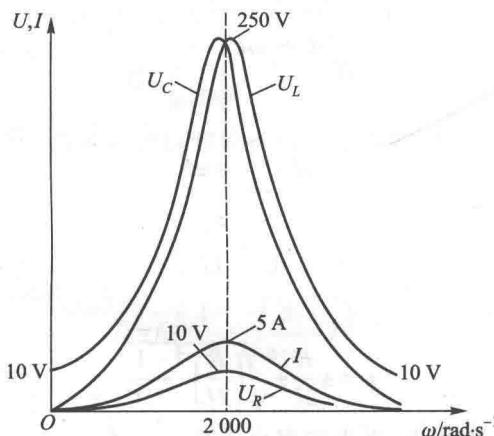


图 10-27 图 10-22 所示电路各电流、电压的幅频曲线

**例 10-11** 已知 RLC 串联电路中  $R = 100 \Omega$ ,  $L = 1 \text{ H}$ ,  $C = 1 \mu\text{F}$ , 求在外施电压  $100\sqrt{2} \cos(1003t) \text{ V}$  作用下,  $\omega = \omega_0$  和  $\omega = 1003 \text{ rad/s}$  时的电感电压。

解 该电路的谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000 \text{ rad/s}$$

当  $\omega = 1003 \text{ rad/s}$  时

$$\begin{aligned} U_L &= \frac{|\text{j}1003|}{\left|100+\text{j}1003-\text{j}\frac{10^6}{1003}\right|} \times 100 \text{ V} \\ &= \frac{|\text{j}1003|}{\left|100+\text{j}5.99\right|} \times 100 \text{ V} = \frac{10030}{100.18} \text{ V} = 1001.2 \text{ V} \end{aligned}$$

谐振时若外施电压仍为 100 V，则此时的  $U_L$  应为  $100Q$ ，而  $Q = \omega_0 L / R = 10$ ，故  $U_L = 1000 \text{ V}$ 。由此可见，所求电感电压仅略高于谐振时的 1000 V，实用上常忽略这一差别，认为谐振时  $U_L$  最大。

下面来推导品质因数  $Q$  和通频带  $BW$  的关系。

谐振时电流为

$$I_0 = \frac{U_s}{R}$$

其他情况时电流为

$$I = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

根据半功率频率的定义，由以上两式可得出频率为  $\omega_1, \omega_2$  时的关系式，即

$$\frac{I}{I_0} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10-39)$$

由此可得

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = \pm R$$

$$\omega^2 \mp \frac{R}{L} \omega - \frac{1}{LC} = 0$$

解得

$$\omega = \pm \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

由于  $\omega$  必须为正值，故得上、下半功率点频率

$$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \quad (10-40a)$$

$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \quad (10-40b)$$

因此由(10-38)式可得

$$BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \quad (10-41)$$

亦即通频带的宽度与电路参数  $R$ 、 $L$  有关。根据(10-37)式可得品质因数  $Q$  与通频带的关系为

$$Q = \frac{\omega_0}{BW} \quad (10-42)$$

综合有关公式可得

$$BW = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \quad (10-43)$$

这一重要公式表明:对一定的  $\omega_0$  来说, 品质因数越高, 通频带越窄。

若把(10-40a)、(10-40b)两式相乘, 由(10-34)式可得

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \quad (10-44)$$

**例 10-12** 设计一  $RLC$  串联电路, 谐振频率为  $10^4$  Hz, 通频带为 100 Hz。串联电阻及负载电阻为  $10\Omega$  及  $15\Omega$ 。通频带起止频率是多少?

解 电路总电阻为  $(10+15)\Omega = 25\Omega$ 。

$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{10^4}{100} = 10^2$$

所需电感

$$L = \frac{QR}{\omega_0} = 39.8 \text{ mH}$$

所需电容

$$C = \frac{1}{\omega_0 R Q} = 6360 \text{ pF}$$

由(10-40a)、(10-40b)两式可得以频率  $f$  和品质因数  $Q$  表示的上、下半功率点频率(以 Hz 计)的公式为

$$f_1 = f_0 \left( -\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$

$$f_2 = f_0 \left( \frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{4Q^2} + 1} \right)$$

当  $Q$  值较高时,  $\frac{1}{4Q^2} \ll 1$ , 故得

$$f_1 \approx f_0 \left( -\frac{1}{2Q} + 1 \right) = 9950 \text{ Hz}$$

$$f_2 \approx f_0 \left( \frac{1}{2Q} + 1 \right) = 10050 \text{ Hz}$$

通频带为 9950 Hz 至 10050 Hz。

在电子技术中也常用到如图 10-28 所示 GLC 并联电路, 外施正弦电流源为  $i$ , 输出为电导电流  $i_G$ 。由相量模型可得电路的输入导纳

$$Y(j\omega) = G + j \left( \omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

由此可知, 若

$$\omega C = \frac{1}{\omega L} \quad (10-45)$$

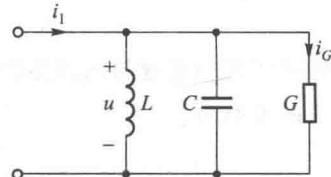


图 10-28 GLC 并联谐振电路

则输入导纳的虚部为零。满足(10-45)式的  $\omega$  值记为  $\omega_0$ , 即

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (10-46)$$

时,  $Y$  的虚部为零, 此时  $Y=G$ ,  $i$  与  $i_G$  同相, 亦即  $i$  与  $\dot{U}$  同相。电路发生谐振。此时电感电流与电容电流反相, 互相抵消。它们均可能远高于外施电流, 出现超高电流。根据对偶关系, 电路的品质因数则为

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 L G} \quad (10-47)$$

$Q$  与电导成反比。因而对一定的  $\omega_0$  来说, 电导越小, 通频带越窄。通频带为

$$BW = \frac{G}{C} = \frac{\omega_0}{Q} \quad (10-48)$$

半功率点频率的计算公式仍如(10-40a)、(10-40b)两式所示。

由对偶关系也可知: 当频率低于  $\omega_0$  时, 电路呈现电感性,  $i$  滞后  $i_G$ , 即  $i$  滞后  $\dot{U}$ 。当频率高于  $\omega_0$  时, 电路呈现电容性。

**例 10-13** GLC 并联电路如图 10-28 所示,  $G = \frac{1}{10}$  S,  $L = 0.25$  mH,  $C = 100 \mu F$ , 已知外施电流源电流有效值为 10 A, 若电路处于谐振, 试求各支路电流和电压的有效值。

**解** 谐振时外施电流全部流经电阻, 产生电压  $10 \times 10$  V = 100 V, 此即所求电路电压。

电感电流、电容电流均为外施电流的  $Q$  倍, 而  $Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \left( \frac{1}{\sqrt{LC}} \right) \left( \frac{C}{G} \right) = 20$ , 故

得这两支路电流均为  $20 \times 10$  A = 200 A。

**例 10-14** GLC 并联电路也常用于收音机中。设立体声收音机调谐在 FM 波段 98 MHz, 已知  $L = 0.1 \mu H$ ,  $Q = 120$ 。(1) 试求  $G$  和  $C$ ; (2) 试求 98.1 MHz 信号电流产生的电压与谐振时的电压之比, 设信号电流幅度不变。

$$\text{解 (1)} \quad C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 98 \times 10^6)^2 (0.1 \times 10^{-6})} \text{F} = 26.4 \text{ pF}$$

$$G = \frac{1}{\omega_0 L Q} = \frac{1}{(2\pi \times 98 \times 10^6) (10^{-7}) (120)} \text{S} = 135 \mu\text{S}$$

(2) 谐振时, 电压记为  $\dot{U}_0$ , 则

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{I}}{Y(j\omega)} = \frac{\dot{I}}{G} = \frac{1}{135 \times 10^{-6}} \dot{I} = 7407 \dot{I}$$

$$U_0 = 7407 I$$

98.1 MHz 时

$$U = \frac{I}{\sqrt{G^2 + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}$$

其中

$$G = 135 \times 10^{-6} \text{ S}$$

$$\omega C = (2\pi \times 98.1 \times 10^6) (26.4 \times 10^{-12}) \text{S} = 1627 \times 10^{-6} \text{ S}$$

$$\frac{1}{\omega L} = \frac{1}{(2\pi \times 98.1 \times 10^6) (10^{-7})} \text{S} = 1/61.64 \text{ S} = 1622 \times 10^{-6} \text{ S}$$

因此

$$U = \frac{I}{1465 \times 10^{-6}} = 68I \quad \frac{U}{U_0} = \frac{68}{7407} = 0.0092$$

此时电压不及谐振时电压的 1%, 反映出电路的频率选择性。

### 思考题

10-5 图 10-29 所示四个电路, (1) 当  $\omega = \omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC_1}}$  时, 哪些电路相当于短路, 哪些相当

于开路?

(2) 有人认为在另一频率  $\omega_2$  时, 图 10-28(c)、(d) 所示两电路相当于开路。是否可能? 如有可能,  $\omega_2$  是大于还是小于  $\omega_1$ ?

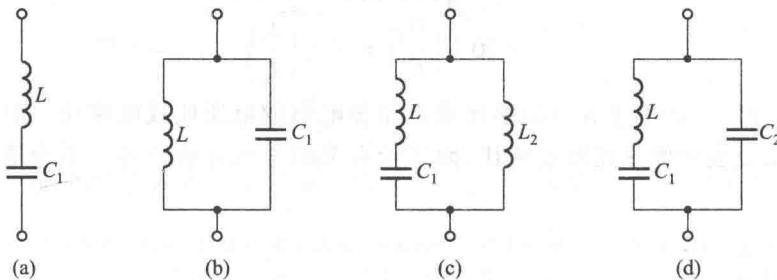


图 10-29 思考题 10-5

**10-6** 若 RLC 串联电路的输出电压取自电容，则该电路具有带通、高通、低通三种性质中的哪一种？

## 练习题

**10-6** RLC 串联电路中  $R = 10 \Omega$ ,  $L = 0.2 \text{ mH}$ ,  $C = 5 \text{ nF}$ , 计算:(1)  $\omega_0$ ; (2)  $Q$ ; (3)  $BW$ ; (4) 电流为其谐振时电流的 80% 时的频率值。

$$(10^6 \text{ rad/s}; 20; 5+10^4 \text{ rad/s}; 1.019 \times 10^6 \text{ rad/s}; 0.981 \times 10^6 \text{ rad/s})$$

**10-7** RLC 并联电路的谐振频率为  $10^7 \text{ rad/s}$ , 通频带为  $10^5 \text{ rad/s}$ , 若  $R$  为  $100 \text{ k}\Omega$ , 计算:(1)  $Q$ ; (2)  $L$ ; (3)  $C$ ; (4) 上、下半功率点频率

$$(100, 100 \mu\text{H}, 100 \text{ pF}, 9.95 \times 10^6 \text{ rad/s}, 10.05 \times 10^6 \text{ rad/s})$$

## § 10-7 音响系统低音音量控制

音响系统一般称作 hi-fi, 即 high-fidelity stereo system 的简称, 都有可分别调节的高音 (treble) 音量控制和低音 (bass) 音量控制, 调出希望听到的音调 (tone)。这里以低音音量控制为例, 说明所学电路分析的应用。

先说明分贝 (dB) 的含义。在表示转移电压比 (电压增益) 或转移电流比 (电流增益) 的比值大小时, 常用分贝表示, 尤其在音响技术中。

分贝是贝尔 (Bel)<sup>①</sup>的  $1/10$ , 贝尔原是用于量度两功率之比的, 它的定义是

$$\text{Bel 数} = \lg\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \quad (10-49)$$

其中  $\lg$  是以 10 为底的常用对数。分贝数为贝尔数的 10 倍, 故得

$$\text{dB 数} = 10 \lg\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \quad (10-50)$$

因此, 如果功率比  $P_2/P_1$  为 10, 我们就说  $P_2$  比  $P_1$  高 10 dB。如果这些功率为相等的电阻所吸收, 则

$$\begin{aligned} \text{dB 数} &= 10 \lg\left(\frac{U_2^2/R}{U_1^2/R}\right) = 10 \lg\left(\frac{I_2^2 R}{I_1^2 R}\right) \\ &= 20 \lg\left(\frac{U_2}{U_1}\right) = 20 \lg\left(\frac{I_2}{I_1}\right) \end{aligned}$$

严格说, 分贝只能用于表示功率比或是相等电阻的电压比或电流比。但是目前分贝已用于表示电压比或电流比, 而不论有关的电阻是否相等。不论是电压比

<sup>①</sup> Bel 这一比值数是为纪念电话发明人 Alexander Graham Bell (1847—1922) 而采用的。dB 不允许写作 db, d 为 deci 之意。功率比只是一个数值, 没有单位。取对数后, 仍然只是一个数值, 但人们赋予这个数值以 Bel 或 dB 数的称呼。进入“对数世界”的好处, 可参看本书第 3 版 § 13-6。

还是电流比,比值数及其分贝数的关系如表 10-2 所示,表中

$$|H| = \frac{U_2}{U_1} \text{ 或 } |H| = \frac{I_2}{I_1}$$

表 10-2 比值  $|H|$  和分贝数的关系

$ H $	0.001	0.01	0.1	0.2	0.707	1	1.414	2	3	10	100	1 000
$\lg  H $	-3	-2	-1	$\frac{1.301}{-0.699}$	$\frac{1.849}{-0.151}$	0	0.1504	0.301	0.477	1	2	3
$20 \lg  H $ (dB)	-60	-40	-20	-14	-3	0	3	6	9.5	20	40	60

记住下面的关系是很有用的:

1 dB:比值大约变化 12%

6 dB:比值几乎变化 1 倍

20 dB:比值准确变化 10 倍

对音量控制,我们要求电压增益可以为正(信号得到放大,又称 boost),可以为负(信号得到衰减,又称 cut),也可以为零(对信号无影响)。另外,当然要求随着频率的增长,频率响应应趋于 0 dB。音频范围为 20 Hz 至 20 kHz,300 Hz 以下为低频段。要使增益为正,需用运放(OPA);要求使增益能随频率而变,需用动态元件。由于采用运放,动态元件只需电容即可,传统无源滤波器中的电感,因其笨重、价高、集成困难,已不使用。我们所称的低音音量控制电路是一种 RC 有源滤波器。

图 10-30 所示为一 RC 低通有源滤波器,设运放为理想的,可求得

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = -\frac{\frac{1}{j\omega C + 1/R_2}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{(j\omega R_2 C + 1)} \quad (10-51)$$

此即该电路正弦稳态网络函数,可研究其频率响应。由此可知

$$H(0) = -\frac{R_2}{R_1}$$

即:

$$|H(0)| = \frac{R_2}{R_1}, \angle H(0) = -180^\circ$$

可见  $\omega=0$  时,增益最大。随着  $\omega$  的增长,增益将逐渐减小,具有低通性质。当



$$\omega_c = \frac{1}{R_2 C}$$

时,增益为 -3 dB,即  $|H(j\omega)|$  为 0.707。 $\omega_c$  为截止频率或半功率点频率(参看

例 11-4), 也可称为 3 dB 频率。

对图 10-30 所示基本  $RC$  低通电路稍加改进可得图 10-31 所示的低音音量控制电路。其节点电压方程为

$$\left. \begin{aligned} & \left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{(1-\alpha)R_2} + j\omega C \right] \dot{U}_1 - j\omega C \dot{U}_2 = \frac{1}{R_1} \dot{U}_s \\ & -j\omega C \dot{U}_1 + \left( \frac{1}{\alpha R_2} + \frac{1}{R_1} + j\omega C \right) \dot{U}_2 - \frac{1}{R_1} \dot{U}_o = 0 \\ & -\frac{1}{(1-\alpha)R_2} \dot{U}_1 - \frac{1}{\alpha R_2} \dot{U}_2 = 0 \end{aligned} \right\} \quad (10-52)$$

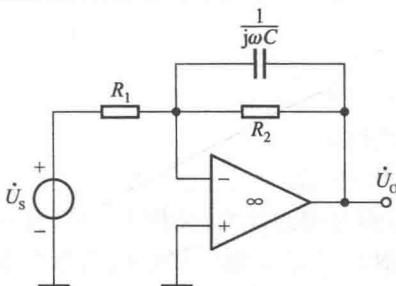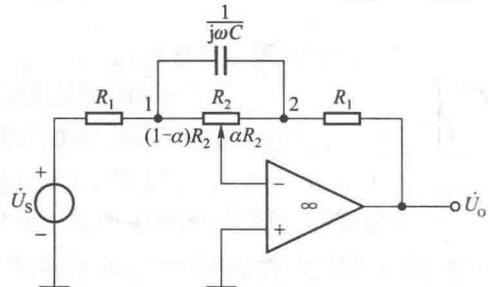图 10-30  $RC$  低通有源滤波器图 10-31 低音音量控制电路  
 $\alpha$  表示电位器的设定位置,  $0 \leq \alpha \leq 1$ 

注意该电路共有 4 个节点, 除节点电压  $\dot{U}_1$ 、 $\dot{U}_2$  外, 尚有输出端的节点电压  $\dot{U}_o$  和电位器  $R_2$  滑动端的节点电压, 但后者电压为零(理想 OPA!), 其节点电压方程如(10-52)所示。由方程组可解得

$$H(j\omega) = \frac{-(R_1 + \alpha R_2 + j\omega R_1 R_2 C)}{R_1 + (1-\alpha)R_2 + R_1 R_2 C s}$$

显然,  $\alpha$  不同, 亦即电位器  $R_2$  滑动端位置不同,  $H(j\omega)$  也不同。当  $\alpha = 0.5$  时, 即滑动端在中心位置时,

$$|H(j\omega)| = 1$$

亦即此时对所有频率, 增益均为 1(0 dB)

调节  $\alpha$ , 可控制信号的放大或衰减, 以  $\alpha = 0.8$  和  $\alpha = 0.2$  为例来说明:


$$H(j\omega)_{\alpha=0.8} = \frac{-(R_1 + 0.8R_2) + j\omega R_1 R_2 C}{(R_1 + 0.2R_2) + j\omega R_1 R_2 C}$$

$$H(j\omega)_{\alpha=0.2} = \frac{-(R_1 + 0.2R_2) + j\omega R_1 R_2 C}{(R_1 + 0.8R_2) + j\omega R_1 R_2 C}$$

由此可得

$$H(j\omega)_{\alpha=0.8} = \frac{1}{H(j\omega)_{\alpha=0.2}}$$

亦即对称于  $\alpha=0.5$  的两个电位器位置  $\alpha=0.8$  和  $\alpha=0.2$ , 它们的增益  $|H(j\omega)|$  是互为倒数的。在  $\alpha=0.8$  时增益若为 10(20 dB), 则在  $\alpha=0.2$  时增益为 0.1(-20 dB)。中心点位置的一边是放大另一边是衰减。其他对称于  $\alpha=0.5$  的  $\alpha$  值也有类似情况, 这样就随着电位器的移动控制着信号的放大量或衰减量。幅频特性示意图如图 10-32 所示。

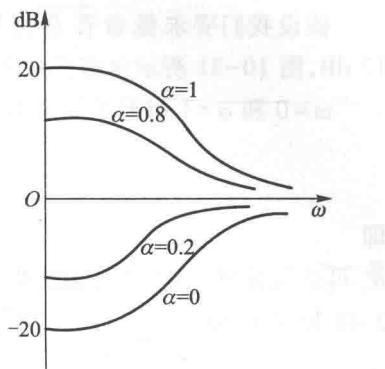

$R_1, R_2$  和  $C$  值取决于两个设计要求。图 10-32 幅频特性( $\text{dB}-\omega$ )示意图其一取决于低音段通带的放大量和衰减量的选定; 其二取决于通带内放大量或衰减量变化达 3 dB 时频率的选定。参数值是根据  $\alpha=1$  或  $\alpha=0$  时满足上述选定来确定的。

由  $H(j\omega)$  表示式可知,  $|H(j\omega)|$  在  $\omega=0$ , 且  $\alpha=1$  时为量大, 即最大增益为

$$|H(j0)|_{\alpha=1} = \frac{R_1+R_2}{R_1}$$

而在  $\omega=0$ , 且  $\alpha=0$  时为最小其值为上式的倒数, 即最大衰减为

$$|H(j0)|_{\alpha=0} = \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

$\alpha=1$  时, 增益随频率的变化关系为

$$|H(j\omega)|_{\alpha=1} = \left| \frac{R_1+R_2+j\omega R_1 R_2 C}{R_1+j\omega R_1 R_2 C} \right| = \frac{R_1+R_2}{R_1} \left| \frac{1+j\omega \frac{R_1}{R_1+R_2} \cdot R_2 C}{1+j\omega R_2 C} \right|$$

若  $\frac{R_1+R_2}{R_1} \gg 1$ , 并令  $\omega R_2 C = 1$ , 即  $\omega = \frac{1}{R_2 C}$  时

$$\left| H\left(j\frac{1}{R_2 C}\right) \right|_{\alpha=1} \approx \frac{R_1+R_2}{R_1} \left| \frac{1}{1+j1} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{R_1+R_2}{R_1}$$

故得 3 dB 频率

$$\omega_c = \frac{1}{R_2 C}$$

同理,  $\alpha=0$  时, 可得

$$\left| H\left(j \frac{1}{R_2 C} \right) \right|_{\alpha=0} \approx \frac{R_1}{R_1 + R_2} |1+j1| = \sqrt{2} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

假设我们要求低音音量控制的最大增益为 20 dB,而在 40 Hz 时增益为 17 dB,图 10-31 所示电路的参数可选用如下:

$\omega = 0$  和  $\alpha = 1$  时要求增益为 20 dB,因此

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} = 10$$

即

$$R_2 = 9R_1$$

$R_1$  可选用标准电阻 11.1 k $\Omega$ , $R_2$  选用 100 k $\Omega$  电位器。由于  $(R_1 + R_2)/R_1 \gg 1$ ,由 3 dB 频率为 40 Hz,得

$$C = \frac{1}{2\pi(40)(10^5)} F = 39.79 \text{ nF}$$

选用标准电容 39 nF。

校核 根据所选  $R_1$  和  $R_2$ , $\alpha = 1$  时最大增益为

$$20 \lg \left( \frac{111.1}{11.1} \right)_{\alpha=1} = 20.01 \text{ dB}$$

当  $C$  为 39 nF 时,3 dB 频率  $\omega_c$  为

$$\frac{1}{R_2 C} = \frac{10^9}{(10^5)(39)} \text{ rad/s} = 256.41 \text{ rad/s}$$

或 40.81 Hz。该频率时的增益为

$$\begin{aligned} |H(j256.41)|_{\alpha=1} &= \left| \frac{111.1 \times 10^3 + j256.41(11.1)(100)(39)10^{-3}}{11.1 \times 10^3 + j256.41(11.1)(100)(39)10^{-3}} \right| \\ &= 7.11 \end{aligned}$$


因此 40.81 Hz 时的增益 dB 数

$$20 \lg(7.11)_{\alpha=1} = 17.04 \text{ dB}$$

## // 习题 //

### § 10-1 基本概念

**10-1** 如图题 10-1 所示方波电压的峰谷值为 20 V,周期为 2  $\pi$ s。若滤去其三次谐波,试绘出波形图。问所得波形的峰谷值是多少? [非正弦周期波的峰值(最大值)与谷值(最小值)之差称为该周期波的“峰谷值”(peak-to-valley value),旧称“峰峰值”(peak-to-peak value)。]

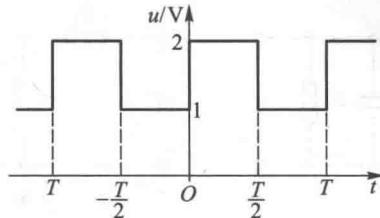

图题 10-1


10-2 试写出图题 10-1 所示方波的傅里叶级数。(利用正文图 10-1(a) 所示方波的傅里叶级数表示式。)

### § 10-2 再论阻抗和导纳


10-3 电路如图题 10-2 所示, 已知网络 N 的输入阻抗

$$Z(j\omega) = \frac{j\omega[(j\omega)^2 + 4]}{(j\omega)^2 + 1}$$

(1) 当电流源  $i_s(t) = 2\cos(2t)$  A 经过  $RL$  并联电路作用于网络 N 时, 求 N 两端的电压。  
已知  $R = 2 \Omega, L = 1 \text{ H}$ ; (2) 当  $RL$  并联组合换以  $1 \Omega$  的电阻, 且电流源改为电压源  $u_s(t) = 2\cos(2t)$  V 时, 求流入网络 N 的电流。

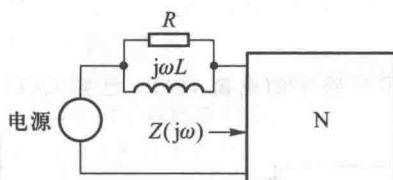

图题 10-2

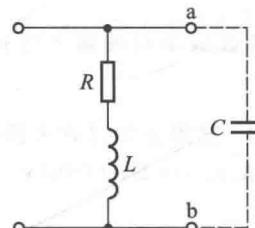


图题 10-3

10-4 电路如图题 10-3 所示,

- (1) 在  $\omega \neq 0$  时, 是否存在能使  $Z(j\omega)$  为实数的  $R, L$  值? a、b 端开路,  $C$  未接入。
- (2) 如果在 a、b 端接电容  $C$ , 求  $Z(j\omega)$ ;
- (3) 使  $Z(j\omega) = \frac{L}{RC}$ , 频率应为多少?

### § 10-3 正弦稳态网络函数

10-5 你能总结出一阶低通电路和一阶高通电路电压转移函数  $H_u$  的一般形式吗? 试求图题 10-4 所示两电路的  $H_u$ , 确定它们是低通还是高通, 并绘频率响应草图。

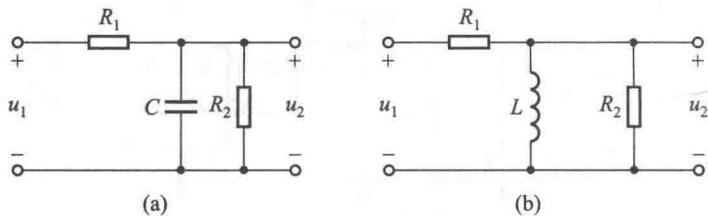

图题 10-4

**10-6** 多级放大器常用图 10-10 所示电路来进行级间耦合。若  $C = 10 \mu\text{F}$ ,  $R = 1.5 \text{ k}\Omega$ , 求该电路的通频带是多少? 若增大电容, 对通频带有何影响? (在电子电路中  $C$  称为耦合电容。)


**10-7** 在图 10-10 所示  $RC$  电路中, 若  $R = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.01 \mu\text{F}$ , 问输入电压  $u_1$  的频率应为多少, 才能使输出电压  $u_2$  的相移恰好超前于输入电压  $45^\circ$ ? 如输入电压振幅为 1 V, 求输出电压的振幅。

如果输入电压的频率  $f = 600 \text{ Hz}$ , 振幅为 1 V, 问输出与输入的相位差是多少度? 输出电压振幅是多少?

#### § 10-4 正弦稳态的叠加

**10-8** 已知作用于  $RLC$  串联电路的电压为  $u(t) = [50\cos(\omega t) + 25\cos(3\omega t + 60^\circ)] \text{ V}$ , 且已知基波频率时的输入阻抗为  $Z(j\omega) = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = [8 + j(2 - 8)] \Omega$ 。求电流  $i(t)$ 。


**10-9** 试用叠加原理求图题 10-5 所示电路中的电流  $i(t)$ 。已知  $i_s(t) = 10\sin(100t) \text{ mA}$ ,  $u_s(t) = 5\cos(100t) \text{ V}$ 。

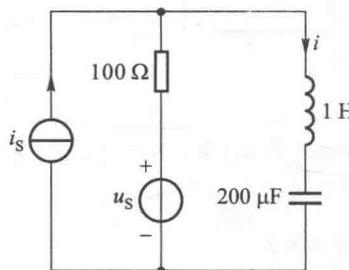


图题 10-5

**10-10** 电路如图题 10-6 所示, 已知  $i_s(t) = \sin t \text{ A}$ ,  $u_s(t) = \cos(3t) \text{ V}$ , 试求  $u(t)$ 。

**10-11** 图题 10-7 所示电路的输入  $u_s(t)$  为非正弦波, 其中含有  $\omega = 3 \text{ rad/s}$  及  $\omega = 7 \text{ rad/s}$  的谐波分量。如果要求在输出电压  $u(t)$  中不含这两个谐波分量, 问  $L$  和  $C$  应为多少?

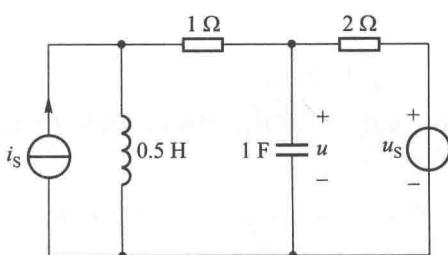

图题 10-6

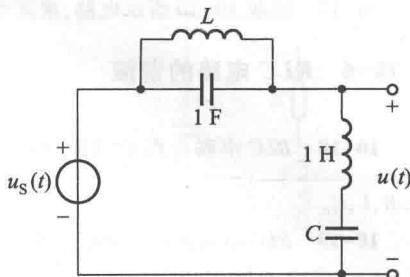

图题 10-7

### § 10-5 平均功率的叠加

10-12 图题 10-8 所示单口网络 N 端口电压、电流为

$$u(t) = \left[ \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(3t - \frac{\pi}{3}\right) \right] V$$

$$i(t) = \left[ 5\cos t + 2\cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right) \right] A$$

求网络消耗的平均功率, 电流、电压的有效值。

10-13 施加于  $15 \Omega$  电阻的电压为

$$u(t) = [100 + 22.4\cos(\omega t - 45^\circ) + 4.11\cos(3\omega t - 67^\circ)] V$$

试求电压的有效值和电阻消耗的平均功率。


10-14 非正弦周期波的有效值也可以根据定义式(8-66)或(8-67)由波形来计算, 试计算图 10-1 所示各周期波的有效值。

10-15 电路如图题 10-9 所示, 已知


$$u_{s1}(t) = u_{s2}(t) = \cos t V$$

- (1) 计算电路中的电流  $i(t)$ ;
- (2)  $i(t)$  的有效值是多少?
- (3) 计算电阻消耗的平均功率;
- (4) 计算  $u_{s1}(t)$  单独作用时电阻消耗的平均功率;
- (5) 计算  $u_{s2}(t)$  单独作用时电阻消耗的平均功率;
- (6) 由(3)、(4)、(5)的计算结果, 你能得出什么结论?

10-16 接续上题, 当  $u_{s1}(t) = \cos t V, u_{s2}(t) = \cos(2t) V$  时, 重复求解各项, 并讨论所得结果。

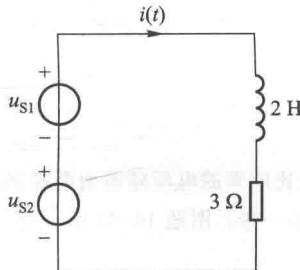

图题 10-9

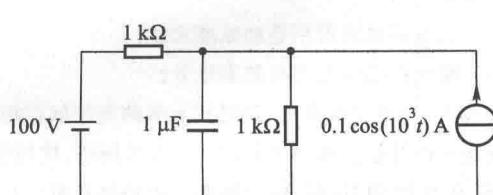

图题 10-10

10-17 图题 10-10 所示电路,求其中每一电阻及电源吸收的平均功率。

### § 10-6 RLC 电路的谐振

10-18 RLC 串联电路的谐振频率为  $\frac{1000}{2\pi}$  Hz, 通频带为  $\frac{100}{2\pi}$  Hz。谐振时阻抗为  $100 \Omega$ 。求  $R, L, C$ 。

10-19 RLC 串联电路的谐振频率为 876 Hz, 通频带为 750 Hz 到 1 kHz, 已知  $L = 0.32$  H。

(1) 求  $R, C$  及  $Q$ ;

(2) 若电源电压有效值  $U_1 = 23.2$  V, 在各频率时保持不变, 试求在  $\omega = \omega_0$  以及在通频带两端的频率(即 750 Hz 及 1 kHz)处电路的平均功率;

(3) 试求在  $\omega = \omega_0$  时电感及电容电压的有效值。


10-20 RLC 并联电路的谐振频率为  $\frac{1000}{2\pi}$  Hz。谐振时阻抗为  $10^5 \Omega$ , 通频带为  $\frac{100}{2\pi}$  Hz。求  $R, L, C$ 。

### 综合

10-21 图题 10-11 所示为全波整流器的输出电压波形, 与想得到的直流波形相距较远, 为减少负载  $R$  所得电压中的纹波, 使波形更接近直流, 在整流器的输出端与负载间接入  $LC$  滤波器。已知整流器输出电压的波形为

$$u_1(t) = \frac{2}{\pi} U_m \left[ 1 + \frac{2}{3} \cos(\omega t) - \frac{2}{15} \cos(2\omega t) + \frac{2}{35} \cos(3\omega t) - \dots \right] V$$

其中  $\omega = 2 \times 314 \text{ rad/s} = 628 \text{ rad/s}$ 。已知  $R = 3 \text{ k}\Omega$ , 求输出波形  $u_2(t)$  中的直流分量、基波及二次谐波, 并计算基波分量、二次谐波分别对原有分量的百分比。

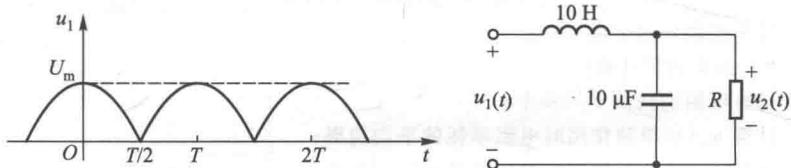

图题 10-11


10-22 某非线性电阻的 VCR 为  $u = i^3$ , 由两电流源  $i_1(t) = I_{m1} \cos(\omega_1 t)$  和  $i_2(t) = I_{m2} \cos(\omega_2 t)$  并联供电,  $I_{m1}, I_{m2}, \omega_1, \omega_2$  均为常数。试计算当两电流源分别作用和一起作用时的电压。据此说明:

(1) 此电路是否可用叠加原理求解?


(2) 输出电压中有哪些频率成分?

10-23 在电子仪器中, 经过放大后的电压如在相位上比原来的电压超前而引起误差时, 可以设法加以补偿。其办法是加一个滞后网络, 使相位落后一些。图题 10-12 所示是一种滞后网络, 试求当  $f = 50$  Hz 时, 输出对输入的相移是多少?

10-24 实际的并联谐振电路如图题 10-13 所示,  $R$  为电感线圈的电阻。

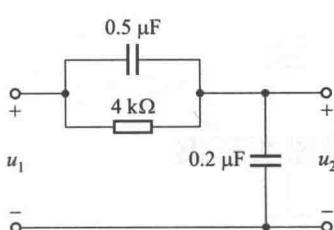

图题 10-12

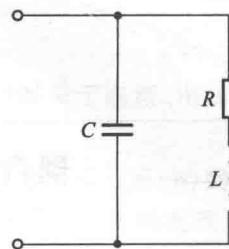

图题 10-13

(1) 该电路的谐振频率是否仍为  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ? 试计算之。

(2) 谐振时阻抗是否为  $R$ ? 试计算之。

(3) 并联电路两端电压的最大值是否出现在谐振时? 试计算之。


**10-25** 图题 10-14 所示电路中, 锗二极管的 VCR 为

$$i = I_s (e^{u/U_T} - 1)$$

$$I_s = 0.05 \text{ mA}, U_T = 26 \text{ mV}, \text{信号}$$

$$u_i = \cos t \text{ mV}$$

试求  $U_I$  为 0.1 V 时的小信号模型。

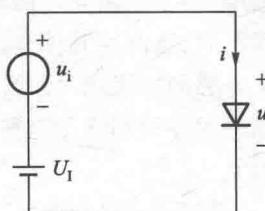

图题 10-14

# 第十一章

## 耦合电感和理想变压器

本章介绍两种电路元件——耦合电感和理想变压器，这是本书所要介绍的最后两种元件。它们和受控源同属耦合元件。耦合元件由一条以上的支路组成，其中一条支路的电压、电流与其他的支路电压、电流直接有关。与受控源不同，这两种元件涉及通过磁场的耦合。一对相耦合的电感，若流过其中一个电感的电流随时间变化，则在另一电感两端将出现感应电压，这两电感间可能并无导线相连。这便是电磁学中所称的互感现象。在直流电流电路中无此现象。

耦合电感(coupled inductor)元件是通过磁场相互约束的若干个电感的总称。互感不能单独存在，不能看成是一个电路元件。一对耦合电感是一个电路元件，其参数为两电感的自感  $L_1$ 、 $L_2$ （此前径称为电感）和互感  $M$ 。在包含三个耦合电感时，一般就需用自感  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$  和互感  $M_{12}$ 、 $M_{23}$ 、 $M_{31}$  等六个参数来表征。本章还将介绍理想变压器。虽然在满足一定的条件后，耦合电感可以表现如同理想变压器。但是，这两种元件的性质是不同的，耦合电感是动态元件而理想变压器却属电阻元件；耦合电感是储能元件而理想变压器却既不储能也不耗能。理想变压器虽可利用电磁感应现象来近似实现，但从理论上、从目前实际情况上说，这并非是实现的唯一途径，因此本章是把它们作为两种不同的电路元件提出的。

### § 11-1 基本概念

含耦合电感的电路无非就是在自感电压的基础上多了一些互感电压，处理好后者，§ 8-7 所述类比方法，就可运用于包括含耦合电感的电路。

§ 5-6 曾经讨论过自感（当时径称为电感）的 VCR，这涉及三个物理量：电流、（自感）磁链和（自感）电压，特别是它们参考方向的规定。若电流与磁链的参考方向、电压与磁链的参考方向均符合右手螺旋法则，这就意味着电压与电流的参考方向一致，从而

$$u = L \frac{di}{dt} \quad (11-1)$$

此公式已多次运用, 想必已十分熟悉, 特别是使用时关于电流、电压参考方向须一致的前提。

设一对耦合电感如图 11-1 所示, 电感 II 开路, 图(a)与图(b)的差别仅为线圈的绕向不同。 $N_1$ 、 $N_2$  为电感线圈 I、II 的匝数。设电感 I 的电流为  $i_1$ , 产生的自感磁通为  $\Phi_{11}$ , 与电感 II 相耦合的磁通为  $\Phi_{21}$ , 当  $\Phi_{21}$  随时间变化时, 电感 II 两端将产生互感电压  $u_2$ , 由于互感磁链源自  $i_1$ , 可表示为

$$\Psi_M = N_2 \Phi_{21} = M i_1 \quad (11-2)$$

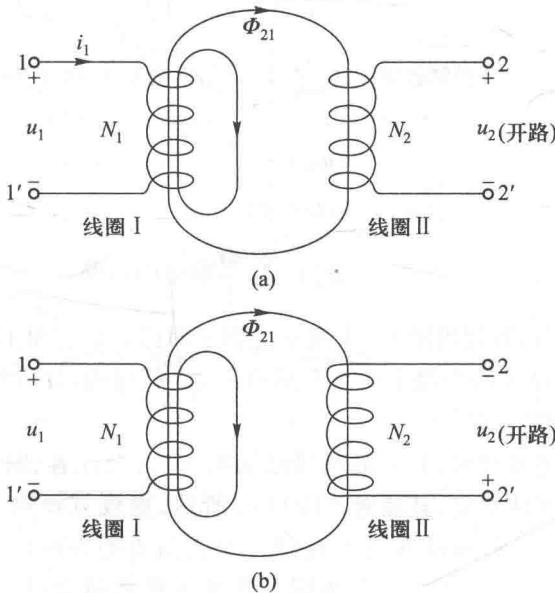


图 11-1 一对耦合电感, 电感 II 开路

亦即当线圈的媒质为非铁磁物质时, 该互感磁链可表示为  $M i_1$ ,  $M$  为互感(系数)。由(5-16)式可得

$$u_2 = \frac{d\Psi_M}{dt} = \frac{dN_2 \Phi_{21}}{dt} = \frac{dM i_1}{dt} = M \frac{di_1}{dt} \quad (11-3)$$

如同 § 5-6 中所述, 使用该式,(互感)感应电压与磁链的参考方向必须符合右手螺旋法则, 故图 11-1(a)和图 11-1(b)所设感应电压  $u_2$  的参考方向因线圈绕向不同而有图中所示的差别。这样看来, 为了正确使用(11-2)式, 必须如实绘出两电感线圈的绕线方向和相互位置。显然, 这是十分不方便的。

电工技术中采用了一种约定的标志, 可避免如实绘图。约定在产生互感电

压的电流参考方向的流入端(例如图 11-1 的 1 端)标上“·”号,在互感电压参考方向的“+”号端也用“·”号标出,则图 11-1 所示的耦合电感电路模型可简化如图 11-2 所示。同标有“·”号的端钮称为同名端。当电流  $i_1$  与互感电压  $u_M$  的参考方向对同名端一致时,有

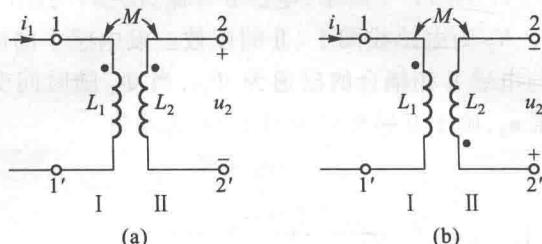


图 11-2 采用同名端标志后图 11-1 所示耦合电感的电路模型

$$u_M = M \frac{di}{dt} \quad (11-4)$$

否则

$$u_M = -M \frac{di}{dt} \quad (11-5)$$

这一规律普遍适用,不仅指图 11-1 所示的例子而已。试在图 11-1(a)中设电流由 2 端流入,1、1' 端开路而设 1 端为互感电压的“+”号端,结合线圈的实际绕向,可以确定上述规律仍适用<sup>①</sup>。

成品的耦合电感线圈,其同名端是已知的,是由设计者、制作者确定的。同名端也可由实验方法确定、其装置如图 11-3 所示,虚线方框内为待测耦合电感线圈,把其中一个线圈通过开关 S 接到一个直流电源(如干电池),把一个直流电压表(或电流表)接到另一个线圈。开关 S 迅速闭合时,就有随时间增长的电流  $i_1$  流入线圈端钮 1,即  $\frac{di_1}{dt} > 0$ 。如果此时电压表指针正向偏转,由于电压表的正极连接在线圈端钮 2,这就表明端钮 2 为高电位端。由此可判定端钮 1 和端钮 2 是同名端。

综上所述,电路中的互感现象可用附加的电压源加以考虑,如图 11-4 所示。

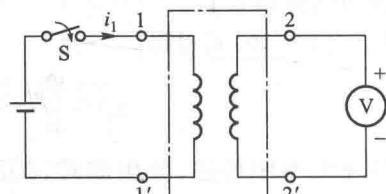


图 11-3 同名端的实验确定法

<sup>①</sup> 线圈 I 对线圈 II 的互感  $M_{21}$  和线圈 II 对线圈 I 的互感  $M_{12}$  是相等的,统一记为  $M$ 。详见任一本电磁学教材。

其中图(c)可用于相量模型,若电流用相量  $\dot{I}$  表示,互感电压相量可表示为  $j\omega M \dot{I}$ ,与自感电压相量可表示为  $j\omega L \dot{I}$  相似<sup>①</sup>。注意图 11-4(b)、(c) 中已无必要标示同名端和参数  $M$ ,互感电压原系出现在  $L_2$  中,移出作为附加电压源要注意正确标出极性。经过这样的等效处理,含耦合电感的电路就可归结到第八章涉及的内容之中。采用附加电压源是本书处理含耦合电感电路的基本方法。

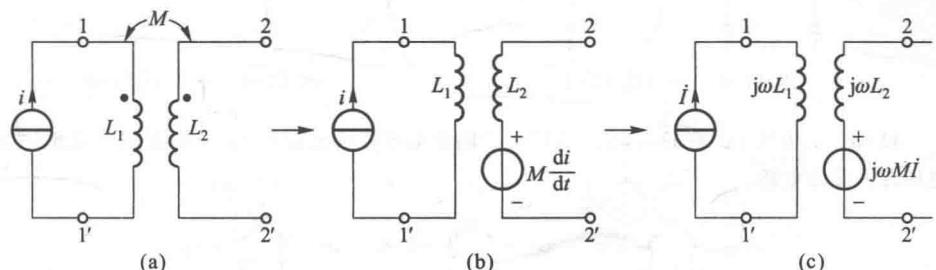


图 11-4 用附加电压源计及互感的影响

**例 11-1** 电路如图 11-5 所示,试确定开关打开瞬间,22'间电压的真实极性。

解 假定  $i$  及互感电压  $u_M$  的参考方向如图中所示,则根据同名端的含义可得

$$u_M = +M \frac{di}{dt}$$

当 S 打开瞬间,正值电流减小,  $\frac{di}{dt} < 0$ ,故知  $u_M < 0$ ,

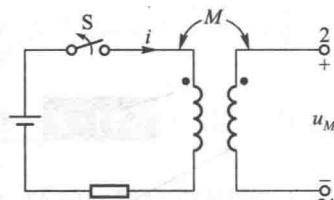


图 11-5 例 11-1

其极性与假设相反,亦即 2' 为高电位端,2 为低电位端。



### 练习题

**11-1** (1) 试确定图 11-6 所示耦合线圈的同名端。试设各种不同情况的电流参考方向,其结果是否相同? (2) 若在端钮 1 输入正弦电流  $i = 10\sin t$  A, 其参考方向指向端钮 1, 已知互感  $M = 0.01$  H, 求  $u_{34}$ 。

(1.4 或 2.3; -0.1cos t V)

**11-2** 电路如图 11-7 所示,求开关 S 闭合瞬间,自感电压及互感电压的真实极性。

(下正;上正)

<sup>①</sup> 参阅(8-31)式。

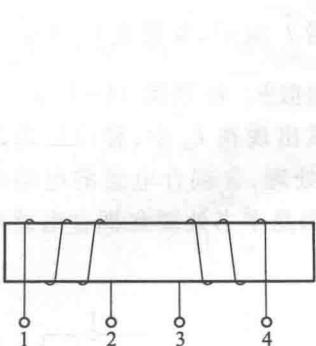


图 11-6 练习题 11-1

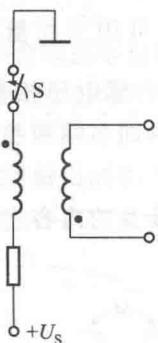


图 11-7 练习题 11-2

11-3 试为图 11-8(a)、(b)、(c)所示三耦合电感绘出类似图 11-4 所示的含互感附加电压源的等效电路。

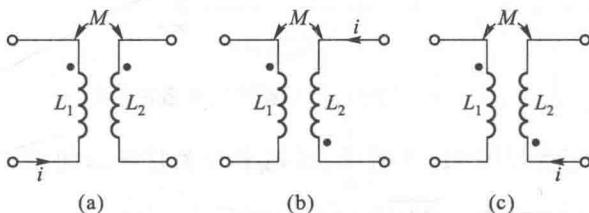


图 11-8 练习题 11-3

## § 11-2 耦合电感的 VCR 耦合系数

设一对耦合电感如图 11-9(a)所示,其端口电流、电压及所设参考方向如图所示,已知的同名端亦示于图。可用附加电压源来计及互感电压。为方便计,可

以先考虑  $i_1$  引起的互感电压  $M \frac{di_1}{dt}$ ,其对应的附加电压源如图 11-9(b)中所示。

$i_2$  引起的互感电压  $M \frac{di_2}{dt}$ ,如图 11-9(c)所示。因此,图 11-9(a)的等效电路应

如图 11-9(d)所示,由该图不难得出

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad (11-6)$$

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \quad (11-7)$$

此即为图 11-9(a)所示耦合电感的 VCR。正弦稳态的 VCR 相量形式为

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \quad (11-8)$$

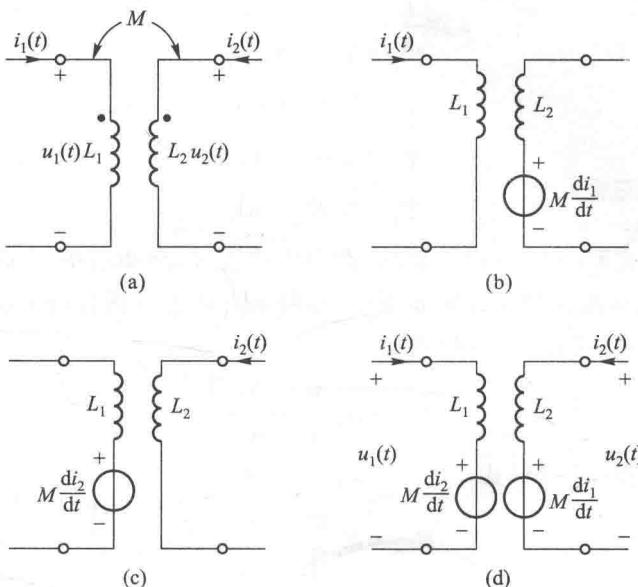



图 11-9 一对耦合电感及其等效电路

$$\dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 \quad (11-9)$$

如同名端的位置与图 11-9 所示不同,如图 11-10 所示,(这可能是由于  $L_2$  绕线方向不同的缘故)。若电流、电压参考方向不变,则可得

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad (11-10)$$

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt} \quad (11-11)$$

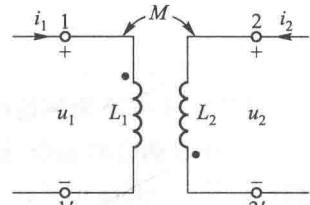图 11-10 同名端不同的  
另一对耦合电感

正弦稳态的 VCR 相量形式为

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 \quad (11-12)$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 \quad (11-13)$$

不难理解(11-6)、(11-7)两式分别表示了两线圈中的自感磁通和互感磁通参考方向是一致的,从而结合图 11-9 中所设电流参考方向可以得出结论:若电流均指向同名端,则自感磁通与互感磁通方向一致<sup>①</sup>。图 11-10 结合(11-12)、(11-13)两式则从反面说明了上述结论。

下面讨论给定耦合电感的  $L_1$ 、 $L_2$ ,互感  $M$  值的上限是多少的问题。由互感、

<sup>①</sup> 有些教材用这一结论作为同名端的定义。

自感的定义,有

$$\Psi_{11} = N_1 \Phi_{11} = L_1 i_1 \quad (11-14)$$

$$\Psi_{22} = N_2 \Phi_{22} = L_2 i_2 \quad (11-15)$$

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M i_1 \quad (11-16)$$

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M i_2 \quad (11-17)$$

其中(11-16)式即(11-2)式。显然,在极限情况  $\Phi_{21} = \Phi_{11}$ ,  $\Phi_{12} = \Phi_{22}$ , 即每一线圈产生的磁通全部与另一线圈相交链,这种耦合称为全耦合 (perfect coupling), 此时,由(11-16)式和(11-14)式

$$M_{\max} = N_2 \frac{\phi_{11}}{i_1} = \frac{N_2}{N_1} L_1 \quad (11-18a)$$

由(11-17)式和(11-15)式

$$M_{\max} = N_1 \frac{\phi_{22}}{i_2} = \frac{N_1}{N_2} L_2 \quad (11-18b)$$

以上两式中,  $M_{\max}$  为互感的上限,由此可知

$$M_{\max}^2 = \left( \frac{N_2}{N_1} L_1 \right) \left( \frac{N_1}{N_2} L_2 \right) = L_1 L_2$$

即

$$M_{\max} = \sqrt{L_1 L_2} \quad (11-19)$$

因此,  $M$  值的上限不能超过两电感的几何平均值。

为了反映耦合的强弱,把实际的  $M$  值与由(11-19)式确定的  $M_{\max}$  之比定义为耦合系数 (coefficient of coupling), 记为  $k$ , 即

$$k = \frac{M}{M_{\max}} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (11-20)$$

显然,全耦合时  $k$  值最大,等于 1; 无耦合时,  $M$  为零,  $k$  值为零,因此

$$0 \leq k \leq 1$$

$k > 0.5$  时称紧耦合,  $k < 0.5$  时称为松耦合。 $k$  值可以反映耦合的强弱程度。

电磁学中已经证明:含互感  $M$  的两线圈  $L_1$  和  $L_2$ , 其储能为

$$w = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2 \quad (11-21)$$

当自感磁通与互感磁通方向一致时取正号,否则取负号。

本书不打算再证明这一公式,仅说明如何理解。自感的储能公式可理解为

$$\frac{1}{2} L_1 i_1^2 = \frac{1}{2} \Psi_{11} i_1$$

$\Psi_{11}$  为自感磁链, 线圈  $L_1$  中由于互感磁链  $\Psi_{12}$  的储能为

$$\frac{1}{2}\Psi_{12}i_1 = \frac{1}{2}(Mi_2)i_1 = \frac{1}{2}Mi_1i_2$$

同理线圈  $L_2$  中由于互感磁链  $\Psi_{21}$  的储能为

$$\frac{1}{2}\Psi_{21}i_2 = \frac{1}{2}(Mi_1)i_2 = \frac{1}{2}Mi_1i_2$$

故总的磁场储能考虑到自感磁通与互感磁通是否一致后应如(11-21)式所示。

**例 11-2** 含一对耦合电感的电路如图 11-11 所示。(1) 试求网络函数

$\frac{\dot{I}_1}{U_s}$  和  $\frac{\dot{U}_2}{U_s}$  (用  $M$  表示); (2) 试求  $M$  的极限

值; (3) 试求  $k = 0.707$  时稳态电流  $i_1(t)$ 。

已知:  $L_1 = 4 \text{ H}$ 、 $L_2 = 1 \text{ H}$ 、 $R = 10 \Omega$ 、 $u_s =$

$26\cos(10t) \text{ V}$ 。

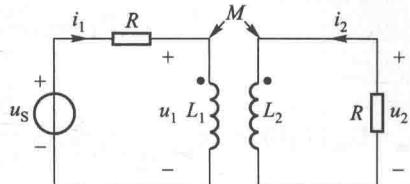


图 11-11 例 11-2

解 (1) 作相量模型(试自绘出)。

VCR:由(11-8)、(11-9)式或自行推导,得耦合电感 VCR 为

$$\dot{U}_1 = j4\omega \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = -10 \dot{I}_2$$

又

KVL 为

$$\dot{U}_s = \dot{U}_1 + 10 \dot{I}_1$$

由上列各式,解得

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_s} = \frac{10 + j\omega}{100 + \omega^2(M^2 - 4) + j50\omega} = Y(j\omega)$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s} = \frac{j10M\omega}{100 + \omega^2(M^2 - 4) + j50\omega} = H_u(j\omega)$$

当  $\omega = 10 \text{ rad/s}$  时

$$Y(j10) = \frac{10 + j10}{100M^2 - 300 + j500}$$

$$H_u(j10) = \frac{j100M}{100M^2 - 300 + j500}$$

$$(2) M_{\max} = \sqrt{L_1 L_2} = 2 \text{ H}$$

$$Y(j10) = \frac{10 + j10}{100 + j500} \text{ S} = \frac{1 + j}{10 + j50} \text{ S}$$

$$H_u(j10) = \frac{j200}{100+j500} = \frac{j2}{1+j5}$$

(3)  $k=0.707$  时

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{2} \text{ H}$$

$$Y(j10) = \frac{10+j10}{-100+j500} \text{ S} = \frac{1+j}{-10+j50} \text{ S}$$

$$H_u(j10) = \frac{j100\sqrt{2}}{-100+j500} = \frac{j\sqrt{2}}{-1+j5}$$

$$\dot{I}_{1m} = \dot{U}_{sm} Y(j10) = 26 \left( \frac{1+j}{-10+j50} \right) \text{ A} = \frac{26\sqrt{2} \angle 45^\circ}{51 \angle 101.3^\circ} \text{ A} = 0.721 \angle -56.3^\circ \text{ A}$$

$$i_1(t) = 0.721 \cos(10t - 56.3^\circ) \text{ A}$$

本题也可在绘出附加电压源后,用网孔分析求解。其网孔方程为<sup>①</sup>

$$(R+j\omega L_1) \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = \dot{U}_s$$

$$j\omega M \dot{I}_1 + (R+j\omega M) \dot{I}_2 = 0$$

当电路含有多个耦合电感时一般需用网孔分析。

### 例 11-3 一对耦合电感的串联

与两个一般电感不同,一对耦合电感的串联有两种方式——顺接和反接。顺接就是异名端相接,如图 11-12(a)所示,把互感电压看作电压源后得电路如图 11-12(b)所示。注意:由于  $i(t)$  是从  $L_1$  的“·”端流入的,故在  $L_2$  处产生的互感电压  $M \frac{di}{dt}$  的参考方向应由其“·”端指向另一端的;而  $i(t)$  也是从  $L_2$  的“·”端流入的,故在  $L_1$  处产生的互感电压  $M \frac{di}{dt}$  的参考方向应由其“·”端指向另一端的。因此,附加电压源的参考极性如图 11-12(b)中所示。由该图可得

$$\begin{aligned} u(t) &= L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} \\ &= (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

由等效定义可知,等效电感应符合

<sup>①</sup> 方程式中  $j\omega M$  可看成为互阻抗,两互阻抗相等。含受控源电路,网孔方程的互阻抗一般是不相等的(思考题 2-1)。可见计及互感电压的“电源”,不宜看作受控源。

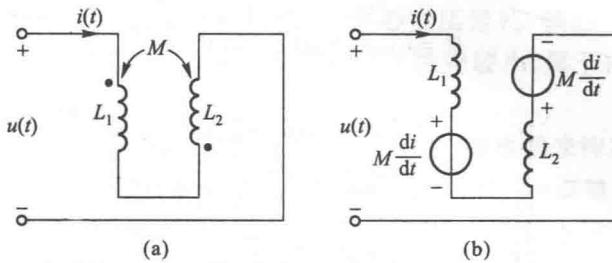


图 11-12 耦合电感的顺接串联

$$u(t) = L \frac{di}{dt}$$

故得等效电感应为

$$L = L_1 + L_2 + 2M \quad (1)$$

由此可知, 顺接串联的耦合电感可以用一个等效电感  $L$  来代替, 等效电感  $L$  应由①式来定。

耦合电感的另一种串联方式是反接串联。反接就是同名端相接, 如图 11-13(a) 所示。把互感电压看作电压源后得电路如图 11-13(b) 所示。由此可得

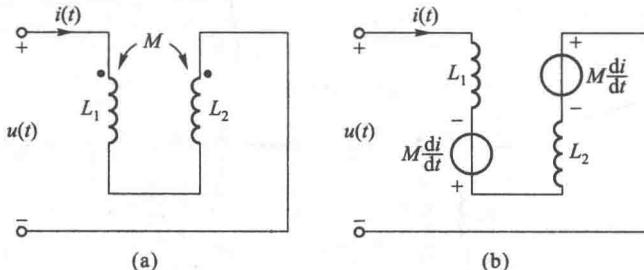


图 11-13 耦合电感的反接串联

$$\begin{aligned} u(t) &= L_1 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} - M \frac{di}{dt} \\ &= (L_1 + L_2 - 2M) \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

故得等效电感应为

$$L = L_1 + L_2 - 2M \quad (2)$$

由此可知, 反接串联的耦合电感可以用一个等效电感  $L$  来代替, 等效电感  $L$  应由②式来定。

在正弦稳态时, 由①、②两式, 分别可得

$$\dot{U} = (j\omega L_1 + j\omega L_2 + 2j\omega M) \dot{I} \quad (3)$$

$$\dot{U} = (j\omega L_1 + j\omega L_2 - 2j\omega M) \dot{I} \quad (4)$$

故得顺接时

$$\begin{aligned} Z &= j\omega L_1 + j\omega L_2 + 2j\omega M \\ &= Z_1 + Z_2 + 2Z_M \end{aligned} \quad (5)$$

反接时

$$Z = Z_1 + Z_2 - 2Z_M \quad (6)$$

其中

$$Z_M = j\omega M \quad (7)$$

由此可见,在正弦稳态分析中,两个串联电感的等效阻抗,在有互感时,并不能模仿直流电阻电路把该两电感的阻抗相加而求得,必须根据电感是顺接还是反接串联,相应地加上或减去 $2Z_M$ 。因此,在运用阻抗、导纳等概念仿照直流电阻电路的处理方法来作正弦稳态分析时,必须注意到电路中的互感现象。在把各互感电压作为附加的电压源看待,并能正确标定其极性后,仍可用第八章所述的方法来进行分析、计算。



### 思考题

**11-1** 为什么将有互感的两线圈串联时,必须注意同名端,否则有烧毁的危险?



### 练习题

**11-4** 试写出图 11-14 所示 4 个电路的 VCR。

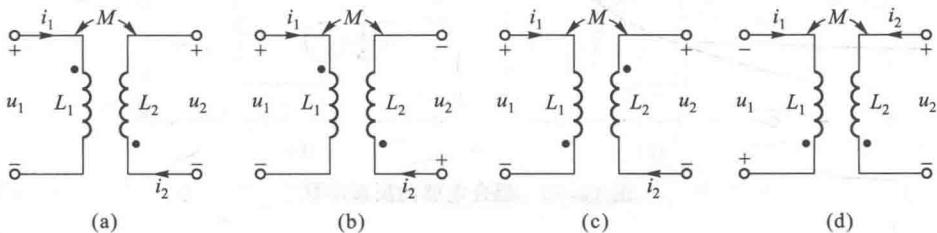


图 11-14 练习题 11-4

**11-5** 图 11-9(a) 所示耦合电感,  $L_1 = 4 \text{ H}$ ,  $L_2 = 3 \text{ H}$ ,  $M = 2 \text{ H}$ 。求  $u_2$ , 若:(1)  $i_1 = 5\cos(6t) \text{ A}$ ,  $i_2 = 0$ ; (2)  $i_1 = 0$ ,  $i_2 = 3\cos(6t) \text{ A}$ ; (3)  $i_1 = 5\cos(6t) \text{ A}$ ,  $i_2 = 3\cos(6t) \text{ A}$ 。

$$(-60\sin(6t) \text{ V}; -54\sin(6t) \text{ V}; -114\sin(6t) \text{ V})$$

### § 11-3 空心变压器电路的分析 反映阻抗

变压器是电子技术中经常用到的器件,它通常有一个一次线圈和一个二次线圈。一次线圈接电源,二次线圈接负载,能量可以通过磁场的耦合,由电源传递给负载。

变压器可以用铁心也可以不用铁心(空心变压器)。铁心变压器的耦合系数可接近1,属于紧耦合;空心变压器的耦合系数则较小,属于松耦合。空心变压器又称线性变压器。

变压器是利用电磁感应原理而制作的,可以用耦合电感来构成它的模型。这一模型常用于分析空心变压器电路。本节说明这类电路的正弦稳态分析方法。

设空心变压器电路如图11-15(a)所示,其中 $R_1$ 、 $R_2$ 分别为变压器一、二次绕组的电阻, $R_L$ 为负载电阻。设 $u_s$ 为正弦输入电压,由图11-15(b)所示的相量模型可列出网孔方程为

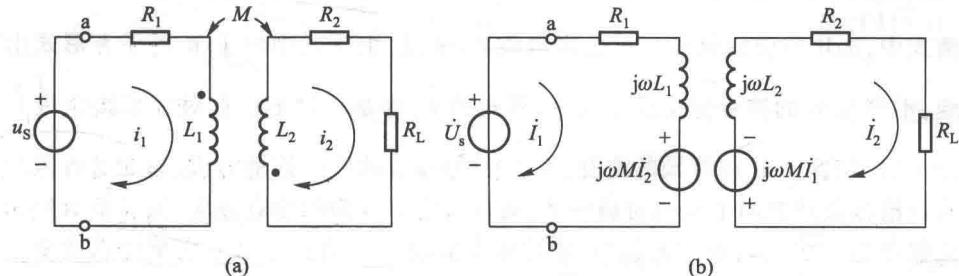


图 11-15 空心变压器电路

$$(R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = \dot{U}_s \quad (11-22)$$

$$j\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + R_L) \dot{I}_2 = 0 \quad (11-23)$$

或写为

$$Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 = \dot{U}_s \quad (11-24)$$

$$Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 = 0 \quad (11-25)$$

其中

$$Z_{11} = R_1 + j\omega L_1$$

$$Z_{22} = R_2 + j\omega L_2 + R_L$$

$$Z_{12} = Z_{21} = j\omega M$$

由(11-24)、(11-25)两式,可求得图11-15所示耦合电路的一次、二次电流相量分别为

$$\dot{I}_1 = \frac{\begin{vmatrix} \dot{U}_s & Z_{12} \\ 0 & Z_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{vmatrix}} = \frac{Z_{22} \dot{U}_s}{Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{R_2 + j\omega L_2 + R_L}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2 + R_L) - (j\omega M)^2} \dot{U}_s \\
 &= \frac{R_2 + j\omega L_2 + R_L}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2 + R_L) + \omega^2 M^2} \dot{U}_s \quad (11-26)
 \end{aligned}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j\omega M}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2 + R_L) + \omega^2 M^2} \dot{U}_s \quad (11-27)$$

显然,如果同名端的位置与图中所示不同, $Z_{12} = Z_{21} = -j\omega M$ ,在(11-26)、(11-27)两式中, $j\omega M$ 前应加负号。对一次电流  $\dot{I}_1$  来说,由于式中的  $j\omega M$  以平方形式出现,不管  $j\omega M$  的符号为正还是为负,算得的  $\dot{I}_1$  都是一样的。但对于二次电流  $\dot{I}_2$  却不同,随着  $j\omega M$  前符号的改变,  $\dot{I}_2$  的符号也要改变。这就是说,如把变压器二次线圈接负载的两个端钮对调一下,或是改变两线圈的相对绕向,流过负载的电流将反相  $180^\circ$ 。在电子电路中,如对变压器耦合电路的输出电流相位有所要求时,应注意线圈的相对绕向和负载的接法。

由(11-15)式可求得电源端的输入阻抗为

$$Z_i = \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + R_L} = Z_{11} + \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}} \quad (11-28)$$

由此可见,输入阻抗由两部分组成: $Z_{11} = R_1 + j\omega L_1$ ,即一次回路的自阻抗; $\frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}}$   
 $R_2 + j\omega L_2 + R_L$ ,称为二次回路在一次回路中的反映阻抗(reflected impedance)。当

$\dot{I}_2 = 0$ ,亦即二次开路时,由(11-24)式可知, $Z_i = Z_{11}$ ;当  $\dot{I}_2 \neq 0$  时,在输入阻抗中即增加了反映阻抗这一项。这就是说,二次回路对一次回路的影响可以用反映阻抗来计及。因此,由电源端看进去的等效电路,亦即等效一次电路应如图 11-16 所示。当只需求解一次电流时,可利用这一等效电路迅速求得结果。反映阻抗的算法是很容易记住的,把  $\omega^2 M^2$  除以二次回路的阻抗即为反映阻抗。

另外,由(11-26)、(11-27)两式还可求得一、二次转移电流比和一、二次转移电压比,它们分别为

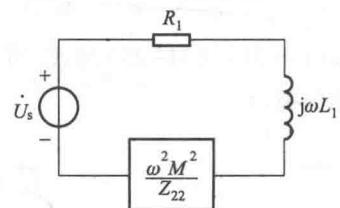


图 11-16 等效一次电路,  
方框代表反映阻抗

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{-j\omega M}{R_2 + j\omega L_2 + R_L} \quad (11-29)$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_s} = \frac{R_L \dot{I}_2}{\dot{U}_s} = \frac{j\omega M R_L}{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2 + R_L) + \omega^2 M^2} \quad (11-30)$$

(11-29)式所示的结果是很易理解的。该式即

$$\dot{I}_2 = \frac{-j\omega M \dot{I}_1}{R_2 + j\omega L_2 + R_L} \quad (11-31)$$

其中 $-j\omega M \dot{I}_1$ 系一次电流 $\dot{I}_1$ 通过互感而在二次线圈中产生的感应电压,二次电流就是这一电压作用的结果。因此, $-j\omega M \dot{I}_1$ 除以二次总阻抗( $R_2 + j\omega L_2 + R_L$ )即得二次电流 $\dot{I}_2$ 。在算得 $\dot{I}_1$ 后,利用该式即可算得 $\dot{I}_2$ 。因此,(11-29)、(11-30)两式常用来计算耦合电感电路的一次、二次电流。这两个式子都很容易记忆。

在计算二次电流的公式(11-31)中,分母仅含二次阻抗。为什么二次侧对一次侧有反映阻抗,而一次侧对二次侧就没有考虑反映阻抗呢?其实,两回路间的相互影响都在于互感电压。二次侧对一次侧的感应电压为 $j\omega M \dot{I}_2 = \left(\frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}}\right) \dot{I}_1$ ,可看成是由 $\dot{I}_1$ 在假想的阻抗 $\frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}}$ 上产生的电压降。故在一次回路内考虑有一个反映阻抗,实际上也是计及二次侧对一次侧的感应电压的一种方法。至于在(11-31)式中由于已考虑了一次侧对二次侧的感应电压 $-j\omega M \dot{I}_1$ ,因此就不必再用反映阻抗来考虑一次侧对二次侧的影响。

**例 11-4** 电路如图 11-17(a) 所示,已知  $L_1 = 5 \text{ H}$ ,  $L_2 = 1.2 \text{ H}$ ,  $M = 1 \text{ H}$ ,  $R = 10 \Omega$ ,  $u_s = 10\sqrt{2} \cos(10t) \text{ V}$ , 求稳态电流  $i_2$ 。

又,若  $k=1$ ,  $L_1$ 、 $L_2$  仍为原值,求稳态电流  $i_2$ 。

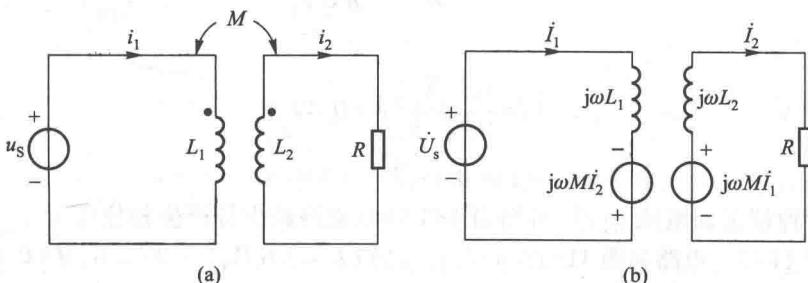


图 11-17 例 11-4

解 由图 11-17(a) 可绘出相量模型如图 11-17(b) 所示, 回路方程为

$$j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{U}_s$$

$$-j\omega M \dot{I}_1 + (R + j\omega L_2) \dot{I}_2 = 0$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= \frac{\begin{vmatrix} j\omega L_1 & \dot{U}_s \\ -j\omega M & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} j\omega L_1 & -j\omega M \\ -j\omega M & R + j\omega L_2 \end{vmatrix}} = \frac{j\omega M \dot{U}_s}{j\omega L_1 (R + j\omega L_2) + \omega^2 M^2} \\ &= \frac{\dot{U}_s \left( \frac{M}{L_1} \right)}{R + j\omega L_2 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_1}} = \frac{\dot{U}_s \left( \frac{M}{L_1} \right)}{R + j\omega \left( L_2 - \frac{M^2}{L_1} \right)} \\ &= \frac{\dot{U}_s \left( \frac{M}{L_1} \right)}{R + j\omega \left( \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1} \right)} \end{aligned}$$

代入数据得

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= \frac{10 \left( \frac{1}{5} \right)}{10 + j\omega \left( \frac{6-1}{5} \right)} A = \frac{2}{10 + j10} A = \frac{2}{10\sqrt{2} / 45^\circ} A \\ &= 0.141 / -45^\circ A \end{aligned}$$

故

$$i_2(t) = 0.141\sqrt{2} \cos(10t - 45^\circ) A$$

当  $k=1$  时,  $M^2=L_1 L_2$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_s \left( \frac{M}{L_1} \right)}{R} = \frac{\dot{U}_s}{R} \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$$

代入数据

$$\dot{I}_2 = \frac{10}{10} \sqrt{\frac{1.2}{5}} A = 0.49 A$$

故

$$i_2(t) = 0.49\sqrt{2} \cos(10t) A$$

比较两种情况的电流  $i_2(t)$ , 可知当  $k<1$  时电流将减少且产生相位移。

**例 11-5** 电路如图 11-18(a) 所示, 已知  $L_1 = 3.6 \text{ H}$ ,  $L_2 = 0.06 \text{ H}$ ,  $M = 0.465 \text{ H}$ ,

$R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 0.08 \Omega$ ,  $R_L = 42 \Omega$ , 正弦电压  $u_s = 115\sqrt{2} \cos(314t) \text{ V}$ 。求初级电流  $\dot{I}_1$ 。

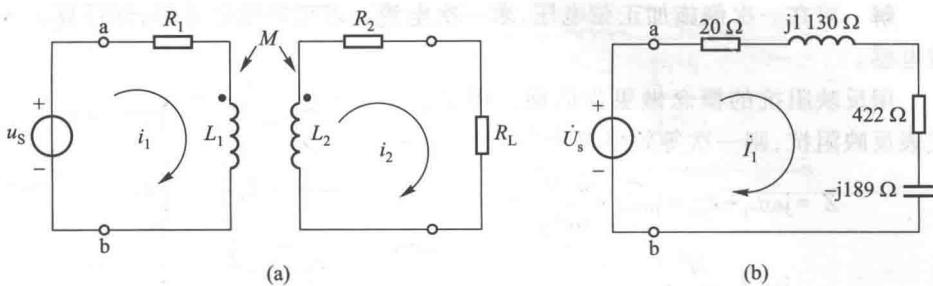


图 11-18 例 11-5

解 用反映阻抗的概念求解本题。

$$Z_{11} = R_1 + j\omega L_1 = (20 + j314 \times 3.6) \Omega = (20 + j130) \Omega$$

$$Z_{22} = R_L + R_2 + j\omega L_2 = (42.08 + j314 \times 0.06) \Omega$$

$$= (42.08 + j18.84) \Omega = 46.1 \angle 24.1^\circ \Omega$$

反映阻抗

$$\begin{aligned} Z_{\text{ref}} &= \frac{\omega^2 M^2}{Z_{22}} = \frac{314^2 \times 0.465^2}{46.1 \angle 24.1^\circ} \Omega \\ &= 462.4 \angle -24.1^\circ \Omega \\ &= (422 - j189) \Omega \end{aligned}$$

请注意二次回路中的电感性阻抗反映到一次回路为电容性阻抗( $X = -189 \Omega$ )。

输入阻抗为

$$\begin{aligned} Z_{ab} &= Z_{11} + Z_{\text{ref}} = (20 + j130 + 422 - j189) \Omega \\ &= (442 + j941) \Omega = 1040 \angle 64.8^\circ \Omega \end{aligned}$$

一次等效电路如图 11-18(b) 所示。算得一次电流相量为

$$\dot{I}_1 = \frac{115 \angle 0^\circ}{1040 \angle 64.8^\circ} A = 110.6 \angle -64.8^\circ \text{ mA}$$

例 11-6 接续上例,求二次电流  $\dot{I}_2$ 。

解 用(11-28)式解本题。

$$\begin{aligned} \dot{I}_2 &= \frac{j\omega M \dot{I}_1}{Z_{22}} \\ &= \frac{314 \times 0.465 \angle 90^\circ \times 110.6 \times 10^{-3} \angle -64.8^\circ}{46.1 \angle 24.1^\circ} A = 0.35 \angle 1.1^\circ A \end{aligned}$$

注意,这一结果是根据图 11-18(a) 所示的同名端位置及电流的参考方向得出的。如果改变同名端位置,其结果应为  $-0.35 \angle 1.1^\circ A$ ,即  $0.35 \angle 181.1^\circ A$ 。

例 11-7 图 11-19 所示电路二次侧短路,已知:  $L_1 = 0.1 \text{ H}$ ,  $L_2 = 0.4 \text{ H}$ ,  $M = 0.12 \text{ H}$ ,求 ab 端的等效电感  $L$ 。

解 可在一次侧施加正弦电压,求一次电流。求出等效阻抗后,即可算出等效电感。

用反映阻抗的概念做更为简便。用  $Z_{\text{ref}}$  代表反映阻抗,则一次等效阻抗为

$$\begin{aligned} Z &= j\omega L_1 + Z_{\text{ref}} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2} \\ &= j\omega \left( L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) \end{aligned}$$

式中  $\left( L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right)$  即为所求等效电感。以数据代入得

$$L = L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 0.064 \text{ H} = 64 \text{ mH}$$

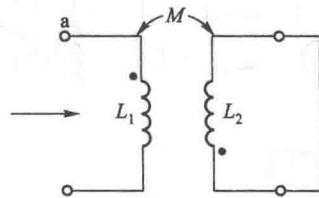


图 11-19 例 11-7

### 思考题

11-2 有人说:二次回路中的电流是感应电流,它产生的磁通应与一次回路电流所产生的磁通相消,因此,二次回路电流和一次回路电流一定是反相  $180^\circ$  的。对吗?你觉得在含耦合电感的电路中,属于一次回路和二次回路的诸相量中,在任何情况下具有不变的相位关系的应该是哪两个?它们的相位关系如何?

### 练习题

11-6 耦合电感  $L_1 = 6 \text{ H}$ 、 $L_2 = 4 \text{ H}$ 、 $M = 3 \text{ H}$ ,若  $L_2$  短路,求  $L_1$  端的电感值。

$$\left( \frac{15}{4} \text{ H} \right)$$

11-7 接续上题,若  $L_1$  短路,求  $L_2$  端的电感值。

$$\left( \frac{5}{2} \text{ H} \right) \quad U_s$$

11-8 图 11-20 所示电路的  $Z_{11'}$  等于下列 5 个答案中的哪一个?

- (A)  $j10 \Omega$ ; (B)  $j5 \Omega$ ; (C)  $j1.25 \Omega$ ; (D)  
 $j15 \Omega$ ; (E)  $j11.25 \Omega$ 。

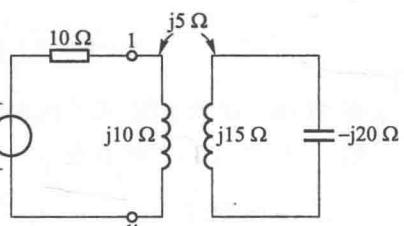


图 11-20 练习题 11-8

### § 11-4 耦合电感的去耦等效电路

对于在一个公共端钮相连接的一对耦合电感,如图 11-21(a)所示,可以用三个电感组成的 T 形网络来作等效替换,如图 11-21(b)所示。下面来推导这种网络等效替换的关系。

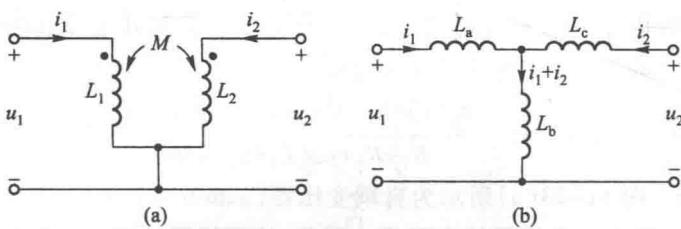


图 11-21 耦合电感及其 T 形等效电路

由(11-6)、(11-7)两式可知,对于如图 11-21(a)所示耦合电感,其端钮的 VCR 为

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

而在 T 形等效电路中,由 KVL 得

$$u_1 = L_a \frac{di_1}{dt} + L_b \frac{d(i_1 + i_2)}{dt} = (L_a + L_b) \frac{di_1}{dt} + L_b \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = L_b \frac{di_1}{dt} + (L_b + L_c) \frac{di_2}{dt}$$

比较  $\frac{di_1}{dt}$  和  $\frac{di_2}{dt}$  前面的系数,即可求得 T 形等效电路中各电感值应为

$$L_a = L_1 - M$$

$$L_b = M$$

$$L_c = L_2 - M$$

如果改变图 11-21(a)所示电路中同名端的位置,则以上各式中  $M$  前的符号也应改变。

上述的这种等效消除了原电路中的感应耦合——互感,称为去耦等效。替换后的电路即可作为一般无互感电路来分析计算,但使用范围有限,需记忆公式。

**例 11-8** 试求图 11-22(a)所示电路的输入阻抗。

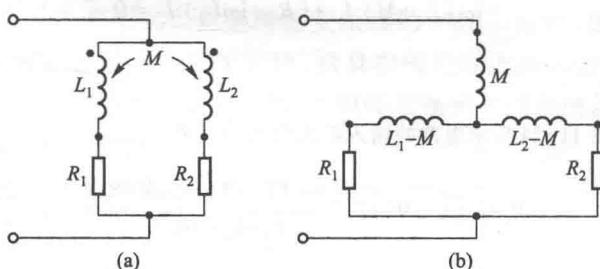


图 11-22 例 11-8

解 利用图 11-21(b)的替换电路,可得无互感的等效电路如图 11-22(b)所示。根据一般混联电路的计算方法可得

$$Z_s = j\omega M + \frac{[R_1 + j\omega(L_1 - M)][R_2 + j\omega(L_2 - M)]}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2 - 2M)}$$

**例 11-9** 图 11-23(a)所示为自耦变压器 (auto-transformer) 电路,其中的两个线圈实际上是由一个线圈抽头而成。因此,这两线圈的绕向必然相同,同名端必然是图中所示的位置。设这两线圈的电感分别为  $L_1$  及  $L_2$ ,它们之间的互感为  $M$ 。试列出求解电流相量  $\dot{i}_1$  和  $\dot{i}_2$  所需的方程组。

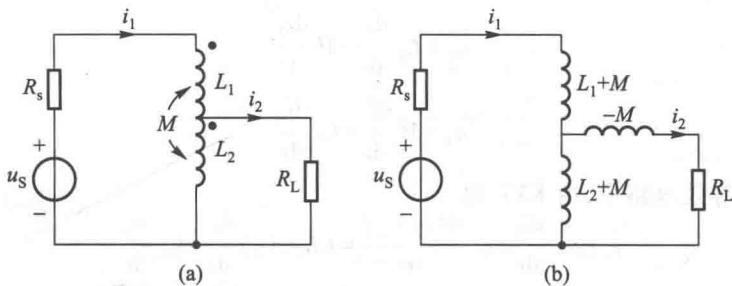


图 11-23 例 11-9

解 利用 T 形替换电路,得等效电路如图 11-23(b)所示,注意其等效电感中  $M$  的符号应与正文所示公式相反。这是因为原电路中耦合电感的异名端相接,与图 11-21(a)所示不同。

根据图 11-23(b)不难得到回路方程为

$$\begin{aligned} [R_s + j\omega(L_1 + M) + j\omega(L_2 + M)]\dot{i}_1 - j\omega(L_2 + M)\dot{i}_2 &= \dot{U}_s \\ -j\omega(L_2 + M)\dot{i}_1 + [R_L + j\omega(L_2 + M) - j\omega M]\dot{i}_2 &= 0 \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} [R_s + j\omega(L_1 + L_2 + 2M)]\dot{i}_1 - j\omega(L_2 + M)\dot{i}_2 &= \dot{U}_s \\ -j\omega(L_2 + M)\dot{i}_1 + (R_L + j\omega L_2)\dot{i}_2 &= 0 \end{aligned}$$



### 练习题

**11-9** 推导图 11-24 所示电路的输入阻抗公式为

$$R_1 + j\omega(L_1 - M) + \frac{[R_2 + j\omega(L_2 - M)](j\omega M + R_0)}{R_2 + R_0 + j\omega L_2}$$

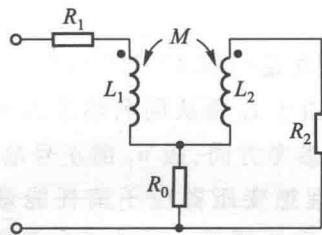


图 11-24 练习题 11-9

### § 11-5 理想变压器的 VCR

理想变压器(ideal transformer)是一种双口电阻元件,它原是由实际铁心变压器抽象而来的。它的电路模型如图 11-25(a)、(b)所示。与耦合电感元件的符号相同,但它唯一的参数只是一个称之为变比(transformation ratio)或匝比(turns ratio)的常数  $n$ ,而不是  $L_1$ 、 $L_2$  和  $M$  等参数。在图 11-25(a)中所示同名端和电压、电流的参考方向下,理想变压器的定义式是

$$u_2(t) = nu_1(t) \quad (11-32)$$

$$i_2(t) = -\frac{1}{n}i_1(t) \quad (11-33)$$

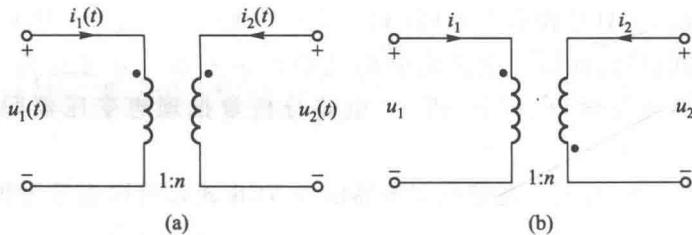


图 11-25 理想变压器

不论在什么时刻,也不论它的端钮上接的是什么元件,对所有的  $u_1$ 、 $u_2$ 、 $i_1$ 、 $i_2$  以上两式都应成立。上列两式也就是理想变压器的 VCR。显然,这是两个代数关系式,因此理想变压器是一种理想元件,只具有按照以上两式的规定改变电压、电流大小的能力,而并不附带引入电感、电阻等其他元件的作用。这正是我们希望一个实际变压器具有的特性。

若变压器的一次匝数为  $N_1$ 、二次匝数为  $N_2$ ,则匝比<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 有些书把  $\frac{N_1}{N_2}$  定义为匝比  $n$ 。各 VCR 式与本书不同,例如将(11-31)式写作  $u_2 = \frac{1}{n}u_1$ 。

$$n = \frac{N_2}{N_1} \quad (11-34)$$

(11-32)、(11-33)两式是与图 11-25(a)所示的电压、电流参考方向和同名端位置相配合的。由于  $i_1$  是从同名端流入的,  $u_2$  的正号端也设在同名端, 而  $u_1$ 、 $i_1$  已设为关联参考方向, 故  $u_1$  的正号端也在同名端,  $u_1$ 、 $u_2$  的比值应为正, 如式中所示。理想变压器应不消耗能量也不储存能量, 是非能 (nonenergetic) 元件。从一次线圈输入的功率全部都能从二次线圈输出到负载。对所有时刻  $t$ , 应有

$$u_1(t)i_1(t) + u_2(t)i_2(t) = 0 \quad (11-35)$$

亦即在所有时刻  $t$ , 从一次及二次线圈的输入功率的总和为零。因此, 若  $u_1$  与  $u_2$  之比为正, 则  $i_1$ 、 $i_2$  之比应为负, 如同 (11-33) 式所示。

如果选择  $u_1$  和  $u_2$  的参考方向对同名端来说正好相反, 而  $i_2$  改由“·”端流出, 如图 11-25(b) 所示, 则理想变压器 VCR 为

$$u_2(t) = -nu_1(t) \quad (11-36)$$

$$i_2(t) = \frac{1}{n}i_1(t) \quad (11-37)$$

理想变压器不储存能量, 是一种无记忆元件。在电路图中, 理想变压器虽然也用线圈作为电路符号, 但这符号并不意味着任何电感的作用, 它并不代表  $L_1$  或  $L_2$ , 它只是代表着如同 (11-32)、(11-33) 或 (11-36)、(11-37) 两式所示的电压之间以及电流之间的代数约束关系。处理这类元件, 如同电阻元件, 不涉及微分、积分, 因此, 电路分析常把理想变压器归入电阻元件类。

显然, 在正弦稳态, 上述理想变压器的各 VCR 式都可以表示为相对应的相量形式。


在分析有关互感、变压器的问题时, 初学者往往对电流或电压的方向、相位等发生困难。其原因主要在于对它们的参考方向与真实方向混淆不清。在物理课中往往是用真实方向来分析感应电压(电动势)、电流的, 这只宜于分析较简单的电路。在本书第一章中已指出, 电路是受一些基本定律约束的, 而各定律又是在一定的参考方向下以公式形式来表达的。因此对电路的一切分析、计算, 都是在假定了参考方向后进行的, 其结果(包括方向、相位)也需按照参考方向来解释。例如, 理想变压器一、二次电流究竟是同相还是反相是与所设电流的参考方向有关的。就其物理实际来说, 电流当然只能有一种肯定的流向, 不论对电流的参考方向作何假定, 其最后答案结合着这一参考方向总能反映实际情况。


**思考题**

11-3 如果在图 11-25(a)、(b) 中,  $i_2$  的参考方向与图中所示相反, 问理想变压器的 VCR 如何?


**练习题**

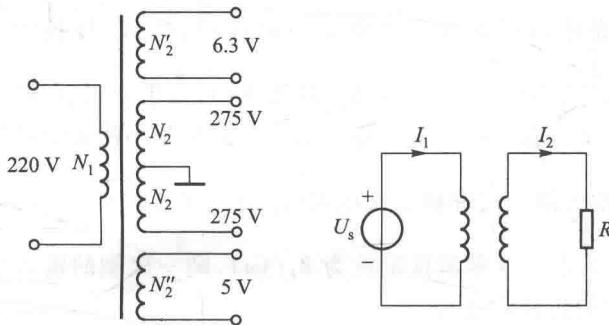11-10 某电源变压器如图 11-26(a) 所示(图所示为铁心变压器的电气图形符号, 见表 1-1)已知一次电压有效值为 220 V, 匝数为 600, 问为了满足二次电压有效值各为 6.3 V, 275 V 及 5 V 的要求, 二次各绕组的匝数应为多少? 又一次电流能算得吗? 均按理想变压器考虑。



(a) 练习题 11-10

(b) 练习题 11-11

图 11-26 练习题用图

11-11 带负载  $R$  的理想变压器电路如图 11-26(b) 所示, 已知二次电流有效值  $I_2 = 100 \text{ mA}$ 、负载电阻  $R = 2 \text{ k}\Omega$ , 一次、二次匝数分别为 400 和 50 匝。试求一次电流和外施交流电源的有效值。

(12.5 mA, 1600 V)

### § 11-6 理想变压器的阻抗变换性质

由上节可知理想变压器可以起到改变电压及改变电流大小的作用, 由于它具有这两方面的作用因而也同时具备改变电阻大小的作用。

如果在图 11-27(a) 所示理想变压器的二次侧接电阻  $R_L$ , 则由于

$$i_1 = -ni_2 = -n \left( -\frac{u_2}{R_L} \right) = \frac{n^2 u_1}{R_L}$$

故得

$$R_i = \frac{u_1}{i_1} = \frac{1}{n^2} R_L \quad (11-38)$$

如图 11-27(b) 所示。

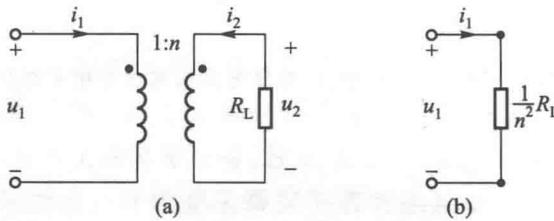


图 11-27 理想变压器的电阻变换作用

由此可见,把电阻  $R_L$  接在理想变压器的二次侧,变压器一次侧的输入电阻即为  $\frac{R_L}{n^2}$ 。理想变压器起着改变电阻大小的作用,把  $R_L$  变换为  $\frac{R_L}{n^2}$ 。如果  $n > 1$  ( $N_2 > N_1$ , 即升压变压器), 电阻变换后, 数值减小; 如果  $n < 1$ , 电阻变换后, 数值增大。也就是说,从匝数少的一边所得的输入电阻是减小的; 从匝数多的一边所得的输入电阻是增大的。 $\frac{R_L}{n^2}$  亦称二次电阻  $R_L$  对一次侧的折合(referred)电阻。

正弦稳态时,若二次侧所接阻抗为  $Z_L(j\omega)$ , 则一次侧的输入阻抗,或二次侧的  $Z_L$  对一次侧的折合阻抗为

$$Z_i(j\omega) = \frac{1}{n^2} Z_L(j\omega) \quad (11-39)$$

因此,理想变压器有改变电阻或阻抗大小的性质。

**例 11-10** 某电源的内阻  $R_s$  为  $10 \text{ k}\Omega$ , 负载  $R_L = 10 \Omega$ 。为使负载能从电源获得最大功率,由 § 9-7 可知,电源内阻应与负载电阻相等。可利用变压器来达到最大功率匹配。设电路如图 11-28(a) 所示,试求理想变压器的匝比。

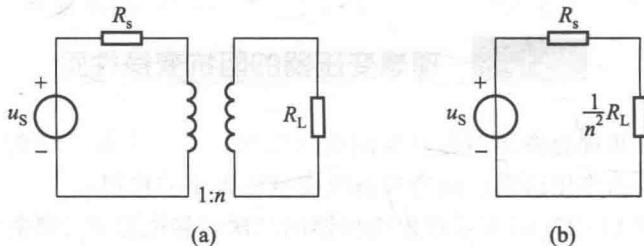


图 11-28 例 11-10

**解** 设变压器为理想的,可得等效一次电路如图 11-28(b) 所示。根据 § 9-7 所述,最大功率匹配的条件是

$$R_s = \frac{1}{n^2} R_L$$

因此

$$n^2 = \frac{R_L}{R_s} = \frac{10}{10 \times 10^3} = \frac{1}{10^3}$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{10^3}} = \frac{1}{31.6}$$

即

$$\frac{N_1}{N_2} = 31.6$$

例 11-11 电路如图 11-29 所示, 试求电压  $\dot{U}_2$ 。

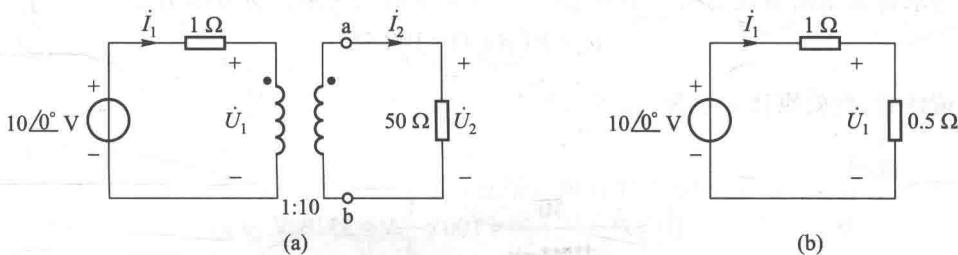


图 11-29 例 11-11

解一 用网孔分析做。由原电路可得

$$\dot{I}_1 \times 1 + \dot{U}_1 = 10 \angle 0^\circ$$

$$50 \dot{I}_2 = \dot{U}_2$$

又由理想变压器的 VCR

$$\dot{U}_2 = 10 \dot{U}_1$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{10} \dot{I}_1$$

注意  $\dot{I}_2$  的参考方向与图 11-25 所示相反。

由这 4 个式子可得

$$\begin{aligned} \dot{U}_2 &= 10 \dot{U}_1 = 10(10 - \dot{I}_1) = 100 - 10 \dot{I}_1 \\ &= 100 - 100 \dot{I}_2 = 100 - \frac{100}{50} \dot{U}_2 \end{aligned}$$

解得

$$\dot{U}_2 = 33.3 \text{ V}$$

解二 二次电阻在一次侧折合为  $\frac{50}{n^2} = \frac{50}{100} \Omega = 0.5 \Omega$ , 得等效一次电路如图

11-29(b) 所示。由此可得

$$\dot{U}_1 = 10 \angle 0^\circ \frac{0.5}{1+0.5} V = 3.33 V$$

$$\dot{U}_2 = n \dot{U}_1 = 10 \times 3.33 V = 33.3 V$$

解三 用戴维南定理做。原电路中在ab两端断开,求其左侧部分的戴维南等效电路。为此,应先求得ab端的开路电压。

由于  $\dot{I}_2 = 0$ ,  $\dot{I}_1$  必然为零,因此  $\dot{U}_1 = 10 \angle 0^\circ V$ 。故得开路电压

$$\dot{U}_{oc} = 10 \dot{U}_1 = 100 \angle 0^\circ V$$

为求得戴维南等效电路的串联电阻,可令外施电压为零。折合电阻为

$$R_o = 10^2 \times 1 \Omega = 100 \Omega$$

请注意,此处匝比n应为  $\frac{1}{10}$ ,故  $\frac{1}{n^2}$  为  $10^2$ 。

故得

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{oc} \frac{50}{100+50} = 100 \times \frac{1}{3} V = 33.3 V$$



### 练习题

11-12 若将图11-27中二次侧的“·”端改在下方,试证明有关折合电阻、折合阻抗的算法仍然成立。试求图11-26(b)所示电路的输入电阻。

(128 kΩ)

11-13 电路如图11-30所示。(1)试选择匝比使传输到负载的功率为最大;(2)求R获得的最大功率。

$\left( \frac{1}{100}, \frac{1}{4} W \right)$

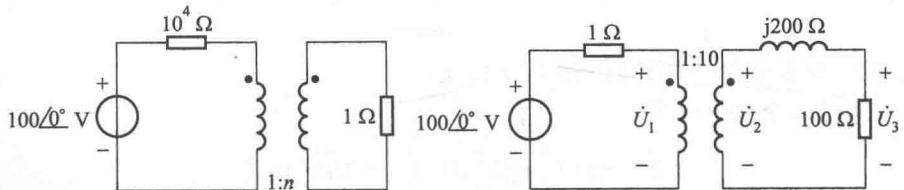


图 11-30 练习题 11-13

图 11-31 练习题 11-14

11-14 电路如图11-31所示,试求  $\dot{U}_3$ 。

(353.6 ∠ -45° V)

### § 11-7 理想变压器的实现

理想变压器的定义式中对电压、电流没有限制，直流也是适用的。如果定义式中的电压、电流仅指时变的，则理想变压器可利用电磁感应现象来近似实现。这时，理想变压器可看成是满足一定条件后的耦合电感。量变引起质变，使这两种性质迥异的元件得到了沟通。

首先，要求耦合电感没有漏磁通 (leakage flux)。这就是说，要求耦合电感每一个线圈中电流产生的磁通全部与另一线圈相交链，没有那种只与一个线圈相交链的漏磁通。这一情况即 § 11-2 中所称的全耦合情况。如用  $\Phi_{11}$  表示  $i_1$  产生的全部磁通， $\Phi_{21}$  表示  $i_1$  产生并与第二线圈相交链的磁通； $\Phi_{22}$  表示  $i_2$  产生的全部磁通， $\Phi_{12}$  表示  $i_2$  产生并与第一线圈相交链的磁通，则应有

$$\Phi_{11} = \Phi_{21} \quad (11-40)$$

$$\Phi_{22} = \Phi_{12} \quad (11-41)$$

图 11-32 即为这一情况下磁通分布的示意图。由  $i_1$  产生的磁通  $\Phi_{11}$  应穿过线圈 2 而闭合。为清楚起见，图中只绘出了在线圈 1 中的部分。 $\Phi_{22}$  也同样地只绘出了在线圈 2 中的部分。显然，穿过两线圈的磁通  $\Phi$  是一样的，即

$$\Phi = \Phi_{11} + \Phi_{22} \quad (11-42)$$

这磁通称为主磁通或互磁通。主磁通在两线圈中分别产生感应电压  $u_1$  和  $u_2$ ，由

于  $u_1(t) = N_1 \frac{d\Phi}{dt}$ ,  $u_2(t) = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$ , 故得

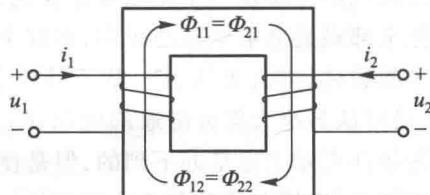


图 11-32 全耦合示意图

$$\frac{u_2(t)}{u_1(t)} = \frac{N_2}{N_1} = n \quad (11-43)$$

此即(11-32)式。式中  $N_1$  与  $N_2$  分别为第一线圈与第二线圈，即一次线圈与二次线圈的匝数，故变比  $n$  即二次侧对一次侧的匝比。

又由(11-14)、(11-15)、(11-16)、(11-17)等有关自感、互感的定义式，并考虑到全耦合的特点  $\Phi_{21} = \Phi_{11}$ 、 $\Phi_{12} = \Phi_{22}$ ，不难得出全耦合时

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \frac{1}{n} \quad (11-44)$$

其次，要求电感  $L_1$ 、 $L_2$  应为无限大（但其比值  $\frac{L_1}{L_2}$  仍为有限值）。在全耦合条件下，耦合电感的 VCR 可表示为

$$\frac{u_1}{L_1} = \frac{di_1}{dt} + \frac{M}{L_1} \frac{di_2}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{N_2}{N_1} \frac{di_2}{dt} \quad (11-45)$$

$$\frac{u_2}{L_2} = \frac{M}{L_2} \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} = \frac{N_1}{N_2} \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} \quad (11-46)$$

如果  $L_1$  和  $L_2$  均为无限大, 则由上列任一式均可得

$$\frac{di_1}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} \frac{di_2}{dt} = -n \frac{di_2}{dt}$$

积分后可得

$$i_1(t) = -ni_2(t) + A \quad (11-47)$$

式中  $A$  为积分常数, 不随时间而变。因此, 如略去两线圈中的任何直流电流, 仅就时变部分而论, 有

$$i_1(t) = -ni_2(t) \quad (11-48)$$

此即(11-33)式。

由此可见, 理想变压器可看成是耦合电感的极限情况, 也就是说, 可看成是耦合系数为 1, 电感均为无限大的线性时不变耦合电感元件。这就为理想变压器的实现提供了一条途径。为了实现耦合系数  $k$  为 1 的条件, 应该把一次线圈和二次线圈同绕在一个用磁导率  $\mu$  为无限大的磁性材料制成的心子上, 这样才能把全部磁通都限制在心子中, 实现全耦合。实际上, 这是办不到的。用以制成心子的磁性材料(如铁、镍、钴及其合金、铁氧体等), 其磁导率约为空气的数千倍, 只可认为绝大部分磁通都限制在心子内而仍有少量的漏磁通。电感为无限大的条件实际上也是办不到的, 但是使用磁导率高的材料作为心子, 并使线圈的匝数增多(电感与匝数的平方成正比), 可以使电感很大。这就构成了所谓的铁心(iron-core)变压器。人们把设计精良并认为能体现出(11-32)和(11-33)两式所示 VCR 的铁心变压器当作理想变压器使用。

就理想变压器的 VCR(亦即它的定义式)而论, 其中并无电磁感应的“迹象”, 理想变压器并非一种依靠磁场工作的元件, 它是一种双口电阻元件, 利用电磁感应现象来近似实现也并非是唯一的方法, 况且这一方法不能解决直流情况下的实现问题。



### 思考题

**11-4** 有人说: 图 11-32 中, 按照楞次定律, 电流  $i_2$  的方向应该和图中所示者相反。这样说, 对吗?

## § 11-8 铁心变压器的模型

铁心变压器是常用的器件, 本节讨论它的模型问题。

(1) 如能认为变压器较好地满足了  $k=1$  和  $L_1, L_2$  为无限大的条件, 或对分析要求不高, 允许存在相当误差, 就可以用理想变压器作为模型。例如, 对电子设备中的电源变压器, 并不需要研究它的频率响应, 就属于这种情况, 我们常用(11-32)、(11-33)等式来估算匝比等。

(2) 如果变压器的耦合系数可认为等于 1 而电感不为无限大, 则这样的变压器称为全耦合变压器, 如图 11-33(a) 所示, 为无线电工程中所常见。我们来推导它的模型。

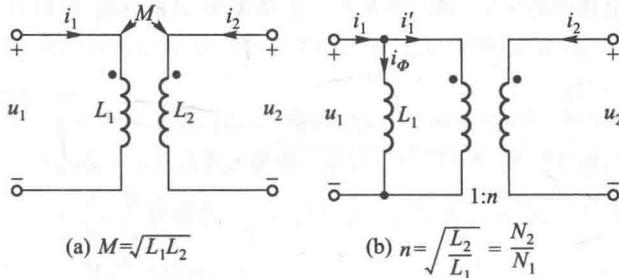


图 11-33 全耦合变压器及模型

根据 § 11-7 中所述, 由于  $k=1$ , 可得

$$u_2(t) = n u_1(t) \quad (11-49)$$

此即为全耦合变压器一次电压与二次电压间的关系式。式中  $n$  也可根据(11-44)式写作

$$\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}, \text{如图(b)所示。}$$

由(11-45)式可得一次侧电流  $i_1$  与二次侧电流  $i_2$  的关系。由

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{u_1}{L_1} - n \frac{di_2}{dt}$$

积分后可得

$$i_1(t) = \frac{1}{L_1} \int_0^t u_1(\xi) d\xi - n i_2(t) + A \quad (11-50)$$

与(11-47)式比较, (11-50)式多了等式后的第一项——由于  $L_1$  不为无限大而出现的一项。就时变部分论

$$i_1(t) = \frac{1}{L_1} \int_0^t u_1(\xi) d\xi - n i_2(t) \quad (11-51)$$

此即为全耦合变压器一次电流与二次电流的关系式。

(11-51)式可写为

$$i_1(t) = i_\phi(t) + i'_1(t) \quad (11-52)$$

其中

$$i_\phi = \frac{1}{L_1} \int_0^t u(\xi) d\xi \quad (11-53)$$

$$i'_1(t) = -n i_2(t) \quad (11-54)$$

这就是说, 全耦合变压器的输入电流应包括两个分量:(a) 由于  $L_1$  不为无限大而出现的电感

性电流分量  $i_\phi$ ; (b) 由于二次电流  $i_2$  而相应出现的电流分量  $i'_1$ , 注意  $i'_1$  与  $i_2$  是符合理想变压器的电流关系的。[如由(11-46)式出发, 结论如何?]

因此, 根据(11-49)、(11-52)两式可得出全耦合变压器模型如图 11-33(b)所示, 其中理想变压器部分反映了(11-49)及(11-54)两式所示的关系。

在理想变压器中一次线圈产生的磁通与二次线圈产生的磁通互相抵消殆尽, 这是楞次定律的反映, (11-33)式、(11-54)式均表明了这点, 但这一情况实际上是不能存在的。一次线圈电源所提供的电流中必须有一部分用来产生主磁通  $\Phi$ , 这部分电流即(11-52)式中的  $i_\phi$ , 称为磁化(magnetizing)电流, 相应地, 一次电感  $L_1$  称为一次侧的磁化电感, 也可记为  $L_M$ , 在全耦合变压器中  $L_M = L_1$ 。

在无线电工程中常用到带有抽头的电感线圈, 其绕组密集地绕在高频磁芯上, 这种线圈可看成是全耦合自耦变压器(图 11-34), 可用来改变元件参数值使之达到设计要求。若二次侧所接元件分为  $R, L, C$  时, 在一次侧所得元件的折合值分别为  $\frac{R}{n^2}, \frac{L}{n^2}, n^2 C$ 。

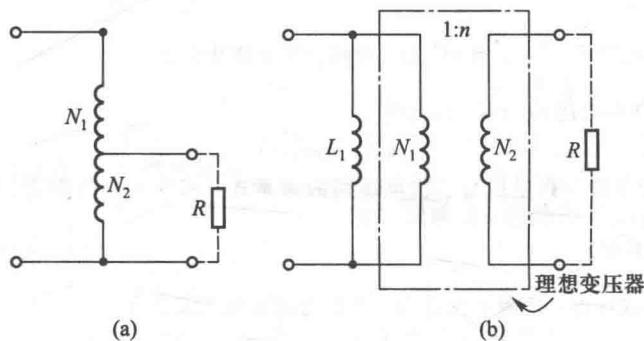


图 11-34 自耦变压器[图(a)]和全耦合变压器模型[图(b)]

(3) 一般变压器的电感既不能为无限大, 耦合系数也往往小于 1。这就是说, 它们的磁通除了主磁通外, 还有漏磁通, 如同图 11-35 所示。漏磁通所对应的电感称为漏感(leakage inductance)。设一般变压器如图 11-36(a)所示, 如果从两个线圈的电感中减去各自所具有的漏感, 就可得到一个全耦合变压器如图 11-36(b)虚线框内所示。根据图 11-36(b)可得一般变压器模型如图 11-36(c)所示, 其中  $L_M = L_1 - L_{a1}$  即为磁化电感。

考虑到变压器绕组的损耗, 还应在电路模型的一次和二次回路中添加串联电阻  $R_1$  和  $R_2$ 。比较完整的变压器模型如图 11-37 所示,  $R_2$  和  $L_{a2}$  已折合到一次回路内。

由于铁磁材料 B-H 曲线的非线性, 铁心变压器的耦合电感模型一般是非线性的, 不能按线性电路的方法来分析、计算。但是, 如采用含理想变压器的模型, 情况就会有所不同。由于漏磁通主要是通过空气闭合的, 漏感  $L_{a1}$  和  $L_{a2}$  基本上是线性的。磁化电感  $L_M$  虽是非线性的, 但由于电感值很大, 并联在电路上只吸取很小的电流, 影响很小。因此, 上述的变压器模型基本上是线性的, 可按线性电路的方法来分析计算。

**例 11-12** 全耦合变压器如图 11-38(a)所示, 试求各电流和电压。

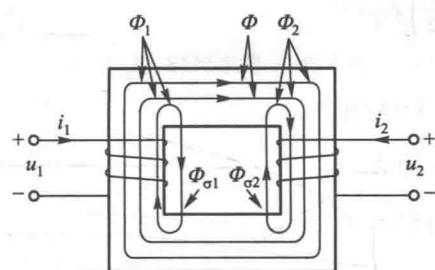
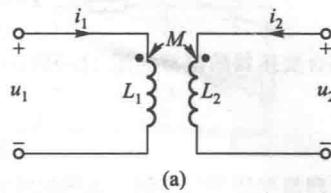
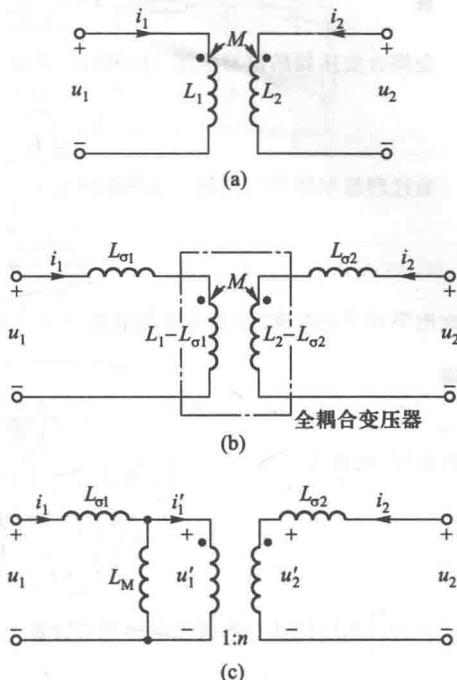
图 11-35 主磁通  $\Phi$  和漏磁通  $\Phi_{\sigma 1}$ 、 $\Phi_{\sigma 2}$ 

图 11-36 一般变压器模型(未考虑损耗)

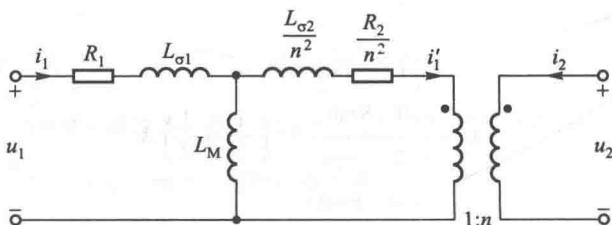


图 11-37 考虑绕组损耗的变压器模型

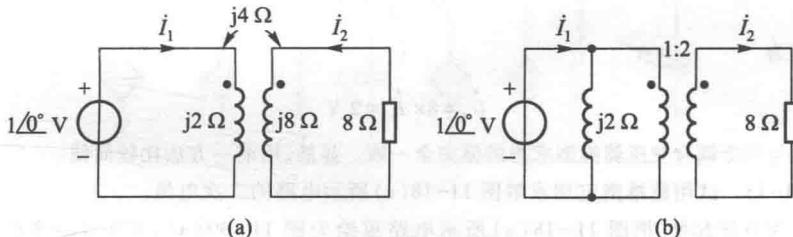


图 11-38 例 11-12

解

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{4}{\sqrt{16}} = 1$$

全耦合变压器的模型如图 11-38(b) 所示。其匝比由(11-43)式可得

$$n = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = 2$$

通过理想变压器折合到一次侧的阻抗为  $\frac{1}{n^2} Z$

$$\frac{1}{n^2} Z = \frac{8}{4} \Omega = 2 \Omega$$

因此电源提供的电流为流过电感的电流  $-\frac{1}{j2} A$  以及流过理想变压器一次侧的电流  $-\frac{1}{2} A$ 。

故得

$$\dot{I}_1 = \left( \frac{1}{2} - j \frac{1}{2} \right) A$$

二次电压、电流为

$$\dot{U}_2 = n \dot{U}_1 = 2 \times 1 \angle 0^\circ V = 2 \angle 0^\circ V$$

$$\dot{I}_2 = \dot{U}_2 / 8 = \frac{1}{4} \angle 0^\circ A$$

也可以运用网孔分析就原电路进行计算。其方程为

$$j2 \dot{I}_1 - j4 \dot{I}_2 = 1$$

$$-j4 \dot{I}_1 + (8+j8) \dot{I}_2 = 0$$

由此可解得

$$\dot{I}_1 = \frac{1 \quad -j4 \\ 0 \quad 8+j8}{j2 \quad -j4 \\ -j4 \quad 8+j8} A = \left( \frac{1}{2} - j \frac{1}{2} \right) A$$

同理可得

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{4} A$$

输出电压为

$$\dot{U}_2 = 8 \times \dot{I}_2 = 2 V$$

这个答案与用全耦合变压器模型求得的值完全一致。显然，用前一方法比较简便。

**例 11-13** 试用戴维南定理求解图 11-18(a) 所示电路的二次电流。

解 为方便起见，把图 11-18(a) 所示电路重绘为图 11-39(a)，其中  $L_1 = 3.6 H$ ,  $L_2 = 0.06 H$ ,  $M = 0.465 H$ ,  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 0.08 \Omega$ ,  $R_L = 42 \Omega$ ,  $u_s = 115\sqrt{2} \cos(314t) V$ 。由于

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{0.465}{\sqrt{3.6 \times 0.06}} = 1$$

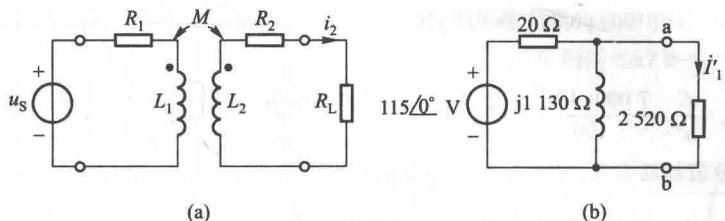


图 11-39 例 11-13

故图 11-39(a)所示为全耦合变压器,得等效一次电路如图 11-39(b)所示,其中  $2520\Omega$  为二次电阻  $42\Omega$ (略去  $R_2$ )折合到一次侧的数值,系由  $\frac{42}{n^2}$  算得,其中

$$n = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{\frac{0.06}{3.6}} = \sqrt{\frac{1}{60}}$$

由图 11-39(b)可求得 ab 端左侧部分的戴维南等效电路,其中

$$\dot{U}_{oe} = \frac{115 \angle 0^\circ \times j1 130}{20 + j1 130} V \approx 115 \angle 0^\circ V$$

$$Z_o = \frac{20 \times j1 130}{20 + j1 130} \Omega \approx 20 \Omega$$

故得

$$\dot{I}_1' = \frac{115 \angle 0^\circ}{20 + 2520} A = \frac{115}{2540} A$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{n} \dot{I}_1' = \sqrt{60} \times \frac{115}{2540} A = 0.35 A$$

例 11-14 某调谐放大器的并联谐振电路已算得其参数为  $R = 100 \Omega$ ,  $L = 0.0362 \mu H$ ,  $C = 7000 \text{ pF}$ , 如图 11-40(a)所示。由于  $L$  值较小而  $C$  值较大,不易实现,可利用  $n = \frac{N_2}{N_1} = 10$  的全耦合自耦变压器[见图 11-40(b)],试计算  $L_2$  和  $C_2$ 。

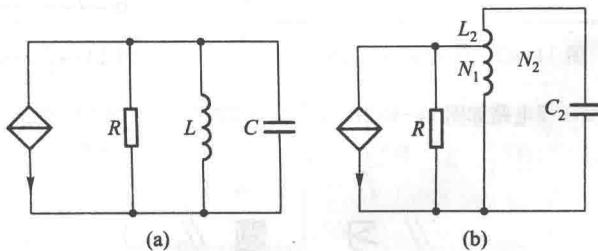


图 11-40 例 11-14

解 运用全耦合变压器模型得电路如图 11-41 所示。可得

$$L_2 = n^2 L$$

$$\begin{aligned}
 &= (100)(0.036 2 \times 10^{-6}) \text{ H} \\
 &= 3.62 \mu\text{H} \\
 C_2 &= \frac{C}{n^2} = \frac{7000 \times 10^{-12}}{100} \text{ F} = 70 \text{ pF}
 \end{aligned}$$

$L_2$  和  $C_2$  的数值较易实现, 可用电感为  $3.62 \mu\text{H}$  的线圈绕在磁心上, 在其匝数的  $\frac{1}{10}$  处抽头, 即构成所需的自耦变压器。

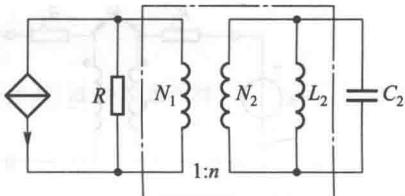


图 11-41 用全耦合变压器  
模型后所得电路



### 思考题

11-5 理想变压器在任何情况下, 一次电流与二次电流有不变的相位关系吗? 全耦合变压器(只满足  $k=1$  的耦合电感)一次与二次电压的相位关系又如何呢? (试与思考题 11-2 联系。)

11-6 有人认为图 11-40(b) 所示抽头电感类似于抽头电阻(电位器), 因此, 若总电感量为  $L_2$ , 则在匝数  $\frac{1}{10}$  处抽头, 所得电感应为  $\frac{1}{10}L_2$ , 对吗?



### 练习题

11-15 试用反映阻抗求解例 11-12 的电流  $\dot{I}_1$ 。

11-16 求图 11-42 所示电路的输入电流  $\dot{I}_1$  和输出电压  $\dot{U}_2$

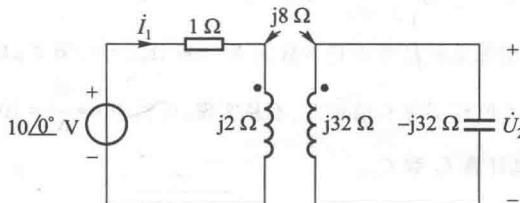


图 11-42 练习题 11-16

( $\dot{I}_1 = 0, \dot{U}_2 = 40 \angle 0^\circ \text{ V}$ )

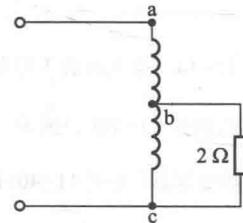


图 11-43 练习题 11-17

11-17 自耦变压器电路如图 11-43 所示, 若  $U_{ac} = 220 \text{ V}, U_{bc} = 200 \text{ V}$ , 试求流过绕组的电流。


(ab 部分  $90.9 \text{ A}$ )

// 习 题 //

### § 11-1 基本概念

11-1 在 TV 显像管中需用高电压来加速电子束, 在如图题 11-1(a) 所示简化电路中,  $L$


为水平偏转线圈,其电流波形如图题 11-1(b) 所示。高压取自耦合电感的  $L_2$  两端,两端可视  
为开路,已知图题 11-1(b) 电流波形中  $t_b - t_a = 1 \mu\text{s}$ ,若要求在该期间产生电压  $u$  的峰值为  
15 000 V,求所需  $M$ 。绘  $t_a$  与  $t_b$  期间  $u$  的波形。

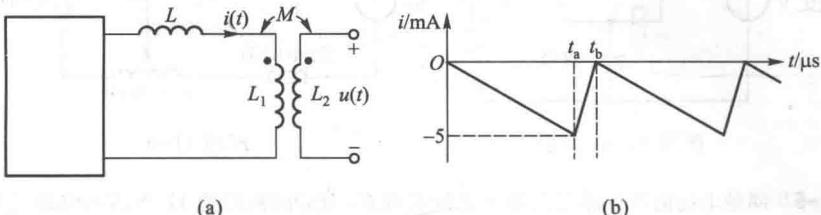

图题 11-1


### § 11-2 耦合电感的 VCR 耦合系数

11-2 求图题 11-2 所示各电路中标有问号的电压或电流的表示式。

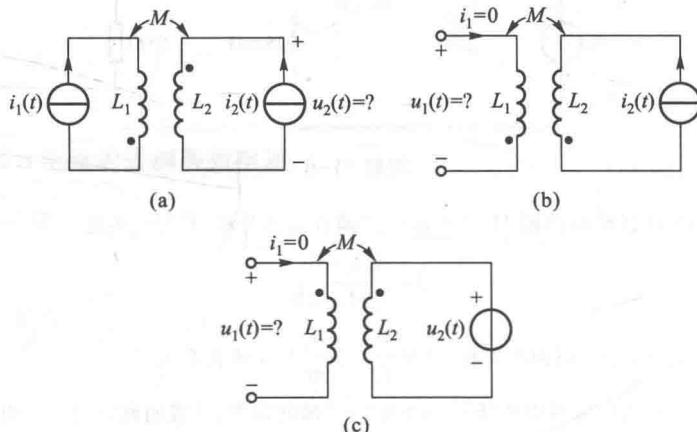


### 图题 11-2

11-3 图题 11-3 所示电路中,已知  $u_s = 24\cos(t+30^\circ)$  V,试求输出电压  $u(t)$ 。

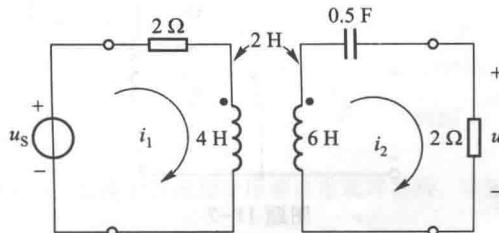


图题 11-3

11-4 图题 11-4 所示电路, 耦合系数  $k = \frac{1}{2}$ , 求输出电压  $\dot{U}$ 。

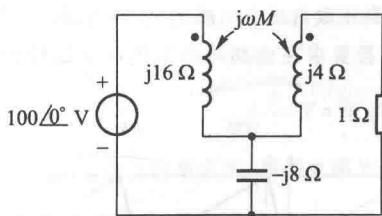


图题 11-4

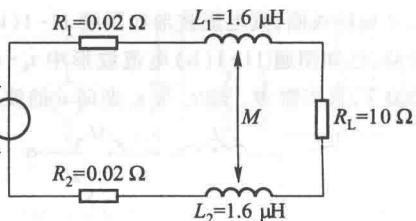

图题 11-5

11-5 同轴电缆的外导体与内导体之间总存在一些互感, 图题 11-5 所示电缆用来传送 1 MHz 信号至负载  $R_L$ , 试计算耦合系数  $k$  为 0.75 和 1 时传送给负载的功率。已知  $\dot{U}_s = 1 \angle 0^\circ$  V。

11-6 求图题 11-6 所示电路中的  $i_1$  和  $i_2$ , 已知  $u_s(t) = 100\cos(10^3 t + 30^\circ)$  V。

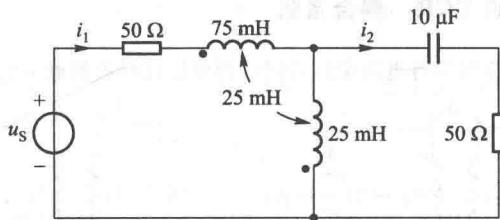

图题 11-6


11-7 (1) 试证明如图题 11-7 所示一对耦合电感并联, 其等效电感  $L$  为

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

(提示: 设网孔电流  $i_1, i_2$ , 列网孔方程, 求解  $\frac{di_1}{dt}$ , 得  $\frac{di_1}{dt}$  与  $u$  的关系式。)

(2) 若图中两耦合电感中的任一个改变“•”端的位置, 试表明此时的等效电感  $L$  为


$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$

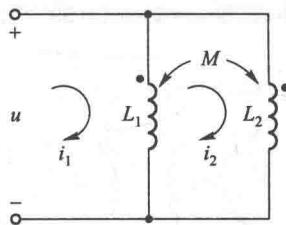

图题 11-7

### § 11-3 空心变压器电路的分析 反映阻抗


11-8 电路如图 11-8 所示, 试求对电源端的输入阻抗、电流  $\dot{i}_1$  和  $\dot{i}_2$ 。

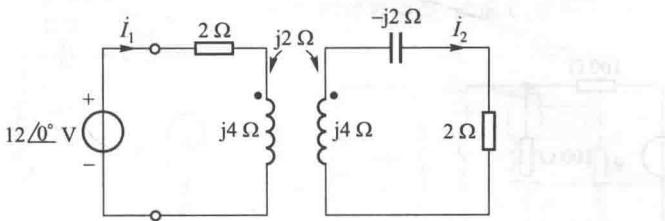

图题 11-8

**11-9** 已知空心变压器的参数:  $L_1 = 9 \text{ H}$ 、 $R_1 = 200 \Omega$ 、 $L_2 = 4 \text{ H}$ 、 $R_2 = 100 \Omega$  及  $k = 0.5$ 。所接负载为  $800 \Omega$  电阻和  $1 \mu\text{F}$  电容串联, 所接正弦电压源频率为  $400 \text{ rad/s}$ , 电压有效值为  $300 \text{ V}$ , 内阻为  $500 \Omega$ , 内电感为  $0.25 \text{ H}$ 。试求传送给负载的功率  $P$  和空心变压器的功率传输效率。

**11-10** 图题 11-9 所示空心变压器电路, 已知  $k=0.4$ , 所接正弦电压源的频率为  $4000 \text{ rad/s}$ , 电压有效值为  $45 \text{ V}$ , 求  $22'$  端所接负载的阻抗应为多少, 才能获得最大功率? 并求最大功率和此功率占电源输给变压器  $11'$  端功率的百分比。

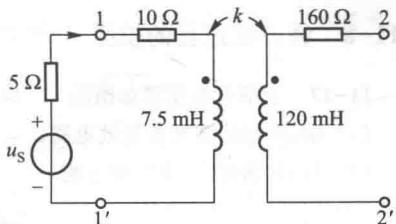

图题 11-9


#### § 11-4 椭合电感的去耦等效电路

**11-11** 试利用 T 形去耦电路求解例 11-5。

**11-12** 试利用 T 形去耦电路求解例 11-7。

#### § 11-5 理想变压器的 VCR

**11-13** 电路如图题 11-10 所示, 已知  $\dot{U} = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$ , 试求  $\dot{U}_s$ 。

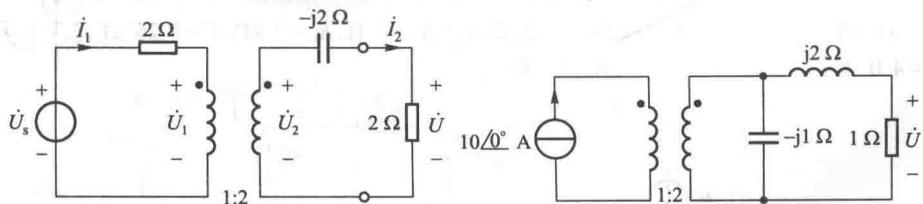


图题 11-10

图题 11-11


**11-14** 图题 11-11 所示电路中的理想变压器由电流源激励。求输出电压  $\dot{U}$ 。

#### § 11-6 理想变压器的阻抗变换性质

**11-15** 电路如图题 11-12 所示, 试确定理想变压器的匝比  $n$ , 使  $10 \Omega$  电阻能获得最大功率。

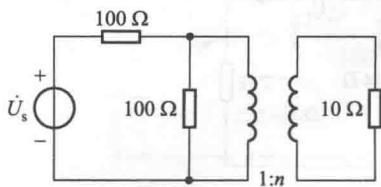

图题 11-12

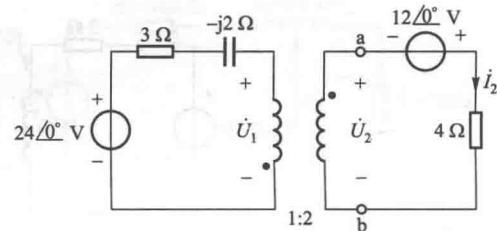


图题 11-13

11-16 电路如图题 11-13 所示, 试求 ab 左侧的戴维南等效电路, 并由此求解  $I_2$ 。

### \* 11-8 铁心变压器的模型

11-17 全耦合变压器如图题 11-14 所示。

- (1) 求 ab 端的戴维南等效电路;
- (2) 若 ab 端短路, 求短路电流。

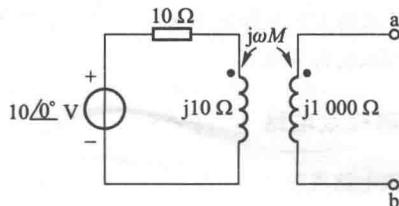


图题 11-14

11-18 1 000 Hz 信号源的内阻为 500  $\Omega$ , 负载电阻为 10  $\Omega$ 。

- (1) 如果用一个理想变压器使负载能获得最大功率, 求变压器的匝比;
- (2) 如果用全耦合变压器, 损耗可忽略不计, 高压线圈的电感为 0.1 H, 试计算匝比。

11-19 电路如图题 11-15 所示。已知  $R_1 = R_2 = 5 \Omega$ ,  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.25 \mu\text{F}$ ,  $L_1 = 1 \text{ H}$ ,  $L_2 = 4 \text{ H}$ ,  $M = 2 \text{ H}$ ,  $u_s = 120\cos(1000t) \text{ V}$ , 求  $i_1$ 。

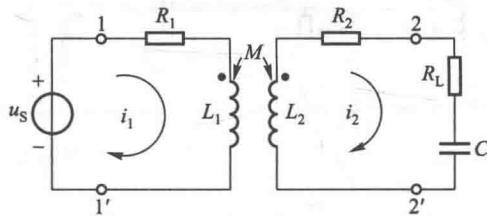


图题 11-15


### 综合

11-20 试用戴维南定理求解图 11-18(a) 所示电路的二次电流  $I_2$ 。

11-21 图题 11-16 所示电路在  $\omega = 1000 \text{ rad/s}$  时串联谐振, 试求  $C$ , 已知  $k = 0.5$ 。

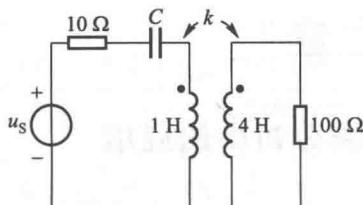


图题 11-16

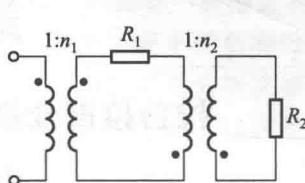


图题 11-17

11-22 求图题 11-17 所示电路的输入阻抗。

11-23 图题 11-18 所示电路中,  $R_1 = R_2 = 10 \Omega$ ,  $\frac{1}{\omega C} = 50 \Omega$ ,  $\dot{U} = 50 \angle 0^\circ \text{ V}$ 。求流过  $R_2$  的电流  $i_R(t)$ 。

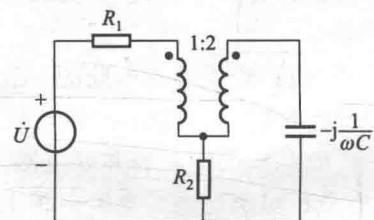


图题 11-18

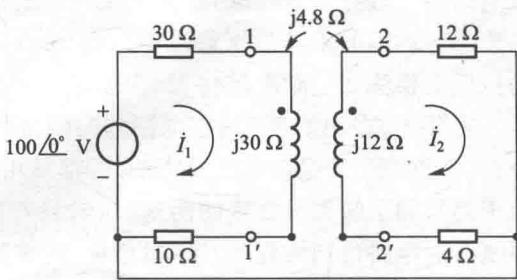

图题 11-19

11-24 试用电压源替代互感电压后求解图题 11-19 所示电路中的电流  $\dot{i}_1$ 、 $\dot{i}_2$ , 是否能用 T 形去耦电路求解? 为什么?

11-25 求图题 11-20 所示电路的  $i_1(t)$ ,  $t > 0$ 。已知  $M = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ H}$ , 设电路为零初始状态。

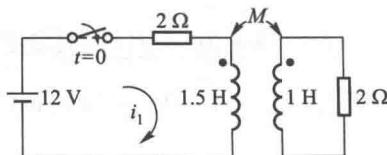

图题 11-20

# 第十二章

## 拉普拉斯变换在电路分析中的应用

本篇的前四章讨论了线性时不变动态电路的正弦稳态分析,运用的工具是相量,属变换(域)方法。作为本篇的最后一章,本章将讨论线性时不变动态电路的一般分析,涉及的激励不仅只是正弦波,研究的对象也不仅只是电路的稳态。运用的工具是拉普拉斯(Laplace)变换,简称拉氏变换,这一方法称为拉氏变换法或复频率域( $s$ 域)分析法。

实际上,在第二篇“动态电路的时域分析”中,也讨论了动态电路的一般分析,除直流一阶电路的三要素法外,都是用微分方程法(经典法)来求解的。由于列写和求解微分方程的困难,当时只着重于 $R$ 、 $L$ 、 $C$ 的串联和并联电路。更复杂的电路将如何处理?运用相量,正弦稳态分析可类比电阻电路分析来解决,一般动态电路分析是否也能如此?这一章将回答这些问题。

本章内容经过仔细安排。如仅需了解 $s$ 域分析方法最基本的概念,学习§ 12-1 即可。根据需要增添§ 12-2、§ 12-3 或再增添§ 12-4 直至全部。

### § 12-1 拉普拉斯变换及其几个基本性质

时间函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换记为 $\mathcal{L}[f(t)]$ 其定义为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt\end{aligned}\tag{12-1}$$

其中 $s = \sigma + j\omega$  称为复频率,积分限 $0_-$ 和 $\infty$ 是固定的,所以积分的结果与 $t$ 无关,而只取决于 $s$ ,即复频率 $s$ 的函数,记为

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)\tag{12-2}$$

$F(s)$ 即为函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换。在电路中用 $U(s)$ 和 $I(s)$ 分别表示 $u(t)$ 和 $i(t)$ 的拉普拉斯变换。拉普拉斯变换以后简称拉氏变换。

应该认识到: $u(t)$ 和 $i(t)$ 是时间 $t$ 的函数,即时域变量。它们可以用电压表

及电流表来测定,而且还可以用示波器观测到它们随时间变化的情况。时域变量是实际存在的变量,而它们的拉氏变换  $U(s)$  和  $I(s)$  则是一种抽象的变量。之所以把直观的时域变量变为抽象的复频率变量,是为了便于分析和计算电路问题,待得出结果后再反变换为相应的时域变量。这与以前在分析正弦稳态电路时,把直观的正弦量(时域变量)变为抽象的相量(频域变量),以求简化电路的分析、计算,目的完全相同,均属变换(域)方法。

为方便起见,仍用  $u(t)$  的单位作为  $U(s)$  的单位,用  $i(t)$  的单位作为  $I(s)$  的单位。这种做法只是用以表明时域变量原来用的是什么单位,并不意味着变换量具有任何物理性质。<sup>①</sup>

请注意:在定义式中,用 0<sub>-</sub>作为积分下限。如果  $f(t)$  包含一个  $t=0$  时刻的冲激  $\delta(t)$ ,则定义积分式中将包含这一冲激。

**例 12-1** 求单位阶跃函数  $\epsilon(t)$  的拉氏变换。

$$\begin{aligned} \text{解 } \quad \mathcal{L}[\epsilon(t)] &= \int_{0_-}^{\infty} \epsilon(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-st} dt \\ &= -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{0_-}^{\infty} = -\frac{1}{s}(0-1) = \frac{1}{s} \end{aligned}$$

**例 12-2** 求余弦函数  $\cos(\omega t)$  的拉氏变换。

$$\begin{aligned} \text{解 } \quad \mathcal{L}[\cos(\omega t)] &= \int_{0_-}^{\infty} \cos(\omega t) e^{-st} dt \\ &= \int_{0_-}^{\infty} \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} e^{-st} dt \\ &= \int_{0_-}^{\infty} \frac{e^{-(s-j\omega)t} + e^{-(s+j\omega)t}}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s-j\omega} + \frac{1}{s+j\omega} \right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

**例 12-3** 求冲激函数  $\delta(t)$  的拉氏变换。

$$\begin{aligned} \text{解 } \quad \mathcal{L}[\delta(t)] &= \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) e^{-st} dt \\ &= e^{-s(0)} = 1 \end{aligned}$$

求函数  $f(t)$  的拉氏变换并非本课程的任务,事实上,如果求解电路问题每次都需要从求激励函数的拉氏变换做起,会感到很不方便。在工程技术上,激励函数是有限的,通常有表可查(如同查对数表),少数几个常用的还可记住。

<sup>①</sup> 有些文献用拉普拉斯伏(Laplaced Volt)作为  $U(s)$  的单位。 $U(s)$  的实际单位为伏·秒。

表 12-1 给出了一些常用时间函数的拉氏变换,可供查阅使用<sup>①</sup>。当  $t < 0$  时,表中所有函数  $f(t)$  都假定为零,亦即,它们都可认为被  $\epsilon(t)$  相乘。

表 12-1 初等函数的拉普拉斯变换简表

序号	$f(t)$	$F(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$\epsilon(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$A$	$\frac{A}{s}$
4	$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{s^{n+1}} (n=1,2,\dots)$
5	$e^{-\alpha t} (\alpha \text{ 实数或复数})$	$\frac{1}{s+\alpha}$
6	$\frac{t^n}{n!} e^{-\alpha t} (\alpha \text{ 实数或复数})$	$\frac{1}{(s+\alpha)^{n+1}} (n=1,2,\dots)$
7	$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
8	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
9	$e^{-\alpha t} \cos(\omega t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
10	$e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
11	$a e^{-\alpha t} \cos(\omega t) + \frac{(b-a\alpha)}{\omega} e^{-\alpha t} \sin(\omega t)$	$\frac{as+b}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
12	$2 K e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \angle K)$	$\frac{K}{s+\alpha-j\omega} + \frac{K^*}{s+\alpha+j\omega}$

采用拉氏变换求解电路问题是基于它的一些性质,此处仅阐述几个与本章有关的几个最基本的性质。

**线性性质** 若  $\mathcal{L}\{f_k(t)\} = F_k(s), k=1,2$ , 则对任何常数  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$ (实数或复数)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)] &= \alpha_1 \mathcal{L}[f_1(t)] + \alpha_2 \mathcal{L}[f_2(t)] \\ &= \alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s)\end{aligned}\quad (12-3)$$

**证明**  $\mathcal{L}[\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)] = \int_{0-}^{\infty} [\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)] e^{-st} dt$

$$= \alpha_1 \int_{0-}^{\infty} f_1(t) e^{-st} dt + \alpha_2 \int_{0-}^{\infty} f_2(t) e^{-st} dt$$

<sup>①</sup> 一些数学手册提供拉普拉斯变换表。

$$= \alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s)$$

**应用** KCL、KVL 的拉氏变换形式或称为  $s$  域(复频域)形式

对集总电路的任一节点, 在任一时刻, 流出节点的电流代数和为零, 即

$$\sum_{k=1}^K i_k = 0$$

若  $\mathcal{L}[i_k(t)] = I_k(s)$ , 则由线性性质可得

$$\sum_{k=1}^K I_k(s) = 0 \quad (12-4)$$

此即 KCL 的拉氏变换形式。类似地, 还可得到 KVL 的拉氏变换形式为

$$\sum_{k=1}^K U_k(s) = 0 \quad (12-5)$$

式中  $U_k(s) = \mathcal{L}[u_k(t)]$ 。

**微分性质** 若

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$$

$$\text{则 } \mathcal{L}\left[\frac{df}{dt}\right] = sF(s) - f(0_-) \quad (12-6)$$

**证明** 利用分部积分法, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{df}{dt}\right] &= \int_{0_-}^{\infty} \frac{df}{dt} e^{-st} dt \\ &= f(t) e^{-st} \Big|_{0_-}^{\infty} - \int_{0_-}^{\infty} f(t) (-s) e^{-st} dt \\ &= s \int_{0_-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt - f(0_-) \\ &= sF(s) - f(0_-) \end{aligned}$$

不难看到, 当初始条件均为零时, 在时域内对  $t$  求一次导数即相当于在复频域内乘以  $s$ 。因此, 时域内的微分运算相当于复频域内的乘法运算, 其情况类似于两数相乘在经过取对数的变换后即简化为相加问题。

**积分性质** 若  $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$

则

$$\mathcal{L}\left[\int_{0_-}^t f(\xi) d\xi\right] = \frac{1}{s} F(s) \quad (12-7)$$

**证明**

$$\mathcal{L}\left[\int_{0_-}^t f(\xi) d\xi\right] = \int_{0_-}^{\infty} \left[ \int_{0_-}^t f(\xi) d\xi \right] e^{-st} dt$$

用分部积分法计算, 为此令

$$u = \int_{0_-}^t f(\xi) d\xi \quad dv = e^{-st} dt$$

$$du = f(\xi) d\xi \quad v = -\frac{1}{s} e^{-st}$$

可得

$$\mathcal{L} \left[ \int_{0_-}^t f(\xi) d\xi \right] = - \left[ \int_{0_-}^t f(\xi) d\xi \right] \left( \frac{e^{-st}}{s} \right) \Big|_0^\infty + \frac{1}{s} \int_{0_-}^\infty f(t) e^{-st} dt$$

由于当  $t \rightarrow \infty$  时  $e^{-st} \rightarrow 0$ , 上式第一项在  $t = \infty$  时之值应为零; 当  $t \rightarrow 0$  时该项在  $t = 0$  时之值也显然为零。故得

$$\mathcal{L} \left[ \int_{0_-}^t f(\xi) d\xi \right] = \frac{1}{s} \int_{0_-}^\infty f(t) e^{-st} dt = \frac{1}{s} F(s)$$

由此可见, 在时域中的积分运算相当于复频率域中的除法运算。

### 应用 电路元件 VCR 的 $s$ 域(复频率域)形式

线性时不变电容的 VCR 已如(5-7)式所示, 如设初始时刻  $t_0 = 0_-$  则可表示为

$$u(t) = u(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi$$

取拉氏变换, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[u(t)] &= \mathcal{L}\left[u(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi\right] \\ &= \mathcal{L}[u(0_-)] + \mathcal{L}\left[\frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi\right] \\ &= \frac{u(0_-)}{s} + \frac{1}{C} \frac{1}{s} I(s) \end{aligned} \quad (12-8)$$

初始电压  $u(0_-)$  为常数故由表 12-1 第 3 项可知其拉氏变换为  $\frac{u(0_-)}{s}$ 。式中后一项则为上述积分性质的结果。该式即电容 VCR 的  $s$  域形式, 且由该式可得电容的  $s$  域模型如图 12-1(b) 所示, 图 12-1(a) 所示则为时域模型, 参看图 5-8。注意初始电容电压以串联电压源的形式出现在  $s$  域模型中。

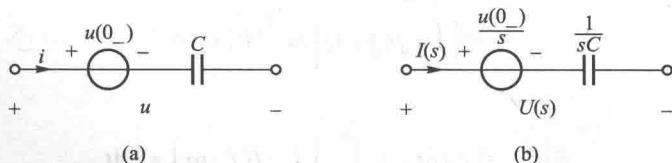


图 12-1  $t \geq 0_-$  电容元件的时域模型和  $s$  域模型

线性时不变电感的 VCR(5-19)式中如令初始时刻  $t_0=0_-$  则可得

$$i(t) = i(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^t u(\xi) d\xi$$

类似于(12-8)式的推导过程, 可得

$$I(s) = \frac{i(0_-)}{s} + \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{s} U(s) \quad (12-9)$$

此即为电感 VCR 的  $s$  域形式, 其  $s$  域模型如图 12-2(b) 所示图 12-2(a) 则为时域模型, 参看图 5-17。注意初始电流以并联电流源的形式出现在模型中。

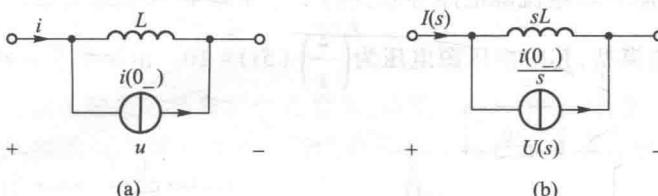


图 12-2  $t \geq 0_-$  电感元件的时域模型和  $s$  域模型

至于线性时不变电阻 VCR 的  $s$  域形式, 则根据线性性质由它的时域 VCR 不难得出

$$U(s) = RI(s) \quad (12-10)$$

其  $s$  域模型仍以  $R$  表示。

**结论** 线性时不变电路中的电压、电流如表示为它们的拉氏变换式, 则 KVL、KCL 仍能满足, 且  $R$ 、 $L$ 、 $C$  等电路元件的 VCR 也能以电压、电流的拉氏变换表示, 故电路分析、计算可在  $s$  域进行, 称为  $s$  域分析法。用拉氏变换求解电路, 属变换方法, 可按 § 8-1 所示的基本思路分为三个步骤进行。

**例 12-4** 练习题 6-14(图 6-61)所示电路, 给定参数如图 12-3 中所示, 试用  $s$  域分析法求解。

**解** 仿照相量法, 分三步求解。

(a) 求给定电压源电压  $u_s$  的拉氏变换, 由表 12-1 可知

$$\mathcal{L}[u_s] = \mathcal{L}[40] = \frac{40}{s}$$

上述步骤与相量法中求给定正弦电压的相量相当。

由于电容、电感  $t=0_-$  时的初始状态自动包含在它们的  $s$  域模型中, 因此, 在这一步骤中, 须求出  $u_c(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$  等初始值, 本题

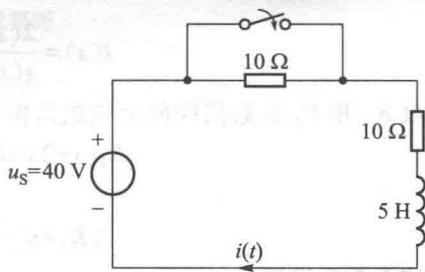


图 12-3 例 12-4

$$i_L(0_-) = \frac{40}{10+10} A = 2 A$$

作出电路的  $s$  域模型, 这与相量法中作出相量模型相当。 $s$  域模型作出后, 同样可类比电阻电路进行分析、计算。

(b) 本题的  $s$  域模型如图 12-4(a) 所示, 注意电感  $s$  域模型中的并联初始电流源电流  $\frac{2}{s}$  及其方向。有了这一模型, 便可利用电阻电路解法去求解未知量  $I(s)$ 。为方便计, 需要把电感的并联模型等效变换为串联形式模型, 这类似于 § 4-5 所述电阻并联电流源电路等效变换为电阻串联电压源电路。图 12-4(b) 即为变换后的模型, 其中电压源电压为  $\left(\frac{2}{s}\right)(5s) = 10$ 。由该模型可得

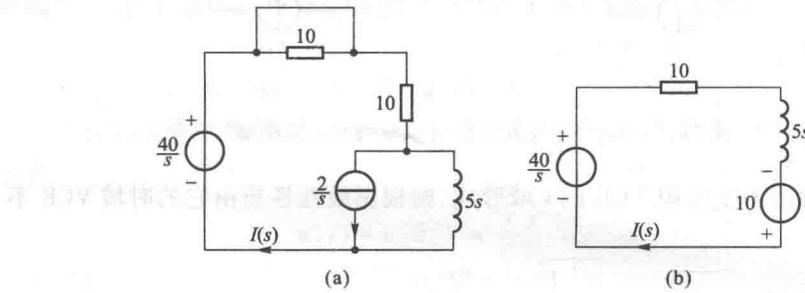


图 12-4 图 12-3 电路的  $s$  域模型

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{\frac{40}{s} + 10}{\frac{5s}{s} + 10} = \frac{40 + 10s}{s(5s + 10)} \\ &= \frac{2(s+4)}{s(s+2)} \end{aligned}$$

此为  $s$  域的解答。

(c) 反变换 这一步骤不如相量法中的反变换那样简单易行。可以利用表 12-1 由  $F(s)$  反求  $f(t)$ 。为此, 需把  $I(s)$  分解成部分分式, 即

$$I(s) = \frac{2(s+4)}{s(s+2)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+2}$$

常数  $K_1$  和  $K_2$  的数值应使上式成为恒等式, 故

$$K_1(s+2) + K_2(s) = 2(s+4)$$

即

$$(K_1 + K_2)s + 2K_1 = 2s + 8$$

比较系数后可得

$$K_1 + K_2 = 2$$

$$2K_1 = 8$$

解得

$$K_1 = 4, K_2 = -2$$

故得

$$I(s) = \frac{4}{s} - \frac{2}{s+2}$$

由表 12-1 第 3、5 项可得

$$\begin{aligned} i(t) &= \mathcal{L}^{-1}[I(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4}{s}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s+2}\right] \\ &= (4 - 2e^{-2t})\epsilon(t) \text{ A} \end{aligned}$$

反拉普拉斯变换记为  $\mathcal{L}^{-1}$ 。

读者会感到本题用三要素法似更容易, 确实如此。然而, 对于不能使用三要素法的电路<sup>①</sup>, 情况就不同了,  $s$  域分析法避免列写和求解微分方程, 且能利用电阻电路的分析方法。

从数学观点看, 拉氏变换原是求解非齐次、线性、常系数微分方程通解的一种方法, 正如相量是求解非齐次、线性、常系数微分方程右端为正弦函数时特解的一种方法。线性时不变动态路由线性、常系数微分方程来描述。但我们所称的  $s$  域分析法, 并非是列出微分方程后再用拉氏变换去简化方程的求解, 而是越过列写微分方程这一步, 在  $s$  域内得出电路的模型进行求解。在本节中已说明了这点。事实上, 我们已把本书的三篇内容“同归”于此, 倒过来说, 相量分析和电阻电路分析可看成是  $s$  域分析法的特例。变换(域)方法是本书基本结构中三大基本方法中涉及面最广的方法!  $s$  域是一个“虚拟世界,”如表 12-1 所示的拉氏变换表, 是  $s$  语言与“现实世界”中  $t$  语言间的“字典”。工厂可以生产  $R, L, C$ , 却无法生产  $Z(s)$ , 它是虚拟的。

## 思考题

**12-1** 试利用拉氏变换的微分性质求得上章图 11-9 所示耦合电感的  $s$  域模型, 设  $i_1, i_2$  的初始值均为零。

**12-2** 试求图 11-25 所示理想变压器的  $s$  域模型。

**12-3** 试求四种受控源的  $s$  域模型。

**12-4** 试作出类似于图 8-19 用  $s$  域分析法求解线性时不变动态电路的流程图。

## 练习题

**12-1** 求  $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}\right]$ 。

① 如习题 12-3, 12-4。

$$[(e^{-t} + e^{-2t})\epsilon(t)]$$

12-2 求  $\mathcal{L}[t\epsilon(t) - \epsilon(t)]$ 。

$$\left( \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} \right)$$

### § 12-2 反拉普拉斯变换——赫维赛德展开定理

有拉氏变换就有反拉氏变换。

若  $F(s)$  为有理代数函数且可表示为两个  $s$  多项式之比, 可把  $F(s)$  展开为部分分式之和。这时每一项分式应能在拉氏变换表中找到相应的函数  $f(t)$ , 从而较容易地解决反变换问题。例 12-4 就是按照这一思路完成反变换的, 所用的方法是初等代数中的比较(或称待定)系数法。但这一方法在部分分式多于三项时, 计算繁琐。赫维赛德展开定理提供了工程技术上常用的求反拉氏变换的方法。

设  $F(s)$  可表示为  $s$  的多项式之比, 如

$$F(s) = \frac{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0} = \frac{A(s)}{B(s)} \quad (12-11)$$

其中  $n$  为分子  $A(s)$  的阶,  $m$  为分母  $B(s)$  的阶。我们将区别两种情况,  $n \geq m$  和  $n < m$ 。若  $n \geq m$ , 则  $F(s)$  称为假分式; 若  $n < m$ , 则  $F(s)$  称为真分式。如果  $F(s)$  为假分式, 则总能分解为一个  $s$  多项式和一个真分式之和, 例如

$$F(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 6s + 6}{s^2 + 3s + 2}$$

分母去除分子(长除法)可得

$$F(s) = s + 1 + \frac{s+4}{s^2 + 3s + 2}$$

以下的讨论仅限于  $F(s)$  为真分式的情况。

我们再分为两种情况来研究。其一, 方程式  $B(s) = 0$  为不等根的情况。先举一例, 设

$$F(s) = \frac{2s+8}{s(s+2)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+2}$$

此即例 12-4 中所遇到的  $F(s)$  及其部分分式,  $B(s) = 0$  的两根为 0、-2。现采用另一思路来求解  $K_1$  和  $K_2$ 。欲求  $K_1$ , 可用  $K_1$  所属分式的分母  $s$  去乘  $F(s)$ , 这样可使  $K_1$  出现在等式之中, 即

$$sF(s) = \frac{2s+8}{s+2} = K_1 + \frac{sK_2}{s+2}$$

显然,如欲求得  $K_1$ ,须使含  $K_2$  的分式为零。由于上式对任何  $s$  值都应成立,可求  $s=0$  时上列等式之值,即

$$\frac{2s+8}{s+2} \Big|_{s=0} = K_1 + \frac{sK_2}{s+2} \Big|_{s=0} = K_1$$

故得

$$K_1 = \frac{2(0)+8}{0+2} = \frac{8}{2} = 4$$

同样, $K_2$  可求得如下:

$$(s+2)F(s) = \frac{2s+8}{s} = \frac{(s+2)K_1}{s} + K_2$$

$$\frac{2s+8}{s} \Big|_{s=-2} = \frac{(s+2)K_1}{s} \Big|_{s=-2} + K_2$$

$$K_2 = \frac{2(-2)+8}{-2} = \frac{4}{-2} = -2$$

用待定系数法须涉及求解联立方程,而用上述方法每一个方程只含一个未知量  $K$ 。一般来说,若  $F(s)$  为真分式,  $s_1, s_2, \dots, s_m$  为  $B(s)=0$  的不等根,则  $F(s)$  可表示为

$$F(s) = \frac{A(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_m)} = \frac{K_1}{s-s_1} + \frac{K_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{K_m}{s-s_m} \quad (12-12)$$

计算  $K_1$  时,等式两端乘以  $(s-s_1)$ ,得

$$\frac{(s-s_1)A(s)}{(s-s_1)(s-s_2)\cdots(s-s_m)} = K_1 + \frac{(s-s_1)K_2}{(s-s_2)} + \cdots + \frac{(s-s_1)K_m}{(s-s_m)} \quad (12-13)$$

上式应对  $s$  的每一数值都成立。若令  $s=s_1$ ,则等式右端各项除  $K_1$  外均为零。等式左端不为零,因为分子分母中的公因式  $(s-s_1)$  可约分。因此,  $K_1$  的计算公式为

$$K_1 = (s-s_1) \frac{A(s)}{B(s)} \Big|_{s=s_1} \quad (12-14)$$

一般来说

$$K_k = (s-s_k) \frac{A(s)}{B(s)} \Big|_{s=s_k} \quad (12-15)$$

因此

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{A(s)}{B(s)}\right] = \sum_{k=1}^m \left\{ (s-s_k) \frac{A(s)}{B(s)} \right\}_{s=s_k} e^{s_k t} \quad t \geq 0 \quad (12-16)$$

上述方法可推广到包含重根的情况,通常称为赫维赛德展开定理。

**例 12-5** 试求  $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{30(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s^2+9s+20)}\right]$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad F(s) &= \frac{30(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s^2+9s+20)} = \frac{30(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)(s+5)} \\
 &= \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+3} + \frac{K_3}{s+4} + \frac{K_4}{s+5} \\
 K_1 &= \left. \frac{30(s+1)(s+2)}{(s+3)(s+4)(s+5)} \right|_{s=0} = \frac{(30)(1)(2)}{(3)(4)(5)} = 1 \\
 K_2 &= \left. \frac{30(s+1)(s+2)}{s(s+4)(s+5)} \right|_{s=-3} = \frac{(30)(-2)(-1)}{(-3)(1)(2)} = -10 \\
 K_3 &= \left. \frac{30(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+5)} \right|_{s=-4} = \frac{(30)(-3)(-2)}{(-4)(-1)(1)} = 45 \\
 K_4 &= \left. \frac{30(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)} \right|_{s=-5} = \frac{(30)(-4)(-3)}{(-5)(-2)(-1)} = -36 \\
 \mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{10}{s+3} + \frac{45}{s+4} - \frac{36}{s+5}\right] \\
 &= (1 - 10e^{-3t} + 45e^{-4t} - 36e^{-5t})\epsilon(t)
 \end{aligned}$$

以上用到表 12-1 第 2、5 项。

求解本题, 你还想去用比较系数法吗?

**例 12-6** 试求  $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+2s+5}\right]$ 。

解

$$B(s) = s^2 + 2s + 5 = 0$$

解得

$$s = -1 \pm j2$$

为一对共轭复根, 仍属不相等根。

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{s}{s^2+2s+5} = \frac{s}{(s-s_1)(s-s_2)} = \frac{s}{(s+1-j2)(s+1+j2)} \\
 &= \frac{K_1}{s+1-j2} + \frac{K_2}{s+1+j2}
 \end{aligned}$$

仍按(12-16)式求  $K_1$  和  $K_2$

$$\begin{aligned}
 K_1 &= \left. \frac{s}{s+1+j2} \right|_{s=-1+j2} = \frac{-1+j2}{-1+j2+1+j2} = \frac{-1+j2}{j4} = \frac{2+j}{4} \\
 K_2 &= \left. \frac{s}{s+1-j2} \right|_{s=-1-j2} = \frac{2-j}{4}
 \end{aligned}$$

$K_1$  与  $K_2$  成共轭关系, 即  $K_2 = K_1^*$ 。

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+2s+5}\right] &= \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2+j}{s+1-j2} + \frac{2-j}{s+1+j2}\right] \\
 &= \frac{1}{4} [(2+j)e^{(-1+j2)t} + (2-j)e^{(-1-j2)t}]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} e^{-t} [2(e^{j2t} + e^{-j2t}) + j(e^{j2t} - e^{-j2t})] \\
 &= \frac{1}{2} e^{-t} [2\cos(2t) - \sin(2t)] \epsilon(t)
 \end{aligned}$$

这里用到  $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$  和  $\sin(\omega t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$

由以上解法可见,当  $B(s)$  具有复根时,确定常数  $K$  和最后对指数项的处理均较费事。另有一种技巧性较强的解法——配方法,较为省事。由于

$$\frac{s}{s^2+2s+5} = \frac{s}{(s+1)^2+2^2} = \frac{s}{(s+1)^2+2^2}$$

故得

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+2s+5}\right] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2} - \frac{1}{(s+1)^2+2^2}\right] \\
 &= e^{-t} \cos(2t) - \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) \\
 &= \frac{1}{2} e^{-t} [2\cos(2t) - \sin(2t)] \epsilon(t)
 \end{aligned}$$

这里用到了表 12-1 的第 9、8 项。通过进一步运算,上列答案也可写为  $\frac{\sqrt{5}}{2} e^{-t} \cos(2t + 26.56^\circ) \epsilon(t)$ 。

或利用表 12-1 第 12 项,在求得  $K_1 = \frac{2+j}{4} = 0.5 + j0.25 = 0.559 / 26.56^\circ$ ,

$K_2 = 0.559 / -26.56^\circ$  后直接得出答案。

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= 2 \times 0.559 e^{-t} \cos(2t + 26.56^\circ) \\
 &= e^{-t} \left[ \cos(2t) - \frac{1}{2} \sin(2t) \right] = \frac{1}{2} e^{-t} [2\cos(2t) - \sin(2t)] \epsilon(t)
 \end{aligned}$$

拉氏变换表内容越详细,直接求得反变换的可能性就越大。

现在研究第二种情况,即  $B(s) = 0$  含有重根的情况。先举一例,设

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{s+1}{s^2+4s+4} = \frac{s+1}{(s+2)^2} \\
 &= \frac{K_{11}}{s+2} + \frac{K_{12}}{(s+2)^2}
 \end{aligned}$$

在求  $K_{12}$  时可仍按(12-16)式计算,即

$$K_{12} = (s+2)^2 F(s) \Big|_{s=-2} = (s+1) \Big|_{s=-2} = -1$$

如果在求  $K_{11}$  时仍按此处理,其结果为  $\infty$ ,不能求得解答。此时需先对  $(s+2)^2 \cdot F(s)$

求导后再以  $s = -2$  代入便可求得结果, 即

$$K_{11} = \frac{d}{ds} [(s+2)^2 F(s)] \Big|_{s=-2} = \frac{d}{ds}(s+1) \Big|_{s=-2} = 1$$

一般来说, 若

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{A(s)}{(s-s_1)^r} = \frac{K_{11}}{s-s_1} + \frac{K_{12}}{(s-s_1)^2} + \dots + \\ &\quad \frac{K_{1n}}{(s-s_1)^n} + \dots + \frac{K_{1r}}{(s-s_1)^r} \end{aligned} \quad (12-17)$$

等式两端均乘以  $(s-s_1)^r$ , 得

$$A(s) = (s-s_1)^{r-1} K_{11} + \dots + (s-s_1)^{r-n} K_{1n} + \dots + K_{1r}$$

$K_{1r}$  仍可在令  $s=s_1$  后求得。求  $K_{1n}$  时, 对上式微分  $(r-n)$  次, 得

$$\frac{d^{r-n}}{ds^{r-n}} A(s) = (r-n)! K_{1n} + \text{含 } (s-s_1) \text{ 的各项}$$

令  $s=s_1$  则含  $(s-s_1)$  各项均可消除, 故得

$$K_{1n} = \frac{1}{(r-n)!} \frac{d^{r-n}}{ds^{r-n}} A(s) \Big|_{s=s_1} \quad (12-18)$$

以上系就  $B(s)$  只含  $(s-s_1)^r$  而言, 一般情况下  $B(s)$  还含有其他因子, 此时 (12-18) 式需作适当修改。在一般情况应为

$$K_{1n} = \frac{1}{(r-n)!} \frac{d^{r-n}}{ds^{r-n}} (s-s_1)^r F(s) \Big|_{s=s_1} \quad (12-19)$$

例 12-7 试求  $\mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{10(s+3)}{(s+1)^3(s+2)} \right]$ 。

$$\text{解} \quad F(s) = \frac{10(s+3)}{(s+1)^3(s+2)} = \frac{K_{11}}{s+1} + \frac{K_{12}}{(s+1)^2} + \frac{K_{13}}{(s+1)^3} + \frac{K_2}{(s+2)}$$

$$K_{13} = (s+1)^3 F(s) \Big|_{s=-1} = \frac{10(s+3)}{(s+2)} \Big|_{s=-1} = 20$$

$$K_{12} = \frac{d}{ds} [(s+1)^3 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{-10}{(s+2)^2} \Big|_{s=-1} = -10$$

$$K_{11} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} [(s+1)^3 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{10}{(s+2)^3} \Big|_{s=-1} = 10$$

$$K_2 = (s+2) F(s) \Big|_{s=-2} = -10$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{10(s+3)}{(s+1)^3(s+2)} \right] = (10e^{-t} - 10te^{-t} + 20t^2 e^{-t} - 10e^{-2t}) \epsilon(t)$$

其中用到表 12-1 第 6 项。

 练习题

12-3 求下列  $F(s)$  的反拉氏变换：

$$(1) \frac{2s+1}{s(s+2)(s+5)}$$

$$[(0.1 + 0.5e^{-2t} + 0.6e^{-5t})\epsilon(t)]$$

$$(2) \frac{s}{s^2 + 4s + 8}$$

$$[\sqrt{2}e^{-2t}\cos(2t - 45^\circ)\epsilon(t)]$$

$$(3) \frac{s}{(s+1)^2}$$

$$[(e^{-t} - te^{-t})\epsilon(t)]$$

### § 12-3 零状态分析

确定零状态响应是动态电路分析中最基本的问题。由于初始条件为零值，便于分析。当电路实际初始条件不为零时，可再叠加零输入响应，以求得全响应。若初始条件为零，元件的  $s$  域模型便可简化为图 12-5。(12-8) 至 (12-10) 式分别成为

$$U(s) = \frac{1}{sC}I(s) \quad (12-20)$$

$$I(s) = \frac{1}{sL}U(s) \quad (12-21)$$

$$U(s) = RI(s) \quad (12-22)$$

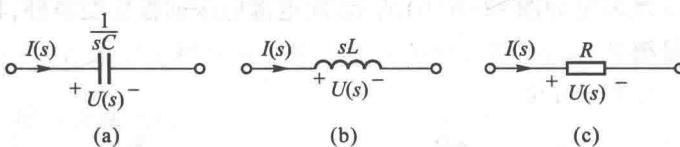


图 12-5 零状态元件的  $s$  域模型

零状态元件两端电压  $U(s)$  与电流  $I(s)$  之比定义为广义 (generalized) 阻抗或拉普拉斯 (Lapalaced) 阻抗，记为  $Z(s)$ ，即

$$Z(s) = \frac{U(s)}{I(s)} \quad (12-23)$$

这样，三种元件可统一地用

$$U(s) = Z(s)I(s) \quad (12-24)$$

来表征电压与电流的关系，只是各种元件的广义阻抗各不相同。

对电容元件来说

$$Z(s) = \frac{1}{sC} \quad (12-25)$$

对电感元件来说

$$Z(s) = sL \quad (12-26)$$

对电阻元件来说

$$Z(s) = R \quad (12-27)$$

零状态元件电流  $I(s)$  与电压  $U(s)$  之比定义为广义导纳<sup>①</sup>, 记为  $Y(s)$ , 即

$$Y(s) = \frac{I(s)}{U(s)} \quad (12-28)$$

显然

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} \quad (12-29)$$

(12-23)、(12-28)式所分别定义的阻抗及导纳, 也可用于一个初始状态为零的无独立源单口网络。 $Z(s)$ 、 $Y(s)$ 的单位仍可沿用欧姆( $\Omega$ )、西门子(S)。不难看出新引入的概念更具有普遍性, 它把阻抗、导纳考虑为复变量  $s$  的函数而不是纯虚数变量  $j\omega$  的函数, 因而它把元件或单口网络的零状态响应的拉氏变换和任意输入的拉氏变换联系起来, 而不只是把正弦稳态的输出相量和输入相量联系起来。

我们也不难得出线性时不变电路的一个重要规则: 若电路为零初始状态, 则处理拉氏变换的规律与处理相量的规律完全相同, 只需把  $j\omega$  换以  $s$  即可。相量法中的相量模型在把  $j\omega$  换以  $s$  后即可得到同一电路的  $s$  域模型, 当然这一模型只适用于零状态分析, 激励的拉氏变换也应根据具体情况而定。广义阻抗是  $s$  域分析法电路的参数, 就像阻抗在相量分析法中的地位一般。

**例 12-8** 图 12-6(a) 所示电路, 求  $i(t), t \geq 0$ 。已知  $u(t) = 40\sin(3t) V$ 。

$$\text{解 } (1) U(s) = \mathcal{L}[40\sin(3t)] = 40 \left( \frac{3}{s^2 + 3^2} \right) = \frac{120}{s^2 + 9}$$

$i(0_+) = 0$ , 作  $s$  域模型如图 12-6(b) 所示, 除电源电压的拉氏变换外, 其余部分完全类似于相量模型。

(2) 由  $s$  域模型可得

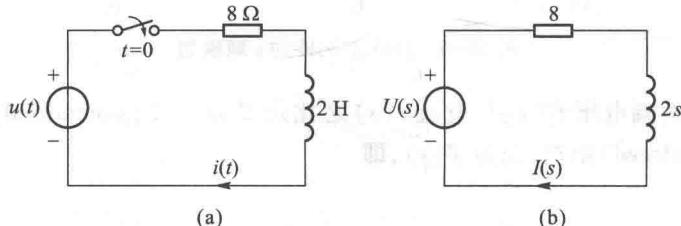


图 12-6 例 12-8

<sup>①</sup> 也有沿用运算术的名词称为运算阻抗的。运算术与拉氏变换是有区别的。

$$I(s) = \frac{U(s)}{Z(s)} = \frac{\frac{120}{s^2+3^2}}{2s+8} = \frac{60}{(s+4)(s+j3)(s-j3)}$$

$$(3) \quad i(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{60}{(s+4)(s+j3)(s-j3)}\right]$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{K_1}{s+4} + \frac{K_2}{s+j3} + \frac{K_2^*}{s-j3}\right]$$

$$K_1 = \frac{60}{s^2+3^2} \Big|_{s=-4} = 2.4$$

$$K_2 = \frac{60}{(s+4)(s-j3)} \Big|_{s=j3} = \frac{60}{(-j3+4)(-j6)}$$

$$= \frac{60}{5/-37^\circ \cdot 6/-90^\circ} = \frac{60}{30/-127^\circ} = 2/127^\circ$$

$$K_2^* = 2/-127^\circ$$

$$\begin{aligned} i(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2.4}{s+4} + \frac{2/127^\circ}{s+j3} + \frac{2/-127^\circ}{s-j3}\right] \\ &= (2.4e^{-4t} + 2/127^\circ \cdot e^{-j3t} + 2/-127^\circ e^{jt}) A \\ &= [2.4e^{-4t} + 2e^{-j(3t-127^\circ)} + 2e^{j(3t-127^\circ)}] A \end{aligned}$$

利用  $\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta})$ , 可得

$$i(t) = [2.4e^{-4t} + 4\cos(3t-127^\circ)] \epsilon(t) A$$

或

$$i(t) = [2.4e^{-4t} + 4\sin(3t-37^\circ)] \epsilon(t) A$$

根据已有的经验, 可以确定解答中的第二项当为电路的正弦稳态解, 这可由根据相量模型求得的结果加以核对。第一项当为瞬态解, 电路的时间常数  $\tau = \frac{1}{4}s$ 。由此可见,  $s$  域分析法求得的是电路的全响应。顺便指出,  $Z(s) = 2s+8$  为电路的特征多项式, 而  $2s+8=0$  即为特征方程, 特征根  $s=-4$ ,  $\tau=\frac{1}{4}$ 。

### 练习题

**12-4** 试求图 12-7 所示电路的电流  $i(t)$ ,  $t \geq 0$ 。(1) 用戴维南定理求解; (2) 用分流关系求解。

$$[(2-2e^{-2t})\epsilon(t) A]$$

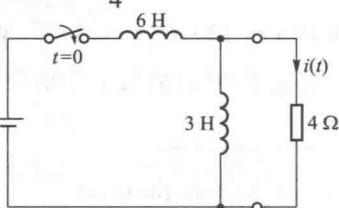


图 12-7 练习题 12-4

## § 12-4 网络函数和冲激响应

在第三章和第十章已就电阻电路和正弦稳态的相量模型分别对网络函数<sup>①</sup>定义。现在,就一般线性时不变电路的网络函数下定义,它概括了以前的定义,径称为网络函数。对  $s$  域模型,在单一激励情况下网络函数  $H(s)$  定义为<sup>②</sup>

$$H(s) = \frac{\mathcal{L}[\text{零状态响应}]}{\mathcal{L}[\text{激励}]} = \frac{\mathcal{L}[y(t)]}{\mathcal{L}[x(t)]} = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad (12-30)$$

见图 12-8。在具体问题中  $\mathcal{L}[y(t)]$ 、 $\mathcal{L}[x(t)]$  可以是  $U(s)$  或  $I(s)$ ,  $s$  域网络函数也可分为策动点函数和转移函数。以例 12-8 电路为例,策动点导纳  $H(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{Z(s)} = \frac{1}{2s+8}$ 。

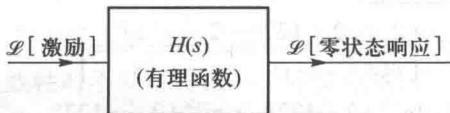


图 12-8 表征  $s$  域模型响应与激励关系的方框图

根据  $s$  域模型,不难求得指定响应对激励的网络函数。若已知网络函数  $H(s)$  和  $X(s)$ ,则  $Y(s)$  可求得为

$$\begin{aligned} Y(s) &= X(s) H(s) \\ &= \frac{P(s)}{Q(s)} \cdot \frac{N(s)}{D(s)} \end{aligned} \quad (12-31)$$

在一般情况下,如同上式表示, $X(s)$  可表示为两个  $s$  的多项式  $P(s)$  与  $Q(s)$  之比, $H(s)$  可表示为多项式  $N(s)$  与  $D(s)$  之比。例如,例 12-8 所示电路,零状态响应

$$I(s) = U(s) H(s) = \frac{120}{s^2 + 3^2} \cdot \frac{1}{2s + 8}$$

此处  $P(s) = 120$ 、 $Q(s) = s^2 + 3^2$ 、 $N(s) = 1$ 、 $D(s) = 2s + 8$ 。

对应于  $Q(s)$  的每一个根和  $D(s)$  的每一个根,在  $\mathcal{L}[\text{零状态响应}]$  的部分分

<sup>①</sup> (3-3) 式和 (10-13) 式。

<sup>②</sup> 网络函数是在单一激励下定义的,见 § 3-1。在动态电路中初始状态也可看作激励,因此,单一激励下的网络函数是在零状态下定义的。另外,请注意, $Y(s)$  既表示  $\mathcal{L}[y(t)]$  又表示广义导纳,需结合上下文加以区别。

式展开式中都占有的一项。亦即

$$\mathcal{L}[\text{零状态响应}] = [\text{来源于 } Q(s) \text{ 的根的各项}] + [\text{来源于 } D(s) \text{ 的根的各项}] \quad (12-32)$$

例如例 12-8,  $I(s)$  的展开式中部分分式共计三项, 来自  $Q(s)$  的两个根和  $D(s)$  的一个根。(12-32) 式第一括号内是稳态(强迫)响应的拉氏变换而第二括号中为瞬态(固有)响应的拉氏变换。这由例 12-8 也可得到验证。

$Q(s)$  和  $D(s)$  的根称为响应  $Y(s)$  的极点(pole), 它们决定着零状态响应中各分量随时间变化的方式。其中  $D(s)$ 、即网络函数  $H(s)$  的分母为电路的特征多项式, 它的根为特征根或固有频率, 决定着固有响应随时间变化的方式,  $Q(s)$ , 即  $X(s)$  的分母的根决定着强制响应随时间变化的方式。

例 12-9 电路如图 12-9(a) 所示。(1) 试求网络函数  $H(s) = \frac{I(s)}{U_s(s)}$ ;

(2) 试求解当  $u_s(t)$  为  $U_s e^{-\alpha t} \epsilon(t)$  时的电流  $i(t)$ 。

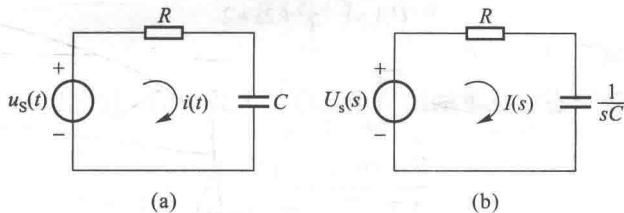


图 12-9 例 12-9

解 (1) 作零状态  $s$  域模型如图 12-9(b) 所示, 得

$$H(s) = \frac{I(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{s}{R}}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$(2) I(s) = U_s(s) H(s)$$

$$\text{当 } u_s(t) = U_s e^{-\alpha t} \epsilon(t) \text{ 时, } U_s(s) = \frac{U_s}{s + \alpha}$$

$$I_s(s) = U_s(s) H(s) = \frac{U_s}{s + \alpha} \cdot \frac{\frac{s}{R}}{s + \frac{1}{RC}}$$

若  $\alpha \neq \frac{1}{RC}$ , 因而在  $-\alpha$  处无重极点(即分母多项式无重根), 因而所求解答为

$$i(t) = (K_1 e^{-\alpha t} + K_2 e^{-\frac{t}{RC}}) \epsilon(t)$$

其中

$$K_1 = \frac{\alpha U_s C}{R C \alpha - 1}$$

$$K_2 = \frac{U_s}{R(-R C \alpha + 1)}$$

可由(12-16)式求得。解答的第一项为强迫响应,其变化方式为  $e^{-\alpha t}$ ,与激励相同,其中  $-\alpha$  即激励变换式的极点。第二项为瞬态响应,其固有频率(由此可得时间常数  $RC$ )即网络函数的极点。

**例 12-10** 试求 RLC 串联电路的网络函数  $\frac{U_R(s)}{U_s(s)}$ 。若  $u_s(t) = \sqrt{2} \cos(2t + 45^\circ)\epsilon(t)$  V,  $u_R$  为响应变量,试求正弦稳态响应及零状态响应。已知  $R = 1 \Omega$ ,  $C = 1 F$  及  $L = 0.5 H$ 。

解 (1) 由 s 域模型不难得出

$$\frac{U_R(s)}{U_s(s)} = \frac{2s}{s^2 + 2s + 2}$$

读者试自行计算。

(2) 在正弦稳态情况下的网络函数可把上式中的  $s$  代之以  $j\omega$  而得出

$$\frac{\dot{U}_R(j\omega)}{\dot{U}_s(j\omega)} = \frac{j2\omega}{2 - \omega^2 + j2\omega}$$

其中  $\dot{U}_R$ 、 $\dot{U}_s$  均为相量,当  $\omega = 2 \text{ rad/s}$  时

$$\frac{\dot{U}_R(j2)}{\dot{U}_s(j2)} = \frac{j4}{-2 + j4} = \frac{4 - j2}{5}$$

今

$$\dot{U}_s = \sqrt{2} / 45^\circ \text{ V} = (1 + j1) \text{ V}$$

故得

$$\begin{aligned}\dot{U}_R &= \dot{U}_s \left( \frac{4 - j2}{5} \right) = (1 + j1) \frac{4 - j2}{5} \text{ V} = \frac{6 + j2}{5} \text{ V} \\ &= (1.2 + j0.4) \text{ V} = 1.265 / 18.43^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

相应的正弦稳态响应为

$$\begin{aligned}u_R(t) &= 1.265 \cos(2t + 18.43^\circ) \\ &= [1.2 \cos(2t) - 0.4 \sin(2t)] \text{ V}\end{aligned}$$

(3) 零状态响应应根据 s 域网络函数求得。已知

$$u_s(t) = \sqrt{2} \cos(2t + 45^\circ) \epsilon(t) \text{ V}$$

$$= [\cos(2t) - \sin(2t)] \epsilon(t) V$$

由表 12-1 可得

$$U_s(s) = \frac{s}{s^2+4} - \frac{2}{s^2+4} = \frac{s-2}{s^2+4}$$

根据本例(1)所得的网络函数得

$$U_R(s) = \frac{2s}{s^2+2s+2} \frac{s-2}{s^2+4}$$

为便于求得反变换,可先把上式写成

$$U_R(s) = \frac{as+b}{s^2+2s+2} + \frac{cs+d}{s^2+4}$$

根据以上两式,用待定系数法可求得  $a$ 、 $b$ 、 $c$  及  $d$ ,以之代入上式得

$$\begin{aligned} U_R(s) &= \frac{-\frac{6}{5}s + \frac{2}{5}}{s^2+2s+2} + \frac{\frac{6}{5}s - \frac{4}{5}}{s^2+4} \\ &= \frac{K_1}{s+1-j1} + \frac{K_1^*}{s+1+j1} + \frac{\frac{6}{5}s}{s^2+4} - \frac{\frac{4}{5}}{s^2+4} \end{aligned}$$

$$\text{其中 } K_1 = (s+1-j1) \left| \frac{-\frac{6}{5}s + \frac{2}{5}}{s^2+2s+2} \right|_{s=-1+j1} = \frac{-\frac{6}{5}s + \frac{2}{5}}{s+1+j1} \Bigg|_{s=-1+j1}$$

$$= -0.6 - j0.8 = 1 / -126.86^\circ$$

由表 12-1 可得

$$u_R(t) = [2e^{-t} \cos(t-126.86^\circ) + 1.2 \cos(2t) - 0.4 \sin(2t)] \epsilon(t) V$$

上式最后两项与本例(2)中用相量法求得的正弦稳态解完全相同,它们是零状态解中的特解分量。另一项不能由相量法求得,它是零状态解中的瞬态解分量。由此可见,由  $s$  域网络函数可求得整个的零状态解,亦即特解分量和瞬态分量都可求得。

(单位)冲激响应  $h(t)$  是单位冲激作用下的零状态响应(§ 6-3)。它是一类重要的零状态响应。从  $s$  域来看,冲激响应的重要意义更加明显。

若激励为  $\delta(t)$ ,则

$$X(s) = \mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$

由(12-31)式,可得

$$Y(s) = X(s)H(s) = H(s) \quad (12-33)$$

故得

$$\mathcal{L}[h(t)] = H(s) \quad (12-34)$$

上式赋予网络函数  $H(s)$  以新的含义, 即某指定端的冲激响应拉氏变换等于该指定端对激励端的网络函数。网络函数  $H(s)$  可根据  $h(t)$  来确定。这是一个联系线性时不变电路  $s$  域表现与时域表现的重要关系式。例如, 若已知某电路的冲激响应为

$$h(t) = K_1 e^{\alpha_1 t} + K_2 e^{\alpha_2 t}$$

即可确定相应的网络函数为

$$H(s) = \frac{K_1}{s - \alpha_1} + \frac{K_2}{s - \alpha_2}$$

由此可得其他激励下的零状态响应(练习题 12-6)。

**例 12-11** 试求图 12-10(a) 所示电路的网络函数  $\frac{U(s)}{I(s)}$ , 并求冲激响应  $h(t) = u(t)$ 。

解 作出零状态  $s$  域模型(略)后,

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{U(s)}{I(s)} = Z(s) = \frac{\frac{1}{s}}{\frac{1}{s} + \frac{1}{1+s}} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} \end{aligned}$$

$$h(t) = u(t) = \mathcal{L}^{-1}[Z(s)] = (1 + e^{-t}) \epsilon(t) \text{ V}$$

注意, 本题由于  $\delta(t)$  通过电容, 初始时刻电容

电压跃变, 每个电容的跃变量  $\frac{1}{C} = 1 \text{ V}$ 。参看

例 6-8。  $u(t)$  波形如图(b) 所示。


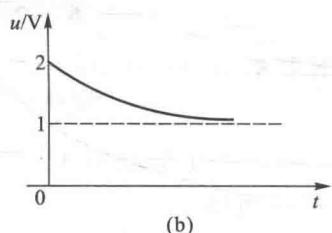


图 12-10 例 12-11

综合以上所述, 不难得到网络函数的下述性质。若  $N$  为线性时不变电路, 则:

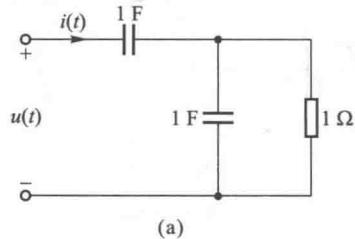- (1)  $\mathcal{L}[\text{零状态响应}] = [\text{网络函数}] \cdot \mathcal{L}[\text{激励}]$ ;
- (2) 网络函数的极点是  $N$  的固有频率;
- (3)  $\mathcal{L}[\text{冲激响应}] = \text{网络函数}$



### 练习题

- 12-5 试求解例 6-9。先求网络函数  $\frac{U(s)}{I(s)}$ , 再求  $h(t) = u(t)$ 。

**12-6** 已知线性时不变电路的冲激响应为  $5e^{-4t}\epsilon(t)$ , 求当激励为  $4e^{-5t}\epsilon(t)$  时的零状态响应。

$$[20(e^{-4t}-e^{-5t})\epsilon(t)]$$

**12-7** (1) 已知电路的冲激响应为

$$h(t) = (e^{-t} + 2e^{-2t})\epsilon(t)$$

试求相应的网络函数。

$$\left[ \frac{3s+4}{(s+1)(s+2)} \right]$$

(2) 若已知电路的正弦稳态网络函数为

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

试求相应的冲激响应。

$$[\omega_0 e^{-\omega_0 t} \epsilon(t)]$$

### § 12-5 线性时不变电路的叠加公式

这是本书的最后一节, 我们再次回到叠加原理。

在  $s$  域分析中, 对某选定的响应, 设初始时刻为  $t=0$ , 叠加原理可表述为

$$\mathcal{L}[\text{全响应}] = \mathcal{L}[\text{零状态响应}] + \mathcal{L}[\text{零输入响应}] \quad (12-35)$$

式中

$$\mathcal{L}[\text{零状态响应}] = \sum_{m=1}^M H_{em} X_m(s) \quad (12-36)$$

$$\mathcal{L}[\text{零输入响应}] = \sum_{n=1}^N H_{in} \frac{\lambda_n(0_-)}{s} \quad (12-37)$$

$X_m(s)$  为施加于电路的第  $m$  个外施独立电压或电流源激励的拉氏变换,  $H_{em}(s)$  为  $s$  的函数, 表明第  $m$  个外施激励及其响应的关系, 即网络函数;  $\lambda_n(0_-)$  为电路内部第  $n$  个状态变量在  $t=0$  时之值, 即  $u_c(0_-)$  或  $i_L(0_-)$  值,  $H_{in}(s)$  为  $s$  的函数, 表明第  $n$  个内部初始状态等效电源及其响应的关系。 $(12-35)$  式连同 $(12-36)$ 、 $(12-37)$ 两式称为线性时不变电路的叠加公式。公式表明, 任意时刻  $t \geq 0$  的响应是零状态响应与零输入响应之和, 前者表明所有  $t \geq 0$  的输入在该时刻所形成的效应, 后者表明所有  $t < 0$  的输入在该时刻继续存在的效应。两者各自有其不同的含义。

如果线性时不变电路存在正弦稳态, 这一稳态与初始状态无关, 以  $j\omega$  代替  $s$ ,  $(12-36)$  式中的  $H_{em}$  即成为正弦稳态函数 $(10-13)$  式, 它是  $j\omega$  的函数 ( $\S 10-3$ )。对线性时不变电阻电路,  $H_{em}$  即电阻电路网络函数, 它是一个实常数 ( $\S 3-1$ )。

**例 12-12** 对应于  $t \geq 0$  的  $s$ -域模型如图 12-11(a) 所示, 试用叠加方法求解  $I(s)$  及  $i(t), t \geq 0$ 。

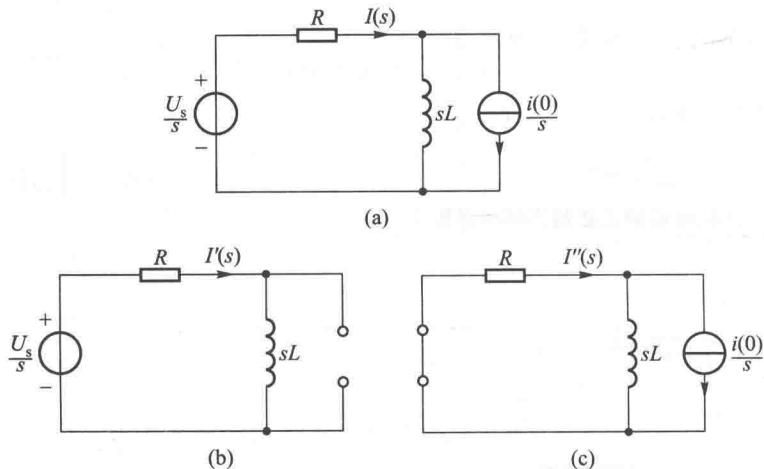


图 12-11 例 12-12

**解 零状态响应:**由图 12-11(b)可得

$$I'(s) = \frac{\frac{U_s}{s}}{R+sL} = \frac{\frac{U_s}{s}}{L} \cdot \frac{1}{s + \frac{R}{L}}$$

$H_{e1}(s) = \frac{1}{R+sL}$ 。  $I_1(s)$  的两个极点:  $s=0$  来源于输入;  $s=-\frac{R}{L}$  来源于电路本身。

**零输入响应:**由图 12-11(c)可得

$$I''(s) = \frac{i(0)}{s} \cdot \frac{sL}{R+sL} = \frac{i(0)}{s + \frac{R}{L}}$$

$H_{i1}(s) = \frac{sL}{R+sL}$ 。  $I''(s)$  只有一个来源于电路的极点  $-\frac{R}{L}$ 。

$$I(s) = I'(s) + I''(s)$$

$$= \frac{\frac{U_s}{s}}{R} + \frac{\frac{U_s}{s}}{\frac{R}{L}} + \frac{i(0)}{s + \frac{R}{L}}$$

全响应

$$i(t) = \underbrace{\frac{U_s}{R}}_{\text{强迫响应}} + \underbrace{\frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}}_{\text{固有响应}} + i(0) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t \geq 0$$

零状态响应      零输入响应

**例 12-13** 试用叠加方法求图 12-12(a) 所示电路的零状态响应  $I(s)$ 。

解  $s$  域模型如图 12-12(b) 所示。

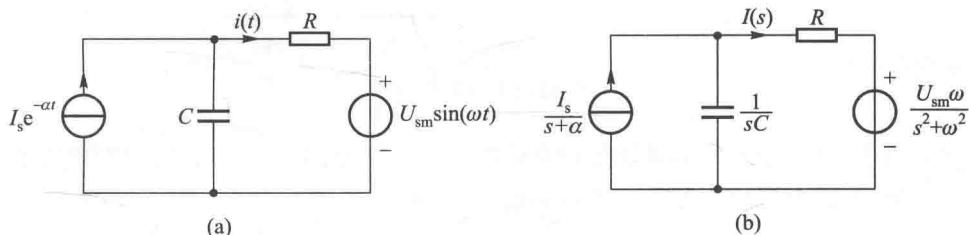


图 12-12 例 12-13

电流源单独作用,电压源处以短路代替,得

$$I_1(s) = \frac{I_s}{s+\alpha} \cdot \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{I_s}{s+\alpha} \cdot \frac{1}{RCs+1}$$

电压源单独作用,电流源处以开路代替,得

$$I_2(s) = \frac{-U_{sm}\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{-U_{sm}\omega Cs}{(RCs+1)(s^2 + \omega^2)}$$

零状态响应

$$I(s) = I_1(s) + I_2(s) \\ = \frac{I_s}{(RCs+1)(s+\alpha)} - \frac{U_{sm}\omega Cs}{(RCs+1)(s^2 + \omega^2)}$$

$I(s)$  共有四个极点:  $s = -\frac{1}{RC}$ , 来源于电路本身;  $s = -\alpha$ , 来源于电流源;  $s = \pm j\omega$ , 来源于电压源。

**例 12-14** 电路如图 12-13(a) 所示,已知  $u_s(t) = [4 - e^{-t}\epsilon(t)]V$ ,试求  $u(t)$ ,  $t \geq 0$ 。

解 对应于  $t \geq 0$  的  $s$  域模型如图 12-13(b) 所示,其中  $U_s(s) = \frac{4}{s} - \frac{1}{s+1}$ 。

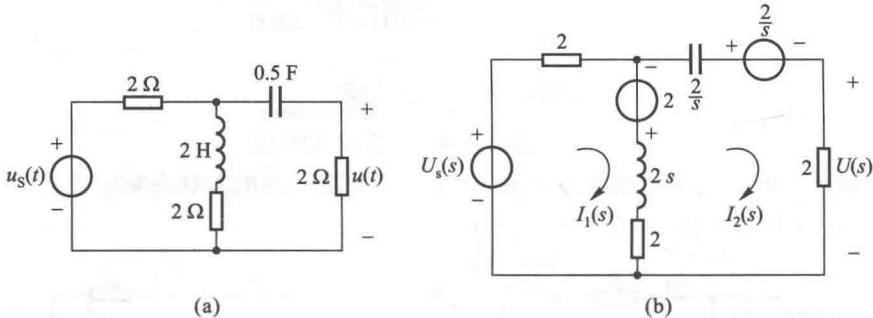


图 12-13 例 12-14

注意由于  $u_s(t)$  中的 4 V 部分在  $t=0$  前即作用于电路, 因此, 该电路在  $t=0$  时, 电容电压、电感电流均为非零。可以算得

$$i_L(0_-) = \frac{4}{2+2} A = 1 \text{ A}$$

$$u_C(0_-) = 2 \text{ V}$$

在图 12-13(b) 所示  $s$  域模型中电感的并联模型已化为串联模型。

网孔电流方程为

$$(4+2s)I_1(s) - (2+2s)I_2(s) = 2 + \frac{4}{s} - \frac{1}{s+1} = \frac{2s^2+5s+4}{s(s+1)}$$

$$-(2+2s)I_1(s) + \left(4+2s + \frac{2}{s}\right)I_2(s) = -2 - \frac{2}{s} = \frac{-2(s+1)}{s}$$

方程系数行列式

$$\Delta(s) = \begin{vmatrix} 2(s+2) & -2(s+1) \\ -2(s+1) & \left(4+2s + \frac{2}{s}\right) \end{vmatrix} = 2(s+2) \times \frac{2(s+1)^2}{s} - 4(s+1)^2$$

$$= \frac{8(s+1)^2}{s}$$

$$\Delta_2(s) = \begin{vmatrix} 2(s+2) & \frac{2s^2+5s+4}{s(s+1)} \\ -2(s+1) & \frac{-2(s+1)}{s} \end{vmatrix} = -2$$

$$I_2(s) = \frac{\Delta_2(s)}{\Delta(s)} = \frac{-2s}{8(s+1)^2} = -\frac{s}{4(s+1)^2}$$

$$U(s) = 2I_2(s) = \frac{-2s}{4(s+1)^2} = \frac{0.5}{(s+1)^2} - \frac{0.5}{s+1}$$

故

$$u(t) = (0.5te^{-t} - 0.5e^{-t}) V \quad t \geq 0$$

附注 电路的两个固有频率为-1 和-1。令  $\Delta(s)=0$  也可求得, 故  $\Delta(s)=0$  为电路的特征方程(例 12-8 中  $Z(s)=0$ ),  $\Delta(s)$  称为特征行列式。

本题如用节点电压法, 也可得同样的  $\Delta(s)$ 。固有频率不会因采用的解题方法不同而有所不同, 它们是电路本身特性的反映, 取决于元件的参数和元件的拓扑结构。

### 练习题

12-8 电路及外施电压  $u_s(t)$  分别如图 12-14(a)、(b) 所示, 试求  $t \geq 0$  时电流  $i(t)$  的零输入响应、零状态响应和全响应。

$$(0.5e^{-2t}, e^{-t} - e^{-2t})$$

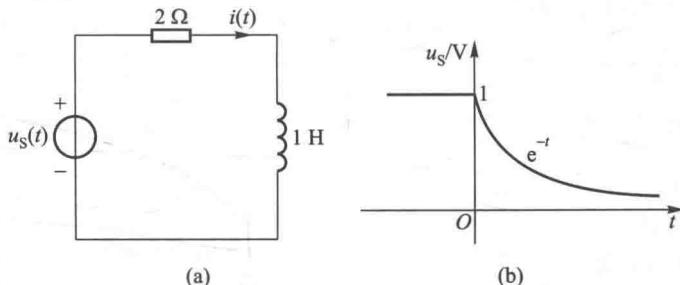



图 12-14 练习题 12-8

### // 习 题 //


#### § 12-1 拉普拉斯变换及其几个基本性质

12-1  $RC$  串联电路  $t=0$  时与 10 V 电压源接通, 已知  $R=2 \text{ M}\Omega$ ,  $C=1 \mu\text{F}$ , 试用拉氏变换法求电流  $i(t)$  和电容电压  $u_c(t)$ ,  $t \geq 0$ 。已知  $u_c(0_-)=0$ 。

12-2  $RL$  并联电路如图题 12-1 所示, 已知  $i_L(0_-)=\rho$ , 试用拉氏变换法求  $u(t)$ ,  $t \geq 0$ 。

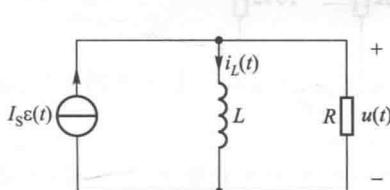


图题 12-1

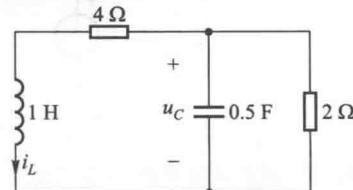

图题 12-2

12-3  $t \geq 0$  时电路如图题 12-2 所示, 已知  $i_L(0_-)=-2 \text{ A}$ ,  $u_c(0_-)=2 \text{ V}$ , 试求  $u_c(t)$ ,  $t \geq 0$ 。

12-4 电路如图题 12-3 所示,  $t=0$  时开关打开, 求  $i_L(t)$ ,  $t \geq 0$ 。

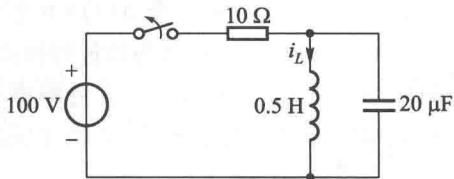

图题 12-3

### § 12-2 反拉普拉斯变换——赫维赛德展开定理

12-5 求  $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ , 若  $F(s)$  为:

$$(1) \frac{12(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)(s+5)};$$

$$(2) \frac{s^2}{(s+1)(s+2)};$$

$$(3) \frac{8s^2+8s+1}{4s^2+6s+2};$$

$$(4) \frac{4s^2+7s+1}{s(s+1)^2};$$


$$(5) \frac{3s^2+7s+5}{(s+1)(s^2+2s+2)};$$

$$(6) \frac{s^3+7s^2+14s+8}{(s+3)(s+4)(s+5)(s+6)}.$$

12-6 用拉氏变换法求解例 6-4。

### § 12-3 零状态分析

12-7 试用网孔电流法求解图题 12-4 所示电路中的电流  $i_2(t)$ 。

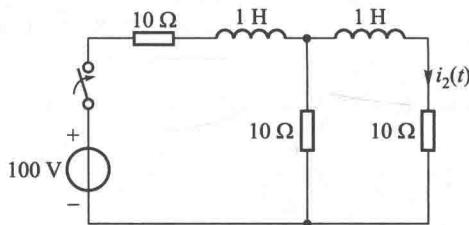


图题 12-4

12-8 RLC 并联电路, 并联的电流激励为  $1.2\cos t + \epsilon(t)$  A, 已知  $R = 1 \Omega$ 、 $C = 0.625 \text{ F}$ 、 $L = 1.6 \text{ H}$ , 试求电压  $u(t) + \epsilon(t)$ 。


12-9 RLC 串联电路, 电压源为  $10e^{-2t}\epsilon(t)$  V, 求  $i(t)$ ,  $t \geq 0$ 。已知  $R = 8 \Omega$ 、 $L = 2 \text{ H}$ 、 $C = \frac{1}{6} \text{ F}$ 。

### § 12-4 网络函数和冲激响应

**12-10** 试求图题 12-5 所示电路的网络函数  $\frac{U(s)}{U_s(s)}$ , 并求电路的固有频率。

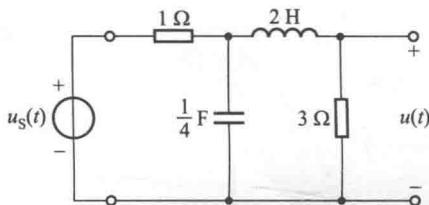

图题 12-5

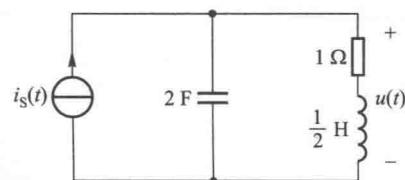

图题 12-6

**12-11** 试求图题 12-6 所示电路的冲激响应  $h(t)=u(t)$ , 并求  $u(0_+)$ , 如发生跃变, 试解释之。

**12-12** 试求图题 12-5 所示电路的冲激响应  $h(t)=u(t)$ 。

**12-13** 试求解例 12-9, 若  $\alpha = \frac{1}{RC}$ 。所得解答能区分强迫响应和瞬态响应否? 为什么?


**12-14** 当施加于电路的激励为  $3\epsilon(t)$  时, 零状态响应为  $te^{-4t}\epsilon(t)$ , (1) 试确定电路的网络函数; (2) 试求电路的冲激响应。

**12-15** 电路如图题 12-7 所示,  $u_s$  和  $i$  分别为电路的激励和响应。

(1) 求网络函数  $H(s) = \frac{I(s)}{U_s(s)}$ ;

(2) 求当  $u_s(t) = 3e^{-t} \cos(6t)$  V 时的零状态响应;

(3) 求当  $u_s(t) = [2 + \cos(2t)]$  V 时的稳态响应。

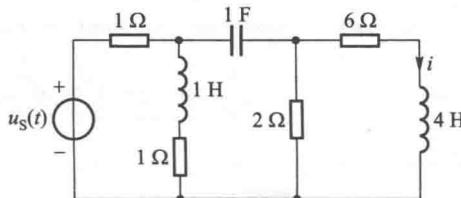


图题 12-7

### § 12-5 线性时不变电路的叠加公式


**12-16** 电路如图题 12-8 所示, 已知  $i_l(0_-) = 2$  A, 试分别求出在下列  $u_s(t)$  时的电压  $u_2(t)$ ,  $t \geq 0$  (1)  $12\epsilon(t)$  V; (2)  $12\cos t \epsilon(t)$  V; (3)  $12e^{-t}\epsilon(t)$  V。

**12-17** 电路如图题 12-9 所示, 已知  $u_s(t) = e^{-t} \cos(2t)\epsilon(t)$  V,  $u(0_-) = 10$  V, 求  $u(t)$ ,  $t \geq 0$ 。


**12-18** 电路如图题 12-10 所示, 试求  $i(t)$ ,  $t \geq 0$ 。

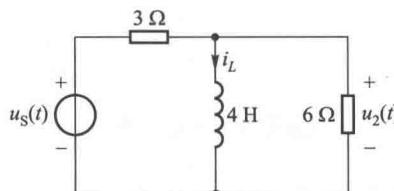

图题 12-8

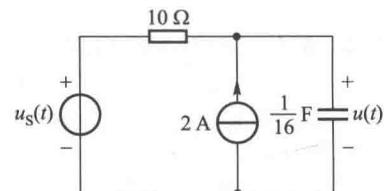

图题 12-9

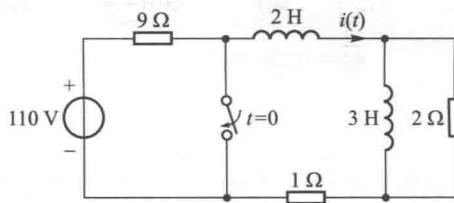


图题 12-10

## 综合

## 12-19 反馈放大器的响应

电路如图题 12-11 所示,所有电阻除标示者外均为  $1 \Omega$ ,所有电容均为  $1 F$ ,受控源控制系数  $g = 1 S$ ;

- (1) 试求网络函数  $H(s) = \frac{U_o(s)}{U_s(s)}$ ;
- (2) 求冲激响应;
- (3) 求  $u_s(t) = \cos(2t)V$  的稳态响应。

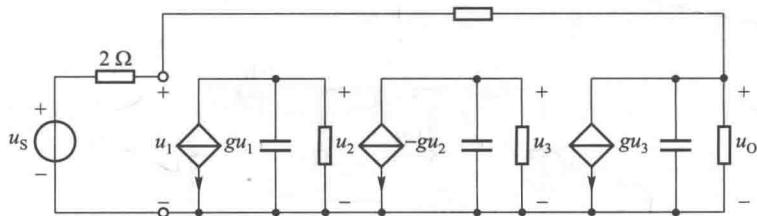

图题 12-11

# 附 篇

## 分布参数电路分析简介

“不识庐山真面目，只缘身在此山中”

——苏轼《题西林壁》

你已学完本书三篇。山外有山，天外有天，你学到只是集总参数电路分析而已，还有分布参数电路呢（§ 1-1）！作为篇外之话，本附篇将以最简单的均匀传输线为例，介绍一下这类电路的分析情况。有空请看看。注意差别！

不论是集总的，还是分布的，电路问题只是电磁场问题的特殊情况！

# 第十三章

## 均匀传输线

### § 13-1 分布参数电路模型

在本书第一章中业已指出：组成实际电路的部、器件都可以用模型来近似地表征它的性能。在实际电路中，电能的消耗（如转变成热能）发生在部、器件的所有导体通路中；电磁能则存储在部、器件的电场、磁场之中。一般，这些物理现象同时存在，又发生在整个部、器件之中，交织在一起。在本书正文中，涉及的电路模型是所谓的集总模型。亦即，在建立模型时假定这些物理现象可以分别研究，从而可以用所谓的集总元件来构成模型。每一种集总元件只表征一种基本现象，且可用数学方法加以定义。集总模型是由分列的电阻、电容、电感等元件互相连接组成的。

在集总电路中，电路的尺寸是无关紧要的。每个元件只是空间中的一点，集中体现某一基本现象。因此，流过元件的电流尽可能地是时间  $t$  的函数，却谈不上是空间尺度  $x, y, z$  的函数。在任一时刻从某元件一端流入的电流一定等于从另一端流出的电流，流经元件的电流、在某一时刻具有完全确定的数值。这样，才能提出支路电流的概念。同样，元件两端、在某一时刻也有完全确定的电压值，于是，又提出了支路电压的概念。因此，只有在集总电路中，才谈得上元件的 VCR、KCL 和 KVL。正文讨论的电路定理和分析方法是以集总假设为前提的。这就是所谓的“一个假设，两类约束，三大基本方法”。

在求实际部、器件的模型时，采用上述的集总假定是有条件的。集总意味着把电路中的电场和磁场分隔开，电场只与电容元件相关，磁场只与电感元件相关，这样，两种场之间就不存在相互作用，而电场与磁场间的相互作用将产生电磁波，能量以波的形式传递。因此，只有在部、器件和整个电路的尺寸远小于其正常工作频率所对应的波长，波的传递现象可以忽略时，才可以采用集总的概念。

传输线 (transmission line) 是用来传送电能或信号的。若传输线的长度  $l$  与

时变能量或信号工作频率所对应的波长  $\lambda$  可相比拟时<sup>①</sup>, 传输线就不能用集总参数的概念来进行分析。这时必须考虑到电磁场有限的传播速度(接近于光速), 因而, 当电压接到传输线的输入端时, 电压不能立即传遍全线。这就是说, 传输线上来回两线间的电压不仅是时间  $t$  而且还是距离  $x$  的函数, 传输线上的电流也是如此。

若电力传输线的工作频率为 50 Hz, 对应的波长  $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{50} \text{ m} = 6000 \text{ km}$

( $c$  为光速), 远距离的电力传输线就不能作为集总电路处理。微波电路的波长介于 10 cm 与 1 mm 之间, 即或很短的一段传输线也不能按集总电路处理。

严格说, 有关传输线的分析问题要用电磁场理论才能加以解决。但是, 由于传输线只在一个方向具有很长的长度(与波长相比), 仍能近似地从“路”的观点来研究传输线, 只是需要引用沿传输线长度分布的参数的概念。这样, 便可建立起传输线的电路模型——分布参数模型(distributed parameter model)。

在研究传输线时, 不仅要考虑到导线的电阻, 还要考虑到与导线有关的磁场, 亦即要考虑导线的电感。除此以外, 还要考虑到导线之间存在电场, 导线之间绝缘的不完善, 亦即还要考虑导线间的电容和电导。如果传输线的电阻和电感以及传输线间的电导和电容是均匀地沿线分布的, 这种传输线就称为均匀传输线。对均匀传输线, 用  $R$  和  $L$  表示每单位长度的电阻和电感, 用  $C$  和  $G$  表示每单位长度的电容和电导。它们是均匀输电线的原参数。由于传输线导线间的电压和导线上的电流在导线上各不同点上是不同的, 因此, 传输线的模型应看成是由一系列单元环节链接而成, 每一环节代表着传输线的一个无限小的长度元  $dx$ 。由于传输线的每一长度元  $dx$  具有电阻  $dR = Rdx$  和电感  $dL = Ldx$ , 而两导线间具有电容  $dC = Cdx$  和电导  $dG = Gdx$ , 因此, 均匀传输线可以用如图 13-1 所示的分布参数模型来表征。

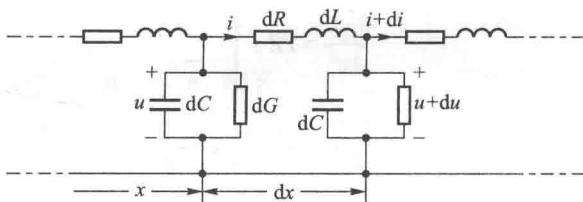


图 13-1 均匀传输线的电路模型

<sup>①</sup> 所谓可相比拟, 通常是指  $l \geq \frac{\lambda}{100}$  时。

学完集总参数电路分析,再知道一些分布参数电路分析的基本概念,有助于了解电路分析的“真面目”——电路问题只是电磁场问题的特殊情况!

### § 13-2 均匀传输线的正弦稳态响应

在正弦稳态情况下,可以用相量法来分析图 13-1 所示均匀传输线沿线的电压和电流。为此可令

$$u(x, t) = \operatorname{Re}[\sqrt{2} \dot{U}(x) e^{j\omega t}]$$

$$i(x, t) = \operatorname{Re}[\sqrt{2} \dot{i}(x) e^{j\omega t}]$$

式中  $\dot{U}(x)$  和  $\dot{i}(x)$  均为  $x$  的函数,本章简写为  $\dot{U}$  和  $\dot{i}$ 。若  $Z = R + j\omega L$ 、 $Y = G + j\omega C$  ( $Z$  为单位长度的阻抗、 $Y$  为单位长度的导纳)则由图 13-1 可知

$$\left. \begin{aligned} d\dot{i} &= -\dot{U} Y dx \\ d\dot{U} &= -\dot{i} Z dx \end{aligned} \right\} \quad (13-1)$$

推导时略去了二阶无穷小量。由此可得

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\dot{i}}{dx} &= -\dot{U} Y \\ \frac{d\dot{U}}{dx} &= -\dot{i} Z \end{aligned} \right\} \quad (13-2)$$

将(13-2)式对  $x$  求导,得

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2\dot{i}}{dx^2} &= -Y \frac{d\dot{U}}{dx} \\ \frac{d^2\dot{U}}{dx^2} &= -Z \frac{d\dot{i}}{dx} \end{aligned} \right\} \quad (13-3)$$

以(13-2)式代入(13-3)式可得

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2\dot{i}}{dx^2} &= YZ \dot{i} \\ \frac{d^2\dot{U}}{dx^2} &= YZ \dot{U} \end{aligned} \right\} \quad (13-4)$$

此即为均匀传输线正弦稳态方程。由此可解得电压  $\dot{U}$  和电流  $\dot{i}$ 。设

$$\gamma = \sqrt{ZY} \quad (13-5)$$

则(13-4)式可写为

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 \dot{I}}{dx^2} - \gamma^2 \dot{I} &= 0 \\ \frac{d^2 \dot{U}}{dx^2} - \gamma^2 \dot{U} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (13-6)$$

$\gamma$  称为传播常数 (propagation constant)。上列方程是常系数二阶线性微分方程。它们的解答为

$$\left. \begin{aligned} \dot{I} &= A_1 e^{\gamma x} + B_1 e^{-\gamma x} \\ \dot{U} &= A_2 e^{\gamma x} + B_2 e^{-\gamma x} \end{aligned} \right\} \quad (13-7)$$

$A_1, A_2, B_1, B_2$  为积分常数。为求得积分常数, 可先对(13-7)式求导, 得

$$\left. \begin{aligned} \frac{d \dot{I}}{dx} &= \gamma A_1 e^{\gamma x} - \gamma B_1 e^{-\gamma x} \\ \frac{d \dot{U}}{dx} &= \gamma A_2 e^{\gamma x} - \gamma B_2 e^{-\gamma x} \end{aligned} \right\} \quad (13-8)$$

再以(13-2)式代入(13-8)式, 得

$$\left. \begin{aligned} -\dot{U} Y &= \gamma A_1 e^{\gamma x} - \gamma B_1 e^{-\gamma x} \\ -\dot{I} Z &= \gamma A_2 e^{\gamma x} - \gamma B_2 e^{-\gamma x} \end{aligned} \right\} \quad (13-9)$$

若以传输线的发送端作为计算距离  $x$  的起点, 且设在发送端处  $\dot{U} = \dot{U}_s, \dot{I} = \dot{I}_s$ , 则由(13-7)及(13-9)式分别可得

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_s &= A_1 + B_1 \\ \dot{U}_s &= A_2 + B_2 \\ -\dot{U}_s Y &= \gamma A_1 - \gamma B_1 \\ -\dot{I}_s Z &= \gamma A_2 - \gamma B_2 \end{aligned} \right\} \quad (13-10)$$

由以上四式可求得  $A_1, B_1, A_2, B_2$  如下:

$$A_1 = \frac{1}{2} \left( \dot{I}_s - \dot{U}_s \frac{Y}{\gamma} \right) = \frac{1}{2} \left( \dot{I}_s - \dot{U}_s \sqrt{\frac{Y}{Z}} \right)$$

$$B_1 = \frac{1}{2} \left( \dot{I}_s + \dot{U}_s \frac{Y}{\gamma} \right) = \frac{1}{2} \left( \dot{I}_s + \dot{U}_s \sqrt{\frac{Y}{Z}} \right)$$

$$A_2 = \frac{1}{2} \left( \dot{U}_s - \dot{I}_s \frac{Z}{\gamma} \right) = \frac{1}{2} \left( \dot{U}_s - \dot{I}_s \sqrt{\frac{Z}{Y}} \right)$$

$$B_2 = \frac{1}{2} \left( \dot{U}_s + \dot{I}_s \frac{Z}{\gamma} \right) = \frac{1}{2} \left( \dot{U}_s + \dot{I}_s \sqrt{\frac{Z}{Y}} \right)$$

若设

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z}{Y}} \quad (13-11)$$

则：

$$A_1 = \frac{1}{2} \left( \dot{I}_s - \frac{\dot{U}_s}{Z_c} \right)$$

$$B_1 = \frac{1}{2} \left( \dot{I}_s + \frac{\dot{U}_s}{Z_c} \right)$$

$$A_2 = \frac{1}{2} (\dot{U}_s - \dot{I}_s Z_c)$$

$$B_2 = \frac{1}{2} (\dot{U}_s + \dot{I}_s Z_c)$$

$Z_c$  称为特性阻抗 (characteristic impedance) 或波阻抗 (surge impedance)，以  $A_1$ 、 $B_1$ 、 $A_2$ 、 $B_2$  代入 (13-7) 式，得：

$$\dot{I} = \frac{1}{2} \left( \frac{\dot{U}_s}{Z_c} + \dot{I}_s \right) e^{-\gamma x} - \frac{1}{2} \left( \frac{\dot{U}_s}{Z_c} - \dot{I}_s \right) e^{\gamma x}$$

$$\dot{U} = \frac{1}{2} (\dot{U}_s + Z_c \dot{I}_s) e^{-\gamma x} + \frac{1}{2} (\dot{U}_s - Z_c \dot{I}_s) e^{\gamma x}$$

利用双曲线函数：

$$\frac{1}{2} (e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}) = \cosh(\gamma x)$$

$$\frac{1}{2} (e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}) = \sinh(\gamma x)$$

可得

$$\left. \begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_s \cosh(\gamma x) - \frac{\dot{U}_s}{Z_c} \sinh(\gamma x) \\ \dot{U} &= \dot{U}_s \cosh(\gamma x) - Z_c \dot{I}_s \sinh(\gamma x) \end{aligned} \right\} \quad (13-12)$$

式中  $x$  为离发送端的距离。 $\gamma$  及  $Z_c$  分别由 (13-5) 式及 (13-11) 式定义。

如以传输线的接收端为计算  $x$  的起点，且设在接收端处  $\dot{U} = \dot{U}_r$ ,  $\dot{I} = \dot{I}_r$ ，则由类似的推导可得

$$\left. \begin{aligned} \dot{I} &= \frac{1}{2} \left( \frac{\dot{U}_r}{Z_e} + \dot{I}_r \right) e^{\gamma x} - \frac{1}{2} \left( \frac{\dot{U}_r}{Z_e} - \dot{I}_r \right) e^{-\gamma x} \\ \dot{U} &= \frac{1}{2} (\dot{U}_r + Z_e \dot{I}_r) e^{\gamma x} + \frac{1}{2} (\dot{U}_r - Z_e \dot{I}_r) e^{-\gamma x} \end{aligned} \right\} \quad (13-13)$$

用双曲线函数表示, 可得

$$\left. \begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_r \cos h(\gamma x) + \frac{\dot{U}_r}{Z_e} \sin h(\gamma x) \\ \dot{U} &= \dot{U}_r \cos h(\gamma x) + Z_e \dot{I}_r \sin h(\gamma x) \end{aligned} \right\} \quad (13-14)$$

式中  $x$  为离接收端的距离。

传播常数  $\gamma$  和特性阻抗  $Z_e$  称为表征正弦稳态均匀输电线的副参数。

**例 13-1** 已知均匀传输线的原参数在  $f=1100 \text{ Hz}$  时为  $R=0.053 \Omega/\text{m}$ ,  $L=0.62 \mu\text{H}/\text{m}$ ,  $G=950 \text{ pS/m}$ ,  $C=39.5 \text{ pF/m}$ , 设在该频率的正弦信号作用下传输线某点的电压有效值为  $16.5 \text{ V}$ 。(1) 试求该点沿线电流有效值相量的梯度(变化率); (2) 试求在该点的沿线最大瞬时电流梯度; (3) 试求该点沿线  $10 \text{ cm}$  的两导线间的电流有效值相量并求该处该电流与线间电压的相位差角。

解 (1) 由(13-2)式

$$\begin{aligned} \frac{d\dot{I}}{dx} &= -(G+j\omega C)\dot{U} \\ &= -(950 \times 10^{-12} + j2\pi \times 1100 \times 39.5 \times 10^{-12})(16.5 + j0) \text{ A/m} \\ &= -(0.016 + j4.51) \times 10^{-6} \text{ A/m} \end{aligned}$$

(2) 该点沿线最大瞬时电流梯度为

$$\sqrt{2}(0.016 + j4.51) \times 10^{-6} \text{ A/m} = 6.38 \times 10^{-6} \text{ A/m}$$

(3) 对图 13-1 所示电路模型, 由(13-2)式, 可得

$$\dot{I}(x+\Delta x) - \dot{I}(x) = \Delta \dot{I}(x) = -(G+j\omega C)\Delta x \dot{U}(x)$$

故得该处沿线  $10 \text{ cm}$  导线间的电流相量为

$$0.1(0.016 + j4.51) \times 10^{-6} \text{ A}$$

该电流超前电压的相位差角为  $\arctan(4.51/0.016) = 89.7^\circ$ , 表明该电流几乎是一容性电流。

## 练习题

**13-1** 均匀传输线的原参数:  $C=0.06 \mu\text{F}$ ,  $L=1 \text{ mH}$ ,  $R=100 \Omega$ ,  $G=0$ 。问在多大频率时, 特性阻抗  $Z_e$  的角度为  $-22.5^\circ$ ?

(15.9 kHz)

### § 13-3 无限长线

由(13-12)中的第二式可计算无限长线的输入阻抗。由该式可得

$$\frac{\dot{U}}{\cos h(\gamma x)} = \dot{U}_s - Z_c \dot{I}_s \frac{\sin h(\gamma x)}{\cos h(\gamma x)}$$

由双曲线函数的性质可知:当  $x \rightarrow \infty$  时,  $\cos h(\gamma x)$  和  $\sin h(\gamma x)$  都趋于无限大, 而比值  $\sin h(\gamma x)/\cos h(\gamma x)$  趋于 1。因此, 可得

$$0 = \dot{U}_s - Z_c \dot{I}_s$$

即

$$\frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_s} = Z_c = \sqrt{\frac{Z}{Y}} \quad (13-15)$$

由此可知:不论无限长线的接收端情况如何,发送端的输入阻抗恒等于该传输线的特性阻抗。

由(13-12)式还可知,无限长线的电流、电压应为

$$\left. \begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_s [\cos h(\gamma x) - \sin h(\gamma x)] = \dot{I}_s e^{-\gamma x} \\ \dot{U} &= \dot{U}_s [\cos h(\gamma x) - \sin h(\gamma x)] = \dot{U}_s e^{-\gamma x} \end{aligned} \right\} \quad (13-16)$$

由此可知

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_s} = Z_c \quad (13-17)$$

亦即:从沿线任何处向接收端看的输入阻抗总等于特性阻抗  $Z_c$ 。

作为表征正弦稳态均匀传输线的另一副参数——传播常数,其定义式为

$$\gamma = \sqrt{ZY} \quad (13-18)$$

由于  $Z$ 、 $Y$  一般为复数,故  $\gamma$  一般也为复数,可表为  $\alpha + j\beta$ ,  $\alpha$ 、 $\beta$  分别称为传输线的衰减常数、相位常数。若  $Z = R + jX$ ,  $Y = G + jB$ , 则

$$\gamma = \sqrt{(R+jX)(G+jB)} = \alpha + j\beta \quad (13-19)$$

$\alpha$  和  $\beta$  的量纲都是  $[m]^{-1}$ 。 $\alpha$  的单位常用  $\text{dB}/\text{m}$  或  $\text{Nep}/\text{m}$ ;  $\beta$  的单位则常用  $\text{rad}/\text{m}$ 。

为计算均匀传输线的  $\alpha$  和  $\beta$ ,根据(13-19)式,并注意到  $X = \omega L$ 、 $B = \omega C$ , 可得

$$\begin{aligned} |\gamma|^2 &= \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} \\ \gamma^2 &= \alpha^2 - \beta^2 + j2\alpha\beta \\ &= (RG - \omega^2 LC) + j(G\omega L + R\omega C) \end{aligned}$$

由以上两式不难求得:

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2} [\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} + (GR - \omega^2 LC)]}$$

$$\beta = \sqrt{\frac{1}{2} [\sqrt{(R^2 + \omega^2 L^2)(G^2 + \omega^2 C^2)} - (GR - \omega^2 LC)]} \quad (13-20)$$

给定传输线的  $R$ 、 $L$ 、 $C$  和  $G$  等参数, 即可算得  $\alpha$  和  $\beta$ 。 $R$ 、 $L$ 、 $C$  和  $G$  为传输线的原参数; 传播常数  $\gamma = \alpha + j\beta$  以及特性阻抗  $Z_0$  则为传输线的副参数, 已如前述。已知原参数即可算得副参数。副参数能更好地反映传输线的性能。

引入  $\alpha$  和  $\beta$  后, 无限长线的(13-16)式可表为

$$\left. \begin{aligned} I &= I_s e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} \\ U &= U_s e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} \end{aligned} \right\} \quad (13-21)$$

以电压为例, 其时间函数的形式为

$$u(x, t) = \sqrt{2} U_s e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \psi) \quad (13-22)$$

它既是  $t$  的函数, 又是  $x$  的函数, 称为电压行波。设想在传输线某一点  $x = x_1$  来观察  $u$ , 将发现它是时间的正弦函数。设想在某一时刻  $t = t_1$  来观察  $u$ , 将发现它沿线按衰减正弦波的规律随  $x$  而变化。为便于理解, 在图 13-2 中绘出了两个不同时刻沿线分布的情况。在  $t = 0$  时, 在发送端 ( $x = 0$ ) 输入电压为零 (设  $\psi = 90^\circ$ ), 但沿线有电压分布。在另一时刻  $t = \frac{\pi}{2\omega}$  时, 在发送端输入电压达到最小值, 沿线有电压分布, 但与  $t = 0$  时的情况相比, 电压波形向右移动了  $\frac{\lambda}{4}$ 。可见,

电压  $u(x, t)$  是一个从发送端向接收端传播的行波, 其振幅是衰减的。

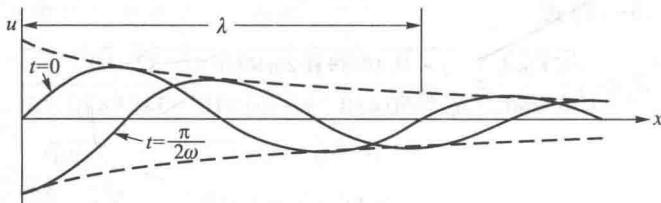


图 13-2 无限长线上的电压行波

为了确定电压行波传播的速度, 假设  $\alpha = 0$ , 也就是把  $u$  看成是一个不衰减的正弦波。下面分析这一正弦波任一具有固定相位的点的移动速度。对两个不同瞬间  $t_1$  和  $t_1 + \Delta t$ , 为了保持相位  $(\omega t - \beta x + \psi)$  不变, 由于  $t_1$  增加了  $\Delta t$ , 所以距离  $x$  必须相应增加  $\Delta x$ , 亦即

$$\omega t_1 - \beta x + \psi = \omega(t_1 + \Delta t) - \beta(x + \Delta x) + \psi$$

或

$$\omega \Delta t = \beta \Delta x$$

由此可得

$$\frac{\omega}{\beta} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

所研究的点沿传输线从发送端到接收端传播的速度应为

$$v_r = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{\beta} \quad (13-23)$$

这也就是整个电压行波的传播速度。由于这是同相位点的运动速度，因此称为相位速度，简称相速。

在波的传播方向上，相位相差  $2\pi$  的相邻两点间的距离称为波长，以  $\lambda$  表示。把公式

$$v_p = f\lambda$$

代入(13-23)式可得

$$\frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\lambda} = f\lambda$$

即

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \quad (13-24)$$

类似地，由(13-21)式也可得知：电流  $i$  也是沿传输线以相速  $v_p$  由发送端传播至接收端的行波，其振幅是衰减的。

**例 13-2** 工作频率为 100 MHz 的同轴传输线，其原参数为  $R = 0.098 \Omega/m$ 、 $L = 0.32 \times 10^{-6} H/m$ 、 $G = 1.50 \times 10^{-6} S/m$ 、 $C = 34.5 \times 10^{-12} F/m$ 。试求该传输线的特性阻抗  $Z_c$ 。

解 由(13-11)式

$$\begin{aligned} Z_c &= \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} = \sqrt{\frac{0.098+j(2\pi \times 10^8 \times 0.32 \times 10^{-6})}{1.50 \times 10^{-6}+j(2\pi \times 10^8 \times 34.5 \times 10^{-12})}} \\ &= \sqrt{\frac{0.098+j201}{(1.50+j21700) \times 10^{-6}}} \Omega \approx \sqrt{\frac{201}{21700}} \times 10^3 \Omega \\ &= 0.0962 \times 10^3 \Omega = 96.2 \Omega \end{aligned}$$

$Z_c$  近似为一电阻，其值为  $96.2 \Omega$ 。若该线可看作为无限长线时，此即为其沿线任何处向接收端看的输入阻抗。(此时，线上的电压行波，电流行波又有何特点呢？)



### 练习题

**13-2** 在某无线电频率传输线上，125 MHz 信号的传播速度为  $2.1 \times 10^8 m/s$ 。求该信号的波长  $\lambda$  及在该频率时的相位常数  $\beta$ 。

(1.68 m; 3.74 rad/m)

### § 13-4 有限长线

无限长线在发送端的输入阻抗等于  $Z_c$ ,  $Z_c$  为该线的特性阻抗, 已如 § 13-3 所述。不难理解: 如果在发送端电源与无限长线之间插入一段特性阻抗为  $Z_c$  的有限长线, 从发送端看, 所接的仍为无限长线, 因而, 输入阻抗不受影响, 仍应为  $Z_c$ 。由此可知, 特性阻抗为  $Z_c$  的有限长线, 如果接收端所接负载为  $Z_c$ , 则该有限长线发送端的输入阻抗仍为  $Z_c$ 。§ 13-3 所述有关无限长线的一些其他关系, 如(13-16)式、(13-17)式, 也仍适用。电压与电流也都是以相速  $v_p$  由发送端向接收端传播的衰减正弦波。

如果均匀传输线的接收端所接负载的阻抗与特性阻抗  $Z_c$  相等, 则称这传输线工作于匹配状态<sup>①</sup>。

如果负载不匹配时, 情况就较复杂。试以负载阻抗为零, 亦即接收端短路的工作状态为例来说明。为此, 可令(13-14)式中  $\dot{U}_r=0$ , 可得

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_{sc} &= \dot{I}_r \cos h(\gamma x) \\ \dot{U}_{sc} &= Z_c \dot{I}_r \sin h(\gamma x) \end{aligned} \right\} \quad (13-25)$$

注意式中  $x$  系由接收端开始计算, 并用下标 sc 表示短路状态。接收端短路时, 发送端的输入阻抗记为  $Z_{sc}$

$$Z_{sc} = \left. \frac{\dot{U}}{\dot{I}} \right|_{x=l} = Z_c \tan h(\gamma l) \quad (13-26)$$

上式表明输入阻抗与线的长度  $l$  有关。

接收端短路时, 沿线传播的电压波和电流波都将发生反射现象。这类似于光波、电磁波在介质不连续处的反射现象。无限长线及匹配的有限长线中则不发生反射现象。

短路时传输线中的反射现象可借助于无限长线来理解。以电压波为例, 在无限长线中的电压波是由发送端向接收端传播的, 已如上节所述。这一电压波可称为入射波。如果在无限长线上距离发送端某一有限距离处短路, 则根据短路的定义, 该处在任何时刻电压必须为零。为满足这一条件, 应认为在该处有一与入射电压波大小相等、方向相反的电压存在。图 13-3 表明这一情况。图中有一向左传播的电压波, 其大小和相位恰能在短路处与入射波相抵消。这就是入

<sup>①</sup> 注意此处的匹配与第四章及第十章中所述的最大功率匹配有所不同。后者要求负载阻抗与电源内阻抗成共轭关系。

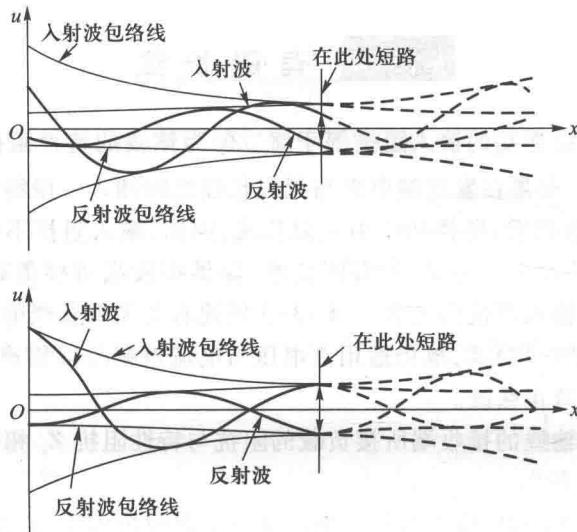


图 13-3 在两个不同时刻由短路处反射的情况

射波传播至短路处产生的反射波。由于线路的衰减作用,反射波由右向左逐渐衰减,正如入射波由左向右逐渐衰减一样。图中短路处右侧的虚线所绘波形并无物理意义。事实上,如把短路处右侧的部分无限长线去掉,对反射现象并无影响。

图 13-3 中所示为电压的瞬时值。图 13-4 则表明了电压、电流有效值的平方沿线分布的情况。其中曲线 A 表示匹配传输线的电压或电流分布情况:

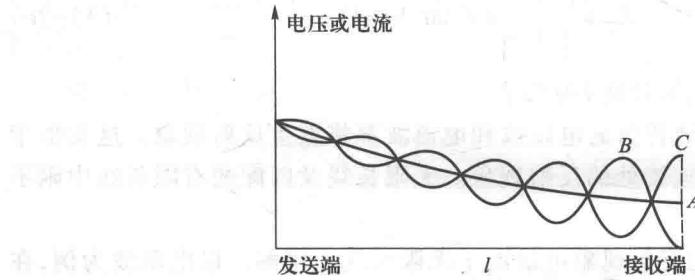


图 13-4 电压、电流有效值平方沿线分布情况

曲线 B 表示短路传输线的电压;曲线 C 表示短路传输线的电流。匹配时的电压、电流分布情况,可参看(13-21)式。短接时电压、电流的有效值则可由(13-14)式求得。由于  $\dot{U}_{sc} = 0$ ,故得

$$\dot{U}_{sc} = Z_c \dot{I}_r \sin h(\gamma x)$$

其中  $x$  系由接收端开始计算,以  $\gamma = \alpha + j\beta$  代入得

$$\dot{U}_{sc} = Z_c \dot{I}_r \sin h(\alpha x + j\beta x)$$

$$= Z_c \dot{I}_r [\sin h(\alpha x) \cos h(j\beta x) + \cos h(\alpha x) \sin h(j\beta x)]$$

由于：

$$\cos h(j\beta x) = \cos(\beta x)$$

$$\sin h(j\beta x) = j \sin(\beta x)$$

故得

$$\dot{U}_{sc} = Z_c \dot{I}_r [\sin h(\alpha x) \cos(\beta x) + j \cos h(\alpha x) \sin(\beta x)]$$

有效值为

$$\begin{aligned} U_{sc} &= I_r |Z_c| |\sin h(\alpha x) \cos(\beta x) + j \cos h(\alpha x) \sin(\beta x)| \\ &= I_r |Z_c| \sqrt{\sin^2 h(\alpha x) \cos^2(\beta x) + \cos^2 h(\alpha x) \sin^2(\beta x)} \\ &= I_r |Z_c| \sqrt{\sin^2 h(\alpha x) + \sin^2(\beta x)} \\ &= I_r |Z_c| \sqrt{\frac{1}{2} [\cos h(2\alpha x) - \cos(2\beta x)]} \\ &= \frac{1}{2} I_r^2 |Z_c|^2 [\cos h(2\alpha x) - \cos(2\beta x)] \end{aligned} \quad (13-27)$$

由(13-27)式可知： $x=0$ 时， $U_{sc}=0$ 。当 $x$ 增加时，式中的第一项随之增大，而第二项为恒定振幅的正弦振荡，形成图13-4中曲线B所示的情况。又由(13-14)式可得

$$\dot{I}_{sc} = \dot{I}_r \cos h(\gamma x)$$

电流的有效值为

$$\begin{aligned} I_{sc} &= I_r \sqrt{\frac{1}{2} [\cos h(2\alpha x) + \cos(2\beta x)]} \\ I_{sc}^2 &= \frac{1}{2} I_r^2 [\cos h(2\alpha x) + \cos(2\beta x)] \end{aligned} \quad (13-28)$$

电流有效值平方沿线分布情况如图13-4中曲线C所示。

接收端开路时，传输线上也有反射波。电流反射波在开路处与电流入射波抵消，以满足开路处电流为零的要求。电流有效值为

$$I_{oc} = \frac{U_r}{|Z_c|} \sqrt{\frac{1}{2} [\cos h(2\alpha x) - \cos(2\beta x)]} \quad (13-29)$$

它的平方值沿线分布情况与图13-4曲线B所示相似，下标oc表示开路状态。电压有效值为

$$U_{oc} = U_r \sqrt{\frac{1}{2} [\cos h(2\alpha x) + \cos(2\beta x)]} \quad (13-30)$$

它的平方值沿线分布情况与图13-4曲线C所示相似。开路时，发送端的输入

阻抗,记为  $Z_{oc}$

$$Z_{oc} = Z_c \cot h(\gamma l) \quad (13-31)$$

在负载阻抗不匹配时,传输线上既有入射波也有反射波,其输入阻抗随线路的长度  $l$  而变,一般不再等于特性阻抗。在这种情况下,入射波的一部分功率将被反射波带回发送端电源,因此,负载所得到的功率将比匹配时为小,传输效率也就较低。

**例 13-3** 某频率的传输线,自电源至负载长 500 m,在负载处电压或电流行波均无反射。电源电压为 250 V,负载电压为 220 V,均为有效值。试求传输线的总衰减和该频率下的衰减常数。

解 以电压为例,衰减奈培(Np)的定义为

$$N = \ln \left| \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} \right|$$

故得:

$$\ln \left( \frac{220}{250} \right) = 0.880$$

$$N = 0.128 \text{ Np}$$

衰减常数

$$\alpha = \frac{N}{500} = 2.56 \times 10^{-4} \text{ Np/m}$$

**例 13-4** 已知平行传输线的特性阻抗为  $(700-j150) \Omega$ ,工作频率为 8 kHz,所接负载阻抗等于特性阻抗。若施加于传输线的信号电压为 10 V(有效值)、8 kHz,试求输入电流相量以及信号源输入传输线的功率。

解 传输线的输入阻抗等于特性阻抗,故得输入电流

$$i = \frac{10 \angle 0^\circ}{700-j150} \text{ A} = (13.7+j2.93) \text{ mA}$$

输入功率

$$P = I^2 \operatorname{Re}[Z_c] = (1.4 \times 10^{-3})^2 \times 700 \text{ W} = 0.137 \text{ W}$$

由(13-11)式可知  $Z_c$  为复数表明该线的  $R$  和  $G$  不都为零,由(13-5)式又可知该线的衰减常数也不为零。输入功率仅部分传送给负载。



### 练习题

**13-3** 某均匀传输线在 1 000 Hz 时的衰减常数  $\alpha$  为  $1.5 \times 10^{-4} \text{ Np/m}$ 。该线的长度为 50 km。若传输线在 1 000 Hz 时的输入电流为 650 mA(有效值),如果线上没有反射电流波,问负载的电流有效值是多少?

(0.36 mA)

### § 13-5 无损耗线

$R=0$  和  $G=0$  的均匀传输线称为无损耗线 (loseless line)。在无线工程中由于工作频率很高, 因此  $\omega L \gg R$ ,  $\omega C \gg G$ 。在研究高频传输线上电压和电流的分布时, 可近似地把它当作无损耗线。例 13-2 所示传输线即属此种情况。

由(13-5)式可知, 当  $R=0$  和  $G=0$  时, 传播常数

$$\gamma = \sqrt{(j\omega L)(j\omega C)} = j\omega\sqrt{LC}$$

故知

$$\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{LC} \quad (13-32)$$

由(13-11)式可知, 当  $R=0$  和  $G=0$  时, 特性阻抗

$$Z_c = \sqrt{\frac{j\omega L}{jLC}} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (13-33)$$

故知特性阻抗为实数, 相当于一个纯电阻。

接收端短路时,  $\dot{U}_r = 0$ , 如果  $x$  从接收端算起, 则由(13-13)式可得线上  $x$  处的电流和电压为

$$\left. \begin{aligned} \dot{I}_{sc} &= \frac{1}{2} (\dot{I}_r e^{j\beta x} + \dot{I}_r e^{-j\beta x}) = \dot{I}_r \cos(\beta x) \\ \dot{U}_{sc} &= \frac{1}{2} (Z_c \dot{I}_r e^{j\beta x} - Z_c \dot{I}_r e^{-j\beta x}) = jZ_c \dot{I}_r \sin(\beta x) \end{aligned} \right\} \quad (13-34)$$

设  $i_r = \sqrt{2} I_r \cos(\omega t)$ , 则  $x$  处电流和电压的时间函数为

$$\left. \begin{aligned} i_{sc} &= \sqrt{2} I_r \cos(\omega t) \cos(\beta x) \\ u_{sc} &= \sqrt{2} I_r |Z_c| \cos(\omega t + 90^\circ) \sin(\beta x) \end{aligned} \right\} \quad (13-35)$$

由(13-35)式可知: 在  $x=0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \dots$  处, 电流振幅达到最大值而电压却恒为零,

亦即, 在这些点出现电流的波腹和电压的波节。在  $x=\frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \dots$  处, 出现电流的波节和电压的波腹。因此, 电流和电压沿线的分布是伫立不动的, 只是它们的振幅随时间按正弦规律变化。这种波称为驻波 (standing wave)。

由(13-34)式可知, 不论是电流还是电压, 都是由两个振幅相同且不衰减的入射波和反射波相加的结果, 因而形成驻波。

接收端短路的无损耗线的输入阻抗为

$$Z_{sc} = \left. \frac{\dot{U}_{sc}}{\dot{I}_{sc}} \right|_{x=r} = jZ_c \tan(\beta l) = jX_{sc} \quad (13-36)$$

可见  $Z_{sc}$  为一纯电抗, 用  $X_{sc}$  代表这一电抗。由图 13-5 可以看出:  $0 < \beta l < \frac{\pi}{2}$ , 亦即  $0 < l < \frac{\lambda}{4}$  时,  $X_{sc}$  为感性;  $\frac{\pi}{2} < \beta l < \pi$ , 亦即  $\frac{\lambda}{4} < l < \frac{\lambda}{2}$  时,  $X_{sc}$  为容性。其余类推。在  $\beta l = \pi, 2\pi, \dots$ , 亦即  $l = \frac{\lambda}{2}, \lambda, \dots$  时,  $Z_{sc} = 0$ , 相当于串联谐振; 在  $\beta l = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$  亦即  $l = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \dots$  时,  $Z_{sc} = \infty$ , 相当于并联谐振。

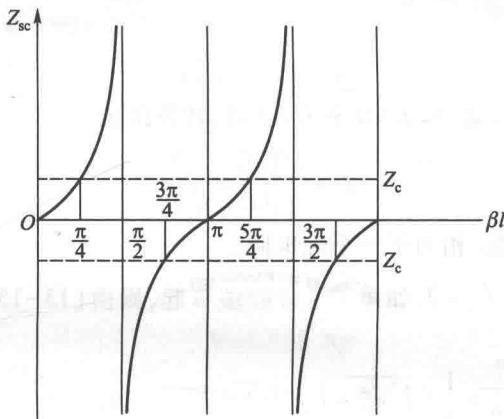


图 13-5 短路无损耗线的输入阻抗

接收端开路时,  $i_r = 0$ , 由(13-13)式可得

$$\left. \begin{aligned} i_{oc} &= \frac{1}{2Z_c} (\dot{U}_r e^{j\beta x} - \dot{U}_r e^{-j\beta x}) = j \frac{\dot{U}_r}{Z_c} \sin(\beta x) \\ \dot{U}_{oc} &= \frac{1}{2} (\dot{U}_r e^{j\beta x} + \dot{U}_r e^{-j\beta x}) = \dot{U}_r \cos(\beta x) \end{aligned} \right\} \quad (13-37)$$

设  $u_r = \sqrt{2} U_r \cos(\omega t)$ , 则

$$\left. \begin{aligned} i_{oc} &= \sqrt{2} \frac{U_r}{|Z_c|} \cos(\omega t + 90^\circ) \sin(\beta x) \\ u_{oc} &= \sqrt{2} U_r \cos(\omega t) \cos(\beta x) \end{aligned} \right\} \quad (13-38)$$

可以看出, 在这种情况下, 电流和电压也都是由振幅相同且不衰减的入射波和反射波相加而成, 因而也都是驻波。电流波腹和电压波节发生在  $x = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \dots$

处; 电流波节和电压波腹发生在  $x = 0, \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \dots$  处。

接收端开路的无损耗线的输入阻抗为

$$Z_{oc} = \left. \frac{\dot{U}_{oc}}{\dot{I}_{oc}} \right|_{x=r} = -jZ_c \cot(\beta l) = jX_{oc} \quad (13-39)$$

可见  $Z_{oc}$  也是一个纯电抗, 其大小和性质与线长有关, 见图 13-6。

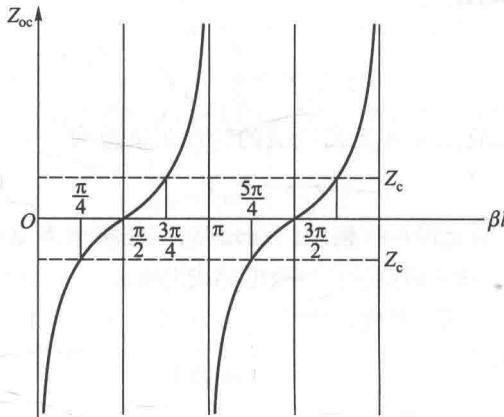


图 13-6 开路无损耗线的输入阻抗

上述接收端短路或开路的无损耗线, 其输入阻抗所具有的特点在高频技术中得到了应用。例如, 长度小于  $\lambda/4$  的短路无损耗线可以用来代替电感, 而长度小于  $\lambda/4$  的开路无损耗线可以用来代替电容。 $\lambda/4$  的短路无损耗线, 由于其输入阻抗为无限大, 可用作支持传输线的绝缘子。

$\lambda/4$  的无损耗线还可用作接在传输线与负载间的匹配元件, 起着阻抗变换的作用。设无损耗线的特性阻抗为  $Z_{cl}$ , 负载阻抗为  $Z_2 = R_2$ 。如要使  $Z_2$  与  $Z_{cl}$  匹配, 可在传输线的接收端和负载  $Z_2$  之间插入  $\lambda/4$  无损耗线, 其特性阻抗为  $Z_c$ , 如图 13-7 所示。根据(13-14)式可以求得这段带有负载  $Z_2$  的  $\lambda/4$  无损耗线的输入阻抗  $Z_i$

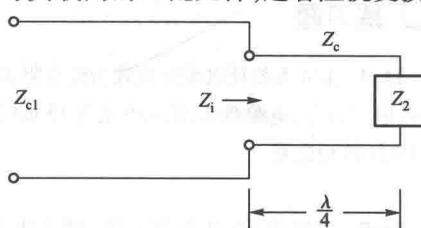


图 13-7  $\lambda/4$  无损耗线作为阻抗变换器

$$\begin{aligned} Z_i &= \left. \frac{\dot{U}}{\dot{I}} \right|_{x=r} = \frac{\dot{U}_r \cos h(\gamma l) + Z_c \dot{I}_r \sin h(\gamma l)}{\frac{\dot{U}_r}{Z_c} \sin h(\gamma l) + \dot{I}_r \cos h(\gamma l)} \\ &= Z_c \frac{Z_2 + Z_c \tan h(\gamma l)}{Z_2 \tan h(\gamma l) + Z_c} = Z_c \frac{Z_2 + Z_c \tan h(j\beta l)}{Z_2 \tan h(j\beta l) + Z_c} \end{aligned}$$

$$= Z_c \frac{Z_2 + jZ_c \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4}\right)}{jZ_2 \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4}\right) + Z_c} = Z_c \frac{Z_2 + jZ_c \tan\left(\frac{\pi}{2}\right)}{jZ_2 \tan\left(\frac{\pi}{2}\right) + Z_c}$$

由于  $\tan\left(\frac{\pi}{2}\right) = \infty$ , 故得

$$Z_i = \frac{Z_c^2}{Z_2} \quad (13-40)$$

匹配时要求  $Z_{cl} = Z_i$ , 故知  $\lambda/4$  无损耗线的特性阻抗应为

$$Z_c = \sqrt{Z_{cl} Z_2} \quad (13-41)$$

**例 13-5** 0.4λ 的无损耗传输线终端短路, 工作频率为 200 MHz, 特性阻抗为  $(73+j0)\Omega$ , 试求该线的输入阻抗及其等效电感或电容。

解 由(13-35)式, 输入阻抗

$$Z_{sc} = jZ_c \tan(\beta l)$$

其中

$$\beta l = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) (0.4\lambda) = 0.8\pi \text{ rad}$$

故

$$Z_{sc} = j73 \tan(0.8\pi) = -j53.04 \Omega$$

该传输线相当于电容

$$C = \frac{1}{53.04\omega} = \frac{1}{(53.04)(2\pi \times 200 \times 10^6)} \text{ F} = 15 \text{ pF}$$



### 练习题

**13-4**  $\lambda/4$  无损耗电缆的负载为纯电阻, 阻值为  $73.5 \Omega$ , 与电缆的特性阻抗不相等。电缆 1 V (有效值) 的正弦电源激励, 输入电流为 15 mA(有效值), 求:(1) 电缆的特性阻抗;(2) 输入电流与电源电压的相位差。

(70  $\Omega$ ; 同相)

**13-5** 内阻为  $50 \Omega$  的信号源, 频率为 1 GHz, 通过特性阻抗为  $50 \Omega$  的传输线向  $75 \Omega$  负载馈电。为达到匹配目的, 在传输线与负载间插入一段  $\lambda/4$  无损耗线, 求该线的特性阻抗应为多少?

(61.2  $\Omega$ )

**13-6** 2.5 MHz 的信号施加于 125 m 长的无损耗传输线, 终端负载等于其特性阻抗。测得线上信号波长为 92 m。(1) 试确定将信号源施加于传输线的瞬间与信号到达负载端的时延;(2) 在稳态时该线始端与末端电压的相位差。

(0.54  $\mu\text{s}$ 、8.5 rad)

## // 习 题 //

13-1 试推导均匀传输线的输入阻抗为

$$Z_i = \frac{\dot{U}_s}{\dot{I}_s} = Z_c \left( \frac{Z_r \cos h(\gamma l) + Z_c \sin h(\gamma l)}{Z_c \cos h(\gamma l) + Z_r \sin h(\gamma l)} \right)$$

其中  $l$  为传输线长度,  $Z_r$  为接收端负载阻抗,  $Z_c$  为传输线的特性阻抗。

13-2 (1) 若均匀传输线接收端开路时和短路时的输入阻抗分别为  $Z_{oc}$  和  $Z_{sc}$ , 求证


$$Z_c = \sqrt{Z_{oc} Z_{sc}}$$

和

$$\tan h(\gamma l) = \sqrt{Z_{sc}/Z_{oc}}$$

(2) 某电话传输线当接收端开路时和短路时的输入阻抗分别为  $750 \angle 57^\circ \Omega$  和  $420 \angle -63^\circ \Omega$ 。若接收端负载为  $300 \Omega$  电阻, 试求负载获得  $2 \text{ mW}$  功率时所需的输入电压。

13-3 无损耗线的特性阻抗为  $50 \Omega$ , 其一端短路, 另一端接  $85 \Omega$  电阻如图题 13-1 所示, 在 ab 端处测得阻抗为  $75 \Omega$ , 工作频率为  $44 \text{ MHz}$ 。试计算该传输线的相速。

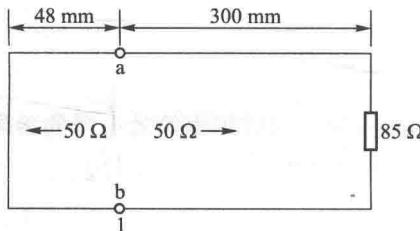

图题 13-1

## 附录 A 复习、检查用题

“自知者明 自胜者强”

——《老子·卅三章》

说明：本附录中习题不按章节次序，不按易、难排序。可供课程学完后，对基本概念掌握程度和解题能力作检查之用。可与附录 B 复习大纲配合使用。题目以中等难度者居多。

### I 选择题

A-1 图 A-1 所示二端网络的戴维南等效电路的参数  $U_s$  和  $R_s$  为 ( )

(1) 2 V, 2 Ω

(2) 2 V, 2.22 Ω

(3) 7 V, 2 Ω

(4) 7 V, 2.22 Ω

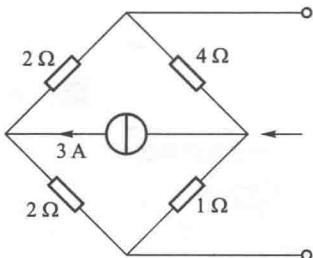


图 A-1

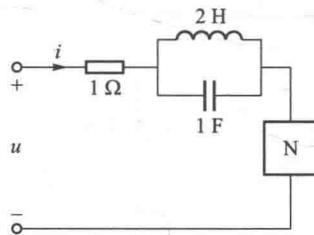


图 A-2

A-2 图 A-2 所示电路中,  $u = \sqrt{2} \sin t$  V,  $i = \sin(t + 45^\circ)$  A, 方框 N 内最简单串联组合的元件为 ( )

(1)  $R = 1 \Omega, C = 1 F$

(2)  $R = 1 \Omega, L = 2 H$

(3)  $R = 0, L = 2 H$

(4)  $R = 0, L = 1 H$

A-3 已知  $i = i_1 + i_2$ , 且  $i_1 = 10 \sin \omega t$  A,  $i_2 = 10 \sin(2\omega t + 90^\circ)$  A, 则  $i$  的有效值为 ( )

(1) 20 A

(2)  $20/\sqrt{2}$  A

(3) 10 A

(4)  $10\sqrt{2}$  A

**A-4** RL 串联电路两端正弦电压  $u(t)$  保持定值, 若以电容与之并联, 则总电流将 ( )

(1) 增大

(2) 减小

(3) 不变

(4) 不能肯定

**A-5** 电路如图 A-3 所示, 已知  $U_1 = U_R = 100 \text{ V}$ ,  $\dot{U}_R$  滞后  $\dot{U}_1$  角  $60^\circ$ , 则网络 N 吸收的平均功率为 ( )

(1) 0

(2) -50 W

(3) 50 W

(4) 100 W

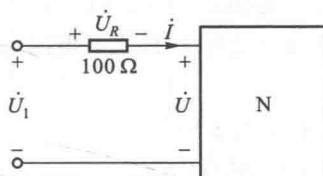


图 A-3

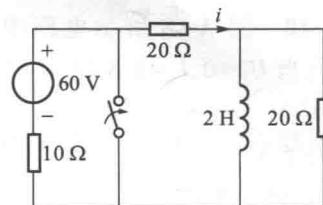


图 A-4

**A-6** 电路如图 A-4 所示,  $t=0$  时开关闭合。 $t \geq 0$  时,  $i(t)$  为 ( )

(1)  $-2e^{-10t} \text{ A}$ (2)  $2e^{-5t} \text{ A}$ (3)  $e^{-5t} \text{ A}$ (4)  $-e^{-10t} \text{ A}$ 

**A-7** 图 A-5 所示正弦交流电路中,  $i_s(t) = \left(\frac{15}{4}\right) \cos(\omega t) \text{ A}$ ,  $3 \Omega$  电阻消耗功率为  $6 \text{ W}$ , 电路的功率因数为 ( )

(1) 0.6(容性)

(2) 0.6(感性)

(3) 0.8(容性)

(4) 0.8(感性)

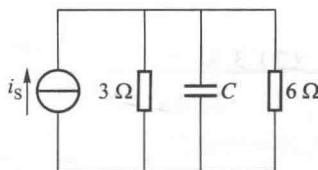


图 A-5

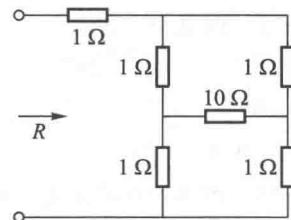


图 A-6

**A-8** 图 A-6 所示电路的等效电阻为 ( )

(1)  $2 \Omega$ (2)  $3 \Omega$ (3)  $4 \Omega$ (4)  $5 \Omega$

**A-9** 图 A-7 所示电路  $t=0$  时开关打开, 电路的时间常数为 ( )

- (1) 2 s  
(3)  $1/2$  s

- (2) 3 s  
(4)  $1/3$  s

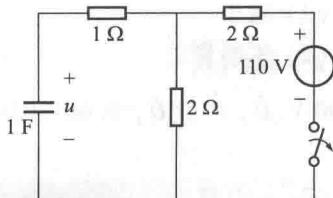


图 A-7

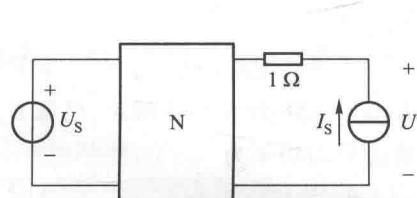


图 A-8

**A-10** 图 A-8 所示电路中,  $N$  中只含线性电阻。当  $U_s = U_1, I_s = 0$  时,  $U = 5$  V; 当  $U_s = 0, I_s = 1$  A 时,  $U = 5$  V。当  $U_s = U_1$  而电流源  $I_s$  代之以电阻  $R = 5 \Omega$  时,  $U$  为 ( )

- (1) 5 V  
(3)  $25/9$  V  
(2)  $5/2$  V  
(4)  $25/11$  V

**A-11** 单口网络端口电压、电流分别为

$$u(t) = 10 + 20\cos(\omega t) + 10\cos(2\omega t) \text{ V}$$

$$i(t) = 2 + 10\cos(\omega t) + 5\cos(4\omega t) \text{ A}$$

电压、电流为关联参考方向, 端口功率  $P$  为 ( )

- (1) 270 W  
(3) 220 W  
(2) 120 W  
(4) 145 W

**A-12** 匝数比为  $20 : 1$  的降压变压器二次侧电阻  $0.6 \Omega$  的电压为 6 V, 则该变压器的一次侧电流和二次侧电流为 ( )

- (1) 5 A, 10 A  
(3) 0.5 A, 10 A  
(2) 10 A, 5 A  
(4) 10 A, 0.5 A

**A-13** 图 A-9 所示电路,  $t=0$  时开关打开, 打开前电路已处于稳态,  $t=0$  时  $i_c$  为 ( )

- (1) 0  
(3) -3 A  
(2) 3 A  
(4) -24 A

**A-14** 图 A-10 所示电路中, 3 A 电流源发出的功率为 ( )

- (1) -21 W  
(3) 18 W  
(2) 21 W  
(4) -18 W

**A-15** 某电路阻抗  $Z(j\omega) = \frac{j\omega+a}{j\omega+b}$ , 若电压在相位上超前电流, 则 ( )

- (1)  $a, b$  均为正实数且  $a > b$

- (2)  $a, b$  均为正实数且  $a < b$   
 (3)  $a$  为正实数,  $b$  为负实数  
 (4) 上述三点均不正确

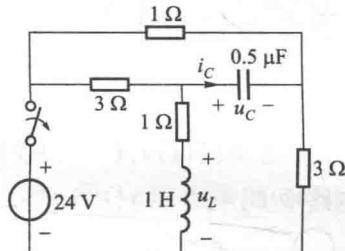


图 A-9

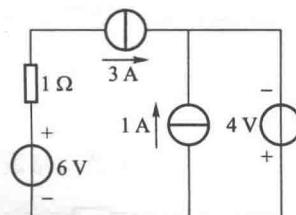


图 A-10

## II 填空题

A-16 非正弦周期性电压  $u(t)$  作用于  $10 \Omega$  电阻时,  $P=10 \text{ W}$ , 若电压改为  $u(t)+5 \text{ V}$ , 则该电阻的功率为( )  $\text{W}$ 。

A-17  $10 \mu\text{F}$  的电容器充电到  $100 \text{ V}$  后从电路中断开, 经  $10 \text{ s}$  后, 电压下降至  $36.8 \text{ V}$ , 该电容器的绝缘电阻为( )。

A-18 六种电路, 在  $\omega=1 \text{ rad/s}$  时其阻抗  $Z$  或导纳  $Y$  如下所示

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| (1) $RC$ 电路: $Z=2+j2 \Omega$     | (2) $RL$ 电路: $Z=1-j1 \Omega$ |
| (3) $RLC$ 电路: $Y=2-j3 \text{ S}$ | (4) $LC$ 电路: $Z=1+j1 \Omega$ |
| (5) $RLC$ 电路: $Z=-1-j2 \Omega$   | (6) $RLC$ 电路: $Z=-j2 \Omega$ |

其中有的正确, 有的不正确的。正确的及相应的电路图为( )。

A-19 图 A-11 所示电路, 开关在位置 1 为时已久, 在电源电压由负变正的瞬间, 开关投向位置 2, 如以此时作为  $t=0$ , 则  $t \geq 0$  时,  $i(t)=( )$ 。

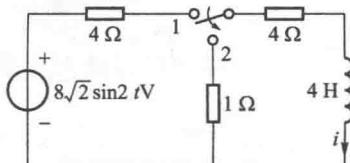


图 A-11

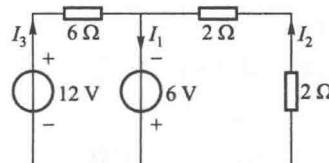


图 A-12

A-20 图 A-12 所示电路中  $I_1=( )$ ,  $I_2=( )$ ,  $I_3=( )$ 。

A-21 图 A-13(a) 所示电路的戴维南等效电路的电压源电压为( ), 等效阻抗为( );

图 A-13(b) 所示电路的戴维南等效电路的电压源电压为( ), 等效阻抗为( )。

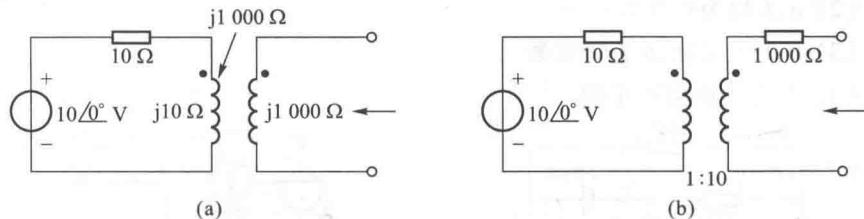


图 A-13

A-22 图 A-14 所示电路戴维南等效电路中  $U_s = (\quad)$ ,  $R_s = (\quad)$ 。

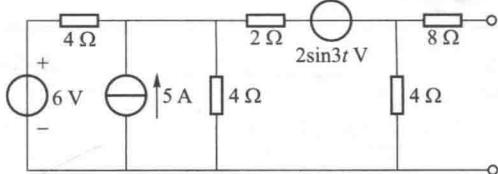


图 A-14

A-23 图 A-15 所示相量模型中,各元件的阻抗单位均为  $\Omega$ ,转移导纳  $\dot{I}_2/\dot{U}_1$  为( )。

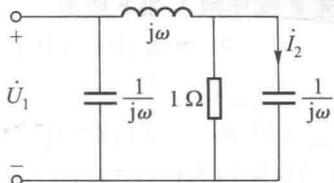


图 A-15

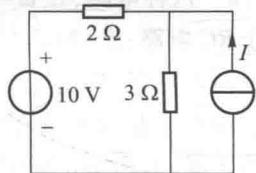


图 A-16

A-24 图 A-16 所示电路,若电压源和电流源提供的功率相等,电流源电流  $I$  应为( )。

A-25 图 A-17 相量模型中负载  $Z_L$  为( )时可获得最大功率,其值为( )。

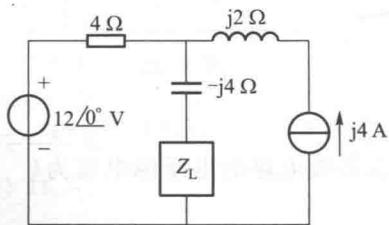


图 A-17

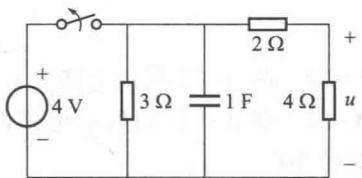


图 A-18

A-26 电路如图 A-18 所示,  $t=0$  时开关打开,  $t \geq 0$  时  $u(t)$  为( )。

**A-27**  $R=1\Omega$  和  $C=1F$  的并联电路与电流源  $I_s$  接通若已知当  $I_s=2A$  ( $t \geq 0$ )、电容电压初始值为  $1V$  时,  $u_c(t)=2-e^{-t}V, t \geq 0$ 。则若  $I_s$  仍为  $2A$ , 而电容电压初始值增至  $4V$  时,  $u_c(t)$  为( )、 $t \geq 0$ ,  $u_c(t)$  的瞬态响应为( )。

**A-28** 某二阶电路的微分方程为

$$\frac{d^2u}{dt^2} + 4 \frac{du}{dt} + 3u = 10$$

特征根为( ),  $u(t)$  的解答形式为( )。

**A-29** 图 A-19 所示单口网络的戴维南等效电路为( ), 诺顿等效电路为( )。

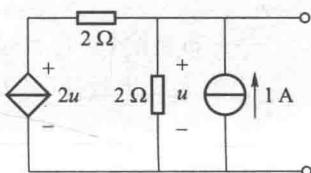


图 A-19

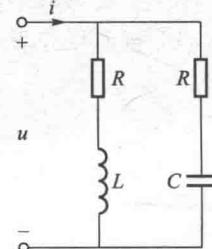


图 A-20

**A-30** 图 A-20 所示电路,  $u, i$  均为非正弦周期波, 若电路对各次电压、电流谐波均同相, 电路参数间应满足的关系为( )。

## 附录 B 复习大纲

“获得的知识,如果没有完满的结构把它连在一起,那是一种多半会被遗忘的知识。一串不连贯的论据在记忆中仅有短促得可怜的寿命。根据可借以推断出论据的那些原理和观念来组织论据,是降低人类记忆丧失的速率唯一的已知方法。”

——布鲁纳《教育过程》第 21 页

上海人民出版社(1973 年译本)

说明:本大纲供课程全部学完后使用,也可在日后有需要时使用。大纲按课程的基本结构分节编写,基本结构是:一个假设(集总假设),两类约束(KCL、KVL 和元件 VCR),三大基本方法(叠加、分解和变换域)。每节后附注有关的基本习题编号。也可把曾对自己学习有帮助的题目,添加进去,成为一份经过个人整理的资料。大纲力求简单扼要,避免重复教材正文,甚至只有标题。由附注习题可追溯到教材有关章节。

### § B-1 集 总 假 设

#### § B-1-1 支路电流和支路电压

集总电路 由电阻、电容、电感等集总参数元件组成的电路。每一元件视为一条支路。支路电流  $i$  和支路电压  $u$  是集总电路问题中分析、研究的对象。

描述电现象的基本物理量是电荷  $q$  和能量  $w$ ,它们分别和  $i$  或  $u$  的关系是

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1)$$

$$u = \frac{dw}{dq} \quad (2)$$

习题 1-2、5-5(2)、(4)

## § B-1-2 功率和能量

它们也是电路分析的对象,可由支路的  $u$ 、 $i$  求得该支路的功率  $p$ ,即

$$p = ui \quad (3)$$

$p$  和  $w$  的关系是

$$p = \frac{dw}{dt} \quad (4)$$

习题 1-3、1-4、1-10

对周期性变化的  $u$ 、 $i$ ,除瞬时功率  $p$  外,更常用的是平均功率  $P$ 。

习题 9-7

以上列举的(1)、(2)、(3)、(4)式应视为集总电路最基本、普遍适用的公式。其间关系如图 B-1 所示。

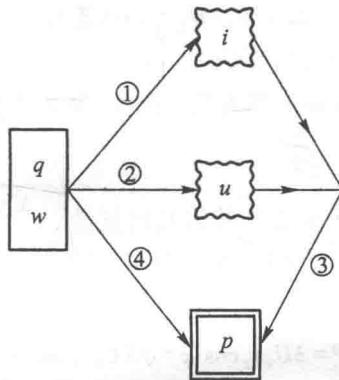


图 B-1

## § B-1-3 功率、能量的专用公式

由普遍适用公式可得出适用于特殊情况的专用公式。

(1) 针对各种不同元件的公式。

(a) 电阻  $R$

$$p = i^2 R = \frac{u^2}{R}$$

$$w = \int_{t_1}^{t_2} p dt = R \int_{t_1}^{t_2} i^2 dt = \frac{1}{R} \int_{t_1}^{t_2} u^2 dt$$

在正弦交流电路中、采用有效值  $I$ 、 $U$ ,平均功率

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

有效值为对应正弦量振幅(最大值)的  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

## 习题 9-2

(b) 电容  $C$ 、电感  $L$ 

$$w_c = \frac{1}{2}Cu^2, W_c = \frac{1}{2}CU^2$$

$$w_L = \frac{1}{2}Li^2, W_L = \frac{1}{2}LI^2$$

 $W_c, W_L$  为正弦交流电路中电容、电感的平均储能。

## 习题 5-5(4)、(3)、9-3

(2) 单相正弦稳态电路。

平均功率  $P = UI \cos \varphi$  W(瓦)无功功率  $Q = UI \sin \varphi = 2\omega(W_L - W_c)$  var(乏)视在功率  $S = UI$  V·A(伏安) $\varphi$  为  $u, i$  之间的相位差角,  $\cos \varphi$  称为功率因数, 常以  $\lambda$  表示。复功率  $\tilde{S} = \dot{U} \dot{I}^* = P + jQ$  $\dot{U}$  为电压有效值复量、 $\dot{I}^*$  为电流有效值共轭复量。

## 习题 9-14(1)、9-20(1)、(2)、A-5、A-7

(3) 对称三相正弦稳态电路。

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$$

下标 P 表示相(电压、电流)、下标 L 表示线(电压、电流),  $\varphi$  为相电压、相电流的相位差角, 即每相阻抗的幅角。

## 习题 9-33 练习题 9-14

## § B-2 两类约束

**两类约束** 集总电路各支路电流、电压的制约关系, 是分析、研究集总电路的基本依据。分为拓扑约束和元件约束。

## § B-2-1 KCL 和 KVL

**拓扑约束**、即由电路连接方式所表现出的约束关系, 由 KCL 和 KVL 表明, 均属同类量之间的约束关系。时域形式是根本的, 尚有相量形式和  $s$  域形式。

对任一节点  $\sum i = 0$

对任一回路  $\sum u = 0$

习题 1-5、1-7

### § B-2-2 元件约束——VCR

元件两端电压与流过电流间的约束关系,即 VCR。元件不同,约束关系亦异,表现出电路的个性。时域形式是根本的,尚有相量形式和  $s$  域形式。

(1) 电阻元件 属单口元件。电压与电流呈代数关系。见图 B-2 曲线①,线性非时变电阻  $f(u, i) = u - Ri = 0$ 。

习题 1-11、1-13

(2) 电压源、电流源 电路内能量的源泉(来自其他形式能量的转换),响应的主宰者。电压源开路时,仍有电压,虽然电流为零;电流源短路时,仍有电流,虽然电压为零。电压源  $f(u, i) = u - u_s = 0$ 、对任何  $i$ ,见图 B-2 曲线②;电流源  $f(u, i) = i - i_s = 0$ 、对任何  $u$ ,见图 B-2 曲线③。

习题 1-21、1-39、4-16

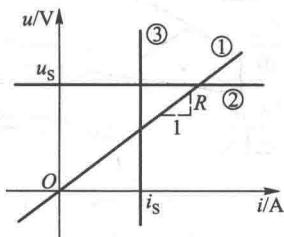


图 B-2

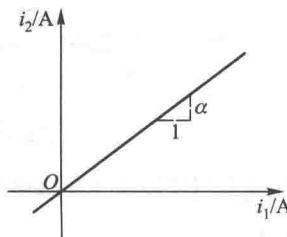


图 B-3

(3) 受控源 因控制量(电压或电流)与受控量(电压或电流)不同而有四种搭配关系,故有 VCVS、VCCS、CCVS、CCCS 四种受控源,均系双口有源电阻元件。控制量与受控量呈代数关系,故属电阻(性)元件。例如 CCCS 中的  $i_2 = \alpha i_1$ 、 $i_1$  为控制量,  $i_2$  为受控量,  $\alpha$  为受控源参数,称为转移电流比(图 B-3)。这一关系式表明  $i_2$  与  $i_1$  的约束关系,它们不在同一支路,属转移关系。

习题 1-25

(4) 电容元件 元件因其约束性质不同,分为电阻(性)元件和动态元件。动态元件的约束关系涉及对电流、电压的微分和积分。电容、电感、耦合电感均属动态元件。

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i d\xi$$

根据电压、电流关系的积分形式可知初始电压为  $u(0)$  的电容, 在  $t \geq 0$  时可等效为电压源  $u(0)$  与无初始电压的电容的串联电路。

### 习题 5-1、5-4

(5) 电感元件 其电压、电流关系为

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u d\xi$$

请注意, 电容电压、电流关系中的  $i$  换以  $u$ ,  $u$  换以  $i$ ,  $C$  换以  $L$  即可得到电感电压、电流关系。反之, 由电感电压、电流关系可得电容电压、电流关系——对偶性。

初始电流为  $i(0)$  的电感, 在  $t \geq 0$  时可等效为电流源  $i(0)$  与无初始电流的电感的并联电路。

### 习题 5-8、5-10

(6) 耦合电感 一对耦合电感的电压、电流关系为

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}$$

即在自感电压上加上(减去)互感电压即可。

### 习题 11-1

(7) 理想变压器 属双口电阻(性)元件。

$$u_2 = \pm n u_1$$

$$i_2 = \pm \frac{1}{n} i_1$$

$n$  为理想变压器的(唯一)参数, 称为变比。在按电磁感应原理近似实现的理想变压器中,  $n$  也称匝比,  $n = \frac{N_2}{N_1}$ ,  $N_2$  和  $N_1$  分别为二次线圈和一次线圈的匝数。

### 习题 11-14、11-15、A-12

## § B-2-3 两类约束的应用

两类约束是解决集总电路问题的基本依据。整个电路分析课程内容可以说就是两类约束的应用。直接运用两类约束的问题大致可分为典型和非典型两类。

### § B-2-3-1 典型问题

给定电路的结构、元件的参数和各独立电压源的电压和独立电流源的电流,

需求所有的或某些指定的支路电压、支路电流。对象多为具有多个回路或多个节点的复杂电路。手算解法含两个步骤：列出（联立）方程和求解方程。可处理所有集总电路问题。

（1）列方程 根据两类约束可列出所需方程，一般均为联立方程组。最简单情况为单回路或两节点问题，只需一个 KVL 方程和元件 VCR 或一个 KCL 方程和元件 VCR。

为减少所需联立方程数，对较复杂电路常用支路电流法，即先仅以全部支路电流为求解对象，所需方程除 KCL 方程外，为以支路电流表示的 KVL 方程，省去元件的 VCR 方程。解得支路电流后，支路电压迎刃而解，不必求解联立方程。

习题 1-37、1-38（电阻电路代数方程）

习题 6-1、例 7-6（动态电路微分方程）

（2）为进一步减少所需联立方程数，可运用网孔分析或节点分析。在用较少代价求得网孔电流或节点电压后，其他支路电流、电压可迎刃而解，此时不必求解联立方程。

习题 1-8、1-9

§ B-2-3-1-1 网孔分析 所涉及的方程是以网孔电流表示的 KVL 方程组，因而，在列方程时除电阻外，最便于处置的是电压源和 CCVS、VCVS。特别关注含电流源和 CCCS、VCCS 时的处置方法。

习题 2-1、2-2

例 2-3（CCVS）、习题 2-7（CCCS）、2-8（VCVS）、2-9（VCCS）

§ B-2-3-1-2 节点分析 所涉及的方程是以节点电压表示的 KCL 方程组，因而，在列方程时除电导外，最便于处置的是电流源和 VCCS、CCCS。特别关注含电压源和 CCVS、VCVS 时的处置方法。

习题 2-12、2-13、2-16、例 4-12

例 2-8（VCCS）、习题 2-18（CCCS）、2-20（VCVS）、2-21（CCVS）

### § B-2-3-2 非典型问题

大量存在。求解典型问题有系统化步骤遵循。求解非典型问题，需灵活运用两类约束，分压、分流公式等。题型多样，无系统步骤可以遵循。求解对象并不限于  $u$ 、 $i$ 。

（1）有些问题或只需用 KCL 或只需用 KVL 或只需用元件 VCR 即可得到解决。

习题 1-14、1-23

习题 5-3、5-7、5-12

（2）有些电路问题需联合运用两类约束，但往往毋需建立联立方程。

习题 1-5、1-24、1-27

习题 5-11

## § B-2-4 电阻电路与动态电路

至少含有一个动态元件的电路为动态电路,否则为电阻电路。电路的分析方法即按此分为电阻电路分析和动态电路分析两大类。不论激励是直流、正弦交流还是其他形式,对电阻电路(内因、变化的依据)来说,分析方法是相同的。对动态电路也是如此。按响应的特点把电路分为直流电路、正弦交流电路,对系统掌握电路分析方法是不利的。

(1) 电阻电路的(时域)分析 电阻电路是由代数方程描述的,不论  $u, i$  是常数还是时间  $t$  的函数,分析方法没有差别。

习题 2-24(表示为波形)、8-9(表示为具体的时间函数)、练习题 11-11、习题 3-23

(2) 动态电路的时域分析 实质上是解微分方程的问题。

(a) 一阶电路(基本电路—— $RC$ 、 $RL$  电路)。

习题 6-20、6-3、A-13(零输入响应、零状态响应的基本概念、时间常数)

习题 6-47(过渡过程、瞬态的概念)、习题 8-1、A-9、A-13、A-19

(b) 二阶电路(基本电路—— $RLC$  电路)。

习题 7-4、7-5、7-6、A-28

## § B-2-5 两类约束和三大基本方法

任何一本电路分析的教材都不会止于两类约束的叙述,还必须介绍其他一些定理和方法,充实电路分析的基础。这些内容可归结为三大基本方法:叠加方法、分解方法和变换(域)方法。叠加方法使复杂激励的电路问题化为简单激励的问题;分解方法使复杂结构的电路问题化为简单结构的问题;变换(域)方法使动态电路分析能借助电阻电路的解法。三大方法都以两类约束为基础,以使用副参数(§ 3-1、§ 4-6、§ 4-10 等)为手段,扩充了电路分析方法。

### § B-3 叠加方法

叠加方法的理论基础是叠加原理。适用于线性电路。

#### § B-3-1 电阻电路的叠加原理

若以某一支路的电流或电压为响应  $y(t)$ , 散布于电路中的  $M$  个激励为  $x_m(t)$ , 则

$$y(t) = \sum_{m=1}^M H_m x_m(t)$$

$H_m$  为网络函数

$$H_m = \frac{y_m}{x_m}$$

$y_m$  为  $y(t)$  的一个分量。对给定的电阻电路,  $H_m$  为实常数, 体现出响应与激励的比例性(齐次性)。激励是指(理想)电压源或电流源, 电源内阻应计入  $H_m$ 。

习题 3-6、3-9、3-10

### § B-3-2 正弦稳态电路的叠加原理

(1) 正弦稳态网络函数  $H(j\omega)$  为频率  $\omega$  的函数。

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

在某一特定  $\omega$  时, 为复常数。

习题 10-7

(2) 若各正弦激励均为同一频率  $\omega$ , 则可根据同一相量模型进行计算。

习题 10-9

(3) 若各正弦激励的频率各不相同(不一定成谐波关系), 则需根据各自频率的相量模型进行计算。

习题 10-8、A-11、A-16

(4) 若激励为周期性非正弦波, 使用傅里叶级数分解出各次谐波分量后, 按各自频率的相量模型进行计算。响应也为周期性非正弦波, 但波形不同。

习题 10-21

### § B-3-3 动态电路时域分析的叠加原理

(1) 初始时刻  $t=0$  以后的全响应。

$$\text{全响应} = \text{零输入响应} + \text{零状态响应}$$

即  $t \geq 0$  的响应为  $t < 0$  时的输入[由此确定了初始状态  $u_c(0)$ 、 $i_L(0)$ ]和  $t \geq 0$  时的输入分别单独作用的结果。实质上, 响应仍然是各激励单独分别作用的零状态响应的总和。只是以初始时刻为界, 加以区别, 作不同的处理。

习题 6-30、6-33

(2) 一阶电路, 状态变量  $u_c(t)$  或  $i_L(t)$  统一用  $\lambda(t)$  表示后, 叠加原理可表示为

$$\lambda(t) = \lambda(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}} + \lambda(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t \geq 0$$

第一项为零输入响应, 第二项为零状态响应。

习题 6-3、6-28、A-27

较复杂的一阶电路, 可用三要素法求解状态变量和非状态变量(本大纲 § B-4-3)。

(3) (单位) 阶跃响应  $s(t)$  和(单位) 冲激响应  $h(t)$ 。

它们都是在零状态下定义的。如遇非零初始状态,叠加上相应的零输入响应即得全响应。

习题 6-18

### § B-3-4 动态电路 $s$ 域分析的叠加原理

(1) 初始时刻  $t=0$  以后的全响应。

$$\mathcal{L}[\text{全响应}] = \mathcal{L}[\text{零输入响应}] + \mathcal{L}[\text{零状态响应}]$$

其中

$$\mathcal{L}[\text{零输入响应}] = \sum_{n=1}^N H_{in} \frac{\lambda(0_+)}{s}$$

$$\mathcal{L}[\text{零状态响应}] = \sum_{m=1}^M H_{em} X_m(s)$$

网络函数  $H_{in}$  和  $H_{em}$  分别表示初始状态等效激励和外施激励及其相对应的响应的关系。 $H$  为  $s$  的有理函数。

习题 12-20

(2) 关于  $H(s)$ 。

(a) 电阻电路、正弦稳态电路的网络函数均为  $H(s)$  的特殊情况:  $s=0$  和  $s=j\omega$ 。

习题 12-15

(b)  $H(s)$  的极点是电路的固有频率。

习题 12-10

(c)  $H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$ 。

习题 12-12

### § B-3-5 功率与叠加原理

(1) 功率一般不符合叠加原理。

习题 3-12

(2) 可运用叠加原理直接计算功率的特殊情况:

(a) 不同频率的正弦激励下的稳态电路,求平均功率  $P$ 。

习题 10-12、A-11

(b) 不含受控源的线性电阻电路,电压源组对电路提供的功率和电流源组对电路提供的功率等于所有电源对电路提供的总功率。

习题 3-15、3-16

### § B-4 分解方法

分解方法的理论基础是置换定理、戴维南定理、诺顿定理、互易定理和双口表示定理。

分解就是分而解之，“分”字既表示划分也表示分别。要分而解之，就必须知道如何最简便地考虑被割舍部分对其他部分的影响，这就要用到置换定理。如果划分是一分为二，要运用置换定理就必须知道划分处的电压或电流，这就需要知道这两个部分的 VCR 或戴维南、诺顿等效电路。这些问题解决后，就可分而解之，达到降低电路结构复杂程度，从而简化计算的目的。

### § B-4-1 单口网络的 VCR 和等效电路

(1) 一个单口网络(不论是否含有电源)，其 VCR 或等效电路，是由它本身的特性确定的，与外电路无关，因此，VCR 可在任何外电路的条件下求解，最基本的便是外施电源法。VCR 和等效电路是同一电路特性的两种表述方式，前者是数学的，后者是物理的。

习题 4-3、4-19

(2) 戴维南定理和诺顿定理是求解单口网络 VCR 和等效电路的另一种方法。定理是由上述的外施电源法导出的，但更具概括性，更易于操作。外施电源法也可称为一步法，而运用这两定理之一可称为两步法，因为需经历求解  $u_{oc}$ (或  $i_{sc}$ ) 和求解  $R_o$ (或  $G_o$ ) 等两个步骤。两种方法不要混淆。

习题 4-20、4-30、A-1、A-29、A-22

### § B-4-2 置换与等效

(1) 置换定理 必须算得划分处的  $u$  或  $i$  后才能运用。

习题 4-6

(2) 置换与等效 两个概念不要混淆。等效和置换是两种不同方式的替代，都涉及用另一个二端元件或通常是更简单的网络去替代原来的网络，例如在习题 4-5 中 N 可以用 1 V 电压源和  $0.8 \Omega$  电阻的串联电路来等效 [ 这是根据给定的 VCR  $(5u = 4i + 5 \longrightarrow u = \frac{4}{5}i + 1)$  得出的 ]，虚线框内换以其他任何电路，包括非线性电路，这一等效电路，总是有效的，但在《〈电路分析基础〉(第五版)教学指导书》题解中用以置换 N 的 1.4 V 电压源只对图题 4-4 所示电路有效，哪怕只是原来的 5 V 电压源，改为 6 V 电压源，也将失效，读者不妨试一下。

因此，我们有许多等效公式，却从来不曾听到有置换公式。在任何一个电路中如果知道某一元件、某一单口网络的  $u = \alpha V$  和  $i = \beta A$ ，都可以用一个其值为  $\alpha$  的电压源或是其值  $\beta$  的电流源或是其值为  $\frac{\alpha}{\beta}$  的电阻来置换，即便是非线性电路、动态电路也可适用置换定理。

习题 4-12

### § B-4-3 分解方法的运用

(1) 先确定何处划分。如划分为两个部分,下一步就是分别找出这两部分的 VCR(解析的或图示的)或等效电路。然后,或联立两 VCR 的解析式,或求两 VCR 的曲线相交点或解两等效电路组成的简单电路,得到划分处的  $u=\alpha$  V,  $i=\beta$  A。最后,以电压源  $\alpha$  V 或电流源  $\beta$  A 置换被舍弃部分后,在一个结构较简单的电路中求得解答。

习题 4-5(VCR 联立)、4-7(曲线相交)、4-24(等效电路)

(2) 运用分解方法的最简单情况:划分为两部分之一的只是单个元件——线性或非线性电阻、动态元件。属一般教材戴维南定理或诺顿定理的内容。所谓断开元件所在的支路,即是要找另一部分的戴维南、诺顿等效电路。

习题 4-22、4-28、4-33

(3) 求解一阶电路的三要素法——若按以上所述,把一个复杂的一阶电路分为动态元件和含源电阻单口网络两部分,把动态元件以电压源(电容时)或电流源(电感时)置换,其值如本大纲 § B-3-3(2)所列公式所示,则根据叠加原理可以求得该一阶电路任一元件的电压或电流,均可表示为

$$y(t) = y(\infty) + [y(0) - y(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t \geq 0$$

三要素法是本课程的重点内容。

习题 6-35、6-36、6-39

### § B-4-4 双口网络的 VCR 和等效电路

(1) 双口网络、单口网络名词中的“口”字是有特定含意的(§ 4-1)。单口网络与二端网络无差别;双口网络与四端网络有差别。满足“端口约束”的四端网络才是双口网络。

(2) 双口网络含四个端口变量:两个端口电压和两个端口电流。任选四个端口变量中两个变量为自变量,共有六种选法(表 4-1)。由此形成六种类型的 VCR,每一类型含有四个参数(本书只讨论不含电源的双口),均与网络函数有关。如果双口是互易的,只是三个参数是独立的(4-5)式,如果互易双口还具备结构对称的,只有两个参数是独立的(4-57)式。

由双口的 VCR 即能获得参数的确定方法及其等效电路。

习题 4-38、4-39、4-40、4-45

(3) 在实际运用中,双口都是端接的,图 4-76 是典型例子。注意:电压增益  $A_u$ 、电流增益  $A_i$ 、输入电阻  $R_i$  等均是就端口电压、电流定义的;网络函数中的转移电压比、转移电流比、策动点电阻等定义中的激励是指电压源电压  $u_s$  或电流

源电流  $i_s$  (表 3-1)。前者较重实用性;后者较重理论性。

习题 4-46、4-47

## § B-5 变换域方法

电路分析课程的变换(域)方法通常包含相量分析法和  $s$  域分析法。前者的数学基础是欧拉公式,后者的数学基础是拉普拉斯变换。相量分析法是解决正弦稳态电路的主要方法, $s$  域分析法则对线性、时不变电路提供了一般的分析方法。变换方法包含三个步骤:变换、变换域中的解算和反变换。变换方法使电阻电路分析方法得以移植到动态电路的分析中来。

### § B-5-1 变换与反变换

(1) 相量分析的变换与反变换。

以正弦电压为例。

$$U_m \cos(\omega t + \psi) \rightleftharpoons \dot{U}_m = U_m \angle \psi \text{ (振幅相量)}$$

或

$$U_m \cos(\omega t + \psi) \rightleftharpoons \dot{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle \psi \text{ (有效值相量)}$$

两种相量变换均可使用,一般来说,给定的正弦量和需求解的正弦量均为瞬时值表示式时,以用振幅相量为宜。至于相量模型则国内教材习惯上均用有效值相量而美国教材一般均用振幅相量,且无下标 m。

习题 8-3、8-30、8-31

(2)  $s$  域的变换与反变换。

有拉氏变换表可查。可记住几种常见激励的拉氏变换式。反拉氏变换是  $s$  域分析法的难点。对较简单的反变换问题可用待定(比较)系数法,一般需用赫维赛德展开定理。

习题 12-5

### § B-5-2 阻抗和导纳、网络函数

时域分析法,元件用  $R$ 、 $L$ 、 $C$  等参数表征。相量分析法、 $s$  域分析法零初始状态下,元件用阻抗(导纳)表征。阻抗(导纳)也用于无电源单口网络,表明单口内各元件作一定连接后的整体性质,属网络函数中的策动点函数。

(1)  $Z(j\omega)$ 、 $Y(j\omega)$ 、 $H(j\omega)$ ——用于相量分析法。

习题 8-11、8-23、10-24、A-2、A-17

(2)  $Z(s)$ 、 $Y(s)$ 、 $H(s)$ ——用于零初始状态的  $s$  域分析法。注意  $j\omega \rightleftharpoons s$ ,由  $H(j\omega)$  可得  $H(s)$ 。非零初始状态情况见本大纲 § B-5-3(3)。

习题 12-1、12-10

**§ B-5-3 相量模型与  $s$  域模型**

在变换(域)分析法中,正确作出相量模型或  $s$  域模型是很重要的,便于把电阻电路分析方法移植到动态电路的正弦稳态分析或一般分析中来。

(1) 相量分析法。

习题 8-15、8-18、9-28、A-18

(2)  $s$  域分析法——零状态。

习题 12-7

(3)  $s$  域分析法——非零状态。表征元件不仅要用  $Z(s)$  或  $Y(s)$ ,还要用初始状态等效电源。

习题 12-3

**§ B-5-4 变换(域)分析中的叠加方法、分解方法**

(1) 叠加方法

本大纲 § B-3-2、§ B-3-4

(2) 分解方法

习题 8-28、12-3 方法二

**§ B-5-5 正弦稳态分析的两类特殊问题**

正弦稳态分析不仅有求解响应的瞬时值问题,还有只需求响应的部分特征的问题。

(1) 只求有效值问题。(虽只求解有效值,但结果仍与相位的大小有关)

习题 8-37、8-39

(2) 只求相位差问题。(虽只解相位差,但结果仍与有效值的大小有关)

习题 8-38、10-7

**§ B-5-6 相量分析法中三个需注意的方面**

采用相量分析法与电阻电路分析法作类比时,有三个需注意的方面,即功率计算、频率响应和互感现象。

(1) 正弦稳态功率和能量。参见 § B-1-3(2)、(3)。

习题 9-8、9-20、9-25、A-25

(2) 频率响应,多频正弦稳态电路。参见 § B-3-2。

习题 10-4、A-30、A-3、A-16

(3) 含互感的电路。

习题 11-5、11-21、A-20

# 部分习题答案(下册)

## 第八章

8-2  $-4.41e^{-30t} + 5\cos(16t - 28.1^\circ) V$

8-3 (1) (a)  $6.236 - j7.080$  (b)  $208.8 \angle 67.59^\circ$   
(c)  $13.07 \angle 127.6^\circ$  (d)  $4.370 \angle -101.3^\circ$   
(2)  $100 \quad 30^\circ$  或  $-200 \quad -90^\circ$

8-4 (1)  $5 \angle -36.87^\circ \quad 6 \angle 15^\circ$   
(2)  $10\cos(\omega t - 53.13^\circ) \quad 10\cos(\omega t + 143.1^\circ)$   
 $10\cos(\omega t - 90^\circ)$

8-5  $2\sqrt{2}\cos(\omega t + 60^\circ) A$

8-6 (1)  $103.1 \cos(\omega t - 75.96^\circ)$   
(2) 9.146 16.62

8-7  $12.26\cos(\omega t + 65.94^\circ) \quad 100\cos(\omega t)$

8-8 49.73 V 91.07 V

8-9  $3\cos(1000t + 30^\circ) mA \quad 0.6\cos(1000t - 60^\circ) A \quad 12\cos(1000t + 120^\circ) mA$

8-10 0.637 H 318.5  $\mu F$  5  $\Omega$  10  $\mu F$  2.631  $\mu F$

8-11 (1)  $20 \Omega \quad 0.05 S$  (2)  $5 \angle 10^\circ \Omega \quad 0.2 \angle -10^\circ S$   
(3)  $j20 \Omega \quad -j0.05 S$  (4)  $5 \angle 17^\circ \Omega \quad 0.2 \angle -17^\circ S$   
(5)  $100 \angle 30^\circ \Omega \quad 0.01 \angle -30^\circ S$  (6)  $10 \angle -152.62^\circ \Omega \quad (7) 707 \angle 15^\circ \Omega$

8-12 (1)  $160 \angle 8.1^\circ V \quad 120 \angle 98.1^\circ V \quad 0.8 \angle 8.1^\circ A$

8-13  $2.236\cos(t - 26.56^\circ) A \quad 15.68\cos(t + 63.44^\circ) A$   
 $2.236\cos(t - 116.5^\circ) A \quad 1 H$

8-14  $(2-j6) A \quad 10A \quad j10A \quad (12+j4) A$

8-15  $\sqrt{2} U_{sm} \cos(t - 45^\circ) V$

8-16  $3.162\cos(2t + 63.43^\circ) V$

8-17 (1)  $17.86 \angle 26.56^\circ V \quad 1.786 \angle -63.44^\circ A \quad 0.893 \angle 116.56^\circ A$   
 $0.8944 \angle -63.44^\circ A$

(2)  $14.14 \angle -28.7^\circ A \quad 7.07 \angle -28.7^\circ A \quad 7.07 \angle 61.3^\circ A$   
 $2.828 \angle -81.8^\circ A$

(3)  $35.36 \angle 45^\circ V \quad 79.06 \angle -18.43^\circ V \quad 35.36 \angle 45^\circ A \quad 25A \quad j25 A$

8-18  $6.326 \angle 71.57^\circ A$

- 8-19  $\Delta = 2-j7$      $\Delta_1 = 3-j9$      $\Delta_2 = -j9$   
     1.  $30\cos(5t+2.49^\circ)$  A    1.  $24\cos(5t-15.95^\circ)$  A
- 8-20 6. 313  $\angle -18.44^\circ$  A
- 8-22  $\frac{R_2 - j\omega C_1 R_2^2}{1 + \omega_2^2 C_1^2 R_2^2}$
- 8-23 (1) 5 Ω    0.0577 F    (2) 3 Ω    29.33 H  
     (3) 3 Ω    0.125 F    (4) 0.02 F
- 8-24 (1) 1.206 Ω    1.035 F    (2)  $\frac{5}{7}$  S    0.143 F
- 8-25 1.25 mH
- 8-26  $Y = (0.265+j1.868)$  S
- 8-27 (1)  $\dot{U}_{ocm} = 12.41 \angle -110.67^\circ$  V     $Z_o = (2.44-j1.49)$  kΩ  
     (3)  $6.851\cos(120\pi t-141.17^\circ)$  V
- 8-28  $\dot{U}_{ocm} = 0.894 \angle 93.44^\circ$  V     $\dot{I}_{sem} = 0.5 \dot{U}_{sm}$      $Z_o = 0.894 \angle -26.56^\circ$
- 8-29  $j0.5$  V     $(50+j50)$  Ω
- 8-30 7.07 A    15.25 A    1 A
- 8-31 7.07  $\angle -90^\circ$  A    15.25  $\angle 0^\circ$  A    1  $\angle -45^\circ$  A
- 8-33 6 A
- 8-34  $u_L$  超前  $u_2$  角  $135^\circ$
- 8-35 1 A
- 8-36 10 A    14.14 V
- 8-37 10 A    141.4 V
- 8-38  $\frac{\pi}{2} - \arctan(\omega R_2 C_2) + \arctan(\omega R_1 C_1)$      $R_1 C_1 = R_2 C_2$
- 8-41  $\frac{\mu R_2 \dot{U}_{sm}}{R_1 + (1+\mu) R_2 + j\omega C R_1 R_2}$
- 8-42 2.512cos(1000t-11.04°) V    2.174cos(1000t+121.67°) V
- 8-44 333 Ω
- 8-45  $(3-2.5e^{-12t})$  V     $t \geq 0$
- 8-46 4 A    -2 V

## 第九章

- 9-1 5 mW
- 9-2 7.68 W
- 9-3 (1) 80 μF    (2) 80 μH
- 9-4 (1) 25 J    (2) 25.25 J    (3) 31.41 J
- 9-5 312.6 var    560.7 var    -518.2 var    436.6 J    259.1 J
- 9-6 (1) 6.15 W    4.61 W    (2)  $8.68 \times 1.24 = 10.76$  W

9-7  $p(t) = UI[\cos(2\omega t + \varphi) + \cos \varphi]$   $P = UI \cos \varphi$

9-8 (1) 14.44 W 14.44 W (2) 28.86 W

9-9 225 W 257 V · A 0.875(电容性或超前)

9-10 (1)  $10 \angle -53.1^\circ$  A (2) 800 W 0.8(电容性)

9-11 -1 155 W 1 155 W

9-12  $(20+j10)\Omega$  2.5 W

9-13 49.31°

9-14  $512.8 \angle 26.55^\circ$

9-15  $2\Omega$   $\frac{1}{8}F$

9-16 1 890 W 367 var 1 925.3 V · A

9-17 (1) 4.685 kW 11.713 kvar (2) 44.685 kW 37.55 kvar

9-18  $16\mu F$

9-19  $5338\mu F$

9-20 (1) 0.781(电感性) (2) 0.937(电感性)

(3) 0.434(电容性) (4) 0.625(电感性)

9-21 240.23 V 0.624 4

9-22  $(-500-j2500)V \cdot A$   $(-7000-j2500)V \cdot A$   $(7500+j5000)V \cdot A$

9-23 (1) 780 W 450 var 0.866(感性)

(2) 10 867 W 2 912 var 0.966(感性)

(3) 25.7 W -6.88 var 0.966(容性)

(4) 1 072 W 0.937(感性)

(5) 2 500 W 3 124 var 0.625(感性)

9-24  $(0.5-j0.5)\Omega$  50 W

9-25  $(4+j4)\Omega$  25 W

9-26  $9.51\Omega$  1.8 W

9-27 (1) 8 W (2)  $11.76\mu F$  9.42 W

9-28  $\dot{I}_e = 2.4 \angle -20^\circ$  A

9-30  $\dot{U}_a = 80\sqrt{3} \angle 0^\circ$  V  $\dot{I}_a = 46.19 \angle 0^\circ$  A

$\dot{I}_b = 34.64 \angle -180^\circ$  A  $\dot{I}_c = 27.71 \angle 30^\circ$  A

$\dot{I}_n = 38.15 \angle 21.3^\circ$  A

9-31  $\dot{I}_{ab} = 20.2 \angle -50^\circ$  A  $\dot{I}_{bc} = 20.2 \angle 70^\circ$  A  $\dot{I}_{ea} = 20.2 \angle -170^\circ$  A

9-32 15.17 A

9-33  $2.88 \angle 36.87^\circ$  Ω

9-34  $(8.75-j25)\Omega$

9-35  $p(t) = UI[\cos \varphi + \cos(2\omega t + \varphi)]$

$= UI \cos \varphi [1 + \cos(2\omega t)] - UI \sin \varphi \sin(2\omega t)$

$$= p_a(t) - p_r(t)$$

9-36 0.745(电感性)

9-37 -1.274 kvar

9-38 (1) 47.8 A 44.1 A 18.0 A

(2) 32.4 A 37.5 A 35.0 A

## 第十章

10-1 把  $-4.244\sin(3t)$  的波形与 10 V 方波相加

$$10-2 1.5 + \frac{2}{\pi} \left[ \sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \dots \right]$$

10-3 (1)  $Z(j\omega) = 0$  (2)  $2\cos(2t)$ 

$$10-4 (3) \frac{L}{RC}$$
 (本题可与习题 10-25 相联系)

$$10-5 (1) \frac{a_1(j\omega) + a_0}{j\omega + b_0} \quad a_1 = 0 \text{ 低通} \quad a_0 = 0 \text{ 高通}$$

$$(2) \frac{K}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \quad K = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \omega_c = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}$$

$$(3) \frac{K}{1 - j \frac{\omega_c}{\omega}} \quad K = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \omega_c = \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L}$$

$$10-6 \omega_c = \frac{200}{3} \text{ rad/s} \quad \omega_c \downarrow \text{通频带} \uparrow$$

$$10-7 10^4 \text{ rad/s} \quad 0.707 \text{ V} \quad 69.34^\circ \quad 0.353 \text{ V}$$

$$10-8 [5 \cos(\omega t + 36.9^\circ) + 2.88 \cos(3\omega t + 37.4^\circ)] \text{ A}$$

$$10-9 45.6 \cos(100t - 37.9^\circ) \text{ mA}$$

$$10-10 [0.312 \cos(t - 51.33^\circ) + 0.188 \cos(3t - 72.3^\circ)] \text{ V}$$

$$10-11 \frac{1}{9} \text{ H} \quad \frac{1}{49} \text{ F} \quad \text{或} \quad \frac{1}{49} \text{ H} \quad \frac{1}{9} \text{ F}$$

$$10-12 0 \quad 1.22 \text{ V} \quad 3.81 \text{ A}$$

$$10-13 101.3 \text{ V} \quad 684 \text{ W}$$

$$10-14 \text{ A} \quad \frac{\text{A}}{\sqrt{3}} \quad \frac{\text{A}}{\sqrt{3}} \quad \frac{\text{A}}{\sqrt{2}}$$

$$10-15 (1) 0.555 \cos(t - 33.69^\circ) \text{ A} \quad (2) 0.392 \text{ A}$$

$$(3) 0.462 \text{ W} \quad (4) 0.115 \text{ W} \quad (5) 0.115 \text{ W}$$

$$(6) 0.462 \text{ W} \neq 0.115 \text{ W} + 0.115 \text{ W}$$

$$10-16 (1) [0.277 \cos(t - 33.69^\circ) + 0.2 \cos(2t - 53.13^\circ)] \text{ A}$$

$$(2) 0.242 \text{ A} \quad (3) 0.175 \text{ W} \quad (4) 0.115 \text{ W}$$

$$(5) 0.06 \text{ W} \quad (6) 0.175 \text{ W} = 0.115 \text{ W} + 0.06 \text{ W}$$

10-17 用叠加原理

(1) 2.5 W -5 W (2) 1 W -2 W

10-18 100 Ω 1 H 1 μF

10-19 (1) 0.103 μF 503 Ω 3.5

(2) 1.07 W 0.535 W

(3) 81.2V

10-20 10<sup>5</sup> Ω 10 10<sup>-7</sup> F 10 H

10-21  $\frac{2}{\pi} U_m [1 + 0.0173 \cos(628t - 176.9^\circ) - 0.000838 \cos(1256t - 178.47^\circ)] V$

2.6% 0.04%

10-23 -9.2°

10-24 (1)  $\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$  (2)  $\frac{L}{RC}$

(3)  $\sqrt{\frac{1}{LC}} \sqrt{1 + \frac{2R^2C}{L}} - \left(\frac{R}{L}\right)^2$

10-25 11.1 Ω

## 第十一章

11-1 3 H

11-2  $L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad M \frac{di_2}{dt} \quad \frac{M}{L_2} u_2(t)$

11-3 5.36 ∠ 3.4° V

11-4 8.22 ∠ -99.46° A

11-5 79.3 mW 99.2 mW

11-6  $\sqrt{2} \cos(10^3 t - 15^\circ) A \quad 0$

11-8 (3+j3) Ω (2-j2) A 2 A

11-9 2.843 W 71.1%

11-10 (190.73-j418.56) Ω 5.43 W 21.17%

11-13 25.5 ∠ -11.31° V

11-14 3.54 ∠ -135° V

11-15 0.447

11-16 -48 ∠ 0° V (12-j8) Ω -2.01 ∠ 26.56° A

11-17  $\dot{U}_{oc} = 70.7 \angle 45^\circ V \quad Z_o = 707 \angle 45^\circ \Omega \quad 0.1 \angle 0^\circ A$

11-18  $\frac{N_1}{N_2} = 6.255$

11-19 29.2 cos(1000t - 14.09°) mA

11-20  $\dot{U}_{oc} = 14.8 \angle 1^\circ V$

$$Z_o = Z_{22} + \frac{\omega^2 M^2}{Z_{11}} = (0.41 - j0.04) \Omega$$

$$\dot{I}_2 = 0.35 \angle 1^\circ \text{ A}$$

11-21  $1.33 \mu\text{F}$

11-22  $\left[ \frac{1}{n_1^2} \left( R_1 + \frac{R_2}{n_2^2} \right) \right]$

11-23  $2\cos(\omega t + 45^\circ) \text{ A}$

11-24  $\dot{U}_{12} = 11.55 \angle -17.93^\circ \text{ V} \neq 0$

11-25  $(6 - 4e^{-t} - 2e^{-4t}) \text{ A}$

## 第十二章

12-1  $10(1 - e^{-0.5t})\epsilon(t) \text{ V}$

12-2  $(I_s R - \rho R) e^{-\frac{R}{L}t} \epsilon(t) \text{ V}$

12-3  $(8e^{-2t} - 6e^{-3t})\epsilon(t) \text{ V}$

12-4  $10 \cos(316.23t)\epsilon(t) \text{ A}$

12-5 (1)  $\left( \frac{9}{10} + e^{-2t} + \frac{9}{2}e^{-4t} - \frac{32}{5}e^{-5t} \right) \epsilon(t)$

(2)  $\delta(t) + (e^{-t} - 4e^{-2t})\epsilon(t)$

(3)  $2\delta(t) - \frac{1}{2}(e^{-t} + e^{-\frac{t}{2}})\epsilon(t)$

(4)  $(1 + 3te^{-t} + 2e^{-t})\epsilon(t)$

(5)  $(e^{-t} + 2e^{-t}\cos t + e^{-t}\sin t)\epsilon(t)$

(6)  $\left( \frac{1}{3}e^{-3t} - 6e^{-5t} + \frac{20}{3}e^{-6t} \right) \epsilon(t)$

12-7  $(3.333 - 5e^{-10t} + 1.667e^{-30t})\epsilon(t) \text{ A}$

12-8  $U(s) = \frac{1.92s^2}{(s^2 + 1.6s + 1)(s^2 + 1)}$

$u(t) = [2e^{-0.8t}\cos(0.6t + 233.13^\circ) + 1.2\cos t]\epsilon(t) \text{ V}$

12-9  $(-2.5e^{-t} + 10e^{-2t} - 7.5e^{-3t})\epsilon(t) \text{ A}$

12-10  $\frac{12}{2s^2 + 11s + 16} \quad \frac{-11 \pm j\sqrt{7}}{4}$

12-11  $\left( \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} \right) \epsilon(t) \text{ V}$

12-12  $\frac{24}{\sqrt{7}}e^{\frac{11t}{4}} \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{4}t\right) \cdot \epsilon(t) \text{ V}$

12-13  $\frac{U_s}{R} \left( 1 - \frac{t}{RC} \right) e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \epsilon(t) \text{ A}$   $U_s(s)$  和  $H(s)$  有重极点

12-14  $\frac{s}{3(s+4)^2} \quad \frac{1}{3}(1-4t)e^{-4t}\epsilon(t)$

12-15 (1)  $\frac{s}{2(s+2)(3s+2)}$

(2)  $-\frac{3}{148}e^{-2t} - \frac{3}{1300}e^{-\frac{2t}{3}} + 0.0836e^{-t} \cos(6t - 74.3^\circ) A \quad t \geq 0$

(3)  $0.056\cos(2t - 26.5^\circ) A$

12-16  $4e^{-\frac{t}{2}} \quad -2.4e^{-\frac{t}{2}} + 6.4\cos t - 3.2\sin t \quad -12e^{-\frac{t}{2}} + 16e^{-t}$  (单位均为 V)

12-18  $(9e^{-\frac{t}{6}} + 2e^{-2t})\epsilon(t) A$

12-19 (1)  $\frac{s}{3s^2 + 4s + 3}$

(2)  $0.477e^{-\frac{2}{3}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}t + 41.8^\circ\right) \epsilon(t) V$

(3)  $0.166\cos(2t - 48.4^\circ) V$

### 第十三章

13-2 (2)  $Z_c = 600 \angle -3^\circ \Omega \quad \tan h(\gamma l) = 0.8 \angle -60^\circ$

$1.54 \angle -50.9^\circ V$

13-3  $1.89 \times 10^8 \text{ m/s}$

### 附录 A

I A-1→A-15

$$\begin{array}{ccccc} 2 & 4 & 4 & 4 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 1 & 2 \end{array}$$

II A-16 12.5 W

A-17 1 MΩ

A-18 3 RLC 并联电路参数分别为  $\frac{1}{2} \Omega, \frac{1}{4} H, 1 F$

A-19  $-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{t}{0.8}} A$

A-20 4.5 A 1.5 A 3 A

A-21  $70.5 \angle 45^\circ V \quad 707 \angle 45^\circ \Omega \quad 100 \angle 0^\circ V \quad 2000 \Omega$

A-22  $(6.5 - \sin 3t) V \quad 10 \Omega$

A-23  $\left(\frac{1}{j\omega+1}\right) j\omega / \left(\frac{1}{j\omega+1} + j\omega\right)$

A-24 1.45 A 或 -11.45 A

A-25 4+j4 Ω 25 W

A-26  $\left(\frac{8}{3}\right) e^{-\frac{t}{2}} V$

A-27  $2+2e^{-t} V \quad 2e^{-t} V$

A-28 -1 -3  $(k_1 e^{-t} + k_2 e^{-3t}) A$

A-29 无 1 A 电源源

A-30  $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$

# 索引

索引内容包含上、下两册，页码标注“(下)”字样的为下册页码。

## 一 画

- 一阶电路 221
- 定义 221
- 微分方程 225
- 时间常数 227、231、263
- 三要素法 253
- 1b 法 52
- 2b 法 51
- 一次等效电路 (下)170

## 二 画

- 二端元件 35
- 二端(单口)网络 135
- 二阶电路 283
- RLC 串联电路 285、294
- GCL 并联电路 302
- 二次等效电路 (下)171
- 二级管 23、55
- 理想~ 23、57
- 大信号模型 56
- 小信号模型 (下)135

## 三 画

- 三大基本方法 251
- 三要素法
- 三相电路 (下)95
- 对称三相电源 (下)96
- 相序 (下)97
- 对称三相电路 (下)99

- 相电压、线电压 (下)97
- 相电流、线电流 (下)102
- 三相三线制、三相四线制 (下)100
- 不对称三相电路 (下)106
- 三相功率 (下)100、104、142
- 工作点 60、134、140
- 对工作点的等效 95
- 三极管 97
- 大信号模型 125
- 小信号模型 125

## 四 画

- 元件 4
- 线性 20
- 非线性 21
- 时变与时不变 22
- 有源与无源 24
- 记忆 28
- 无记忆 21
- 储能 210
- 非能 (下)178
- 单向与双向 23
- 互感 (下)158
- 互感电压 (下)160
- 互易定理 180
- 反映阻抗 (下)170
- 开路 25
- 开路电压 156
- 支路 11
- ~分析 51

~电流法 52  
 ~电压法 52  
 匹配 166、(下)92  
 无功功率 (下)73、75  
 定义 (下)84  
 与储能的关系 (下)84  
 单位 (下)74  
 无功伏安(乏) (下)74  
 反相 (下)  
 反接串联 (下)167  
 分段常量信号 234  
 分段线性分析 58  
 分贝 (下)148  
 分压电路(电位器) 41  
 分流电路 44  
 分解方法 133  
 步骤 135  
 在动态电路分析中的应用 222  
 双口元件 35、163、177  
 双口网络 171  
 ~VCR 172  
 VCR 参数间的互换 178  
 互易~ 180  
 对称~ 182  
 端接~ 183  
 输入电阻 137、152、185  
 输出电阻 185

## 五 画

电路 3  
 集总电路 4  
 电阻电路 5  
 动态电路 5、200  
 线性电路 106  
 直流电路 27  
 无记忆与记忆电路 200  
 电路模型 4  
 时域模型 (下)30、(下)32  
 电阻模型 5

相量模型 (下)29、(下)30、(下)32  
 s 域模型 (下)200  
 电气图 3  
 电气图用符号(部分) 3  
 电阻(元件) 20  
 电导 21  
 电容(元件) 201  
 定义 201  
 VCR 202  
 储能 210  
 电压的连续性 207  
 电压的记忆性 208  
 电感(元件) 212  
 定义 213  
 VCR 214  
 储能 216  
 电流的连续性 216  
 电流的记忆性 216  
 电压源 25  
 电流源 31  
 电压 7  
 电流 5  
 电位 42  
 参考点~ 42  
 节点 11  
 独立~ 49  
 ~电压 42  
 ~分析(~电压法) 79  
 超~ 15、85  
 电源模型的等效变换 151  
 (电)压控(制)电压源 VCVS 35  
 电压跟随器 90  
 对偶性 94、215  
 加法器 93(练习题 2-11)  
 比例器 89  
 正相~ 90  
 反相~ 90  
 电压增益 127、183  
 电流增益 183

平面电路 48  
 电桥电路 109  
 正弦量 (下)2  
     三特征 (下)4  
     瞬时值表示式 (下)3  
     相量 (下)12  
     有效值 (下)46  
 正弦稳态 (下)6  
     定义 (下)12  
     相量分析法 (下)30  
     相量图、相量图法 (下)50  
 电抗、电纳 (下)  
 功率 8  
     参考方向 8  
     吸收与提供 9  
     电阻功率的计算 23  
     瞬时功率 (下)68、(下)77  
     平均(有功)功率 (下)70、(下)136、  
         (下)137  
     无功功率 (下)73、(下)75、(下)84  
     视在功率 (下)79  
     功率因数 (下)79  
     功率守恒 (下)80、(下)88  
     复功率 (下)88  
     功率三角形 (下)85  
     去耦等效电路 (下)174

六 画

回路 11  
     独立~ 51  
 有伴电压源、有伴电流源 153  
 网孔 11  
     ~电流 72  
     ~分析(~电流法) 72  
     超~ 78  
 动态元件 200  
 动态电路 200  
 自感 (下)213  
 同名端 (下)166

全耦合 (下)  
 网络函数 106  
     定义 107、(下)212  
     策动点函数 107、173、176、184  
     转移函数 107、173、176  
 阶跃函数 233  
 阶跃响应 233  
 冲激函数 237  
 冲激响应 237  
 全响应 246、261  
 齐次性 107  
 有效值 (下)47、(下)137  
 有效值相量 (下)48  
 共轭匹配 (下)93  
 导纳 (下)27  
     广义导纳 (下)209  
 有功功率 (下)71、(下)79、(下)90  
 有功分量 (下)79  
 并联谐振 (下)146  
 过渡过程 260

七 画

串联  
     电阻 ~  
     阻抗 ~ (下)35  
     电压源 ~ 148  
     电流源 ~ 149  
     运算放大器 87  
     初始状态 200、216、225  
     初始条件 222、288  
     状态  
         ~变量 215  
         ~模型 222  
     时间常数 227、240、242  
         RC 电路 227  
         RL 电路 229  
     阻尼 287  
         过阻尼 287  
         临界阻尼 289

- 欠阻尼 290  
 无阻尼 292  
 初相 (下)3  
 角频率 (下)3  
 阻抗 (下)27  
 广义阻抗 (下)209  
 串联谐振 (下)140  
 谐振频率 (下)140  
 超高电压 (下)141  
 时不变性 234  
 两类约束 46
- 八 画**
- 参考方向 6  
 关联~ 8  
 拓扑约束 47  
 受控源 35  
 欧姆定律 20  
 转移函数 107  
     转移电压比 108、39、127  
     转移电流比 107  
 转移特性 36、123  
 压控电压源 35  
 线性电路 106  
 图 17  
 固有频率 242  
 固有响应 259  
 视在功率 79、90  
 变压器  
     理想~ (下)177  
     空心~ (下)168  
     全耦合~ (下)183、(下)185  
     实际~ (下)187  
     变比 (下)177  
 非线性电路 141  
 单口网络 133  
     明确的~ 135  
     求 VCR 的基本方法 137  
 定向图 17

- 弥尔曼定理 80  
 拉普拉斯变换  
     定义 (下)196  
     线性性质 (下)198  
     微分性质 (下)199  
     变换简表 (下)198  
 拉普拉斯反变换  
     部分分式展开法 (赫维赛德展开定理)  
         (下)204  
 拉普拉斯变换用于电路分析  
     s 域分析法 (下)201、(下)203  
     s 域模型 (下)209、(下)210  
 非正弦周期性波  
     分解为傅里叶级数 (下)117  
     稳态响应的计算 (下)128  
     平均功率 (下)137  
     有效值 (下)137  
 变换(域)方法 (下)7  
     基本思路 (下)8
- 九 画**
- 信号 8  
 响应 106  
     零输入~ 224  
     零状态~ 224  
     全~ 246、261  
 相位差 (下)18、(下)32  
 相量  
     振幅相量 (下)12  
     有效值相量 (下)46  
 相量分析法 (下)30  
     适用条件 (下)116  
     相量模型 (下)29  
     作为变换(域)方法 (下)30  
 相关电源性 237  
 复数  
     ~运算 (下)9  
 复功率 (下)88、(下)90  
     复功率守恒 (下)90

- 品质因数 (下) 142  
 选择性 (下) 142  
 相频特性 (下) 119  
 复频率 (下) 196  
 复频率域分析法 (下) 203  
 衰减振荡 (下) 291

### 十 画

- 原参数与副参数 109  
 能量 9、(下) 68  
 诺顿定理、诺顿等效电路 164  
 差分输入电压 87  
 振荡  
     衰减(阻尼)振荡 (下) 284  
     不衰减(无阻尼、等幅)振荡 (下) 284、  
         (下) 293  
 换路 224  
 特征方程 (下) 287  
     特征根 (下) 287  
 通解 262  
 特解 262、263  
 容抗、容纳 (下) 28  
 通频带 (下) 143、(下) 145

### 十一画

- 基本结构 160  
 基尔霍夫定律 11  
     时域形式 11  
     相量形式 (下) 17  
     s 域形式 (下) 199  
 基波 (下) 117  
 梯形电路 108  
 理想运算放大器 89  
 理想变压器  
 虚地 90  
 谐振电路  
     串联 ~ 140  
     并联 ~ 146  
 跳变 208、216

### 十二画

- 集总假设 5  
 集总参数 4  
 集总电路 4  
 短路 25  
 短路电流 164  
 等效  
     基于 VCR 相同基础上的 ~ 143  
     基于工作点相同基础上的 ~ 140  
 强制分量 260  
 等幅振荡 (下) 285、(下) 293  
 超前 (下) 18、(下) 32  
 滞后 (下) 18、(下) 32  
 等效电阻 144、149、152  
 等效阻抗(导纳) (下) 30  
 幅频特性 (下) 119  
 策动点函数 107  
 策动点电阻(导) 107、152、137

### 十三画

- 输入电阻 185、137、152、184  
 输出电阻 185、184、157  
 频率 (下) 3  
 叠加原理和叠加方法 112  
     在电阻电路中的应用 112  
     在动态电路中的应用 246  
     在相量分析法中的应用 (下) 126  
     在 s 域分析法中的应用 (下) 218  
     线性时不变电路的叠加公式 (下) 217  
     叠加方法与功率计算 116  
 零输入响应 224、246  
     ~ 比例性(线性) 242  
     ~ 叠加性(线性) 242  
 零状态响应 224、246  
     ~ 比例性(线性) 230  
     ~ 叠加性(线性) 234  
 感抗、感纳 (下) 28  
 频率响应 (下) 116

置换定理 138

### 十 四 画

稳态(稳定状态) 259

稳态分量 266

模匹配 (下) 94

### 十五画以上

耦合系数 (下) 164

耦合电感 (下) 162

激励 107

瞬时值(正弦波)

瞬态 259

戴维南定理 155

求含源单口网络 VCR 的二步法与一步法

159

额定值 24、(下) 79

## 结 束 语

“物不可穷也，故受之以未济终焉。”

《周易·序卦传》

本书到此结束。作者，完成了写作；读者，完成了阅读。但是，完成是另一个未完成的开始。本书还要改进；读者还需阅读其他书籍。说完未完。“小狐汔（qì）济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。”小狐狸竭力渡河，尚未走出水中，湿了尾巴，没有好处，没有接续到终点。万物变化演进，无穷无尽，没有终点。

科技在进步，一日千里；教学理念在发展，百花齐放。我们的发展、完成，只能是阶段性的。“天行健。君子以自强不息。”

“山川悠远，维其劳矣。”途中，“濡其尾，无攸利，”是常事。但是，也会是：

“菰蒲深处疑无地，忽有人家笑语声”（宋·秦观）。何等美妙的境界！何等鼓舞人心！愿共勉！

再会！